

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH
STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD




STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

MASTER STUDIJE 2018/2019

PREDMET: PROJEKTOVANJE ELEKTRO ENERGETSKIH PRETVARAČA



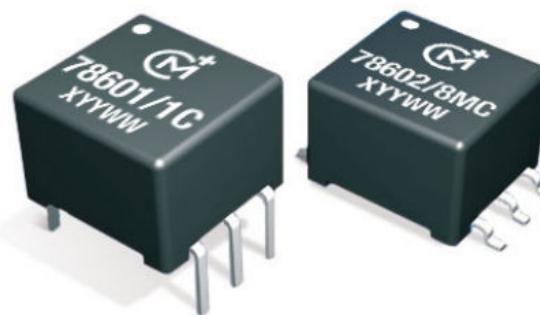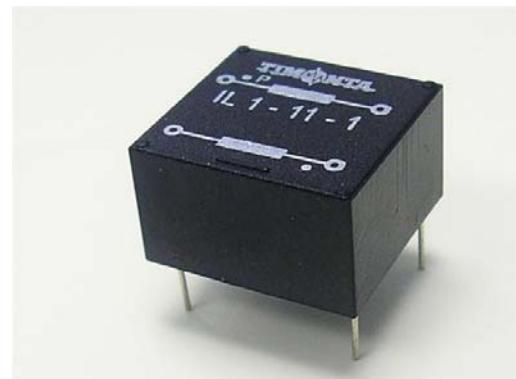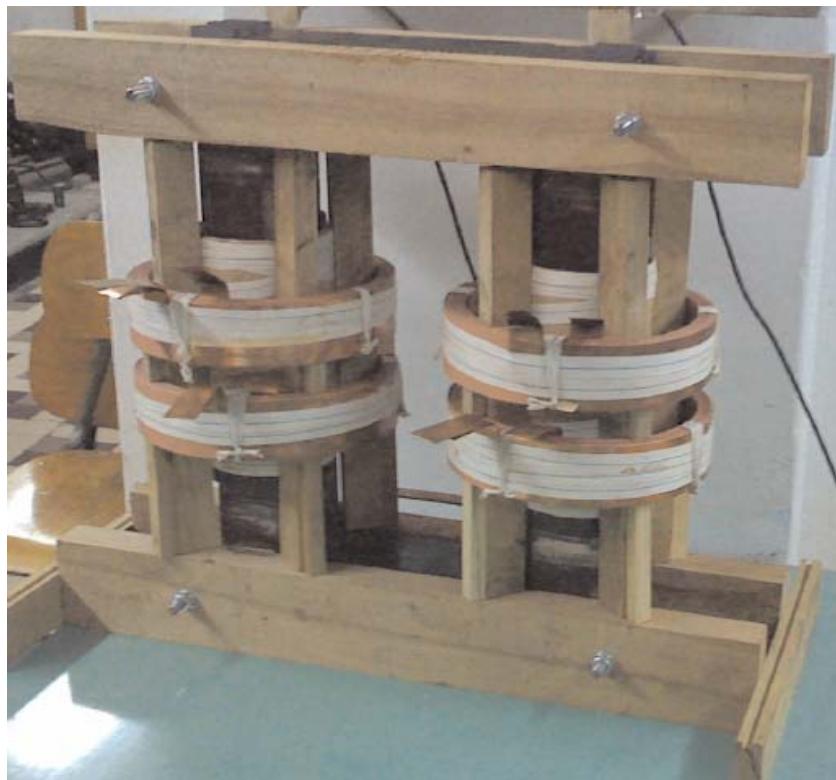Impulsni transformatori i njihova primena u energetskim pretvaračkim kolima




Predmetni profesor: Dr Željko Despotović. dipl.el.ing.

UVOD

- U projektovanju elektroenergetskih pretvarača i njihovih pripadajućih upravljačkih sklopova transformatori se veoma često koriste za prenos snage (do 100kW), kao naponski ili strujni delitelji u mernim kolima, a ponekada za prilagođenje impedanse ili kao impulsni u pobudni kolima energetskih prekidača (do max 10W).
- U energetskoj elektronici i visokofrekventnim energetskim pretvaračima transformatori obično sadrže dva ili više induktivno spregnuta namotaja (kalema), koji su okruženi magnetnim jezgrom (najčešće feritnim).
- Sprega među namotajima nije nikada savršena
- SPICE modeli za spregnute kalemove koriste koeficijent sprege- k kao parametar
- SPICE model takođe uzima u obzir sopstvene induktivnosti, namotaja, kao i međusobne induktivnosti koje su posledica magnetne sprege.
- Kod neidealnih (realnih) transformatora, problem odrediti koeficijent sprege- k .
- U predavanju će biti dat praktični model transformatora, kao i njegovo poređenje sa SPICE modelom
- U predavanju će biti predstavljeni primeri impulsnih transformatora za prenos snage (do 100kW) i impulsnih transformatora malih snaga (do 10W) za prenos pobudnih impulsa energetskih prkidača

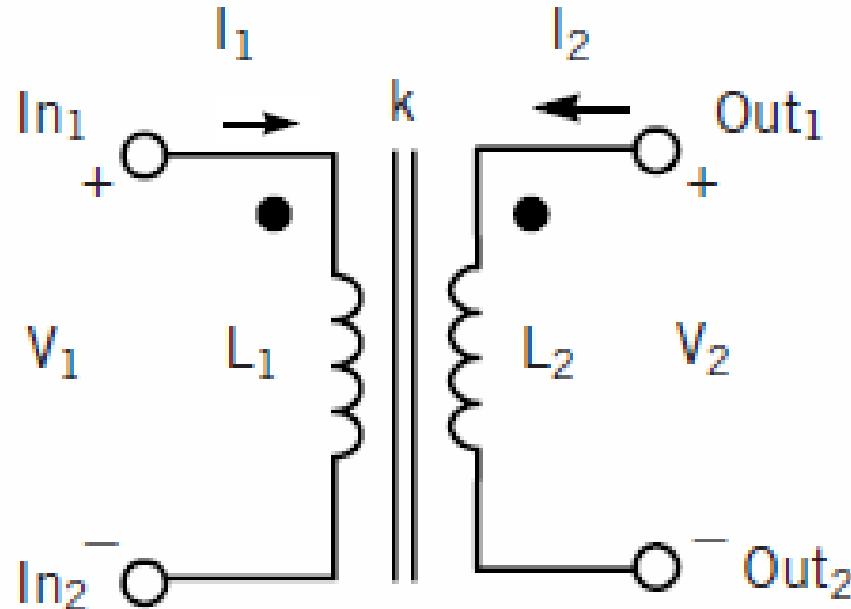SPICE model idealnog (savršenog) transformatora



Napomena: Međusobna induktivnost se uzima sa znakom „+“ obzirom da je usvojeni referentni smerovi struja I_1 i I_2 takvi, da obe ulaze u označene tačke(drugim rečima, fluksevi koji potiču od ovih struja se sabiraju)

Naponske jednačine:


$$V_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$$

$$V_2 = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$

$$M = k(L_1 L_2)^{1/2}$$

L_1 -induktivnost primara
 L_2 -induktivnost sekundara
M-međusobna induktivnost
 k -koeficijent sprege

Nesavršeni transformator

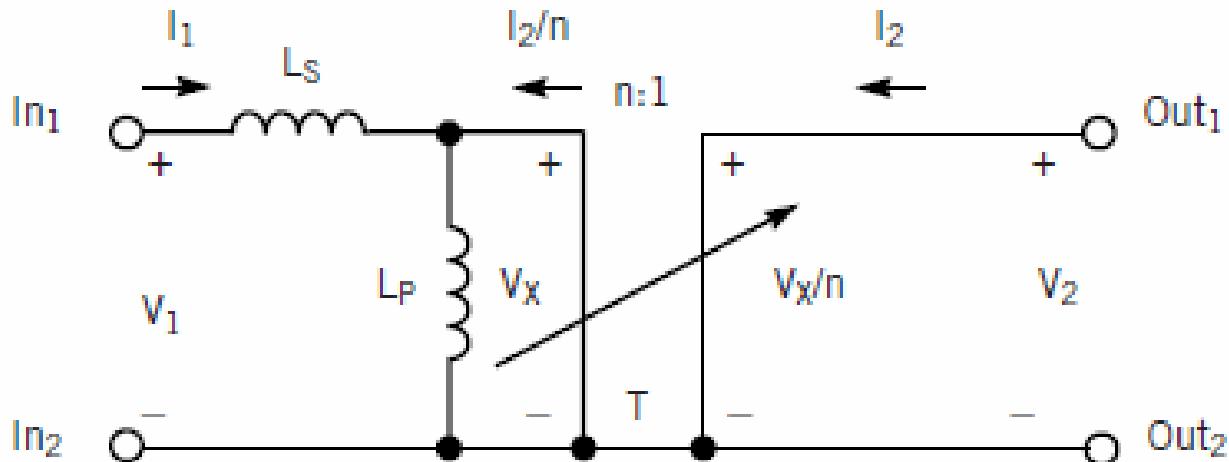

L_s -rasipna induktivnost
 L_p -induktivnost
magnećenja
 n -prenosni odnos

Naponske jednačine:

$$V_1 = j\omega(L_S + L_p) I_1 + j\omega L_p \frac{I_2}{n}$$

$$V_2 = j\omega \frac{L_p}{n} I_1 + j\omega \frac{L_p}{n} I_2$$

Poređenje jednačina idealnog i neidealnog transformatora

$$V_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$$

$$V_2 = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$

$$M = k(L_1 L_2)^{1/2}$$

$$V_1 = j\omega(L_S + L_p) I_1 + j\omega L_p \frac{I_2}{n}$$

$$V_2 = j\omega \frac{L_p}{n} I_1 + j\omega \frac{L_p}{n^2} I_2$$

AKO ZNAMO L_s i L_p onda možemo jednostavno odrediti koeficijent sprege!!!


$$L_1 = L_S + L_p$$

$$L_2 = \frac{L_p}{n^2}$$


$$L_S = L_p \left(\frac{1}{k^2} - 1 \right)$$

$$n = k \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

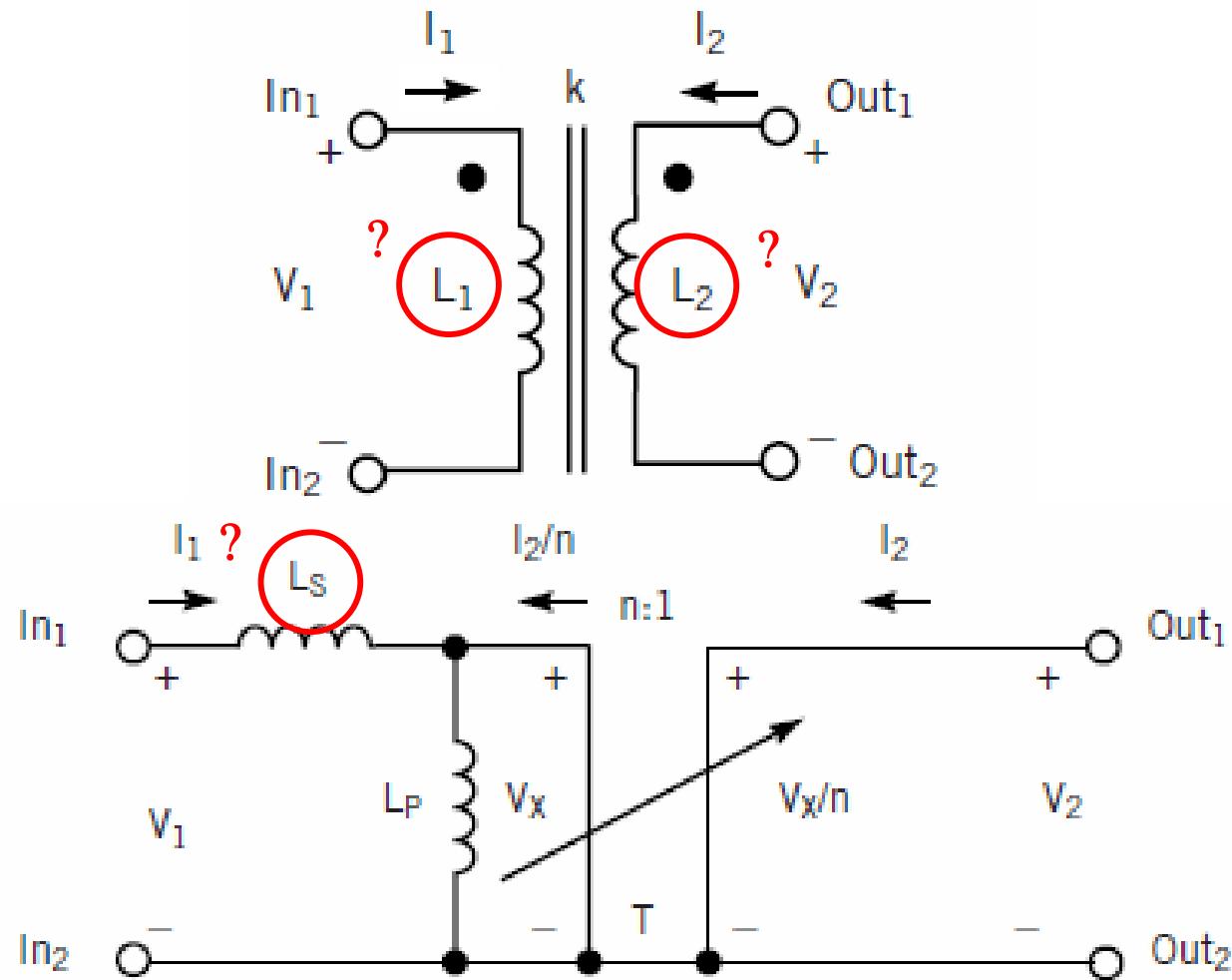Šta zapravo predstavljaju L_1 , L_2 i L_s ?




Određivanje L_1 :

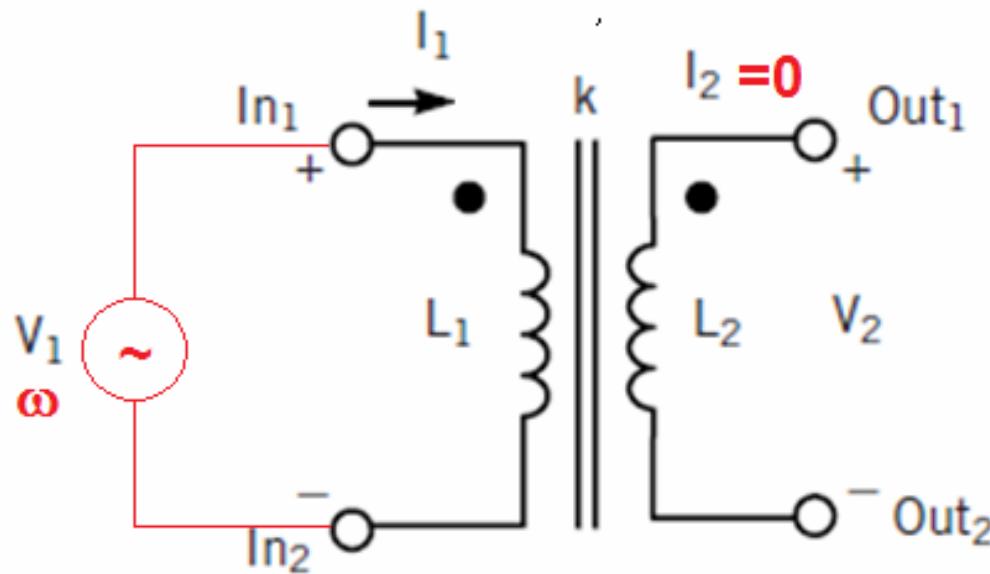



L_1 je induktivnost izmerena pri radnoj učestanosti ω , napona V_1 između krajeva In_1 i In_2 , pri čemu su krajevi Out_1 i Out_2 otvoreni (prazan hod na strani „2“)

Određivanje L₂:

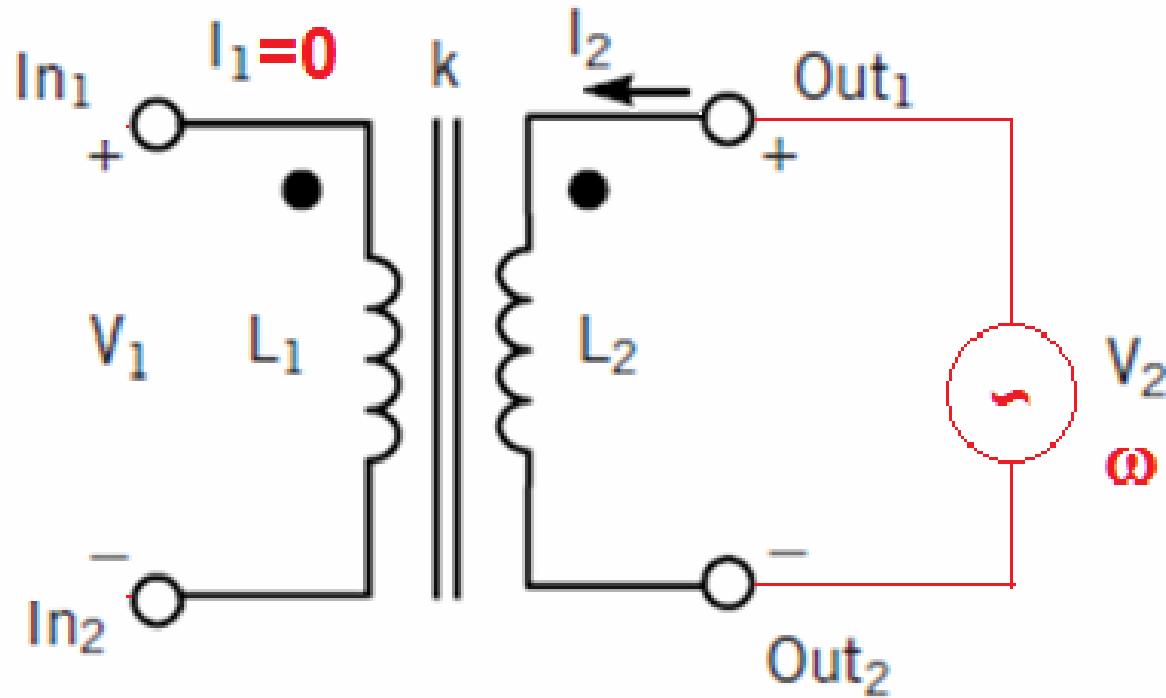


L_2 je induktivnost izmerena pri radnoj učestanosti ω , napona V_2 između krajeva Out_1 i Out_2 , pri čemu su krajevi In_1 i In_2 otvoreni (prazan hod na strani „1“)

Određivanje L_s :

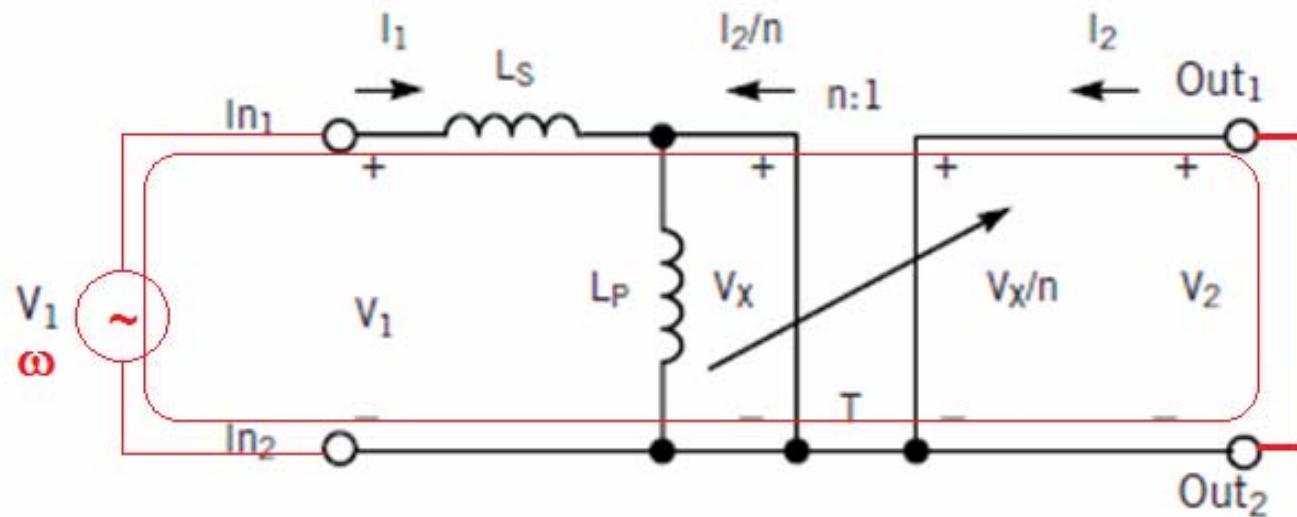
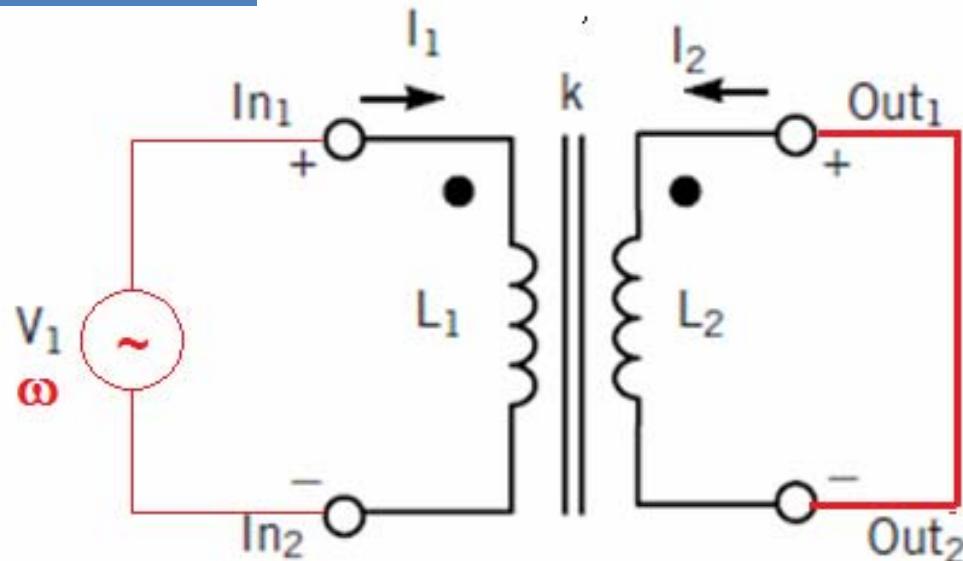


L_s je induktivnost merena pri radnoj učestanosti ω , napona V_1 između priključaka In_1 i In_2 kada su krajevi Out_1 i Out_2 kratko spojeni

REALNI TRANSFORMATOR :

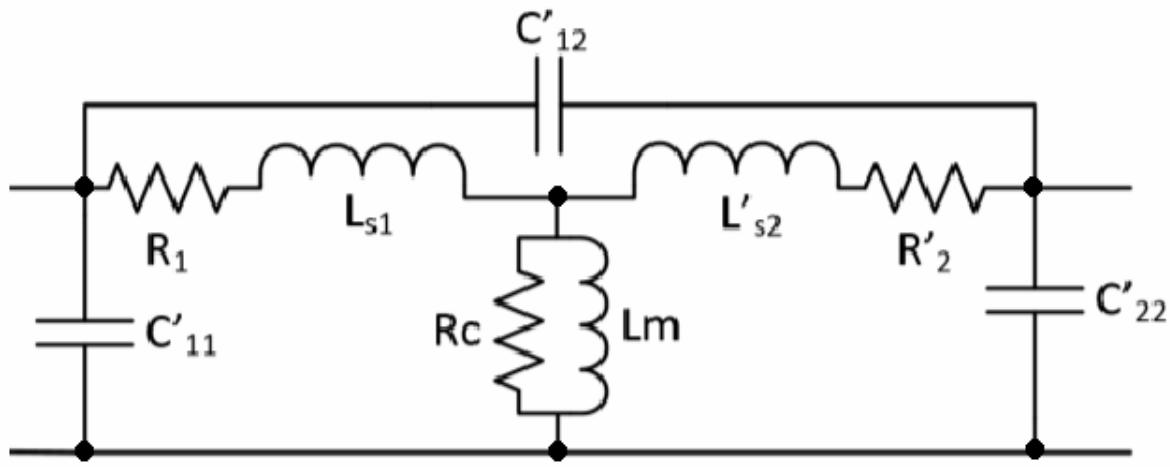


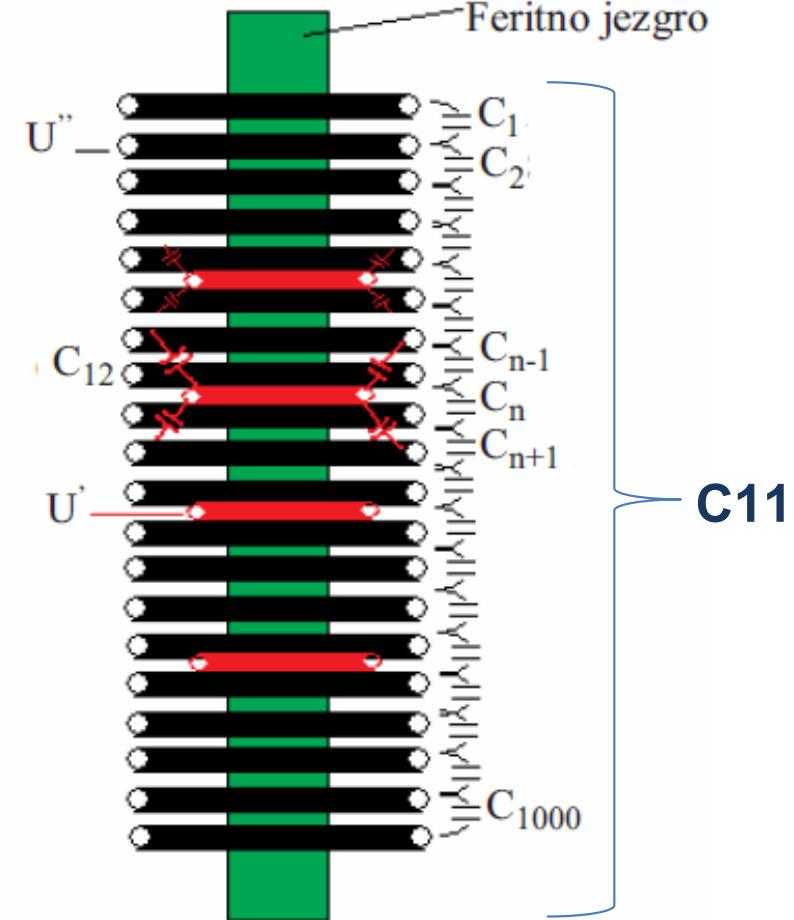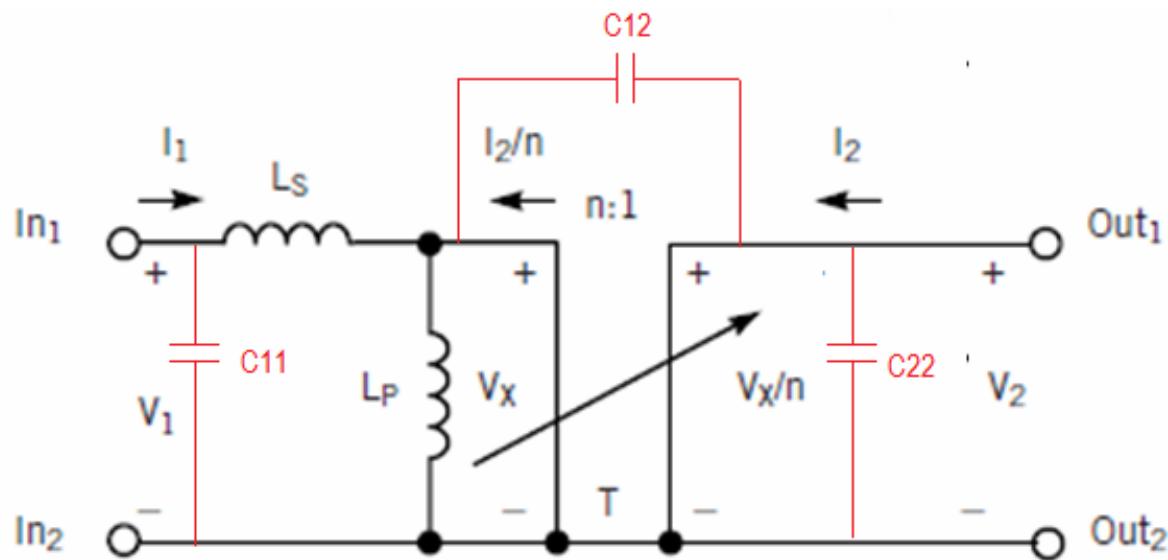Parazitne kapacitivnosti: C_{11}, C_{12}, C_{22}




C_{11} i C_{12} su sopstvene kapacitivnosti namotaja (posledica kapacitivnosti između zavojaka)
 C_{12} -Međusobna kapacitivnost (primar-sekundar)
U praksi su dominantne C_{11} i C_{22} i one su raspodeljene !!!

ODZIV NA STEP POBUDU

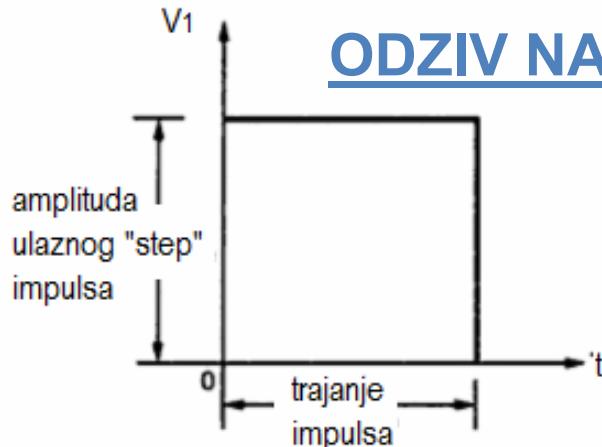


i i i

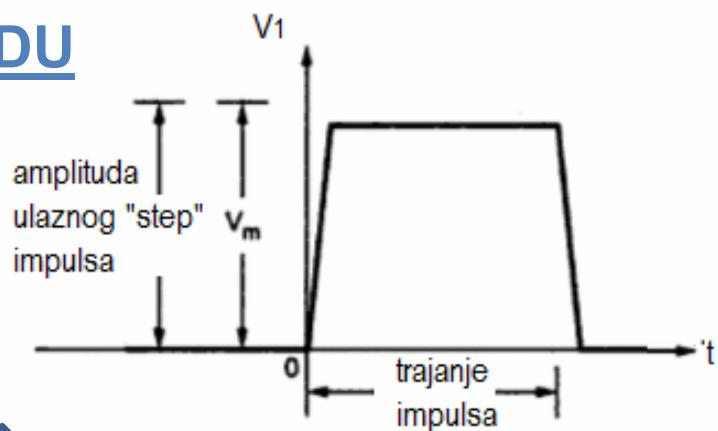

Hevisajdov impuls

kvazi Hevisajdov impuls


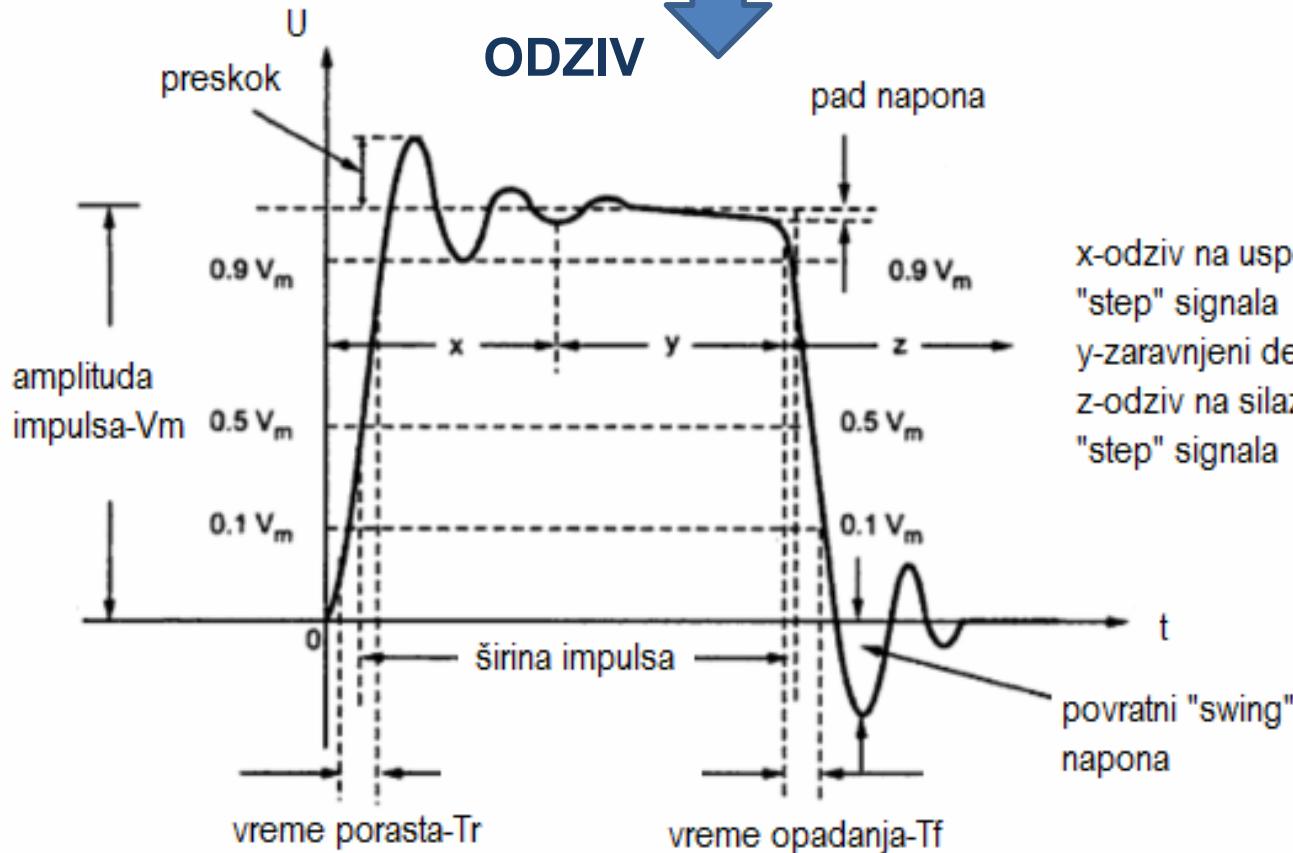


x-odziv na usponsku ivicu ulaznog "step" signala
y-zaravnjeni deo napona
z-odziv na silaznu ivicu ulaznog "step" signala

povratni "swing" napona

DEFINICIJA VREMENA PORASTA - T_r

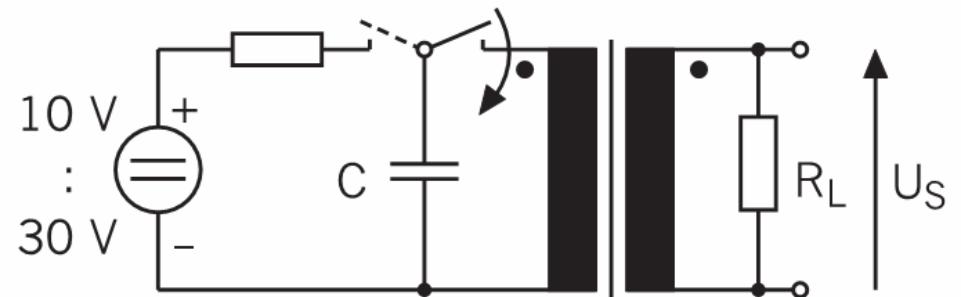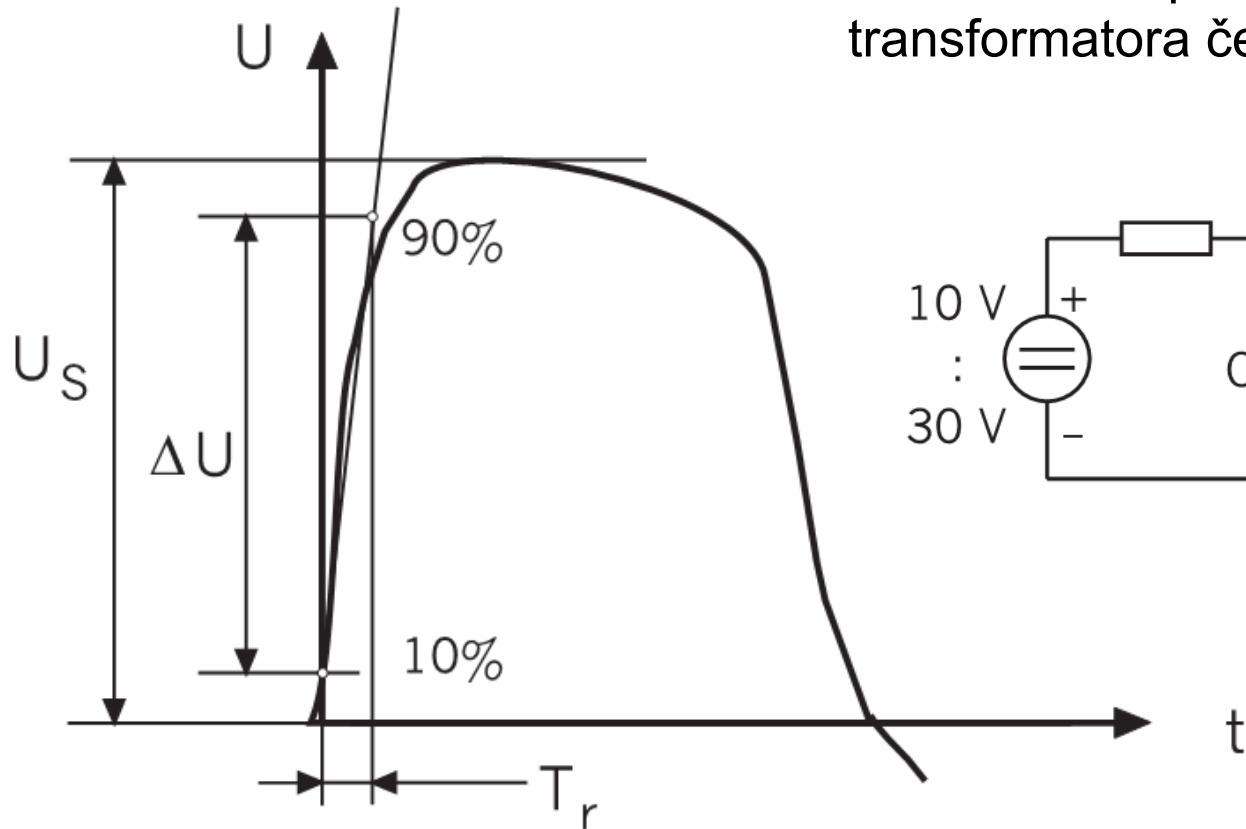
U katalozima proizvođača impulsnih transformatora često se sreće ovaj podatak



Ovaj vremenski interval odgovara porastu napona ΔU u opsegu od 10% U_S - 90% U_S


U_S - amplituda naponskog signala

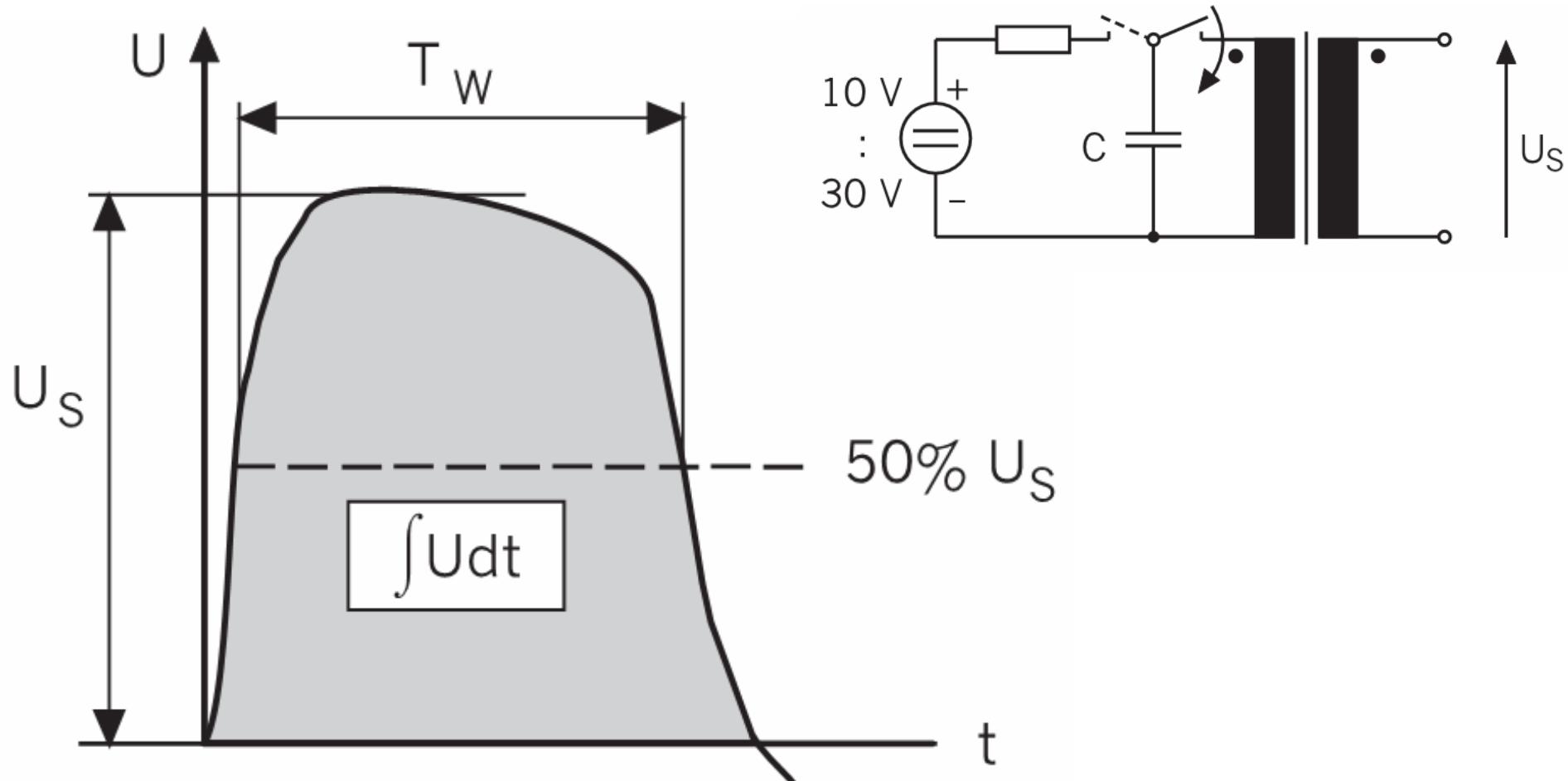DEFINICIJA PARAMETRA FLUKSA/ Volt·sekundi [V·s]




Integral "V·s" je proizvod visine i širine impulsa, meren pri 50% od U_S . Integral "V·s" je meren na sekundarnoj strani transformatora u intervalu kada su njegovi krajevi na sekundaru otvoreni (prazan hod).

PRAKTIČNI PRIMERI

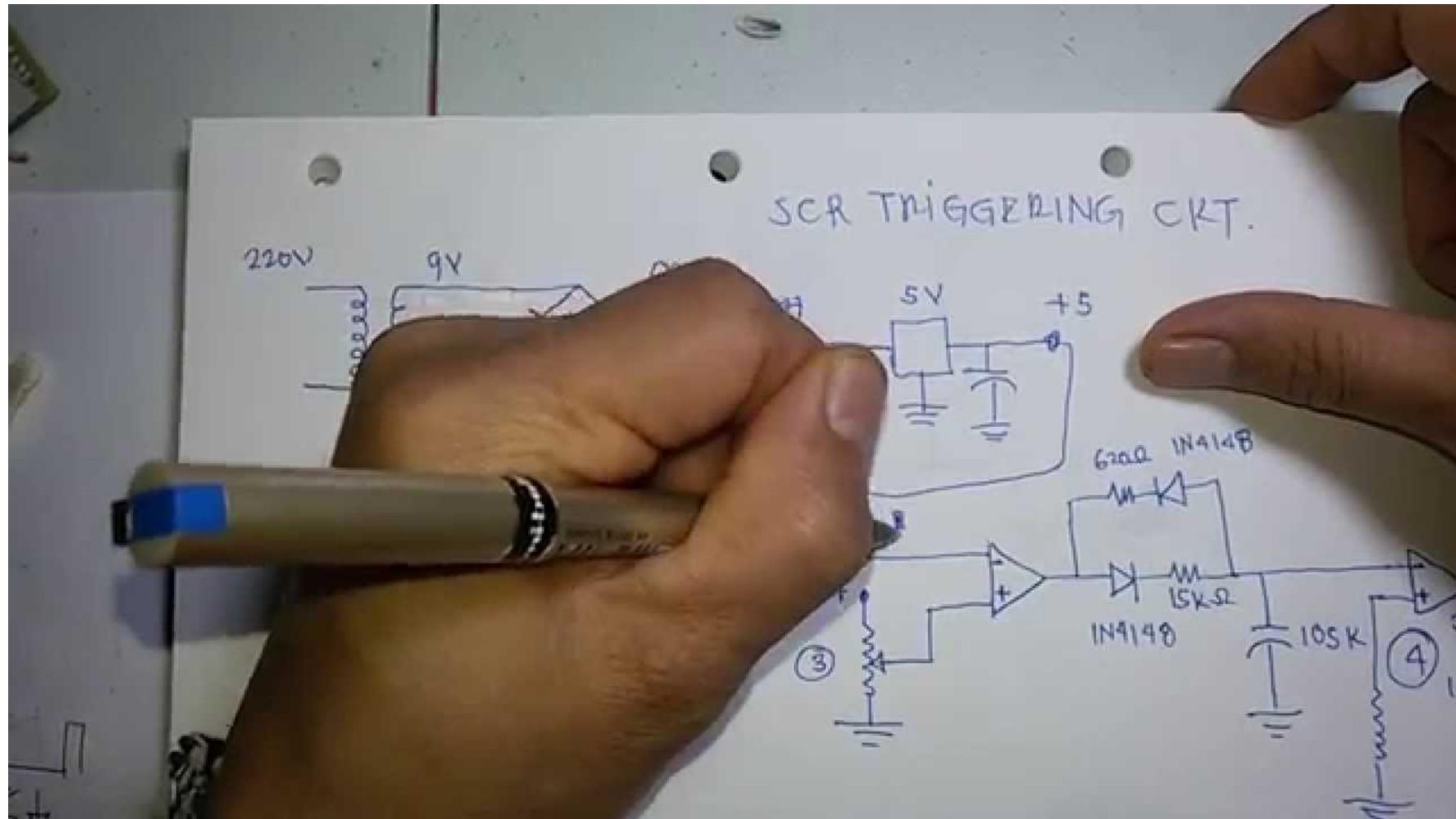

PRIMER 1: VNVF transformator snage 70kVA

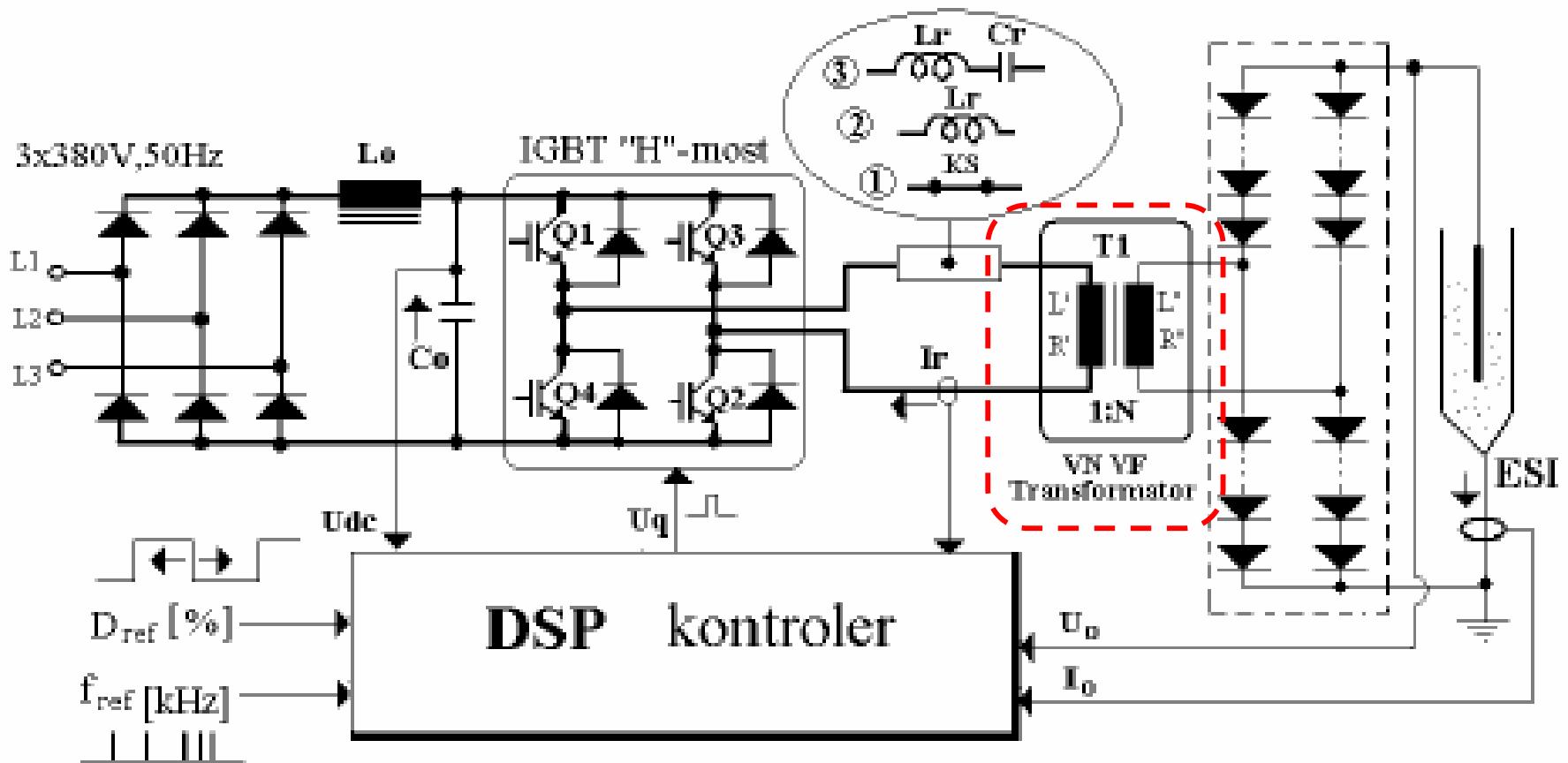


Visokofrekventni izvor napajanja za pobudu Elektro Statičkih Izdvajača(ESI)


-Ključna komponenta VNVF transformator 0.4kV/70kV, snage 70kVA, 10KHz

***VNVF** (Visoko Naponski Visoko Frekventni)

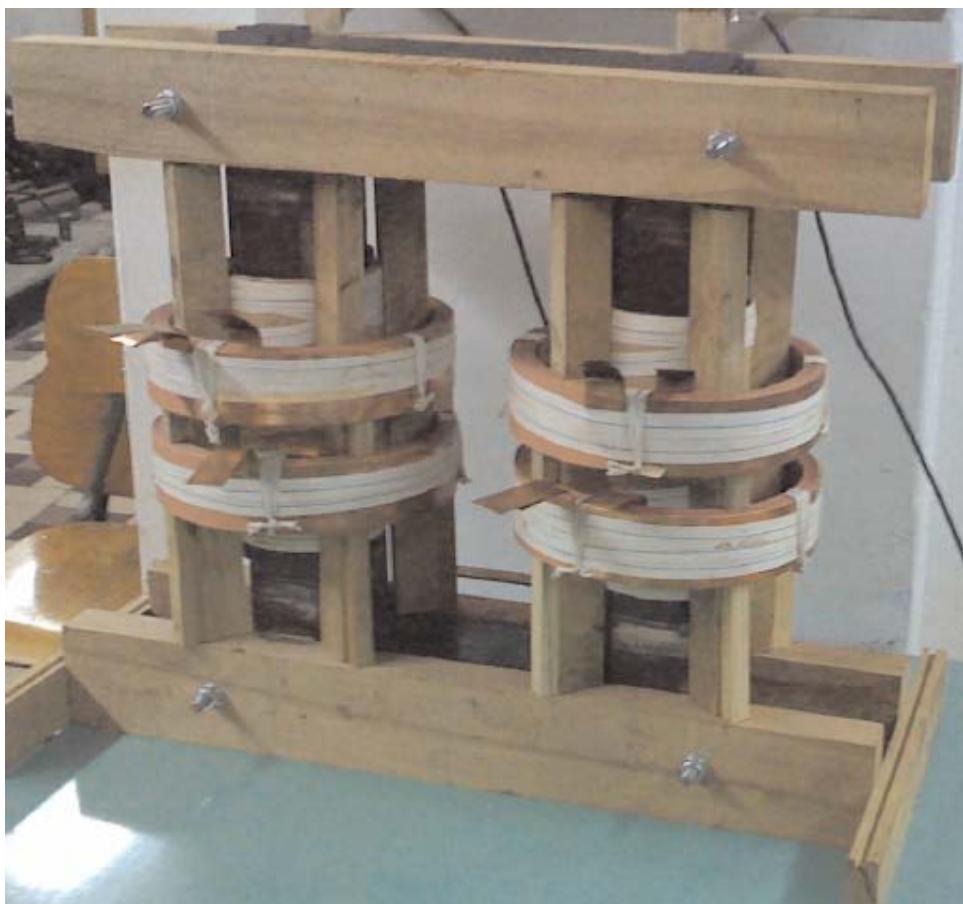
Izgled i dimenzije VNVF transformatora snage 70kVA



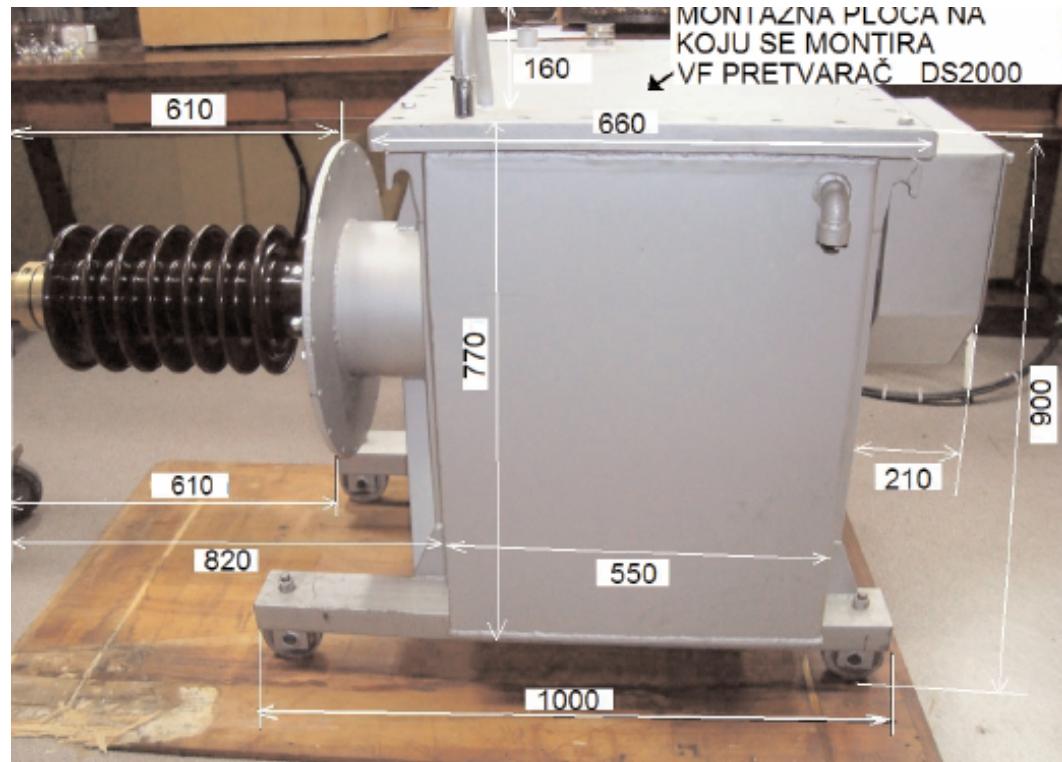
Izgled VNVF transformatora 0.4/100kV; 70kW,
10KHz, pre stavljanja u izolacioni medijum
(transf. ulje)



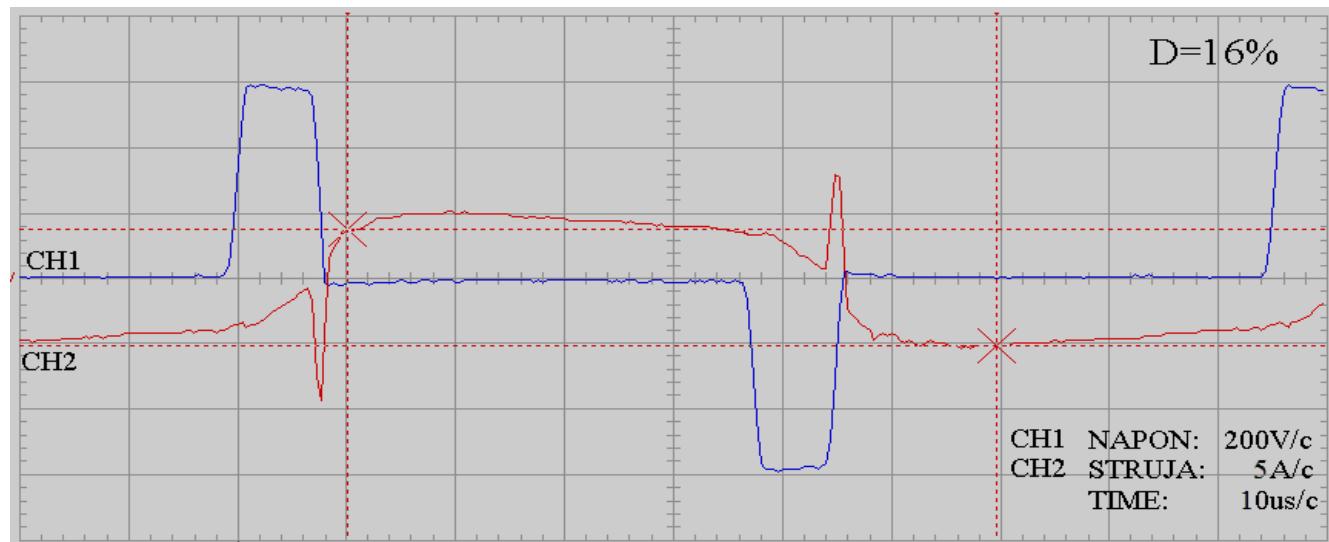VNVF transformator+ispravljač
ugrađeni u sudu
-Snaga VNVF transformatora
70kVA




(a)

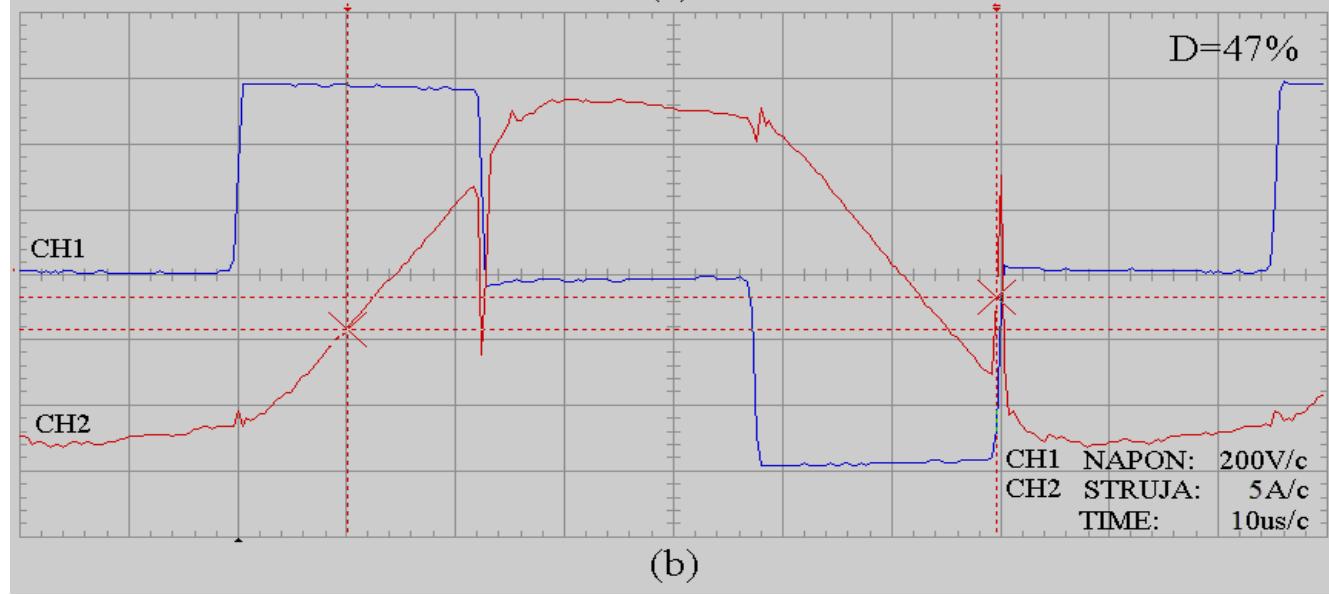


(b)

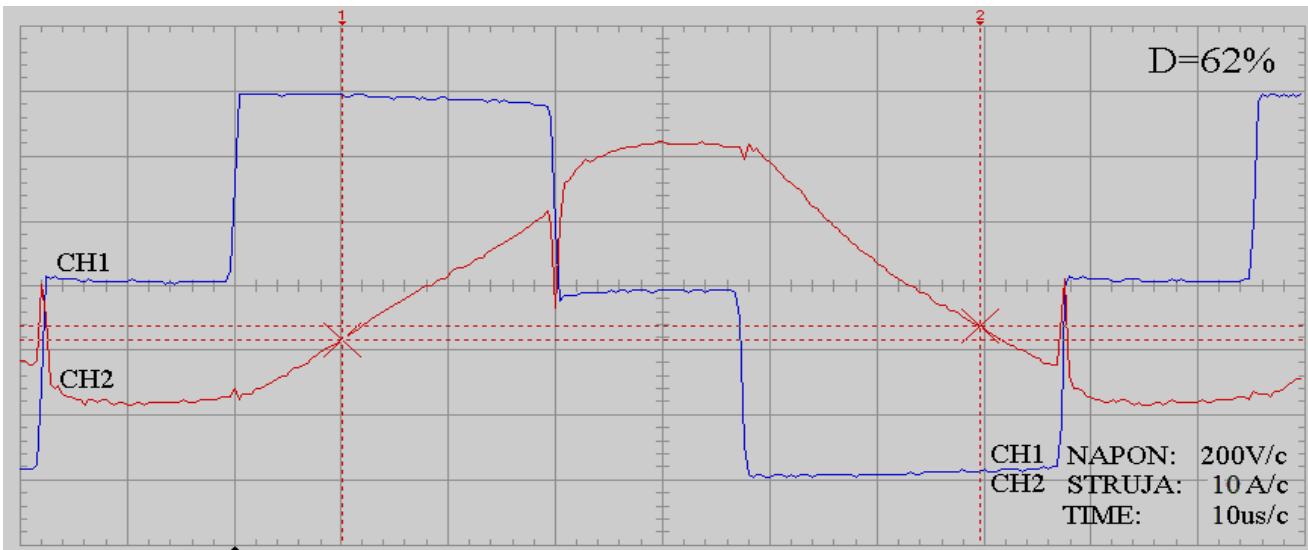Ogled praznog hoda pri pobudnoj učestanosti 10kHz,
(a) $D=16\%$, (b) $D=47\%$




(a)

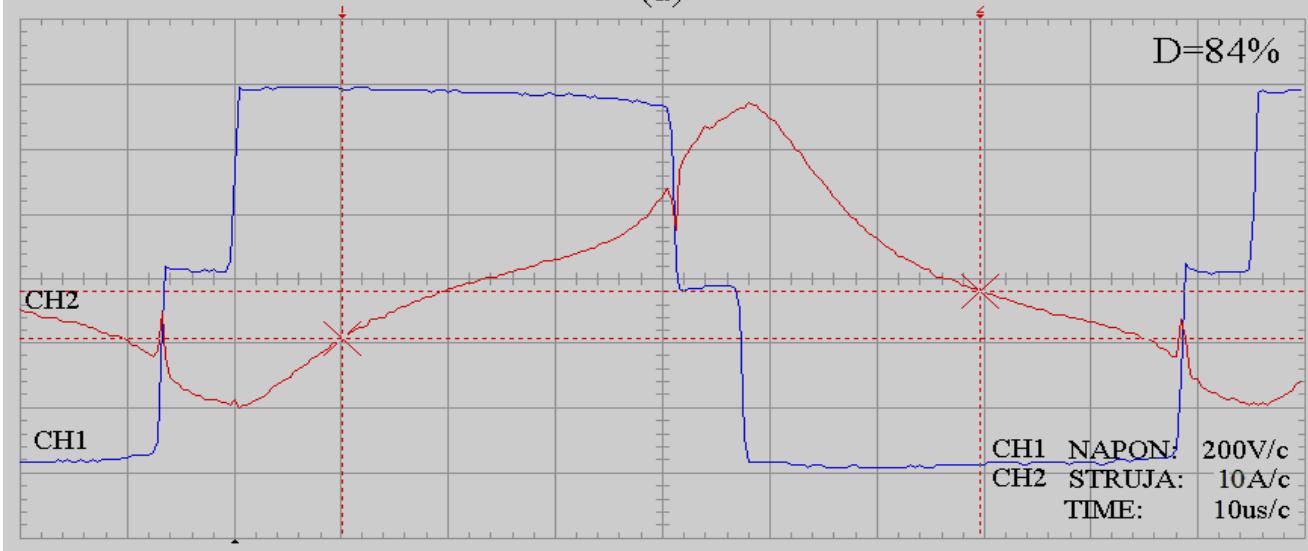


(b)

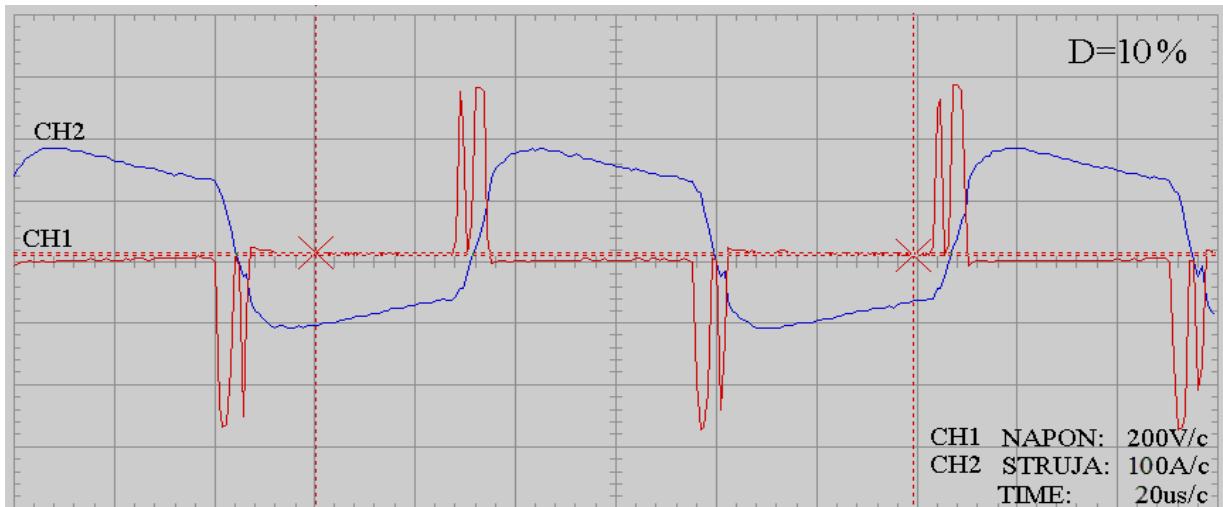Ogled praznog hoda; $f=10\text{kHz}$, (a) $D=62\%$, (b) $D=84\%$




(a)

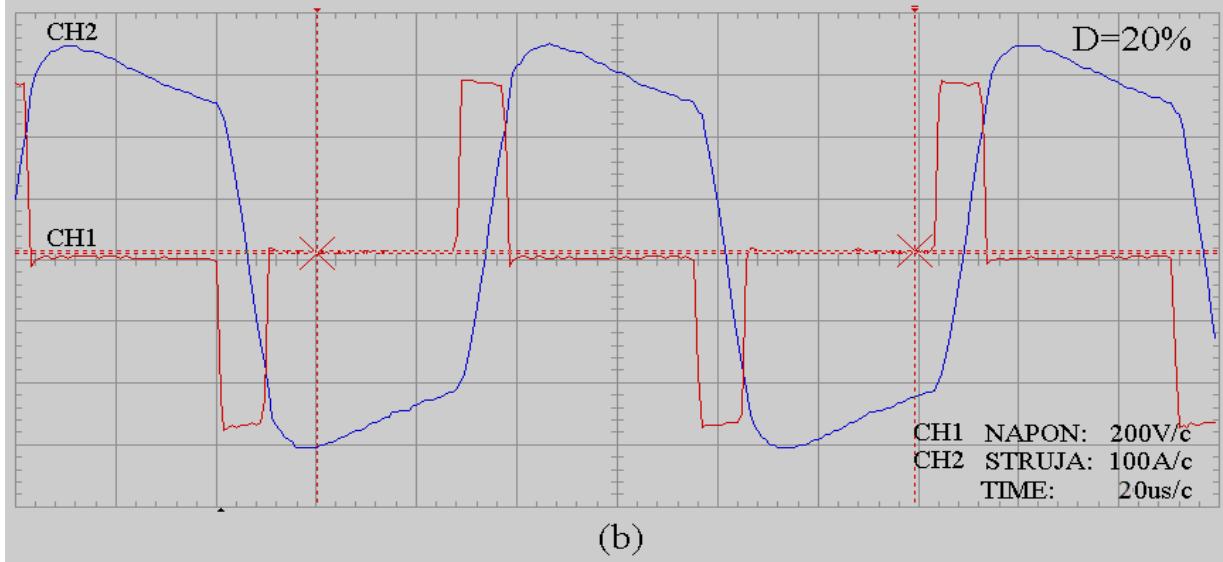


(b)

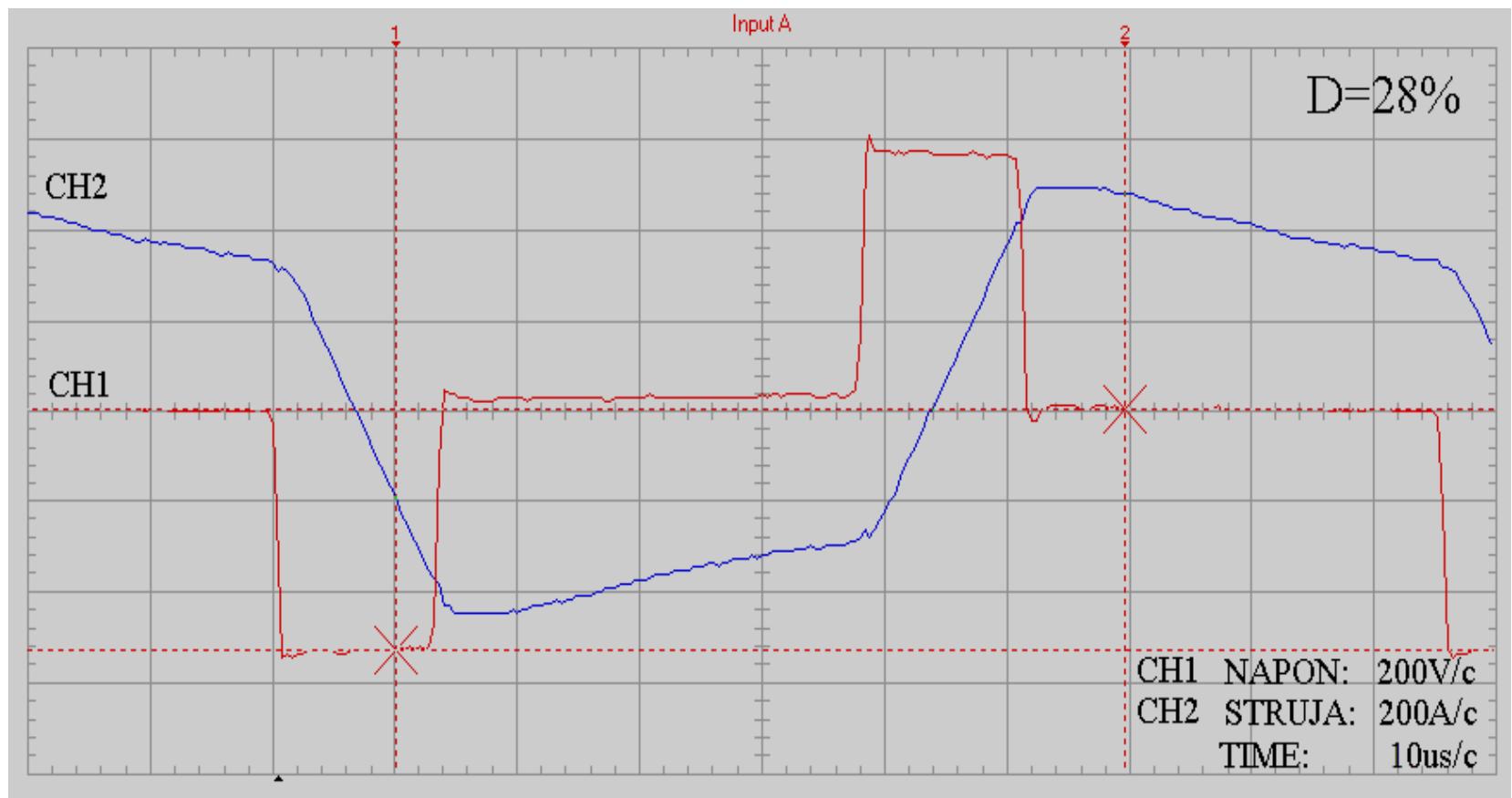Ogled kratkog spoja; $f=10\text{kHz}$, (a) $D=11\%$, (b) $D=20\%$




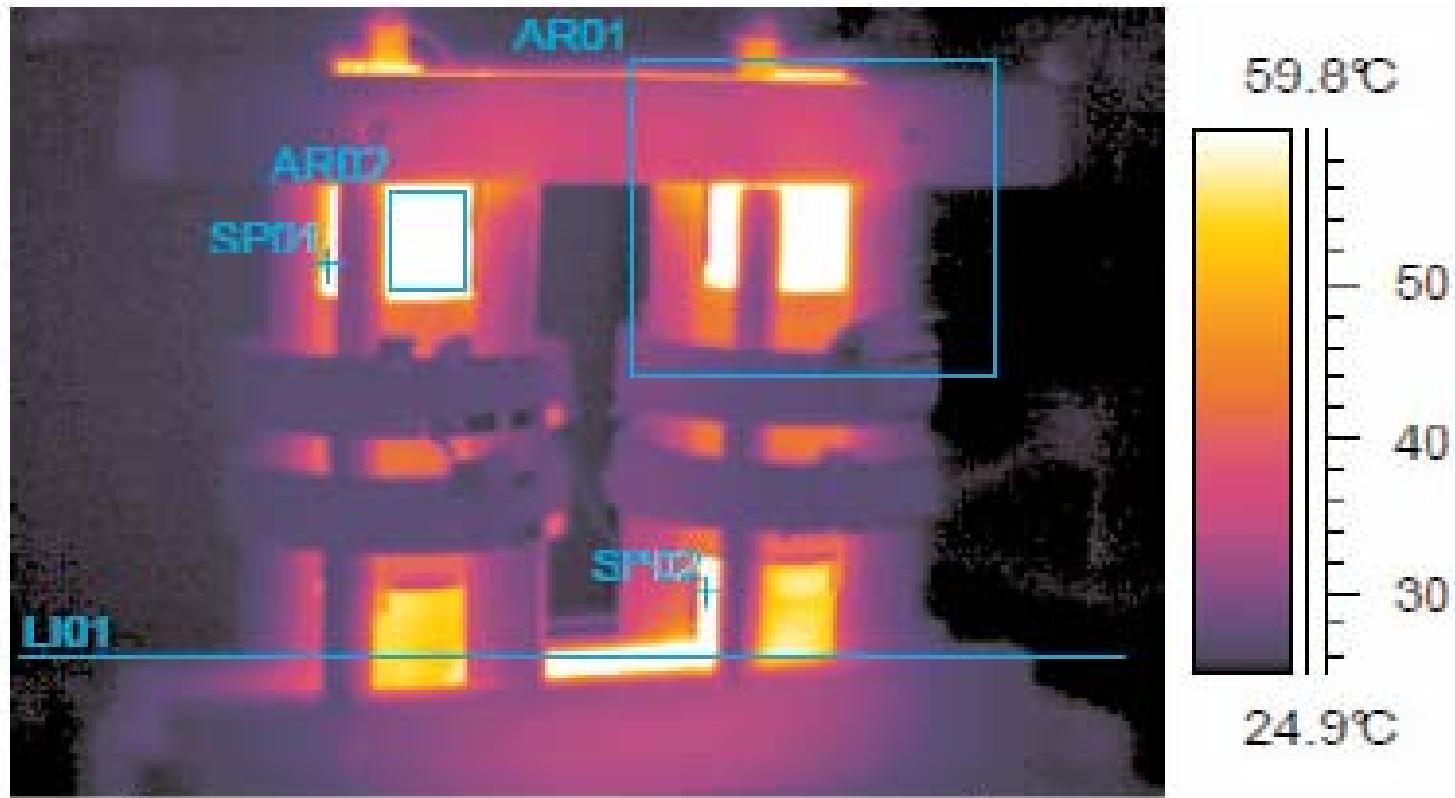Ogled kratkog spoja ; $f=10\text{kHz}$, $D=28\%$






Object parameter	Value
Emissivity	0.95
Object distance	2.0 m
Ambient temperature	25.0°C

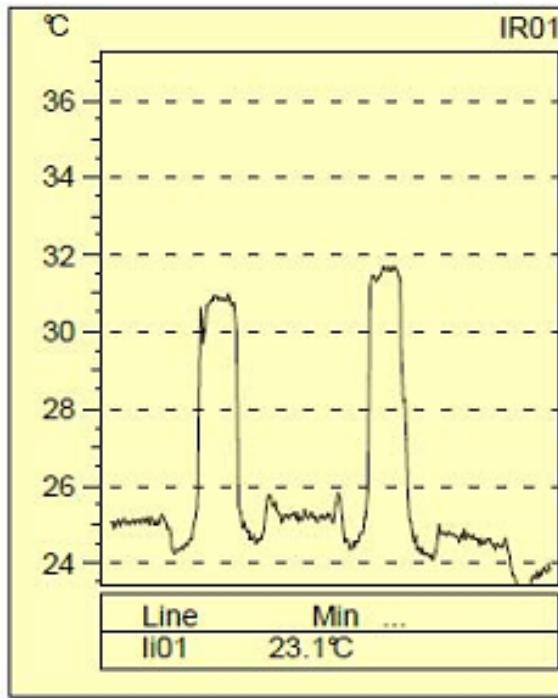**Termovizijsko snimanje VNF transformatora 70kVA
nakon 3h rada u praznom hodu;**
TIME: 02. 05. 2009, 13 h, 50 min




Label	Value	Diff temp
SP01	32.4°C	*
SP02	36.3°C	*
SP03	24.4°C	*
SP04	32.2°C	*
LI01 : max	31.7°C	304.8°C
LI01 : min	23.1°C	296.3°C
LI01 : avg	25.8°C	298.9°C
LI01: stdev	2.4°C	-
AR01 : max	32.4°C	305.5°C
AR01 : min	24.2°C	297.4°C
AR01 : avg	25.9°C	299.0°C
AR01: stdev	2.1°C	-

TIME:10h50min

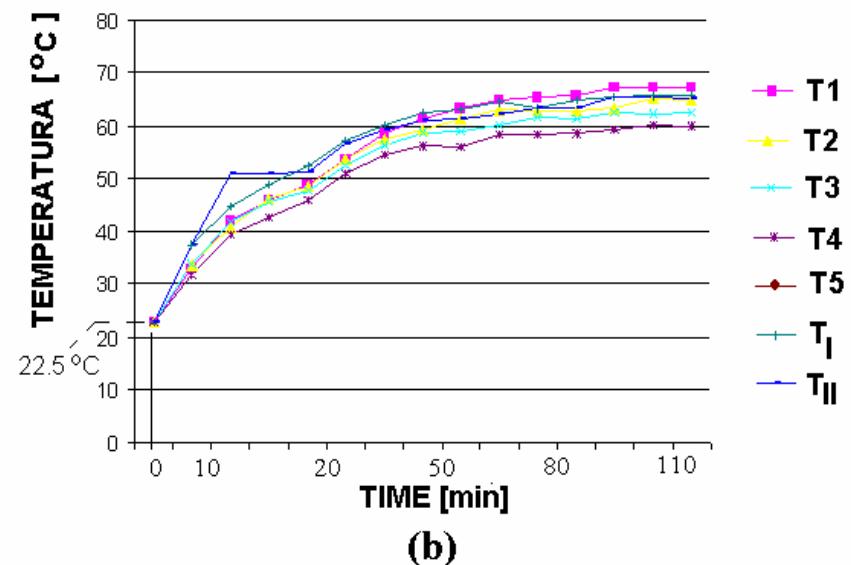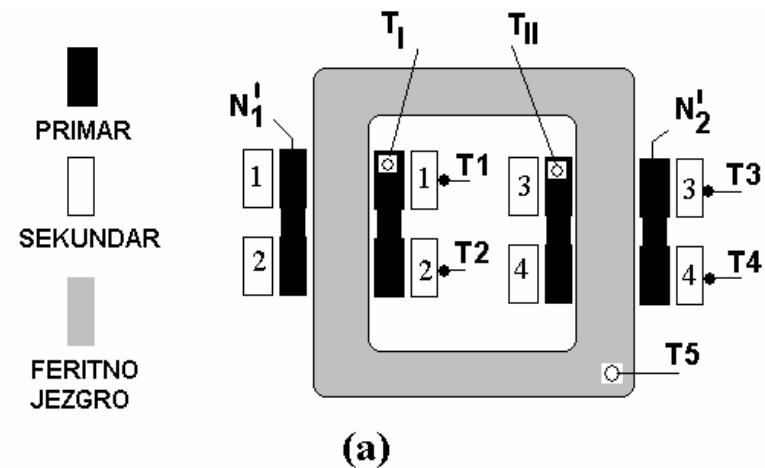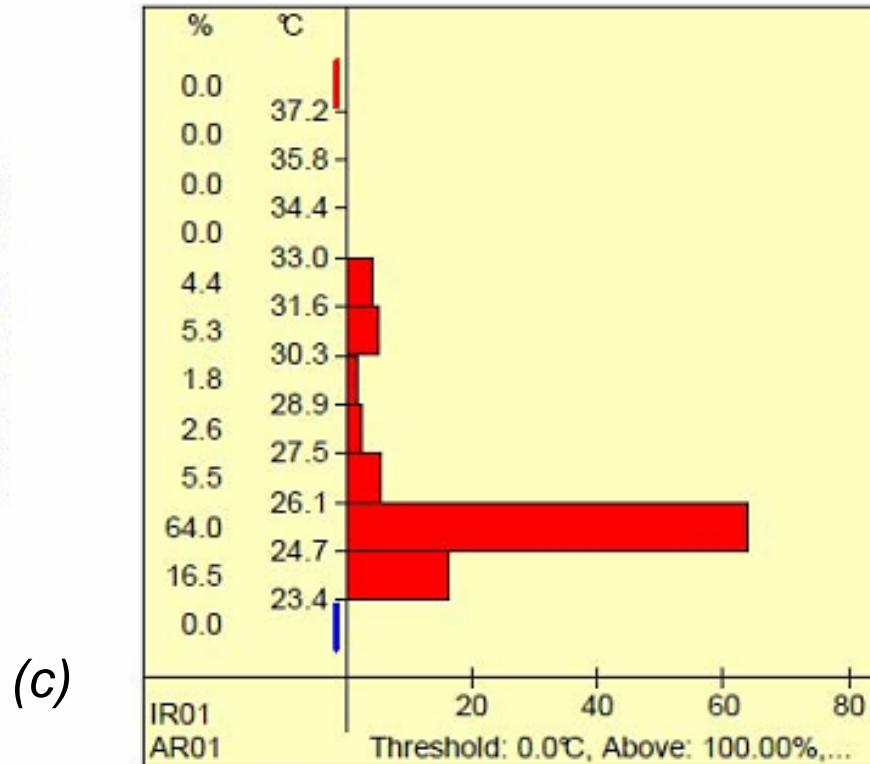


Merenje porasta temperature karakterističnih tačaka VNVF transformatora;
 (a)-raspored mernih tačaka,
 (b)-porast temperature pojedinih tačaka
 (c) –rezultati termovizije

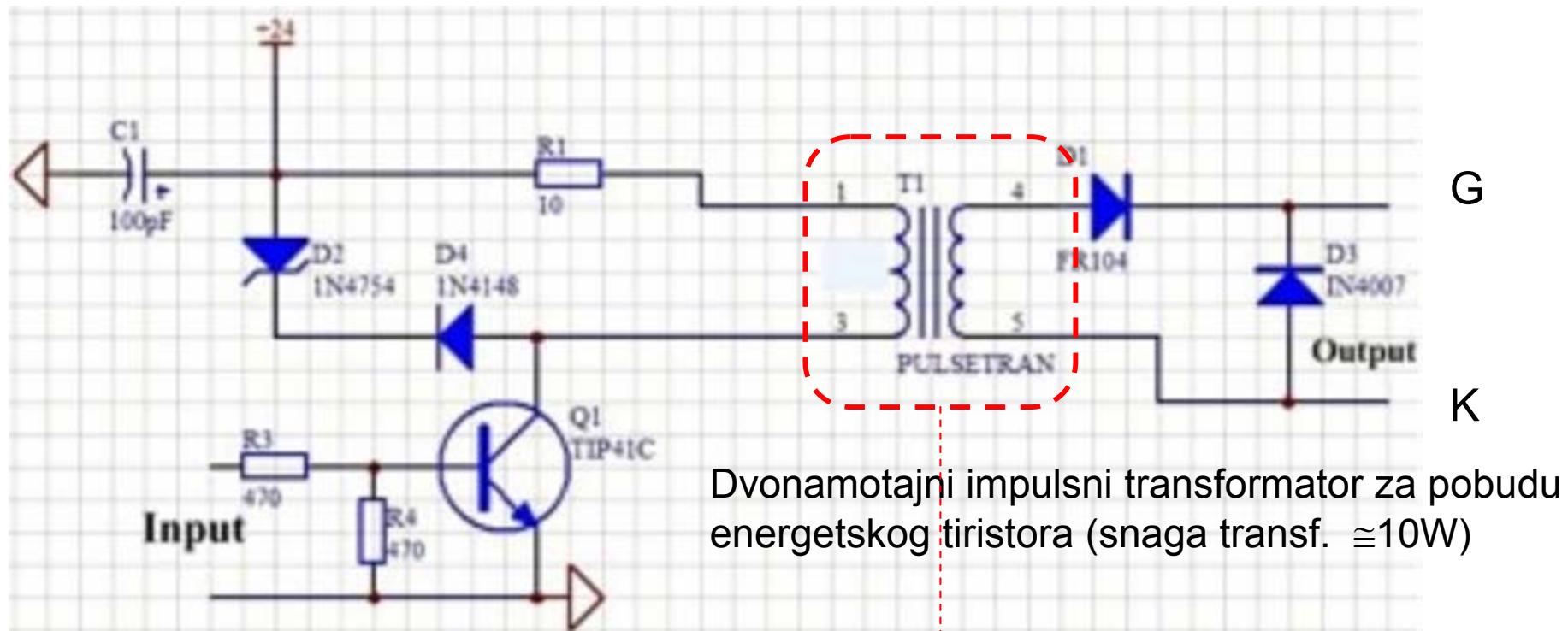PRIMER 2: Impulsni transformator snage 10VA






Dvonamotajni impulsni transformator za pobudu energetskog tiristora (snaga transf. $\approx 10W$)

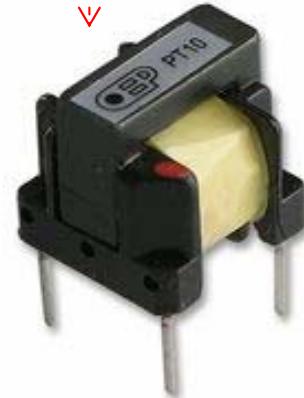Dvonamotajni impulsni transformator
(jedan primar i jedan sekundar)



TIPIČNO POBUDNO TIRISTORSKO KOLO

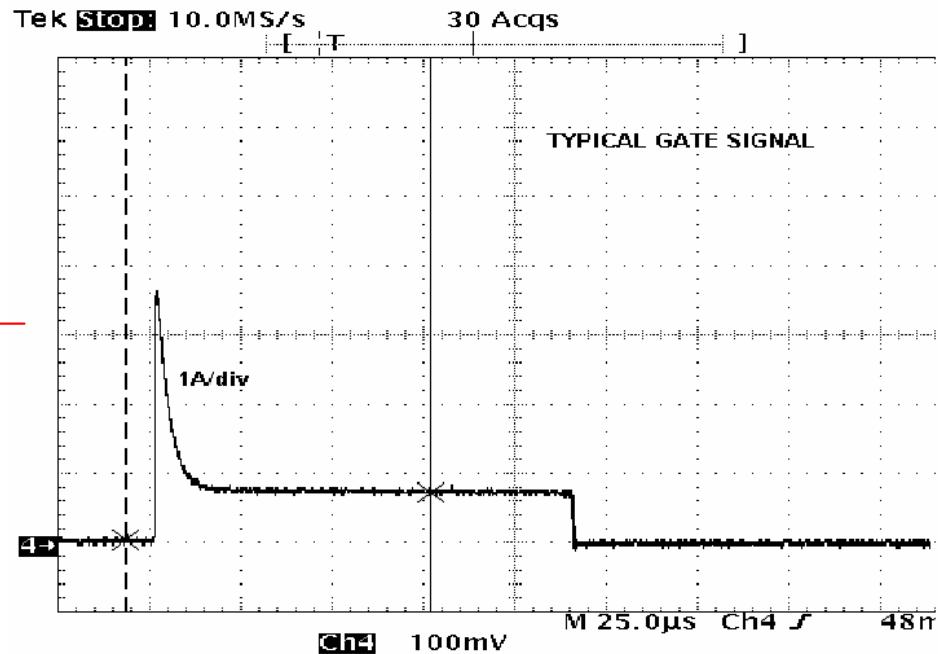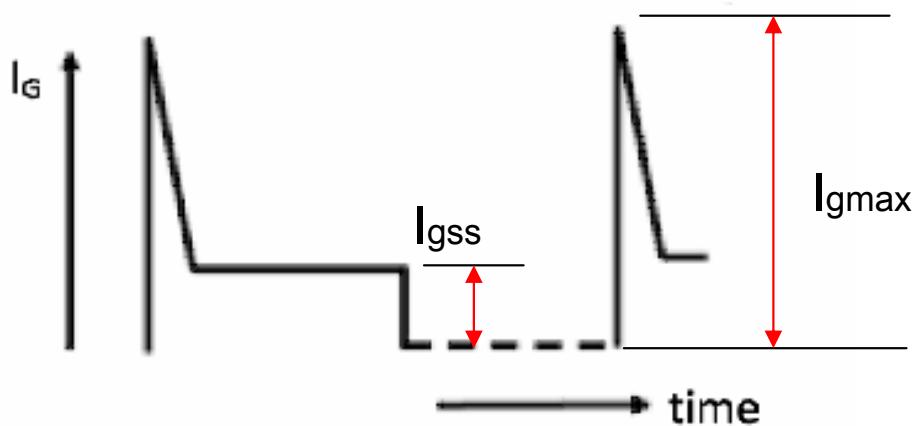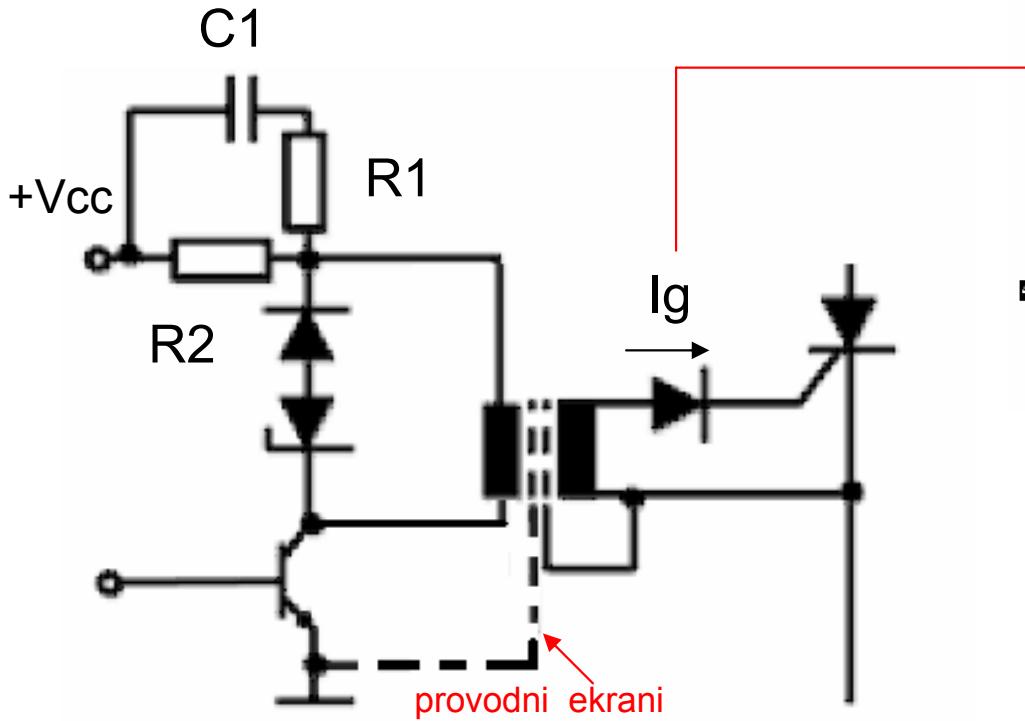


Osciloskopski snimak karakterističnog pobudnog impulsa struje gejta energetskog tiristora


Karakteristične vrednosti struja:

$$I_{gmax} = V_{cc}/R_1$$

$$I_{ss} = V_{cc}/R_2$$

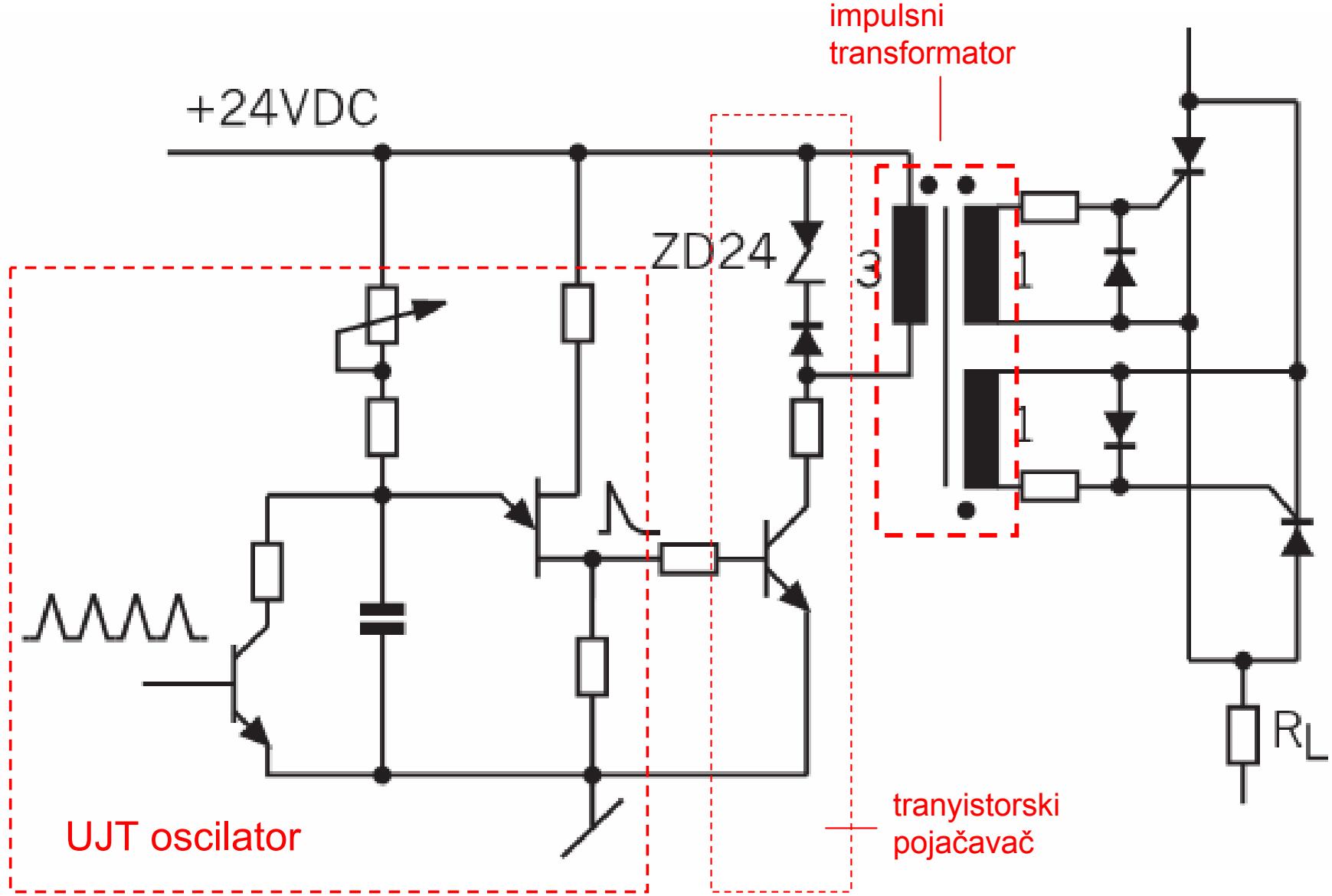

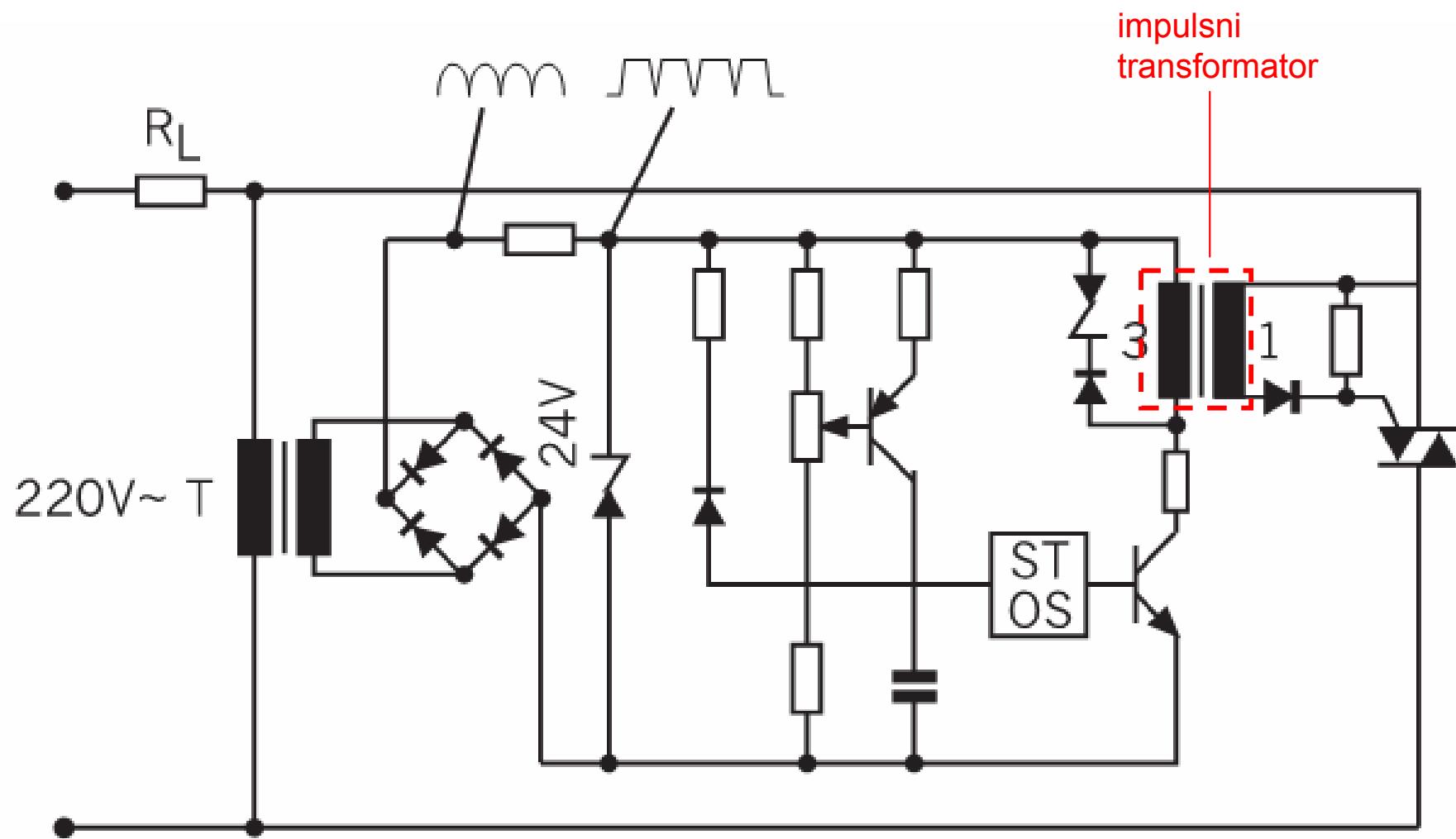Pobuda antiparalelne sprege tiristora preko tronamotajnog impulsnog transformatora (jedan primar i dva sekundara)



impulsni
transformator

Pobuda trijaka preko dvonamotajnog impulsnog transformatora
(jedan primar/jedan sekundar)

Kataloški podaci za impulsni transformator za pobudna tiristorska kola



Nominal operating voltage

Up to 3000 V

Operating frequency

40 kHz max.

500 kHz max. for data transmission
DC to 40000 Hz

Ignition currents

0.1 to 3 A @ 40°C

Rise time

0.3 to 2.3 µs

Test voltage

Up/50 Hz/2 s max. according to VDE 110b

Max. partial discharge voltage

1.5 x U_{nom}

Temperature range (operation and storage)

-25°C to +70°C (25/70/21)

Flammability corresponding to


UL 94 V-0 listed materials

Pulse transformer	Turns ratio	Ignition current lign	Voltage Unom [A]	Voltage Up [V] [kV]	Voltage time area V0t [Vµs]	Rise time tr [µs]	Inductance* Lp [mH]	Inductance* Lstr [µH]	Resistance Rp [Ω]	Resistance Rs [Ω]	Coupling capacitance Ck [pF]	Input/Output connections	Weight [g]
IT 155	1:1	0.1	500	4	480	1	5	85	1.2	1.2	6	02	13
IT 245	1:1	0.1	750	4	500	1.2	8	100	1.48	1.48	10	02	6
IT 237	1:1	0.25	500	2.5	1100	1	25	35	1.9	2.2	50	02	14
IT 239	1:1	0.25	1000	6	300	2.3	3	80	0.9	0.9	5	02	13
IT 255	1:1	0.25	750	4	250	1.1	2.2	40	0.8	0.8	8	02	6
IT 258	1:1	1	750	3.2	250	0.25	2.5	3	0.62	0.75	80	02	6
IT 370	1:1	1	1000	5	4000	0.6	0.3	6	0.16	0.18	40	02	71
IT 364**	1:1	3	3000	8	5000	1.7	1.5	10	0.16	0.14	35	05	220
IT 246	2:1	0.1	750	4	200	0.4	7	35	2.1	1.1	7	02	6
IT 248	2:1	0.25	750	3.2	350	2.2	17	80	3.2	1.6	9	02	6
IT 260	3:1	0.1	500	3.2	200	0.3	12	30	2	0.8	8	02	6

* Tolerance: +50%; -30%


** Not suitable for PCB-mounting.

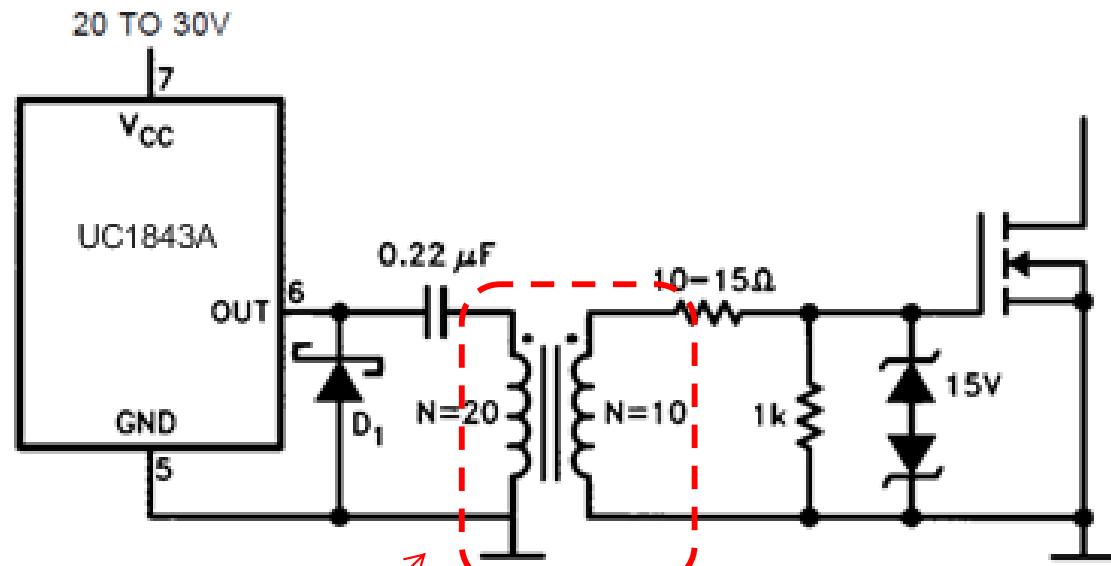PRIMER 3: Impulsni transformator za pobudu MOSFET prekidača (snage<< 10W, tipično 1W)




OGRANIČENJE:


Duty Cycle $\leq 50\% !!!$

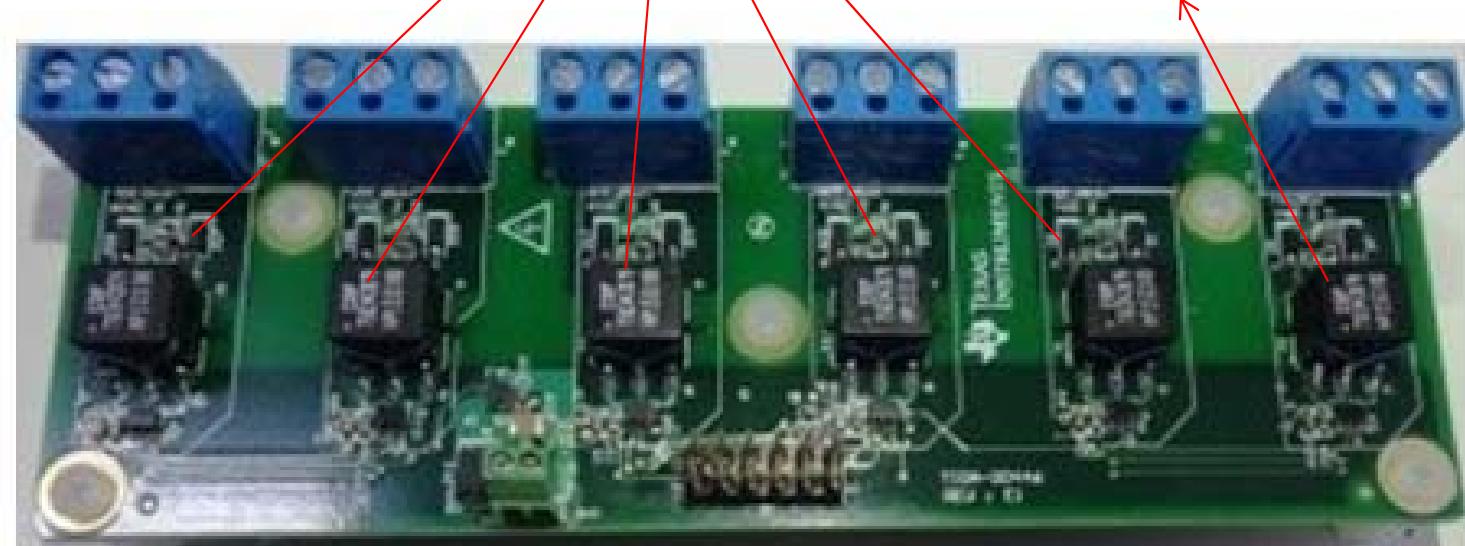


NAPONSKI TALASNI OBICI NA PRIMARU I SEKUNDARU IMPULSNOG TRANSFORMATORA

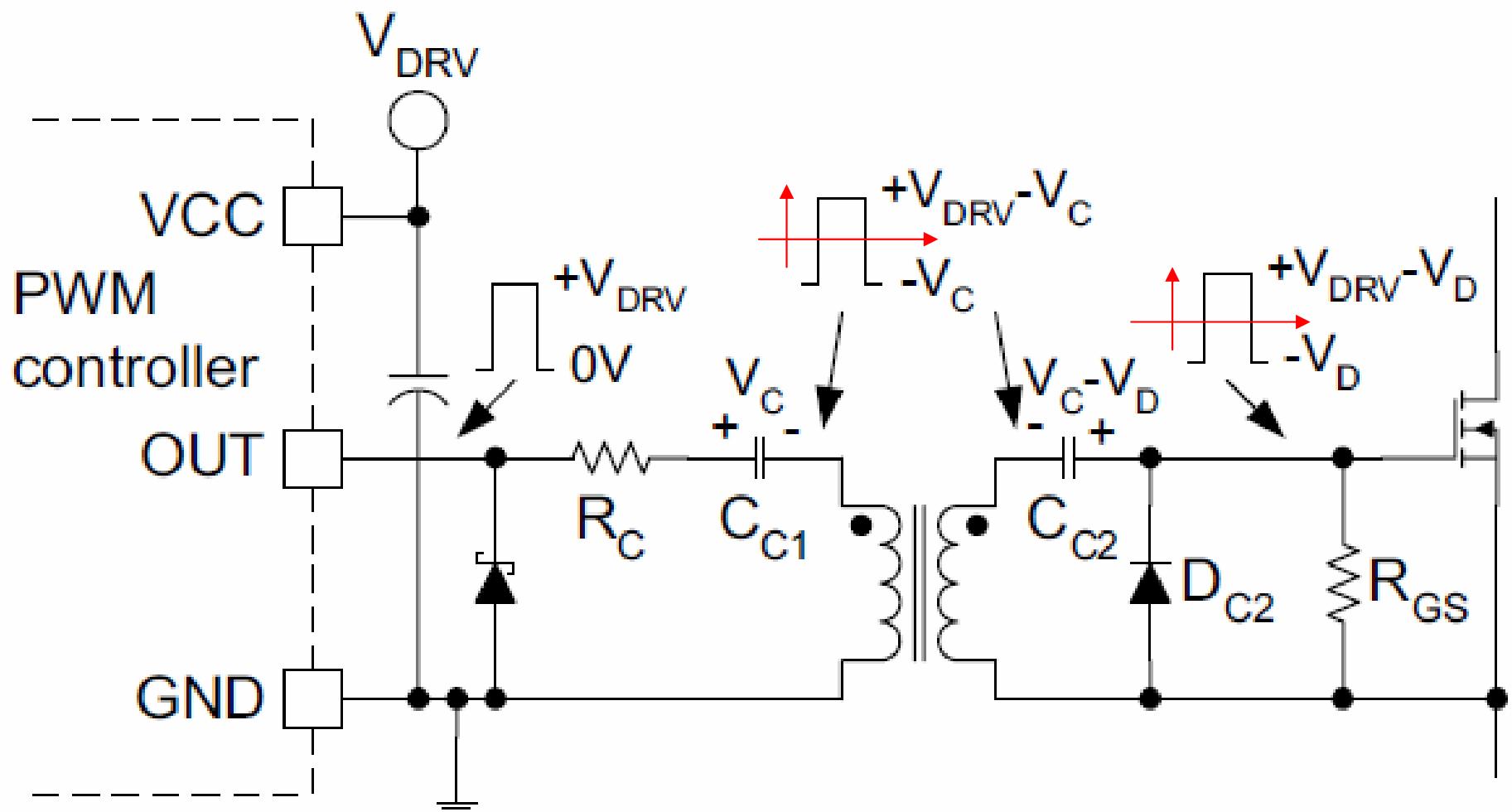




PRIMER 4: POBUDA BIPOLARNOG TRANZISTORA

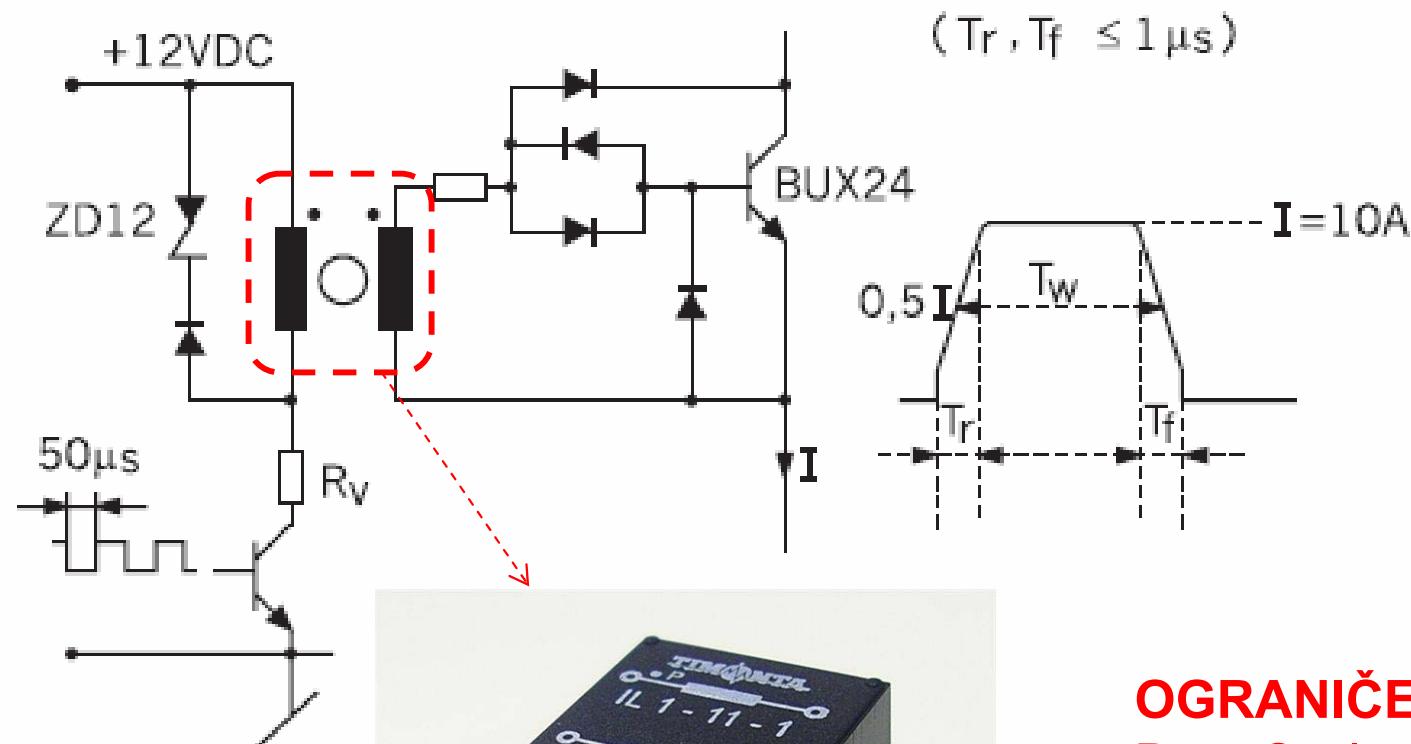

OGRANIČENJE:
Duty Cycle $\leq 50\% !!!!$

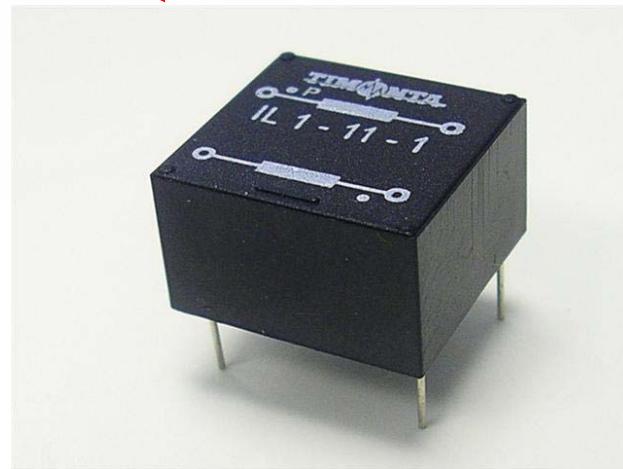

Prenosni odnosi
impulsnog
transformatora

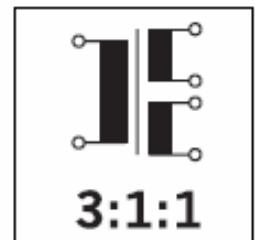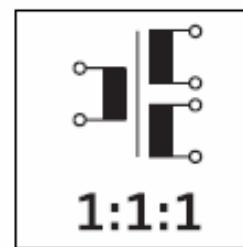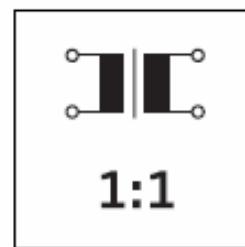



Kataloški podaci za impulsni transformator za pobudna kola MOSFET prekidača (snaga <1W)

Description	$\int U_{dt}$ [V μ s]	T_r [μ s]	R_L [Ω]	I_t [A]	R_p [Ω]	R_s [Ω]	C_c [pF]	U_{isol} [kV~]	P_m (1) [W]	Case	Turn ratio	L_s [mH]	Application
ITNA-0235-D103	200	0.9	100	0.1	1	1	20	3.5	0.5	35 - 3	1 : 1	2.8	Universal
ITRA-0235-D103	200	0.05	100	0.1	1.5	1	80	3.2	0.5	35 - 3	1 : 1	2.8	$T_R \leq 0.05 \mu s$
ITNA-0249-D104	300	1	100	0.1	0.7	0.7	20	3.5	0.7	49 - 3	1 : 1	3.5	Universal
ITRA-0249-D104	300	0.05	100	0.1	0.7	0.7	90	3.2	0.7	49 - 3	1 : 1	3.5	$T_R \leq 0.05 \mu s$
ITNA-0239-D202	400	1	60	0.17	0.4	0.4	20	3.5	1.0	39 - 3	1 : 1	2.2	Universal
ITRA-0239-D502	400	0.1	20	0.5	0.4	0.4	100	3.2	1.0	39 - 3	1 : 1	2.2	$T_R \leq 0.1 \mu s$
ITNB-0249-D101	250	1	100	0.1	1.0	0.5	20	3.5	0.7	49 - 3	2 : 1	1.6	Universal
ITRB-0249-D101	250	0.05	100	0.1	1.0	0.5	70	3.2	0.7	49 - 3	2 : 1	1.4	$T_R \leq 0.05 \mu s$
ITNB-0239-D202	350	1.5	60	0.17	0.8	0.4	20	3.5	1.0	39 - 3	2 : 1	1.8	Universal
ITRB-0239-D502	350	0.5	20	0.5	0.8	0.4	90	3.2	1.0	39 - 3	2 : 1	1.8	$T_R \leq 0.5 \mu s$
ITNF-0135-D101	150	0.9	100	0.1	0.5	0.5	10	3.5	0.5	35 - 4	1 : 1 : 1	1.1	Universal
ITRF-0235-D101	150	0.05	100	0.1	1	0.5	40	3.2	0.5	35 - 4	1 : 1 : 1	1.1	$T_R \leq 0.05 \mu s$
ITNF-0249-D101	250	1	100	0.1	0.5	0.5	20	3.5	0.7	49 - 4	1 : 1 : 1	1.4	Universal
ITRF-0249-D101	250	0.05	100	0.1	0.4	0.5	70	3.2	0.7	49 - 4	1 : 1 : 1	1.2	$T_R \leq 0.05 \mu s$
ITNF-0239-D202	350	1.5	60	0.17	0.4	0.4	20	3.5	1.0	39 - 4	1 : 1 : 1	1.6	Universal
ITRF-0239-D502	350	0.5	20	0.5	0.4	0.4	90	3.2	1.0	39 - 4	1 : 1 : 1	1.6	$T_R \leq 0.5 \mu s$

Hvala na pažnji!!!

PITANJA????

