

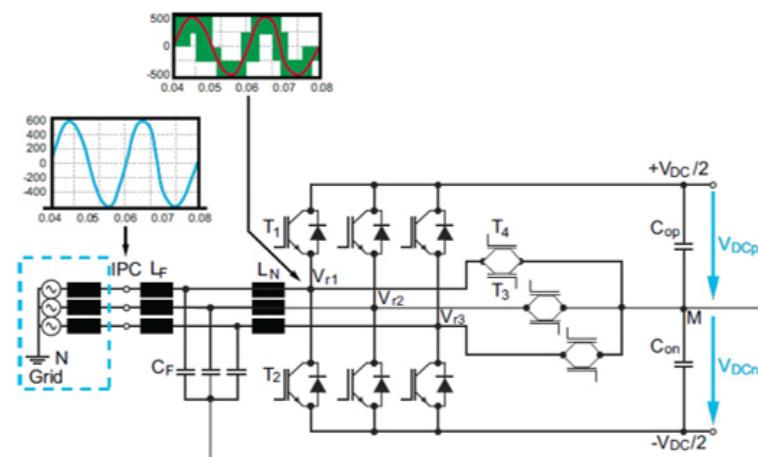


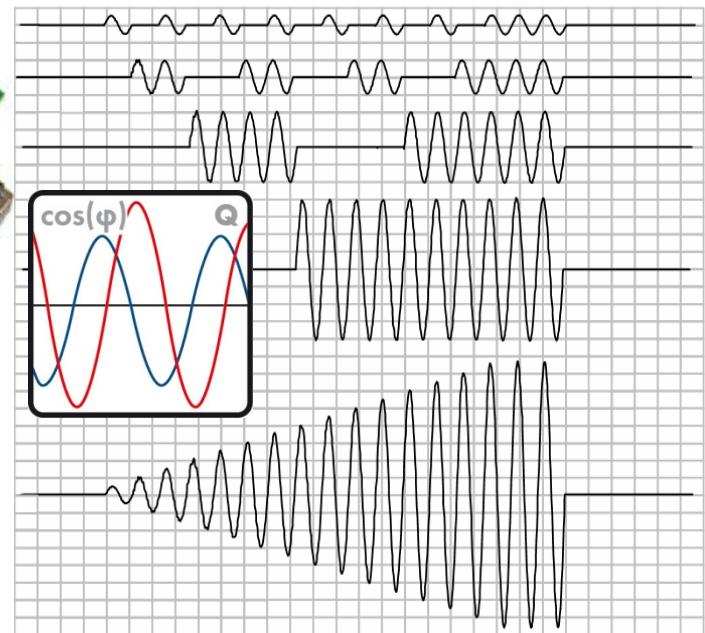

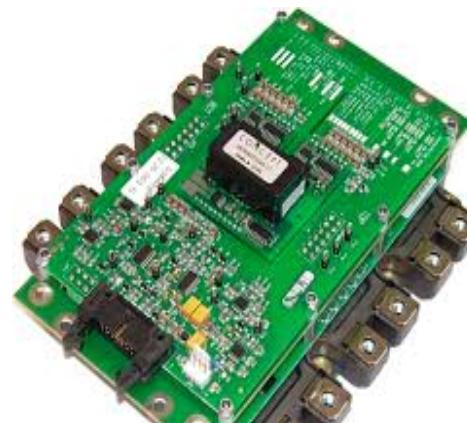ENERGETSKI PRETVARAČI ZA DINAMIČKU KOMPENZACIJU REAKTIVNE SNAGE





Predmetni profesor:
Dr Željko Despotović, dipl.el.inž


UVOD

- Nedostatak centralne statičke kompenzacije je nemogućnost upravljanja faktorom snage u uslovima promenljivog opterećenja
- Da bi se faktor snage posmatranog postrojenja prema priključnoj mreži održavao na zahtevanoj vrednosti (tipično 0,95) pri različitim režimima rada i opterećenjima potrebno je vršiti dinamičku kompenzaciju
- Dinamička kompenzacija reaktivne snage može biti stepenasta ili kontinualna, u zavisnosti od konfiguracije statičkog kompenzatora.
- Stepenasta kompenzacija (o kojoj je bilo više reči u prošlom predavanju) se može realizovati sa kontaktorima, ali razvojem snažnih poluprovodnika, vrlo često se realizuje tiristorima.

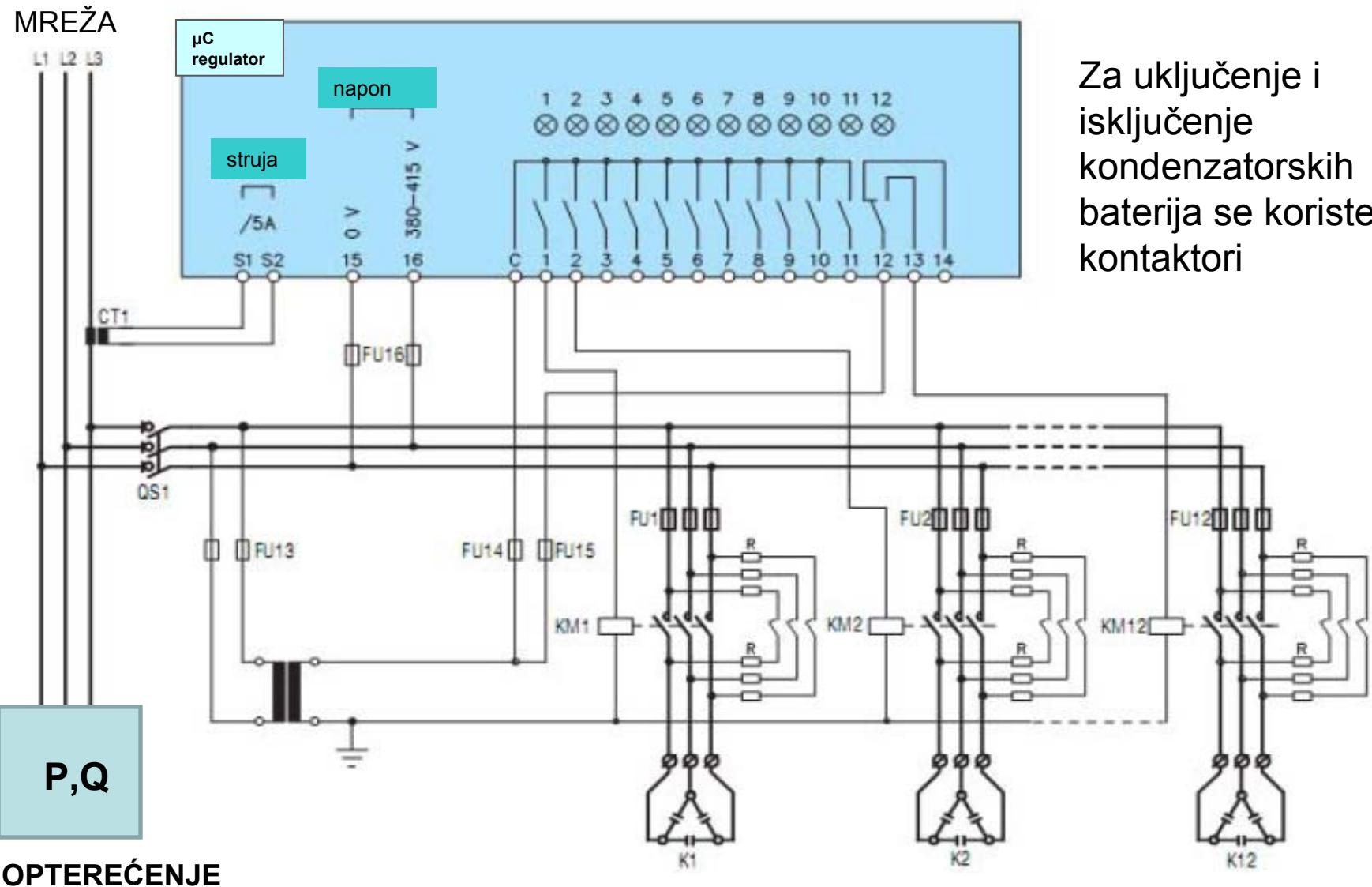STEPENASTI REGULATORI REAKTIVNE ENERGIJE (centralna kompenzacija)



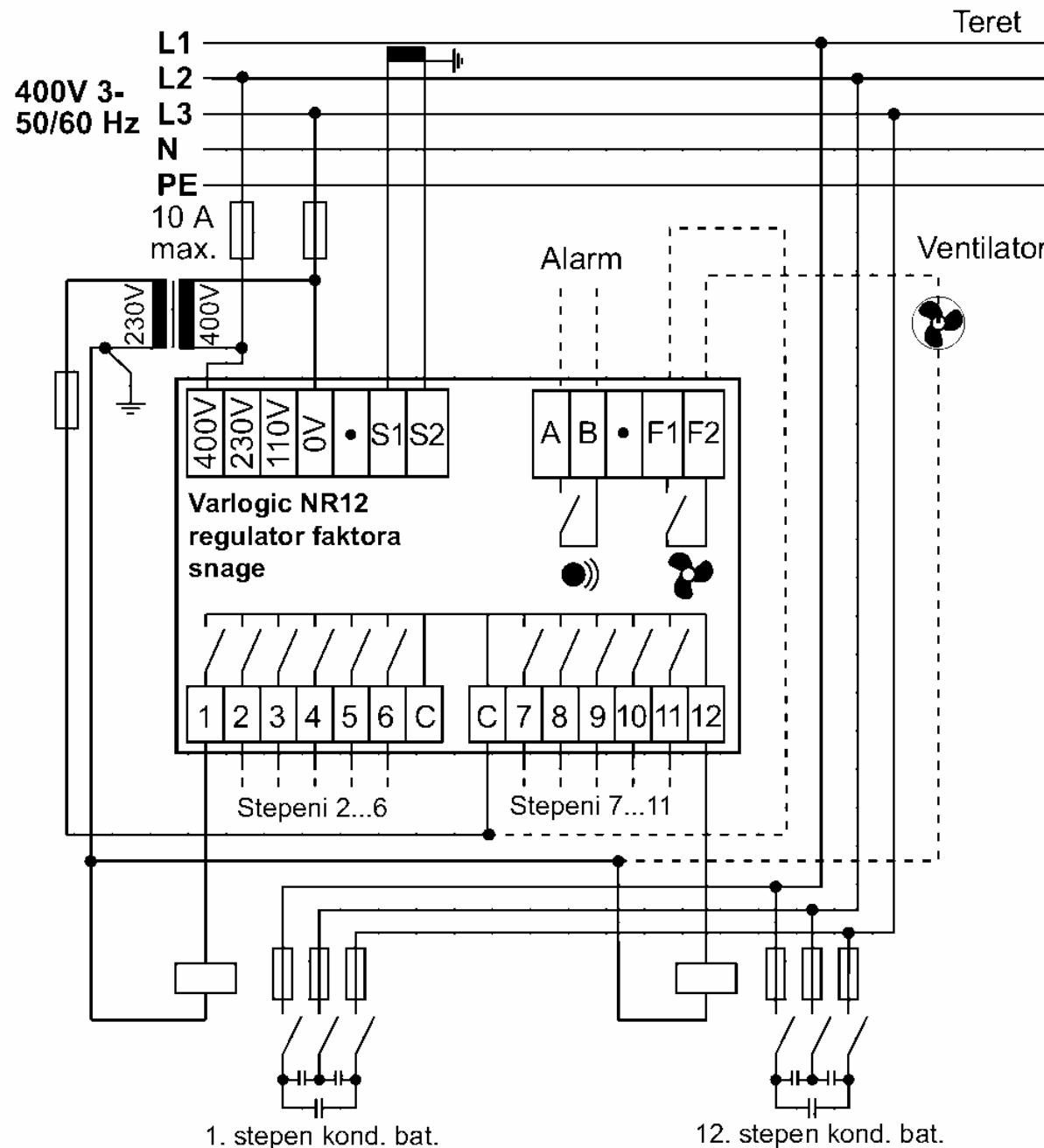

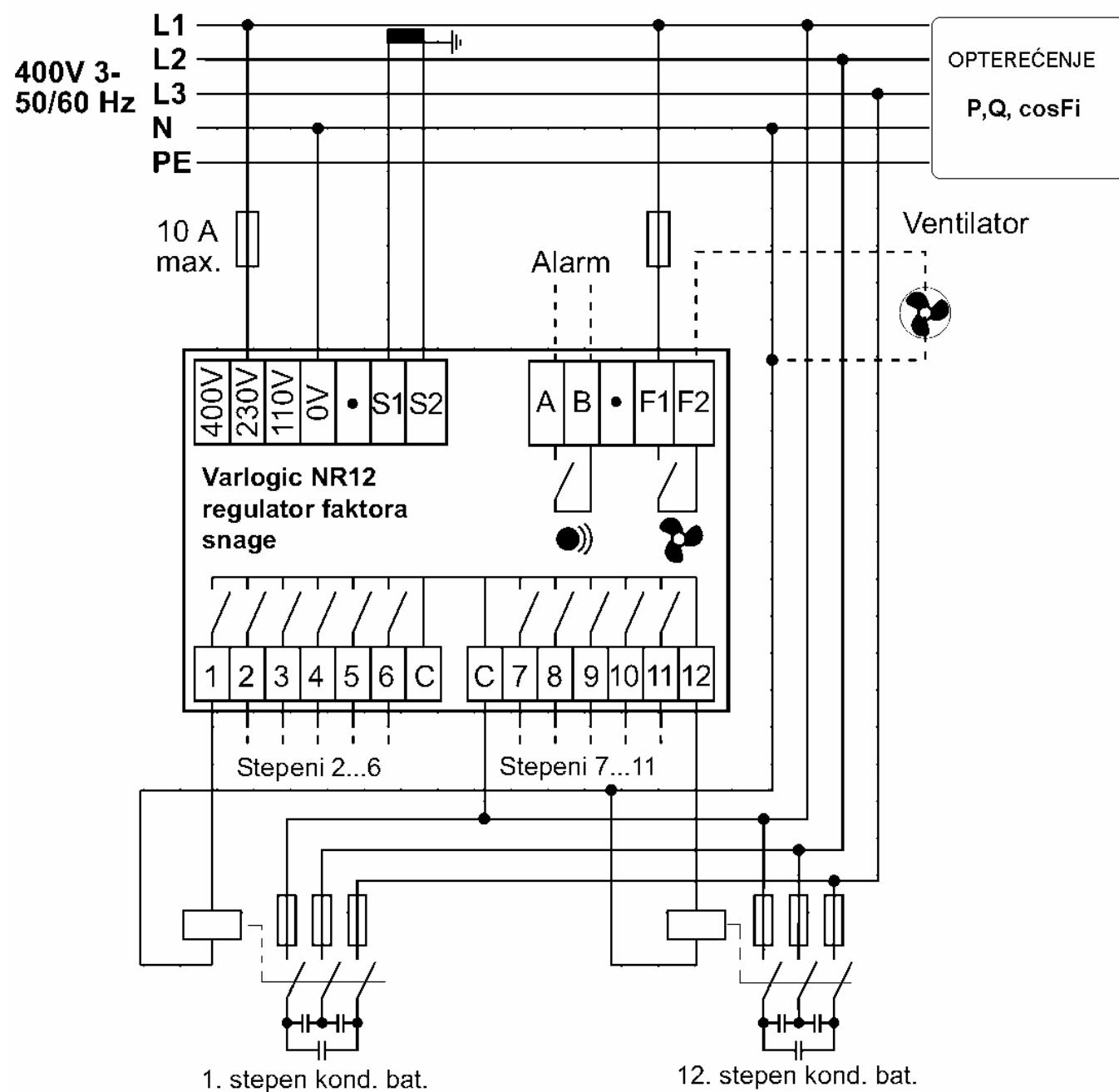

Regulator neprekidno meri reaktivnu snagu sistema i uključenjem i isključenjem kondenzatorskih kontaktora održava zahtevani faktor snage.

Regulator obično ima 10 zadatih kombinacija koraka za upravljanje kontaktorima kondenzatorskih baterija različitih snaga.

Kombinacije koraka

1.1.1.1.1.1	1.2.3.3.3.3
1.1.2.2.2.2.2	1.2.3.4.4.4
1.1.2.3.3.3.3	1.2.3.6.6.6
1.1.2.4.4.4.4	1.2.4.4.4.4
1.2.2.2.2.2.2	1.2.4.8.8.8

Q1 = Snaga prvog stepena

Q2 = Snaga drugog stepena

Q3 = Snaga trećeg stepena

Q4 = Snaga četvrtog stepena

itd.

Qn = Snaga n-tog stepena (maksimalno 12)

Primeri:

1.1.1.1.1.1 : $Q_2 = Q_1, Q_3 = Q_1, \dots, Q_n = Q_1$

1.1.2.2.2.2 : $Q_2 = Q_1, Q_3 = 2Q_1, Q_4 = 2Q_1, \dots, Q_n = 2Q_1$

1.2.3.4.4.4 : $Q_2 = 2Q_1, Q_3 = 3Q_1, Q_4 = 4Q_1, \dots, Q_n = 4Q_1$

1.2.4.8.8.8 : $Q_2 = 2Q_1, Q_3 = 4Q_1, Q_4 = 8Q_1, \dots, Q_n = 8Q_1$

Proračun broja električnih stepeni

Broj električnih stepeni (npr. 13) zavisi od:

Broja iskorišćenih izlaza regulatora (npr. 7)

1. Odabrane kombinacije, obzirom na snage pojedinih stepeni


Broj električnih stepeni

Kombinacije	Broj iskorišćenih izlaza regulatora											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.1.1.1...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.2.2...	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
1.2.2.2.2.2...	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
1.1.2.3.3.3...	1	2	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31
1.2.3.3.3.3...	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
1.1.2.4.4.4...	1	2	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
1.2.3.4.4.4...	1	3	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42
1.2.4.4.4.4...	1	3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43
1.2.3.6.6.6...	1	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
1.2.4.8.8.8...	1	3	7	15	23	31	39	47	55	63	71	79


OGRANIČENJA U KORIŠĆENJU KONTAKTORA ZA UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE BATERIJA KONDENZATORA

- Uključenje / isključenje kondenzatora se vrši kontaktorima
- Ako promene opterećenja nisu brze i ako se ne zahteva brzo uključivanje i isključivanje kondenzatora (minimalni period 20 do 90 sekundi)
- Mehanička izdržljivost kontaktora je 5 do 10 miliona uključenja).
- Ako je potrebno brzo i često uključivanje stepena kondenzatorske baterije, treba koristiti poluprovodničke prekidače (vreme reakcije prekidača 1 do 20 milisekundi).
- **Najčešće korišćeni prekidači su tiristorski (koji rade u antiparalelnoj vezi kao tzv. NULTE SKLOPKE)!!!**

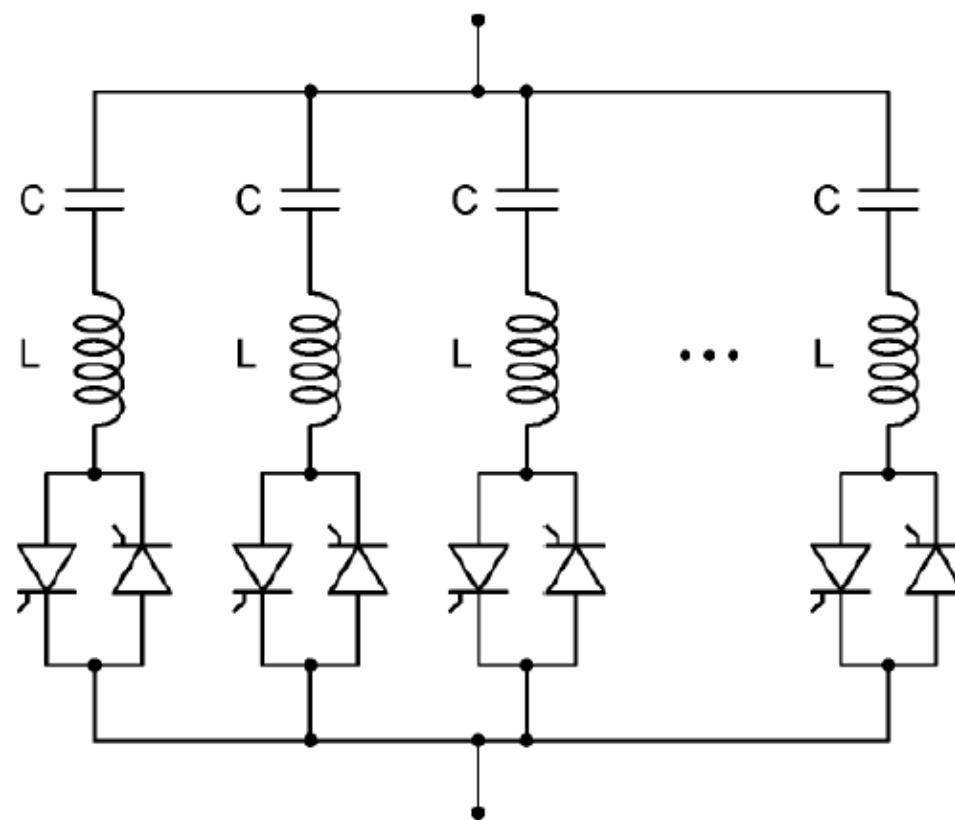
- Stepenasta dinamička kompenzacija reaktivne snage se najčešće realizuje pomoću tiristorski kontrolisane kondenzatorske baterije (**TSC**—Thyristor **S**witched **C**apacitor)



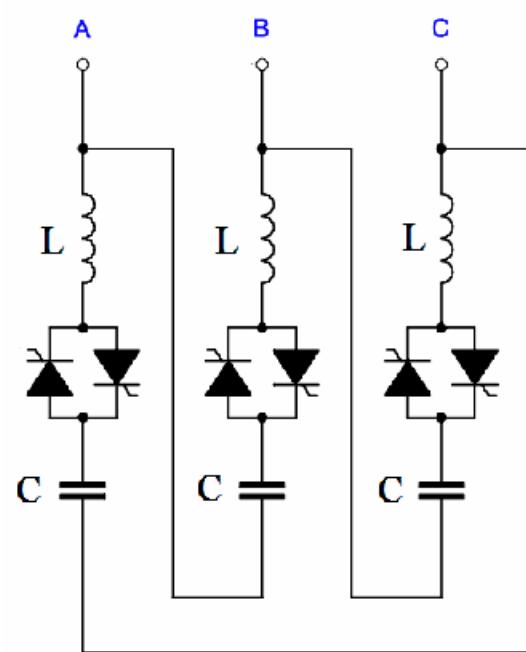
- Trofazni TSC (osnovni modul) se sastoji ustvari od tri pretvarača vezana najčešće u spregu "trougao" ili spregu "zvezda" (sa ili bez nultog provodnika)



sprega " trougao"

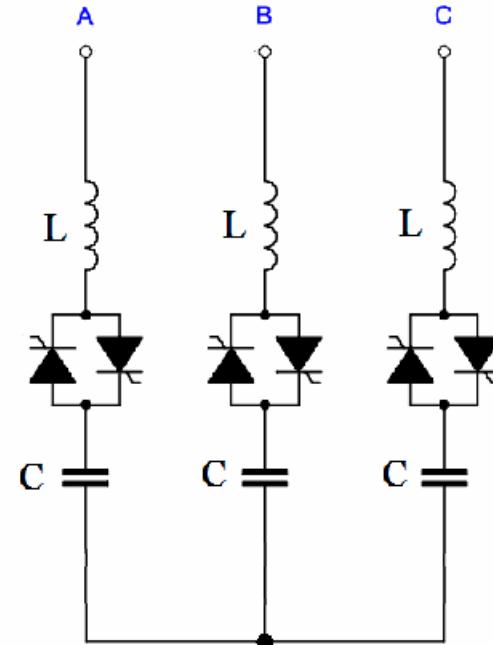


sprega "zvezda"
bez nultog
provodnika

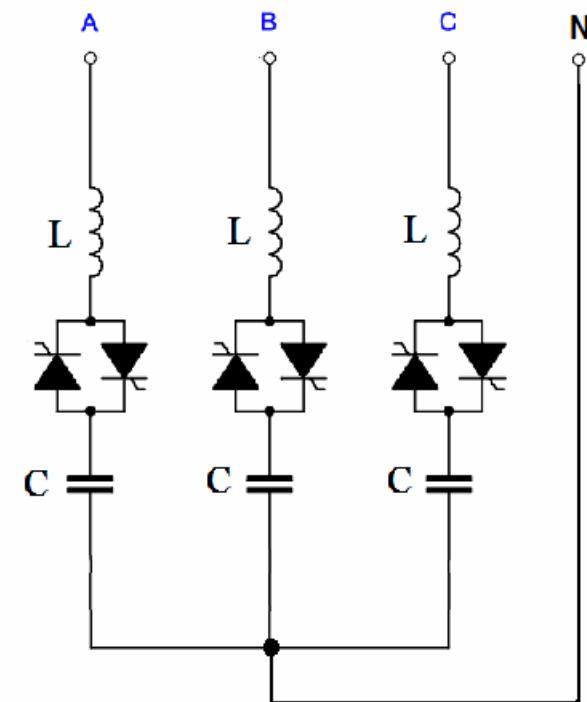

sprega "zvezda"
sa nultim
provodnikom

- Broj baterija kondenzatora po fazi i njihov pojedinačni kapacitet (koji ne mora da bude isti za sve baterije) zavisi od željenog broja diskretnih stepena regulacije

mreža

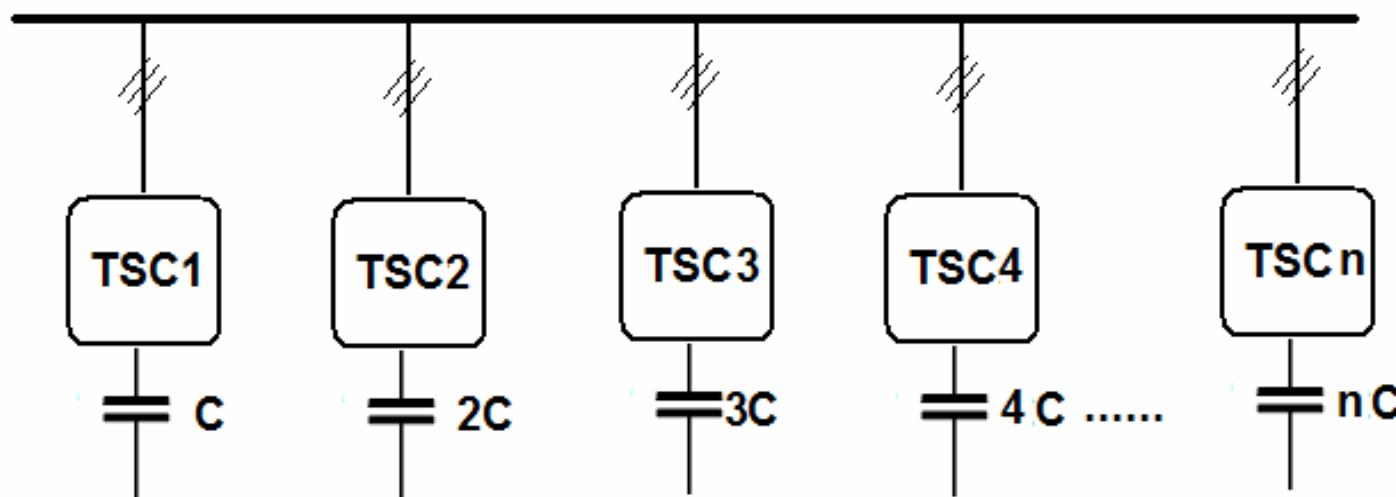

PREDNOSTI TIRISTORA U ODNOSU NA KONTAKTORE U KOMPENZACIONIM KOLIMA REAKTIVNE SNAGE

- Stepen kompenzacije, odnosno generisana reaktivna snaga, zavisi od broja kondenzatora koji su uključeni
- Baterija se isključuje tako što se tiristorima koji pripadaju njenoj grani ukinu impulsi za paljenje
- Na taj način, pri sledećem prolasku struje baterije kroz nulu, tiristor prestaje da provodi i isključuje se (jer postane inverzno polarisan)
- Ovakav način kompenzacije reaktivne snage ne unosi u mrežu neželjene više harmonike struje (pod pretpostavkom da smo zanemarili tranzijente prilikom uključenja baterija)
- Antiparalelno vezani tiristori imaju prednost nad kontaktorima, zbog toga što oni prekidaju struju u trenutku kada ona prirodno prolazi kroz nulu, što nije slučaj kod kontaktora
- Kod kontaktora se prekida struja koja je različita od nule, ali se prilikom otvaranja kontakata mogu javiti veliki napona na njima. Usled ovoga dolazi do naprezanja kontakata i disipacije u relativno kratkim vremenskim trenutcima
- Inače su kontakti kontaktora podložni habanju i njihov radni vek je relativno kratak za ovakve aplikacije


TSC KOMPENZATORI-osnovni principi

- Umesto kontaktora se mogu koristiti tiristorski prekidači sa antiparalelnom vezom tiristora
- Tiristori tada rade u režimu nulte sklopke
- Uključuju se pri nultom naponu
- Postrojenje za kompenzaciju sadrži pored tiristora, prigušnicu i kondenzator

Struja kondenzatora je data relacijom:

$$i(t) = \frac{V_m}{X_C - X_L} \cos(\omega t + \alpha) - \frac{V_m}{X_C - X_L} \cos(\alpha) \cos(\omega_r t) + \left[\frac{X_C V_m \sin(\alpha)}{\omega_r L (X_C - X_L)} - \frac{V_{CO}}{\omega_r L} \right] \sin(\omega_r t)$$

za $t=0$ struja $i(t)=0$

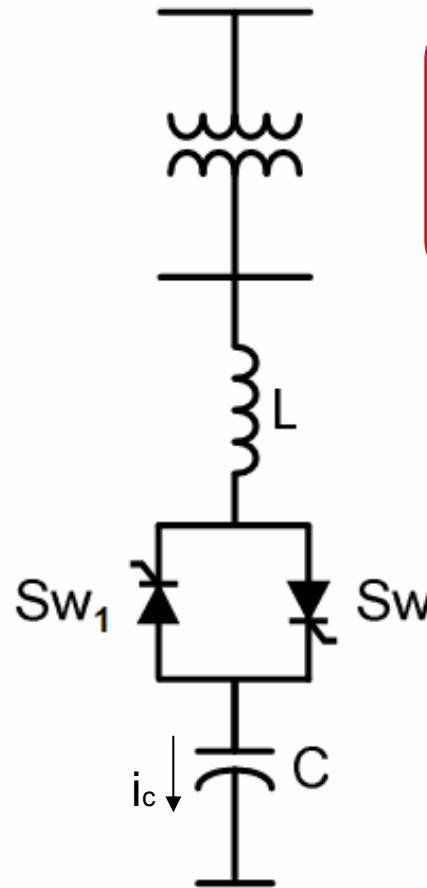

Rezonantna
učestanost



$$\omega_r = 1/\sqrt{LC}$$

Napon na
 V_{CO} kondenzatoru
u trenutku $t=0+$

α Fazni ugao pri
kojem se
uključuje
kondenzator

POSMATRAJMO JEDNU FAZU TROFAZNOG TIRISTORSKOG PREKIDAČKOG KAPACITIVNOG KOLA

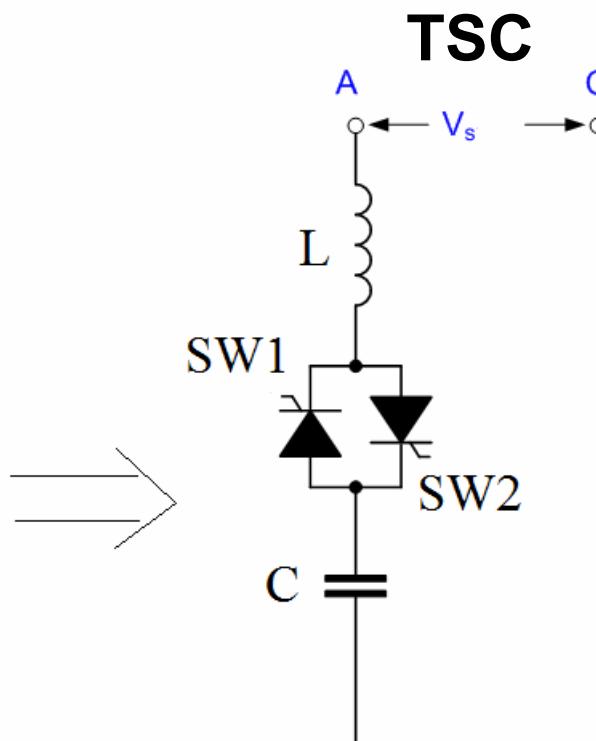
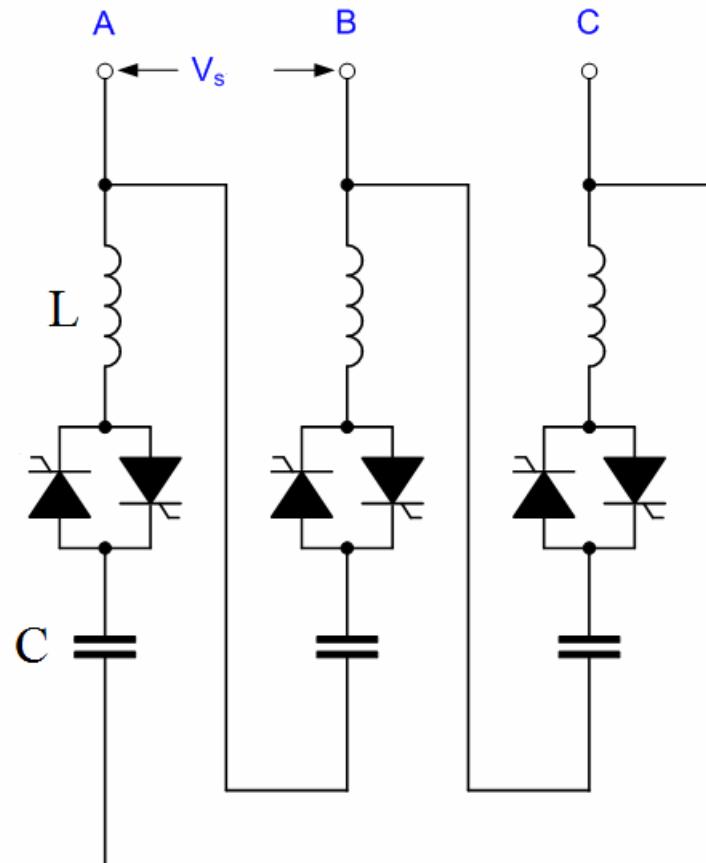
(Thyristor Switched Capacitor Circuit - TSCC)



ANALIZU SPROVODIMO ZA
JEDNOFAZNO KOLO

- Kolo radi u on-off režimu
- Ustvari razlikujemo tri karakteristična režima rada kola

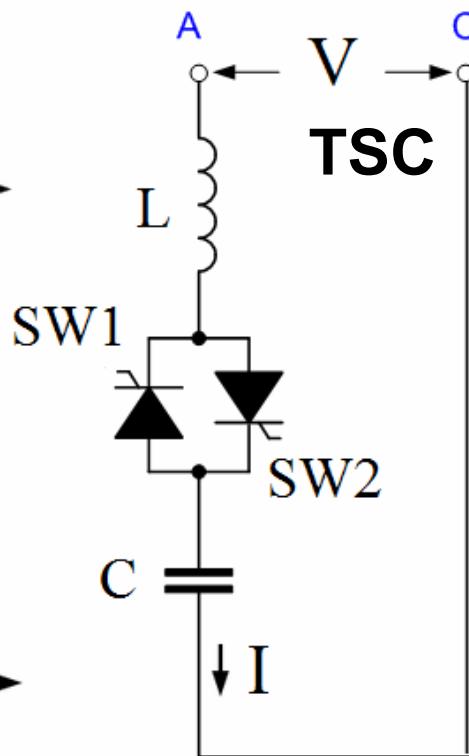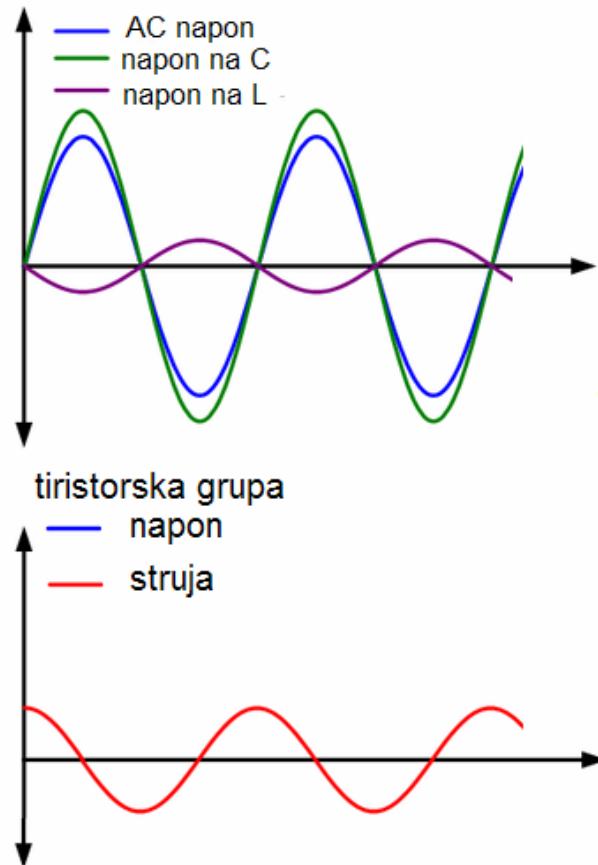USTALJENI REŽIM – tiristori SW1-SW2 uključeni




$$I = \frac{V}{X}$$

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega_r^2 = \frac{1}{LC}$$

- Naponi na L i C su pomreni za π (ustvari u kontra fazi su)
- Struja u kolu je ograničena ukupnom impedansom X
- Rezonantna učestanost je $f_r = 150-250\text{Hz}$
- Izbor prigušnice je kompromis između njene veličine i zahteva za zaštitom tiristorske grupe prilikom uključenja kondenzatora
- Uključenje kondenzatora je direktno (kolo je tada u KRATKOM SPOJU)

TSC-isključenje

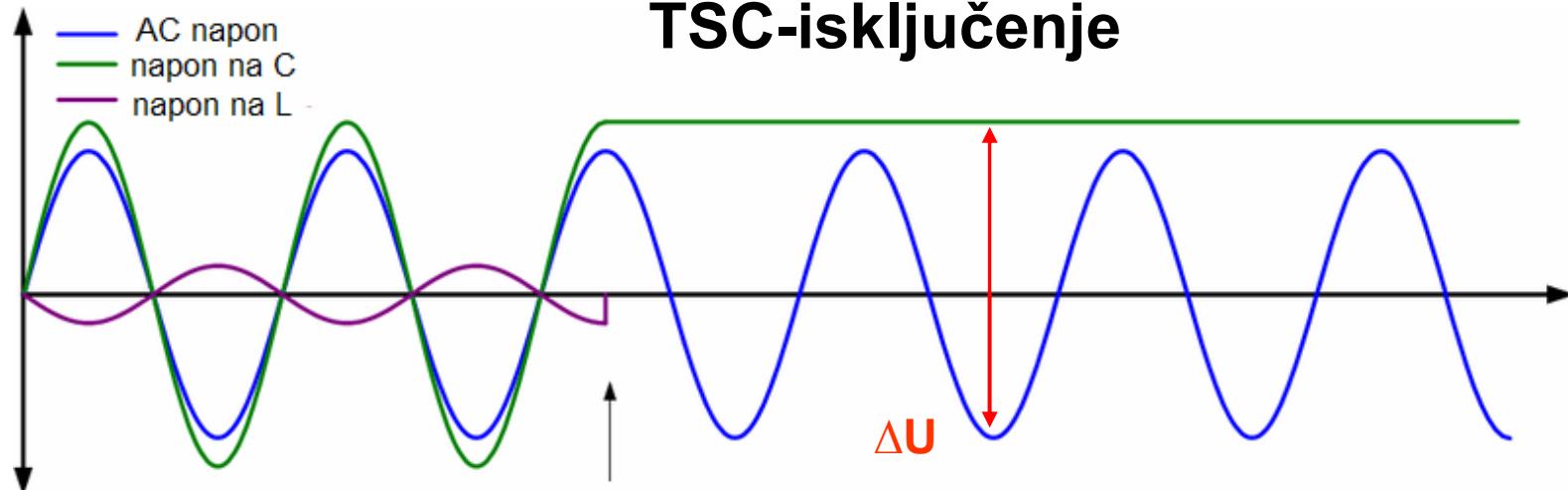

tiristorska grupa


— napon
— struja

TSC
isključenje


- TSC isključenje se ostvaruje pri nultoj struji tiristora
- Kondenzator se prazni sporo tako da napon na tiristorima dostiže dvostruku vrednost mrežnog napona

ΔU

TSC-uključenje

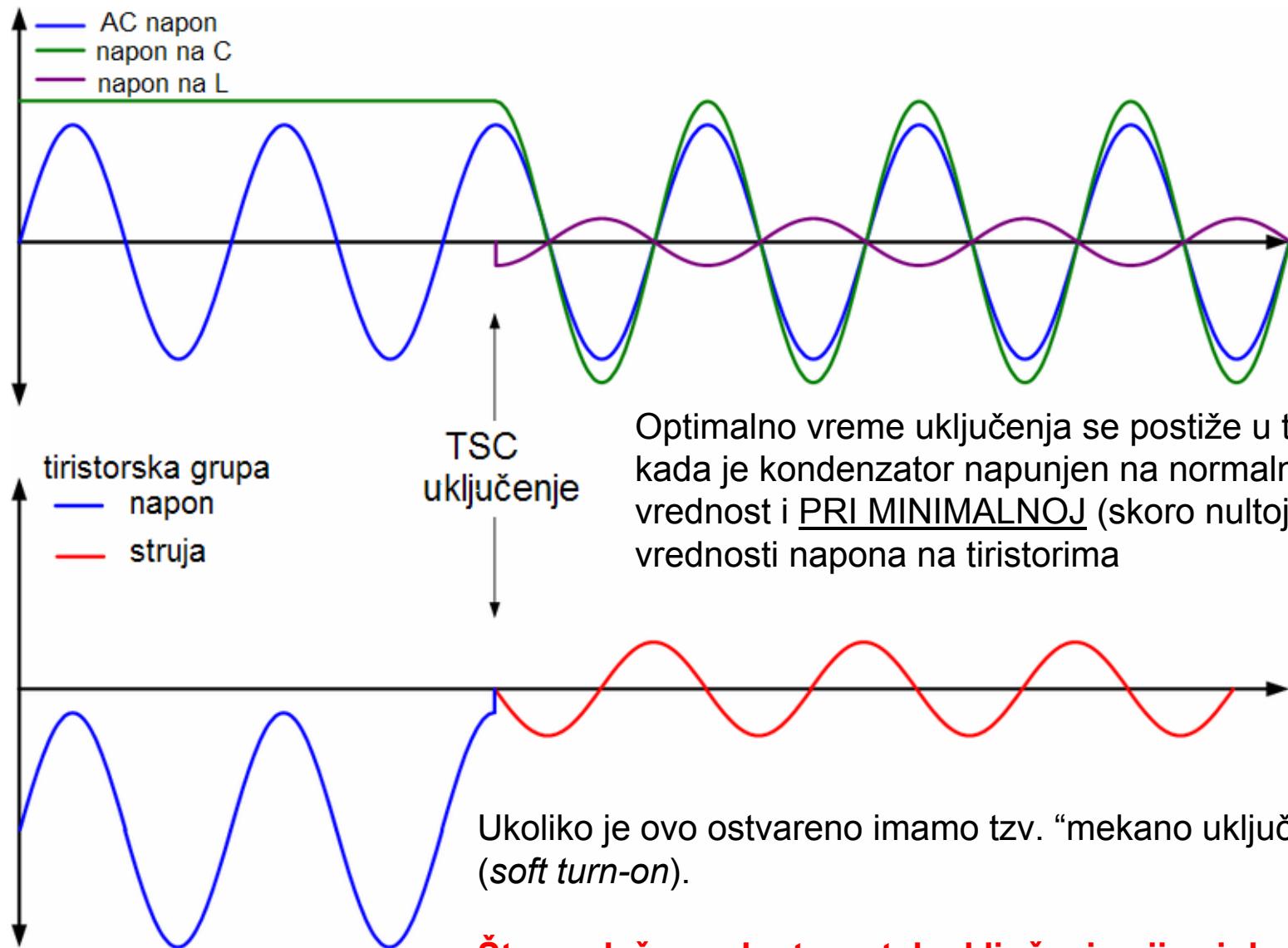


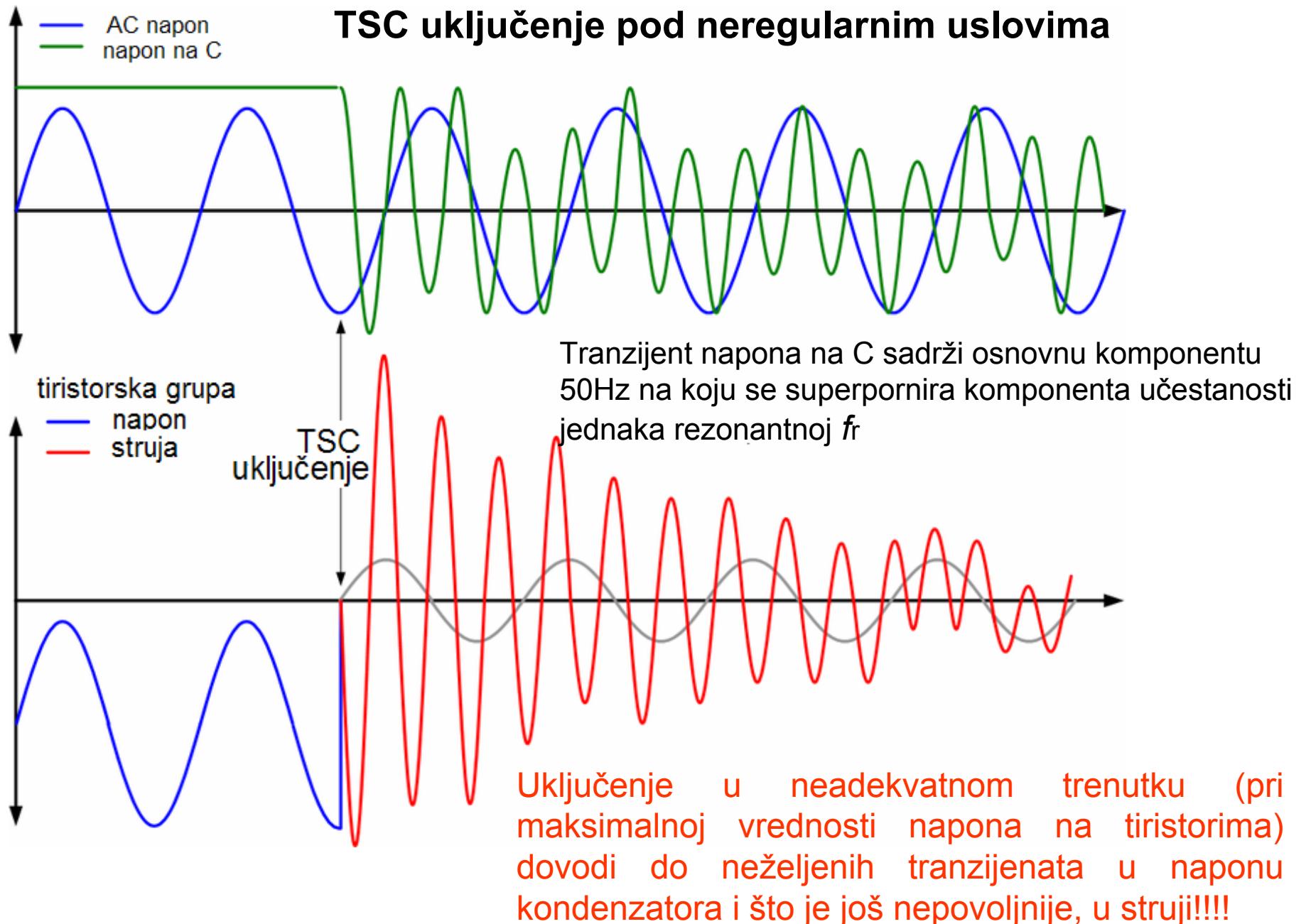Šta se dešava ako trenutak uključenja nije sinhronizovan sa ovim naponima??




- ZBOG VIŠESTRUKO VEĆIH VREDNOSTI NAPONA OD MREŽNIH NA TIRISTORSKOJ GRUPI ČESTO SE KORISTI PREKIDAČ PRILAGOĐEN ZA VISOKONAPONSKI RAD .
- ON SE SASTOJI OD REDNE VEZE VIŠE ANTIPARALELNIH GRUPA TIRISTORA



TIRISTORSKI
PREKIDAČ

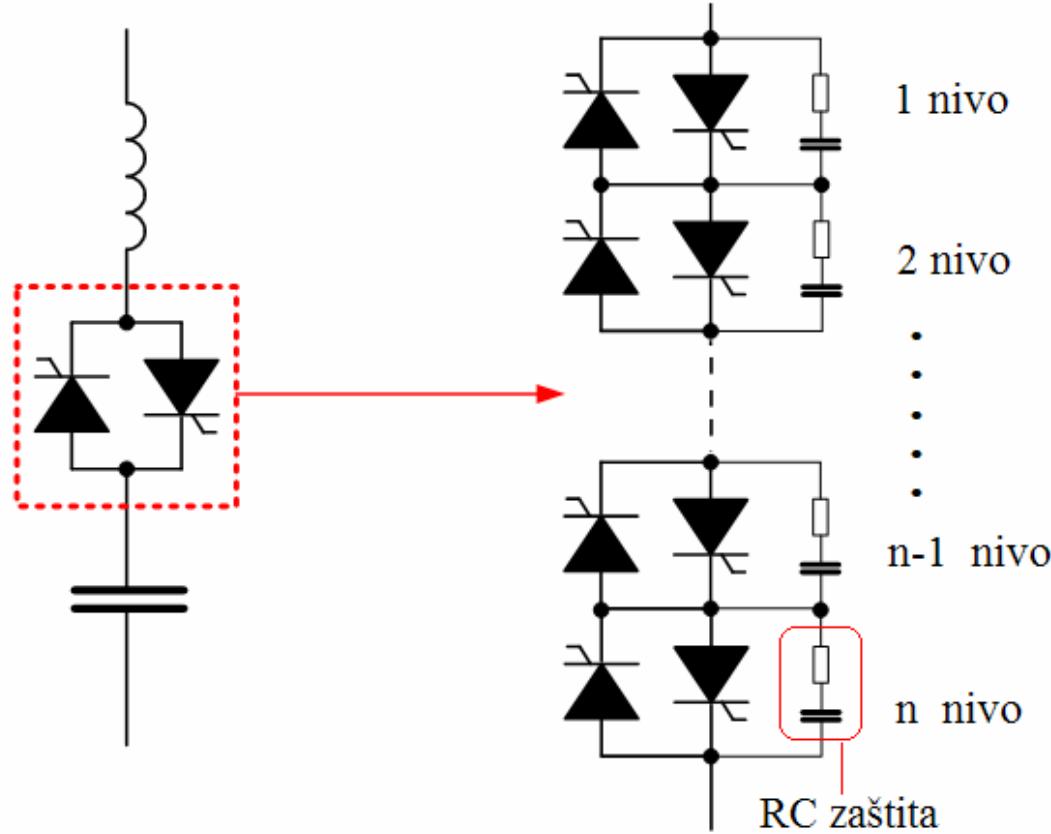

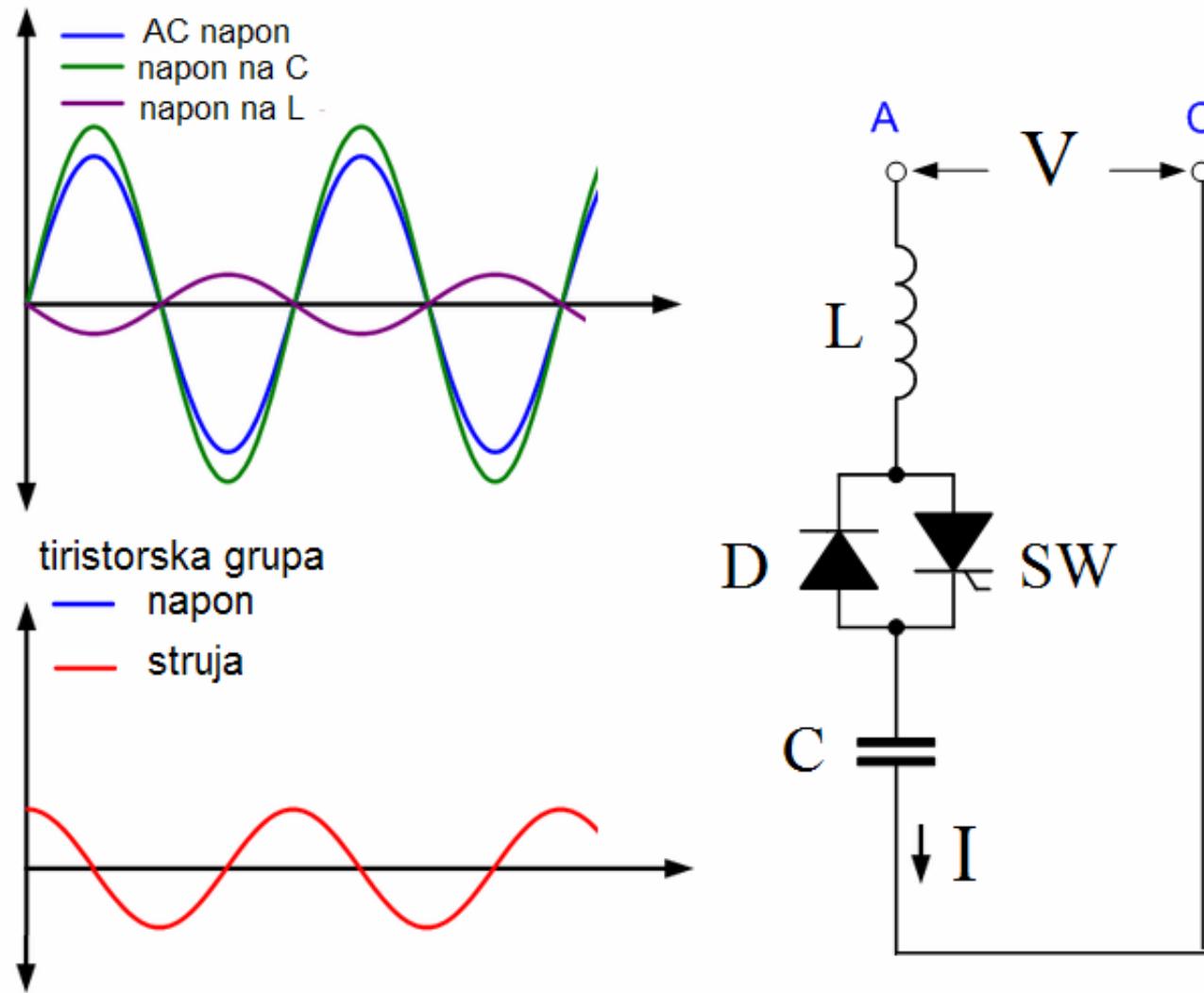PRETHODNO POMENUTE FUNKCIJE "MEKANOГ" TSC
UKLJUЧENJA I ISKLJUЧENJA SE MOGU OSTVARITI SA
JEDNIM TIRISTOROM I JEDNOM DIODOM




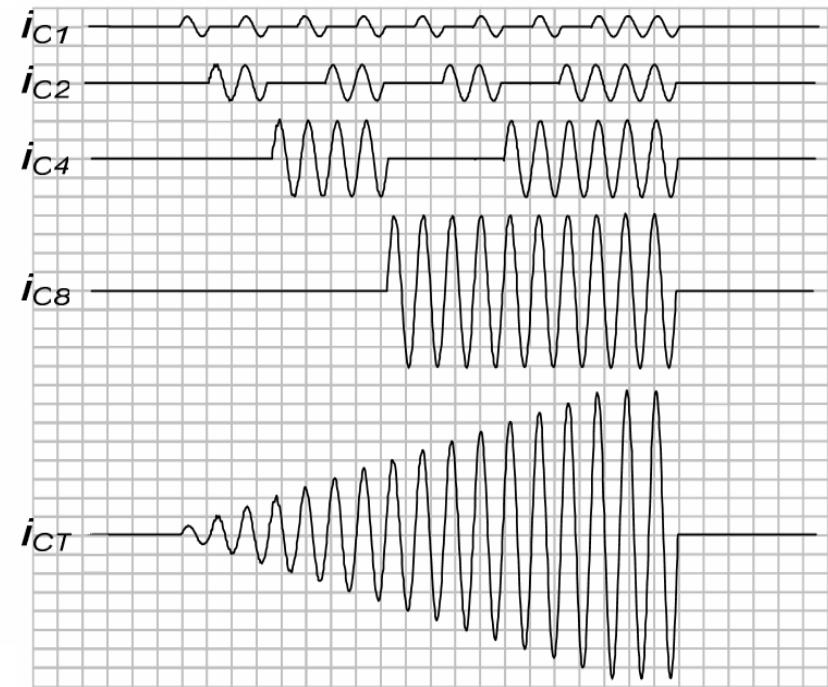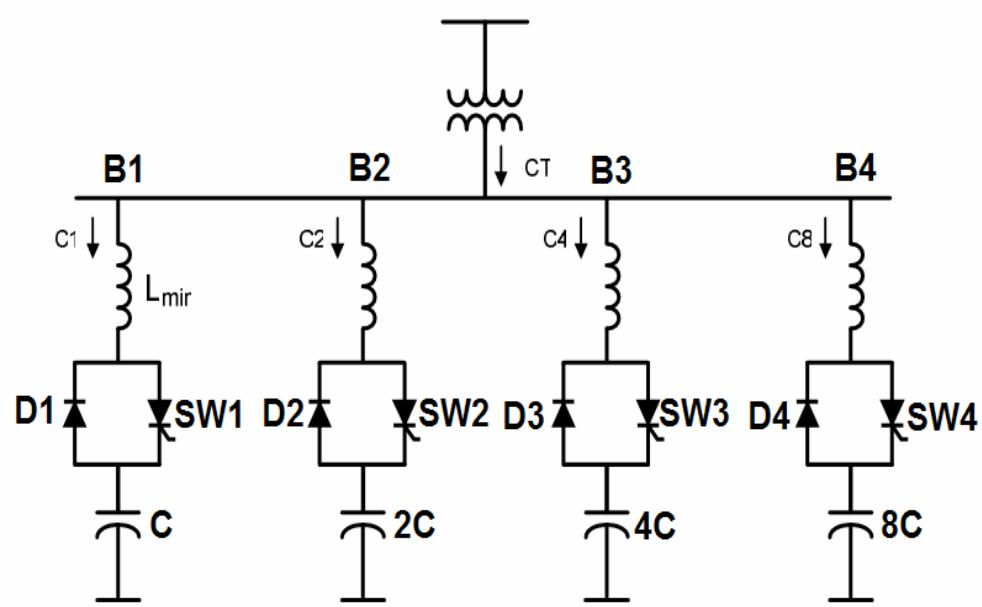STEPENASTO UKLJUČENJE KONDENZATORA SA TIRISTORSKO-DIODNIM PREKIDAČKIM ELEMENTOM




- Ovim načinom stepenaste regulacije postiže se kontinualna regulacija ukupne kapacitivne struje i_{CT}
- Obezbeđeno je "mekano" punjenje kondenzatora energijom zahvaljujući upotrebi BURST-ON regulacije (sada sprega "dioda-tiristor" radi kao nulta sklopka slično kao u slučaju antiparalelne veze tiristora)

TALASNI OBLICI STRUJA POJEDINIХ STEPENI

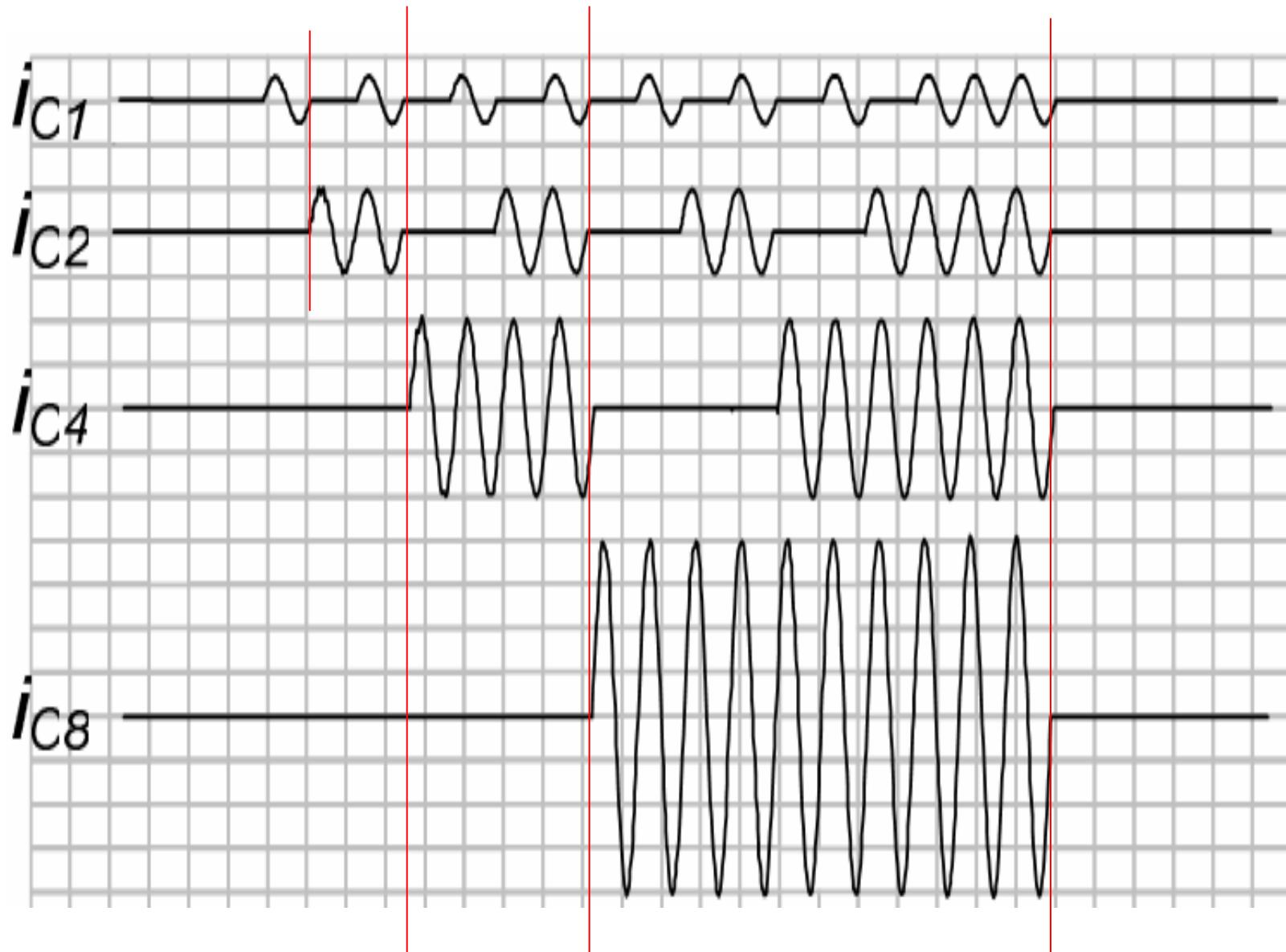


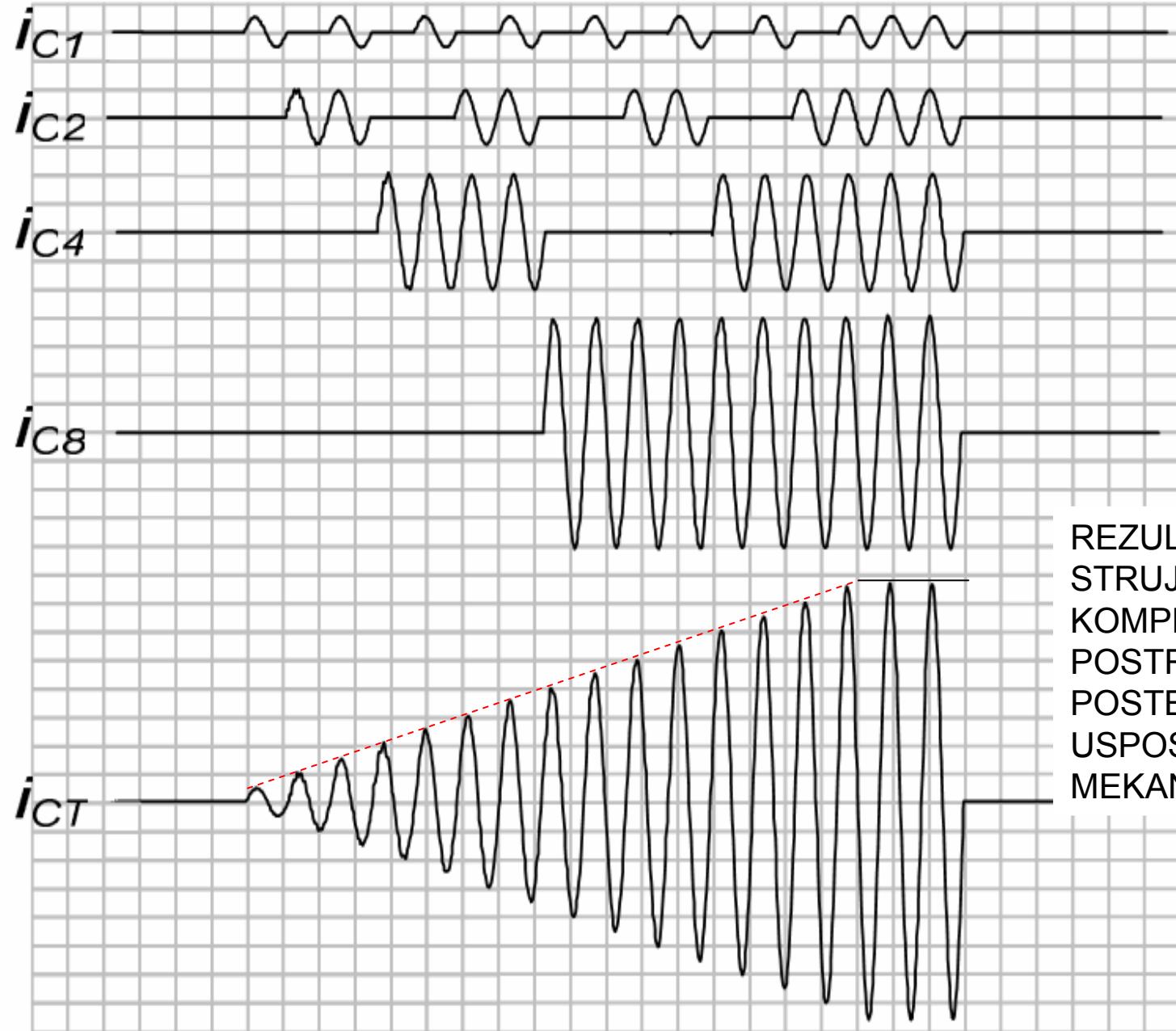Kako izgleda ukupna struja koju troši postrojenje?




REZULTANTNA
STRUJA
KOMPENZACIONOG
POSTROJENJA SE
POSTEPENO
USPOSTAVLJA-
MEKANI "SOFT" START

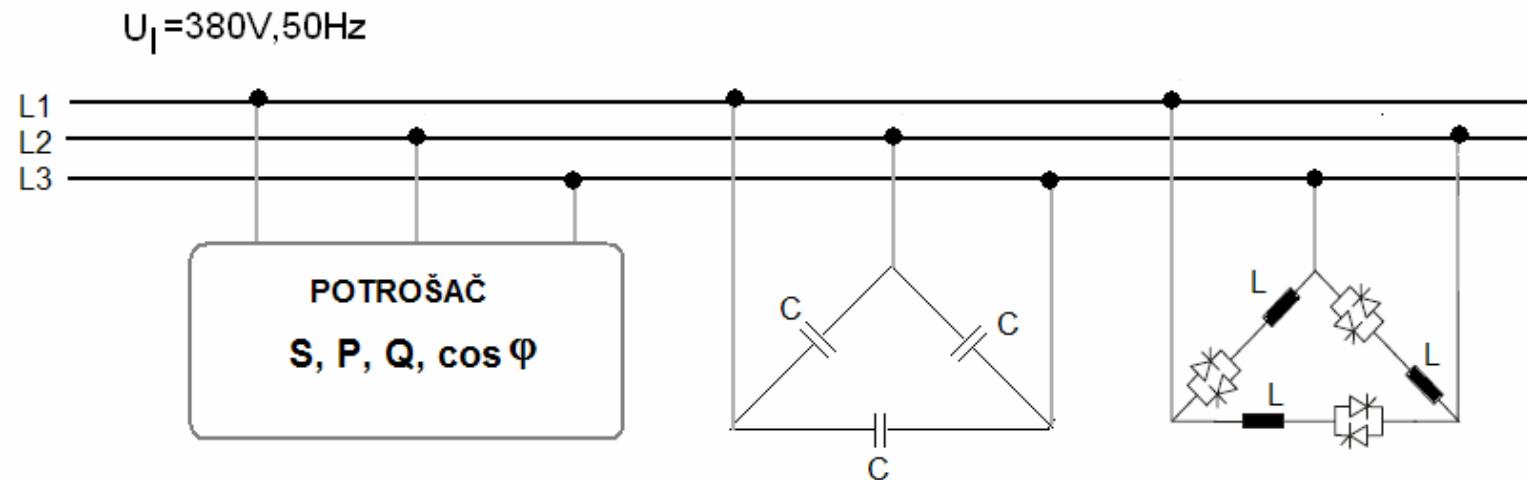TIRISTORSKI KONTINUALNI REGULATORI REAKTIVNE ENERGIJE (Thyristor Controlled Reactor-TCR)



- U slučaju da su dnevne promene induktivne komponente struje velike, paralelno opterećenju se može priključiti fiksna baterija kondenzatora dovoljno velike kapacitivnosti, tako da se potrošač zajedno sa baterijom kondenzatora prema mreži ponaša kao otporno-kapacitivno opterećenje.
- Zatim se paralelno sa baterijom kondenzatora vezuje induktivno opterećen fazni regulator pomoću koga se faktor snage podešava na maksimalnu vrednost.
- Prednost ove tiristorske regulacije je što se njome može postići kontinualna kompenzacija reaktivne energije

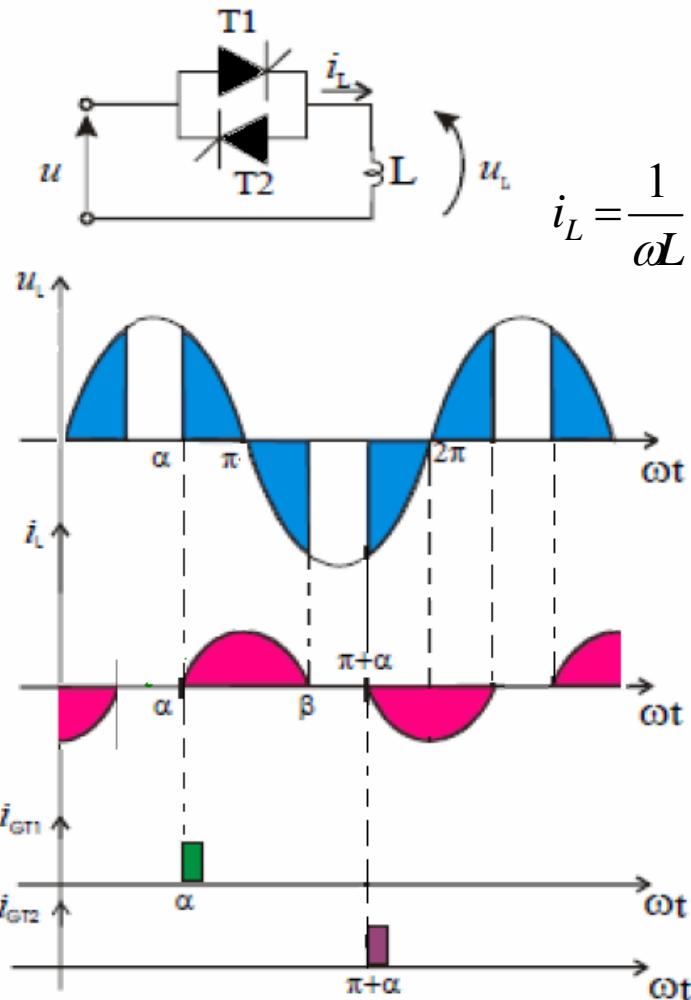
OSNOVA KOMPENZATORA: TIRISTORSKI FAZNI REGULATOR SA INDUKTIVNIM OPTEREĆENJEM



$$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{\alpha/\omega}^t \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin \omega t \cdot dt$$


$$i_L = \frac{1}{\omega L} \cdot \int_{\alpha}^x \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin x \cdot dx = \frac{1}{\omega L} \sqrt{2} \cdot U (-\cos x) \Big|_{\alpha}^x = \frac{1}{\omega L} \sqrt{2} \cdot U (\cos \alpha - \cos x)$$
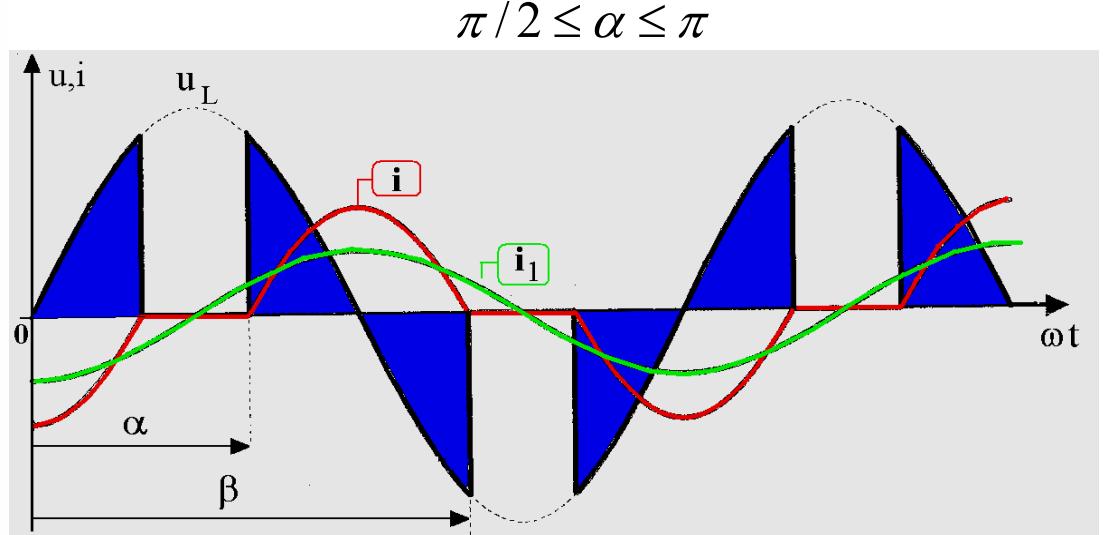
$$i_L(t) = \frac{1}{\omega L} \sqrt{2} \cdot U \cdot (\cos \alpha - \cos \omega t) \quad 2\pi - \alpha \geq \omega t \geq \alpha$$



osnovni harmonik struje - i_1

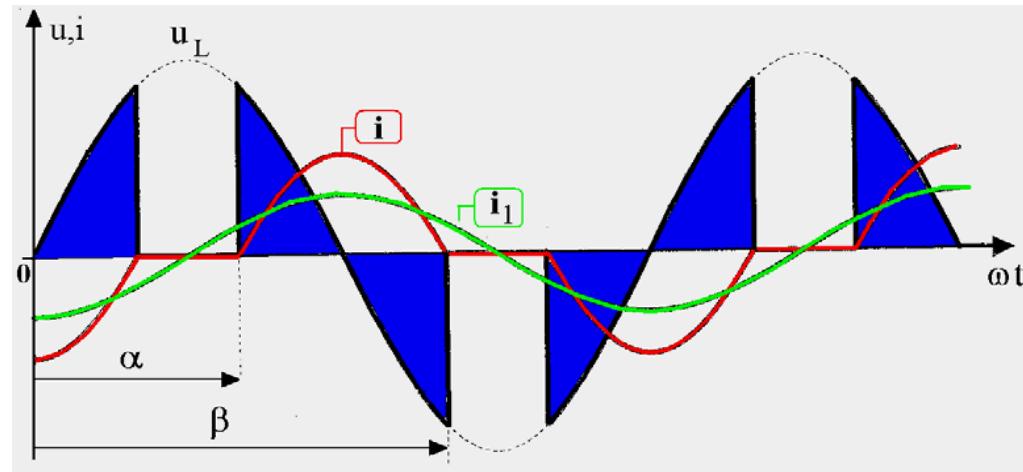IZRAČUNAVANJE EFEKTIVNE VREDNOSTI STRUJE PRVOG HARMONIKA



$$A_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i(x) \cdot \cos x dx = \frac{4}{\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\sqrt{2}U}{\omega L} \cdot [\cos \alpha - \cos x] \cdot \cos x dx$$



Amplituda osnovnog
harmonika struje

$$A_1 = -\frac{2\sqrt{2}U}{\omega L} \cdot \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right]$$

Efektivna vrednost struje prvog harmonika

$$I_1 = \frac{|A_1|}{\sqrt{2}} = \frac{2U}{\omega L} \cdot \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right]$$

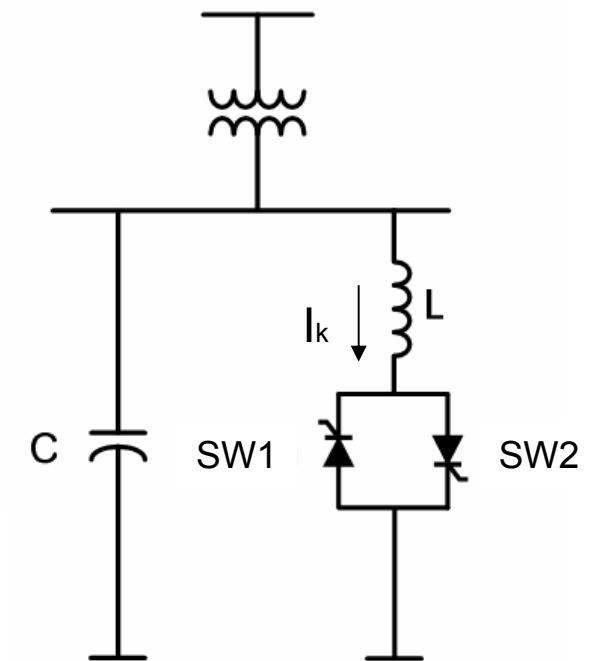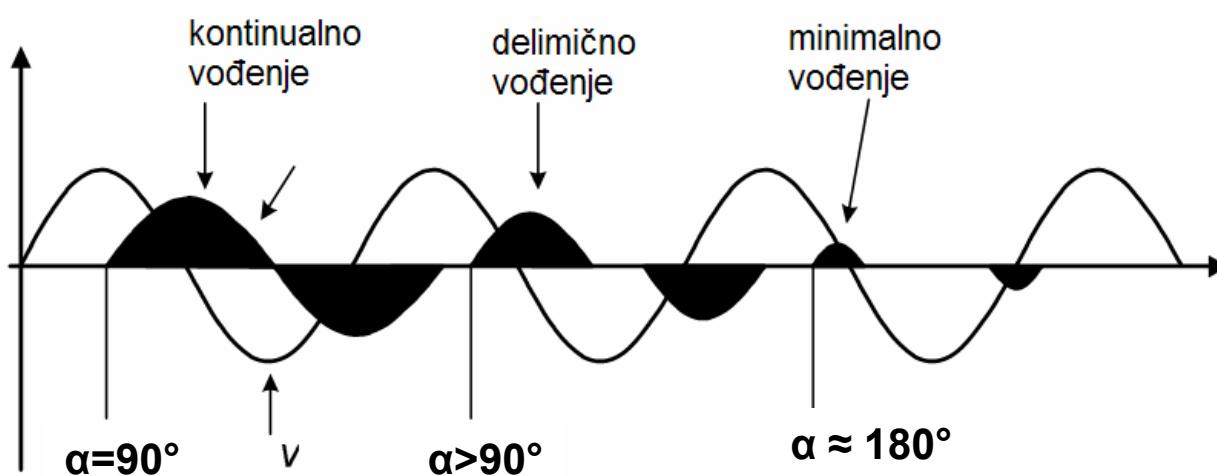TIRISTORSKI FAZNI REGULATOR KAO KOMPENZATOR REAKTIVNE ENERGIJE: struja k-tog harmonika




struja k-tog harmonika (uz uslov da je $k>1$)

$$I_k = \frac{4V_{rms}}{\pi X_L} \left[\frac{\sin(k+1)\alpha}{2(k+1)} + \frac{\sin(k-1)\alpha}{2(k-1)} - \cos(\alpha) \frac{\sin(k\alpha)}{k} \right]$$

AMPLITUDU STRUJA VIŠIH HARMONIKA

$$A_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i(x) \cos kx dx$$
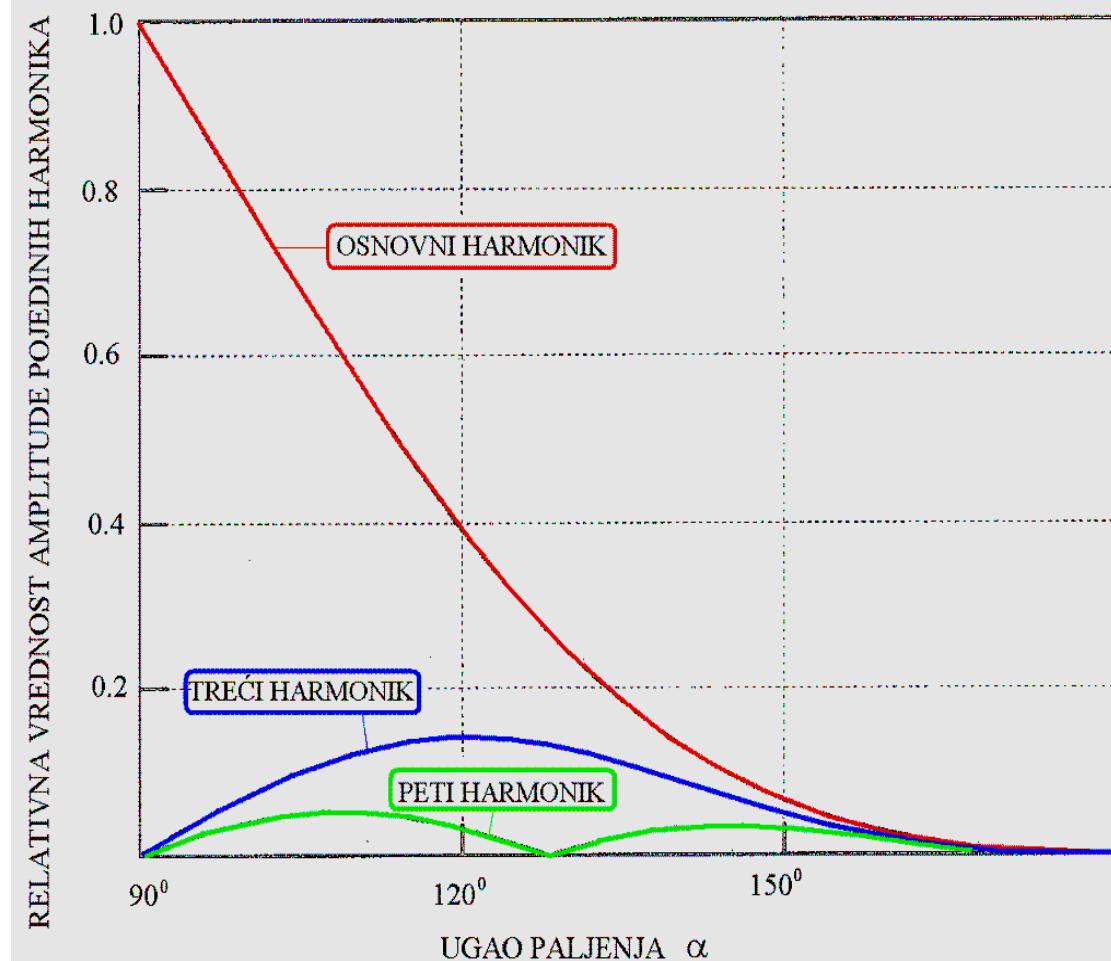
$$A_k = -\frac{4\sqrt{2}U}{\pi\omega L} \cdot \frac{\sin k\alpha \cdot \cos \alpha - k \cdot \cos k\alpha \cdot \sin \alpha}{k \cdot (k^2 - 1)}$$



Sadržaj harmonika u struji kod monofaznog tiristorskog regulatora sa induktivnim opterećenjem

uz uslov $k > 1$

Neželjena harmonijska izobličenja potiču uglavnom od trećeg harmonika koji ima maksimalnu vrednost za

$$\alpha = 120^\circ$$

$$A_3 = A_{3MAX} = \frac{\sqrt{2}U}{\omega L} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4\pi} = 0.138 \cdot \frac{\sqrt{2}U}{\omega L}$$

$$I_3 = \frac{A_{3MAX}}{\sqrt{2}} = \frac{U}{\omega L} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4\pi} = 0.138 \cdot \frac{U}{\omega L}$$

EFEKTIVNA VREDNOST STRUJE TREĆEG HARMONIKA

Šta je sa petim harmonikom?

Za ugao upravljanja $\alpha = 120^0$

efektivne vrednosti harmonika su:

$$I_1 = \frac{A_{1MAX}}{\sqrt{2}} = 0.3900 \cdot \frac{U}{\omega L}$$


$$I_3 = \frac{A_{3MAX}}{\sqrt{2}} = 0.1380 \cdot \frac{U}{\omega L}$$



DOMINANTNI
HARMONICI

$$I_5 = \frac{A_{5MAX}}{\sqrt{2}} = 0.007 \cdot \frac{U}{\omega L}$$

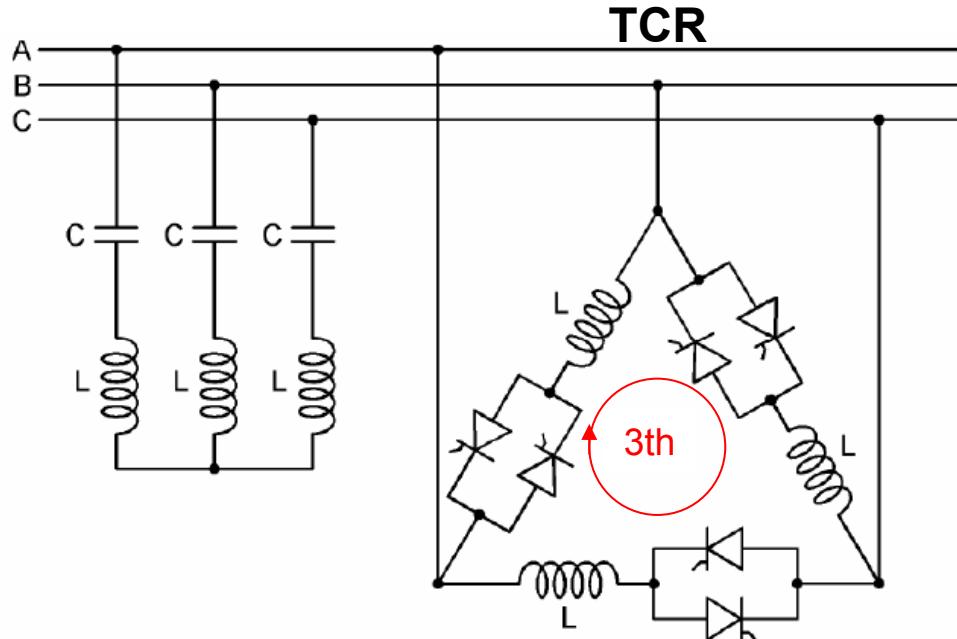Praktično se peti harmonik može zanemariti!!!



- Promenom ugla paljenja tiristora menja se efektivna vrednost osnovnog harmonika struje kroz prigušnicu (ekvivalentno efektu promenljive induktivnosti).

- Baterija kondenzatora generiše konstantnu reaktivnu snagu (pri stalnom naponu).

- Reaktivna snaga koja se injektira u mrežu jednaka je razlici snaga koju proizvede kondenzatorska baterija i snage koju uzima tiristorski kontrolisana prigušnica.

Ovakav način regulacije reaktivne snage, zbog nelinearnosti faznog regulatora, unosi više harmonike struje u mrežu. Ako su uglovi provođenja oba tiristora u antiparalelnoj vezi jednaki (što je po pravilu ispunjeno), tada se u mrežu unose samo neparni harmonici struje.


U protivnom, u mrežu se unose i parni harmonici, te stoga i jednosmerna komponenta struje.

Na red sa kondenzatorima se stoga dodaju prigušnice male induktivnosti čija je primarna funkcija da zajedno sa kondenzatorima čine filter kojim se iz mrežne struje delom eliminišu viši harmonici.

Bateriju kondenzatora C moguće je podeliti na nekoliko baterija koje se prekidačima uključuju u kolo, a čije **prigušnice L** su odabrane tako da iz mrežne struje eliminišu recimo peti i sedmi harmonik!!!

Treći harmonik struje faznog regulatora se zatvara unutar trougla faznog regulatora i nema ga u mrežnoj struji!!!!

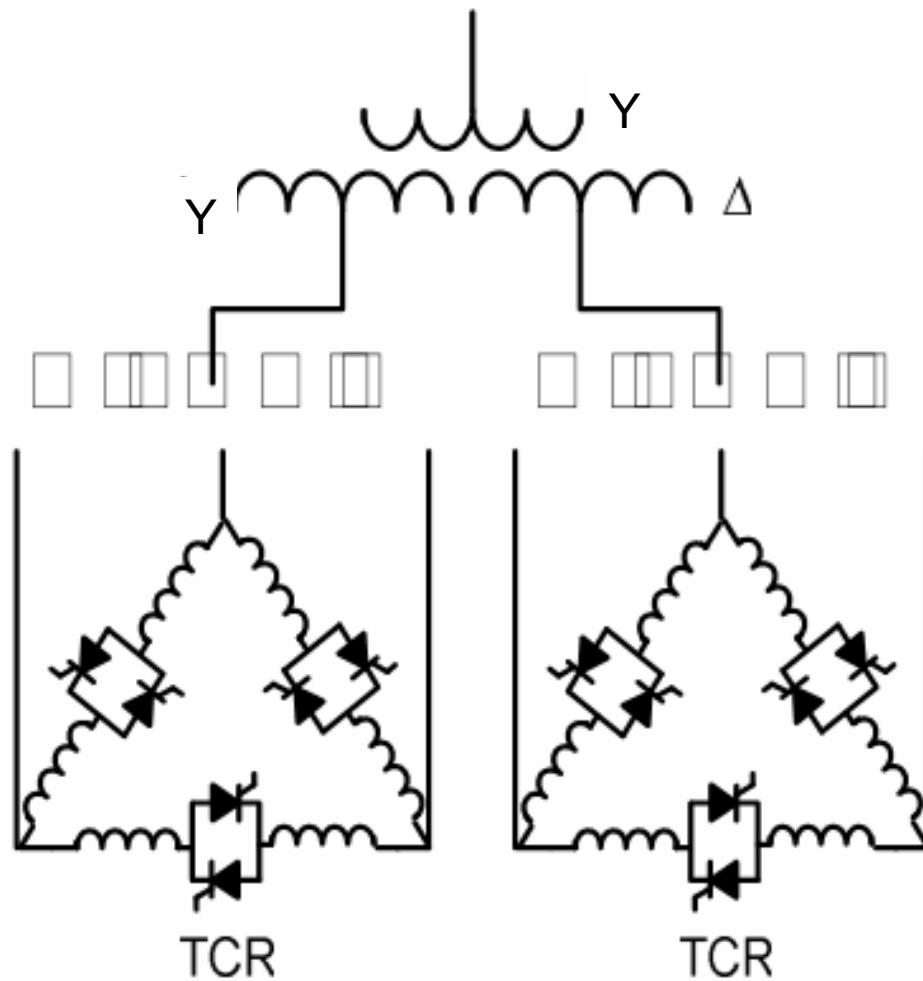12- pulsna kombinacija za ukljanjanje 5 i 7 hramonika



U ovom slučaju za eliminaciju 5 i 7 harmonika nisu potrebni nikakvi pasivni filtri kao u prethodnom slučaju.

Ovi harmonici se eliminišu korišćenjem faznog pomeraja uvođenjem transformatorske sprege i 12-pulsnog tiristorskog pretvarača kao na slici.

Treći harmonik je eliminisan prigušnicama u spredi “trougao”

TIRISTORSKI KONTROLISANI REAKTOR (TCR) kao ekvivalent PROMENLJIVOJ PRIGUŠNICI

- Ako se posmatra osnovni harmonik struje, uočava se da se fazni tiristorski regulator sa čisto induktivnim opterećenjem ponaša prema mreži, kao prigušnica promenljive induktivnosti. Promenom faznog ugla α u opsegu $\pi/2 \leq \alpha \leq \pi$ induktivnost prigušnice se može podešavati u opsegu :

$$L_{MIN} \leq L \leq +\infty$$

UKUPNA TROFAZNA SNAGA KOMPENZATORA je jednaka:







$$Q = 3U_f I_1 = 3U_l I_1 = \frac{6}{\omega L} \cdot U_l^2 \cdot \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right]$$

$\pi/2 \leq \alpha \leq \pi$



opseg ugla
upravljanja

gde je za spregu tiristorskog regulatora u „trougao“ $U_f = U_l$

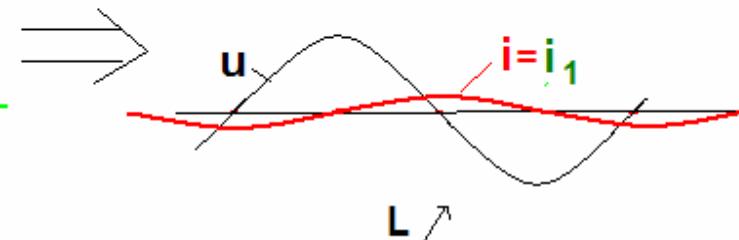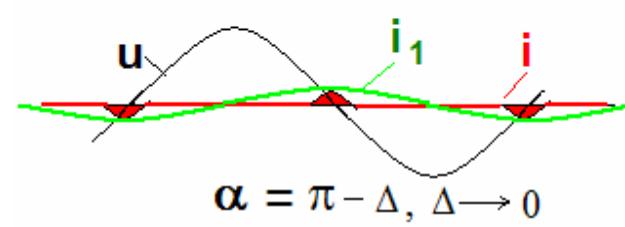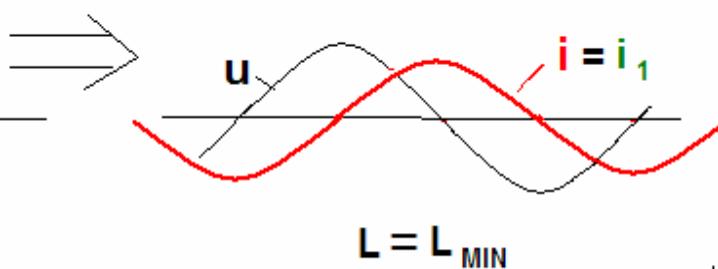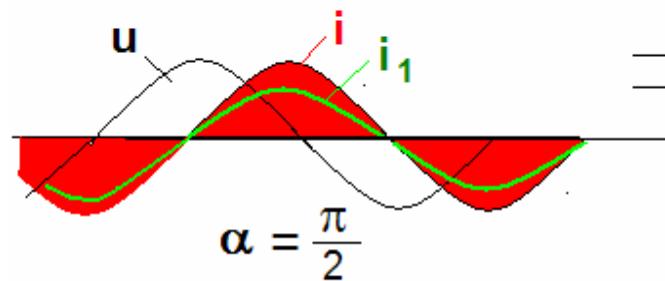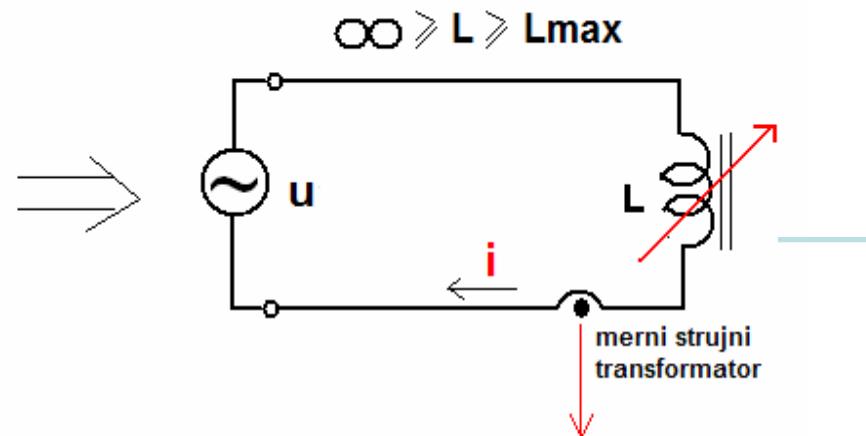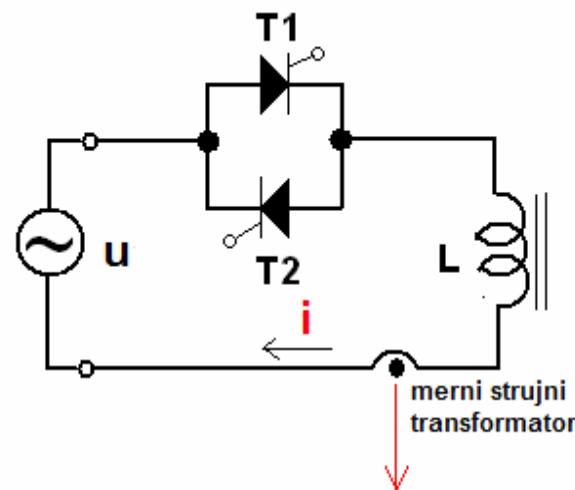
tj. efektivne vrednosti faznog i linijskog napona su jednake i iznose 380V(400V)



$L_{\min} \leq L \leq +\infty$

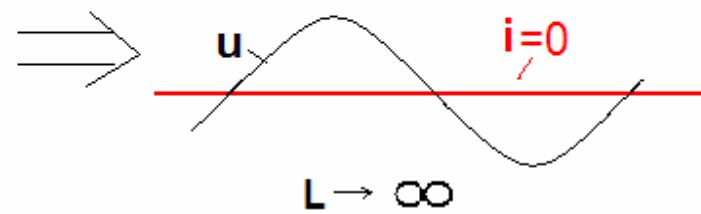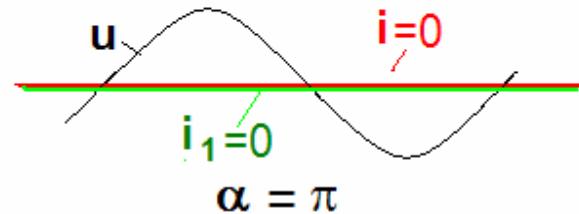


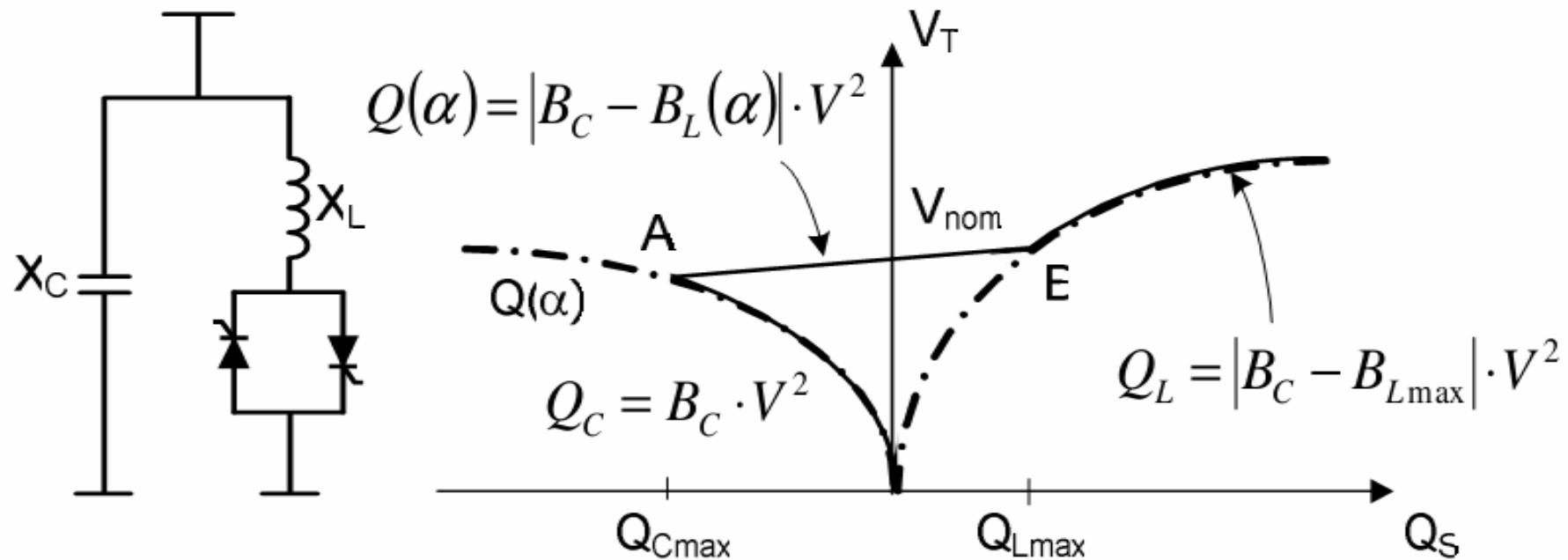V-Q karakteristika tiristorski kontrolisane prigušnice u kombinaciji sa kondenzatorom



- Karakteristika napon V -reaktivna snaga Q za fazno kontrolisani kompenzator reaktivne energije
- Fiksna baterija kondenzatora
- Generisana reaktivna snaga je kompenzovana sa tiristorskim faznim regulatorom
- Pri nominalnom naponu V -Q karakteristika je linearna ali je ograničena snagom kondenzatora, odnosno prigušnice
- Ispod ovih ograničenja V -Q karakteristika je nelinearna (ovo je glavna merna ovih VAR kompenzatora)

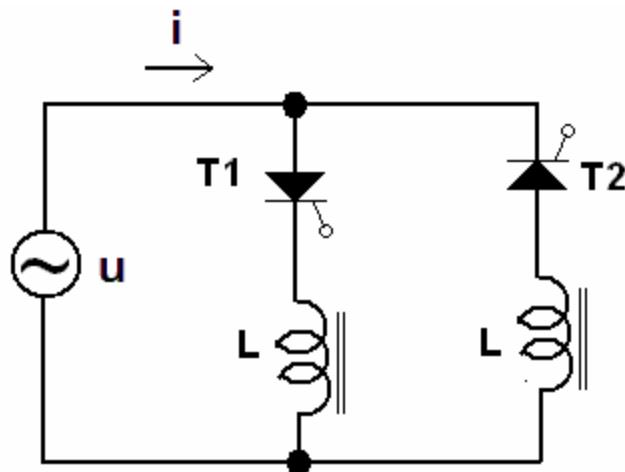TIRISTORSKI KOMPENZATOR SA PROŠIRENIM OPSEGOM UGLA PALJENJA



U slučaju ove konfiguracije faznog regulatora ugao paljenja tiristora se može menjati u punom opsegu:

$$0 \leq \alpha \leq \pi$$

Stoga je ova konfiguracija povoljnija u odnosu na konfiguraciju sa antiparalelnom vezom tiristora kod koje je opseg regulacije bio u intervalu:


$$\pi/2 \leq \alpha \leq \pi$$

Efektivna vrednost struje osnovnog harmonika je ista kao i kod faznog regulatora sa antiparalelnom vezom tiristora:


$$I_1 = \frac{|A_1|}{\sqrt{2}} = \frac{2U}{\omega L} \cdot \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right] \quad 0 \leq \alpha \leq \pi$$

MANA: dve prigušnice, više bakra i gvožđa, skuplje rešenje

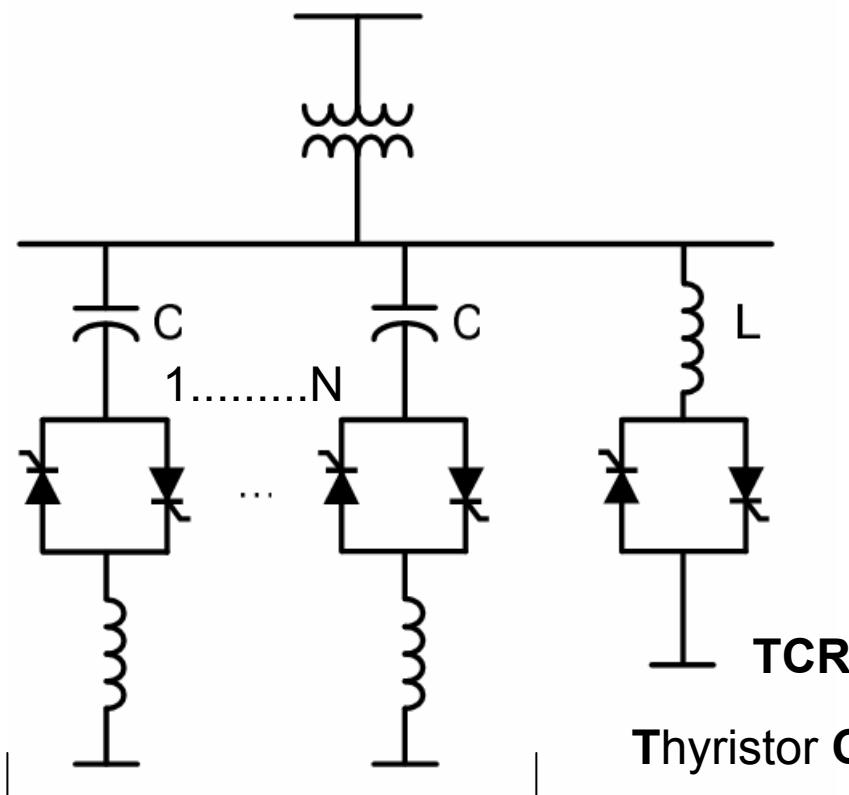KOMBINACIJA TIRISTORSKOG SERIJSKOG KOMPENZATORA I TIRISTORSKI KONTROLISANE PRIGUŠNICE (STEPLESS kontrola)




TSC
Thyristor Switched Capacitors

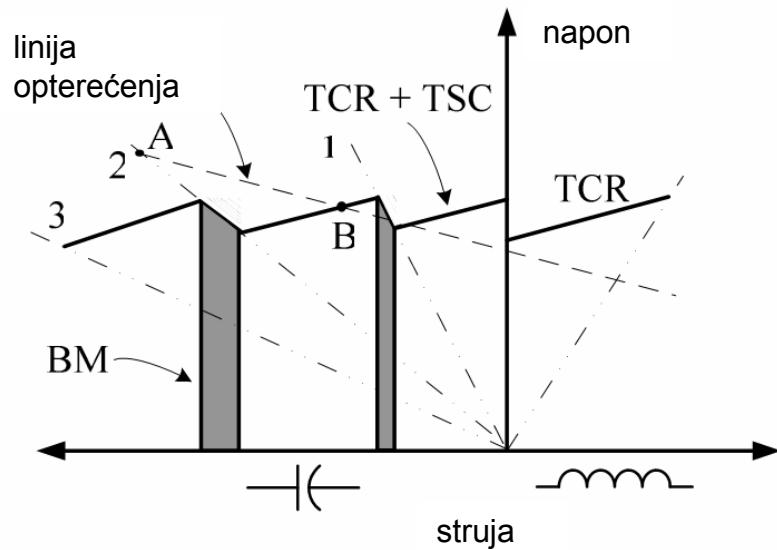

Thyristor Controlled Reactor

TSC i TCR kontrola (kombinacija)

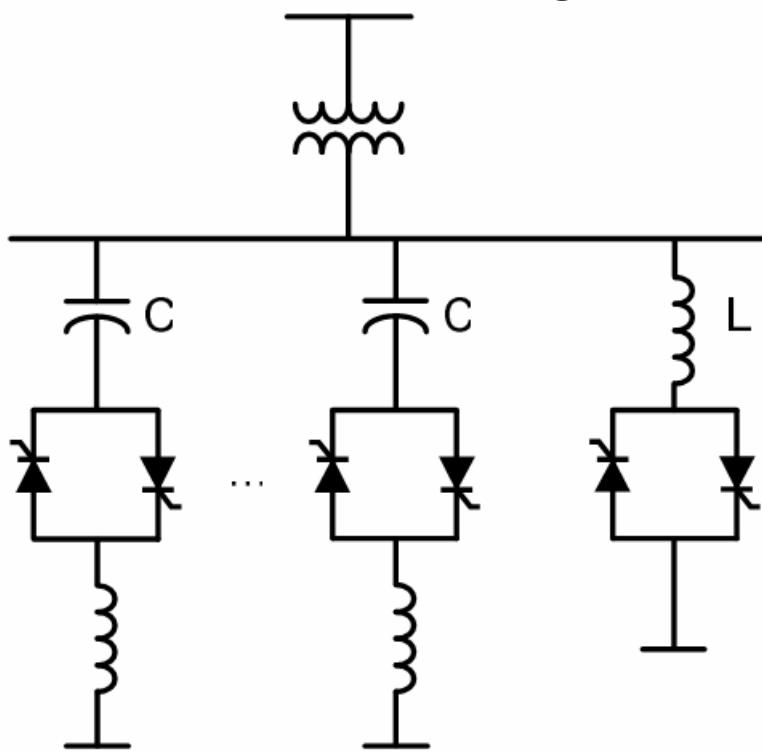

-Kombinacija stepenaste regulacije (ostvarene TSC konfiguracijom) i kontinualne regulacije (ostvarene TCR konfiguracijom).

-Ako je potrebno da se vrši apsorpcija reaktivne snage, baterija kondenzatora je isključena i kompletну ulogu prijema reaktivne snage ima tiristorski kontrolisana prigušnica, odnosno TCR.

-Koordinacijom kontrole između prigušnice i kondenzatorskih stepeni moguće je dobiti kontinualnu tzv. STEPLESS kontrolu


-Ovi statički kompenzatori se karakterišu:

- a) kontinualnom kontrolom, praktično bez tranzijenata
- b) niskim generisanjem harmonika (pošto je reaktivna snaga kontrolisanog reaktora relativno mala)
- c) velikom fleksibilnošću rada i kontrole


GLAVNI NEDOSTATAK

-relativno visoka cena u odnosu na TSC i TCR pojedinačno

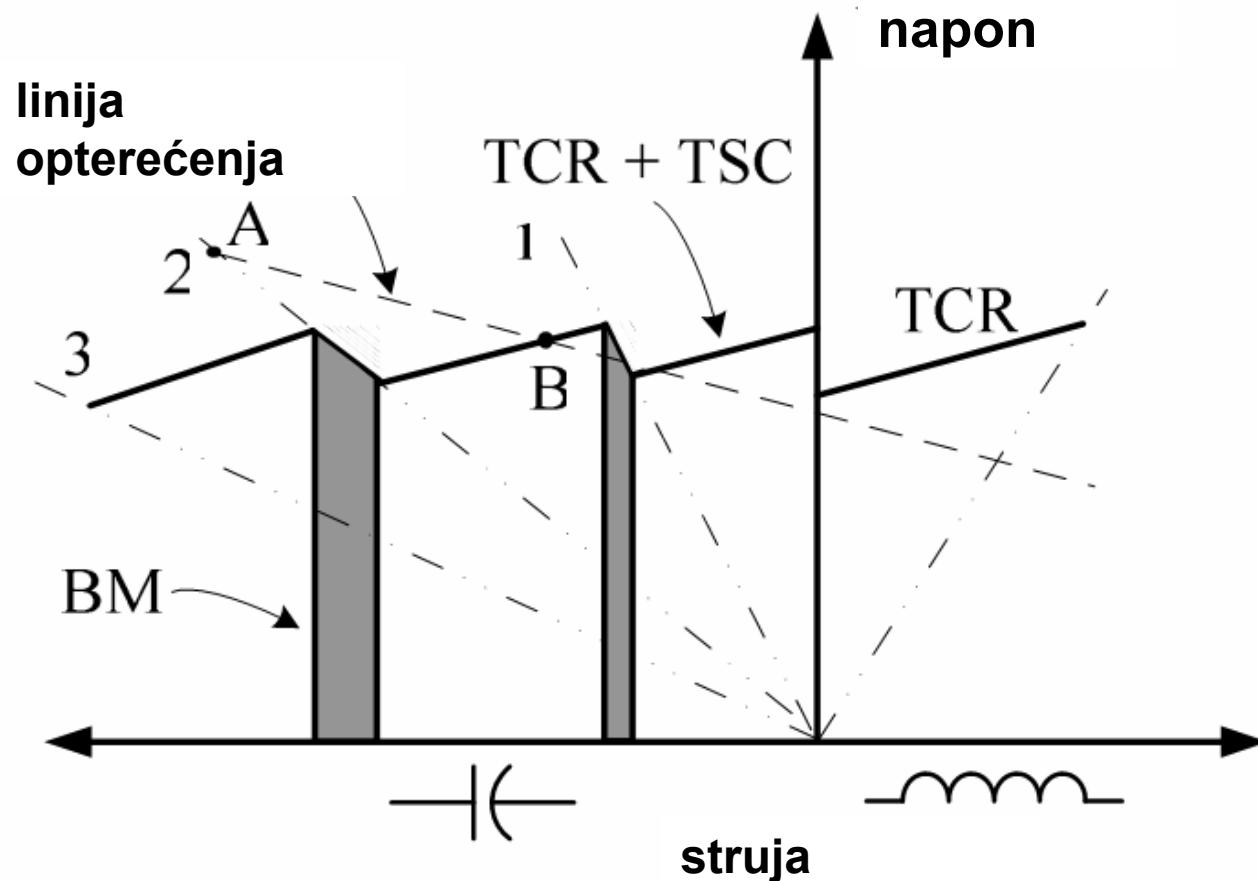V-I karakteristika kombinovanog TCR – TSC kompenzatora



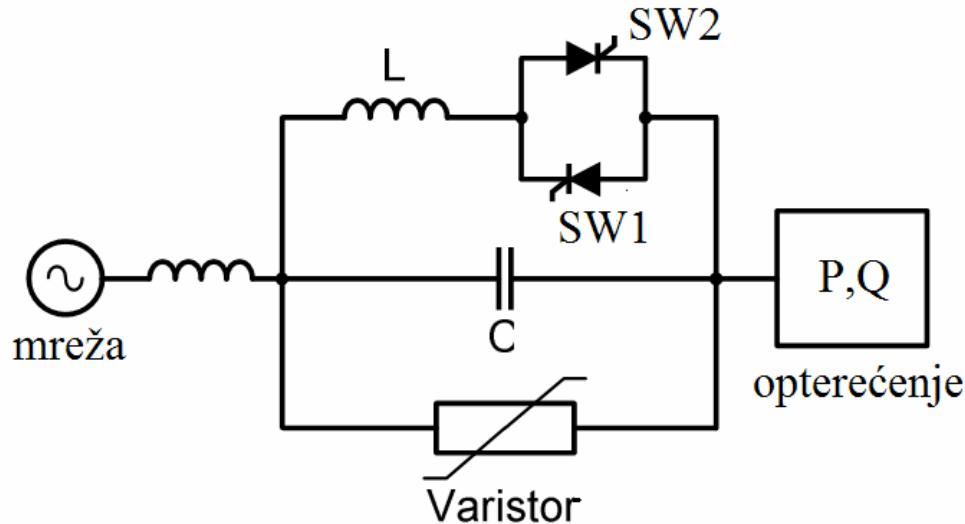TIRISTORSKI KONTROLISANI SERIJSKI KOMPENZATORI TCS (Thyristor Controlled Series) kompenzatori




- Ovi kompenzatori su jako korisni kada je potrebno uvesti i povećati prigušenja kod među-povezivanja velikih sistema (velikih interkonekcija)
- Nima se prevazilazi efekat Subsintrone Rezonace (SSR)
- SSR je fenomen koji se odnosi na interakciju između velikog termobloka i redno kompenzovanog transmisionog sistema.
- Dva su koncepta TCS sistema (**prvi koncept** pruža elektromehaničko prigušenje između velikih električnih sistema promenom reaktansi za interkonekciju, odnosno TCS će obezbediti promenljivu kapacitivnu reaktansu; **drugi koncept** menja svoju prividnu impedansu za subsinhrone frekvencije)

PREKIDAČKI VAR KOMPENZATORI

- U NOVIJE VREME ZNAČAJAN NAPREDAK U PRIMENI NALAZE PREKIDAČKI PRETVARAČI ZA KOMPENZACIJU REAKTIVNE ENERGIJE.
- CILJ JE GENERISATI ILI APSORBOVATI REAKTIVNU SNAGU (ENERGIJU) BEZ UPOTREBE VELIKE(GLOMAZNE) I "ZAHTEVNE" BATERIJE KONDENZATORA
- OVIM SE ZNAČAJNO SMANJUJU TROŠKOVI NA PASIVNE KOMPONENTE (GLOMAZNE I SKUPE)
- CENE ELEKTRONIKE, ODNOSENJE ENERGETSKIH PRETVARAČA SU U KONSTANTNOM PADU
- NEKOLIKO PRISTUPA OVIM PREKIDAČKIM PRETVARAČIMA SE IZDVAJA NA TEHNOLOŠKOM TRŽIŠTU.
- STANDARDNI NAČINI KOMPENZACIJE REAKTIVNE ENERGIJE PODRAZUMEVAJU KORIŠĆENJE DVE OSNOVNE TOPOLOGIJE VAR KOMPENZATORA, KOJE SU BAZIRANE NA PREKIDAČKIM PRETVARAČIMA:
 - TOPOLOGIJA sa STRUJnim PREKIDAČKIM PRETVARAČIMA
 - TOPOLOGIJA sa NAPONSKIM PREKIDAČKIM PRETVARAČIMA

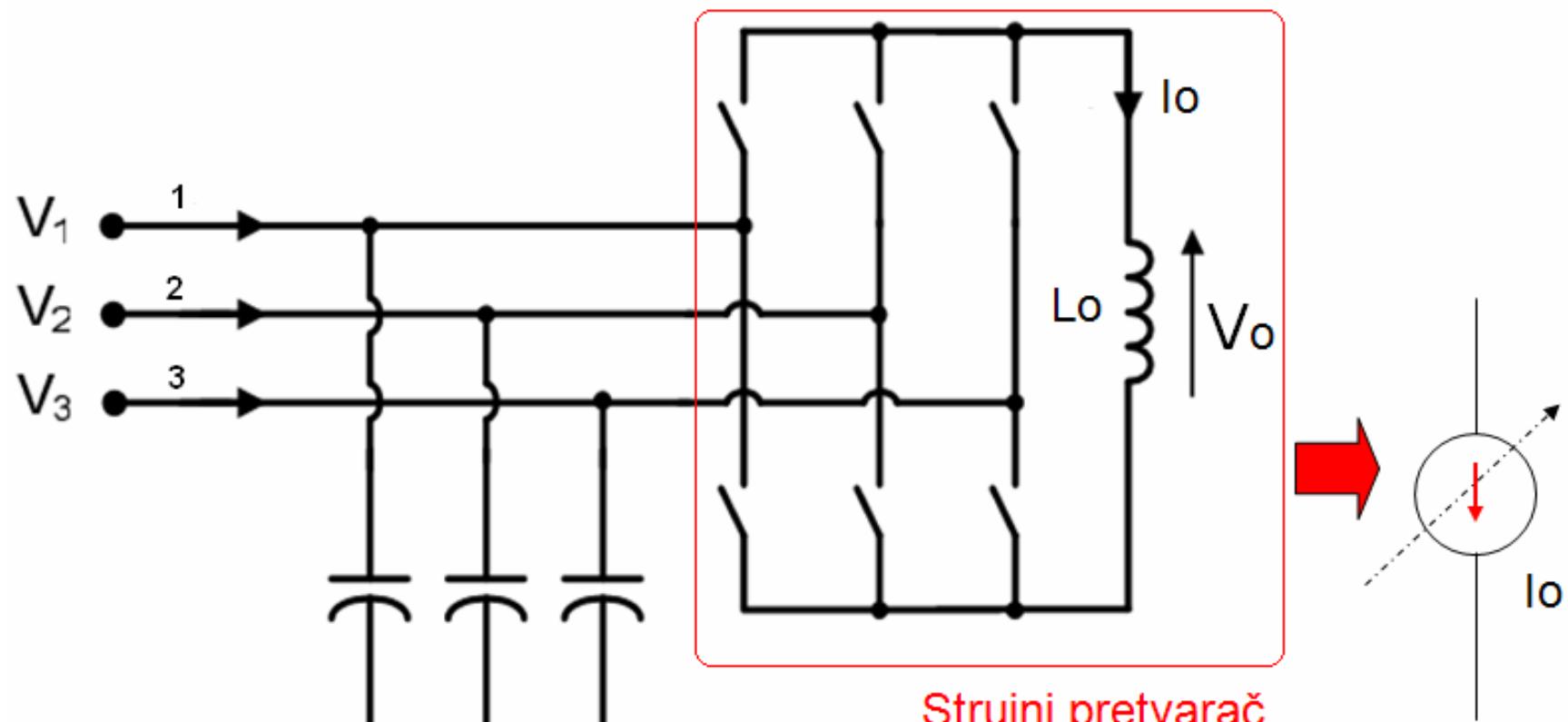VAR kompenzator baziran na strujnom pretvaraču




ulazni kapacitivni
deo (fiksni kapacitet)

Strujni pretvarač

- prekidački regulisana prigušnica
- L_o je dimenzionisana tako da se cela grana ponaša kao strujni ponor

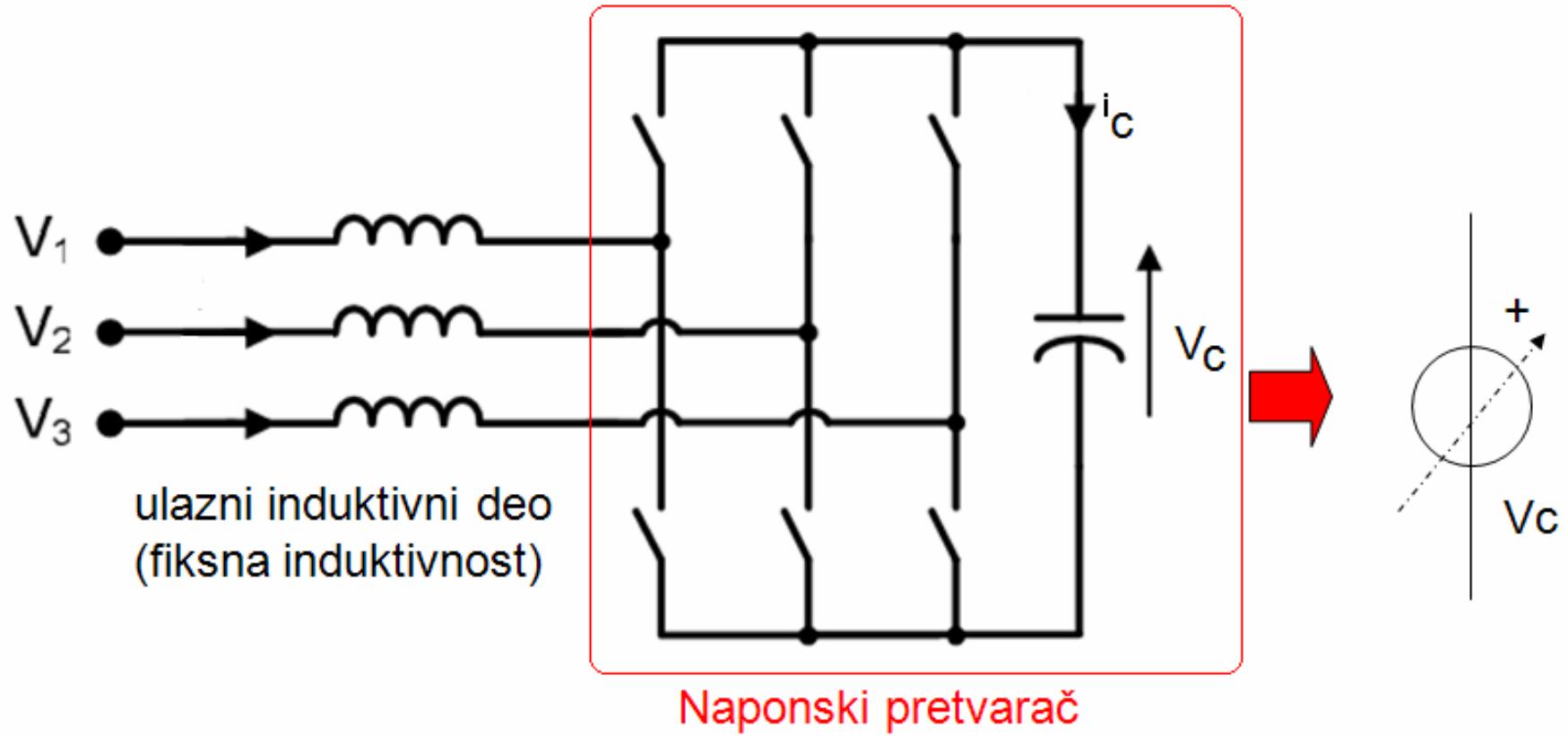VAR kompenzator baziran na naponskom pretvaraču




- prekidački regulisan napon na C_o
- C_o je dimenzionisan tako da se cela grana ponaša kao naponski izvor


PRETHODNO POMENUTI KOMPENZATORI PRIPADAJU KLASI
tzv. "**SAMOKOMUTUJUĆIH**" (**Self Commutated**) PRETVARAČA

NJIMA JE MOGUĆE OBEZBEDITI :





- stabilizaciju prenosnog sistema
- poboljšanje naponske regulacije
- popravku faktora snage
- korekciju i kompenzaciju debalansa opterećenja
- mogu se koristiti između ostalog kao šant i serijski kompenzatori

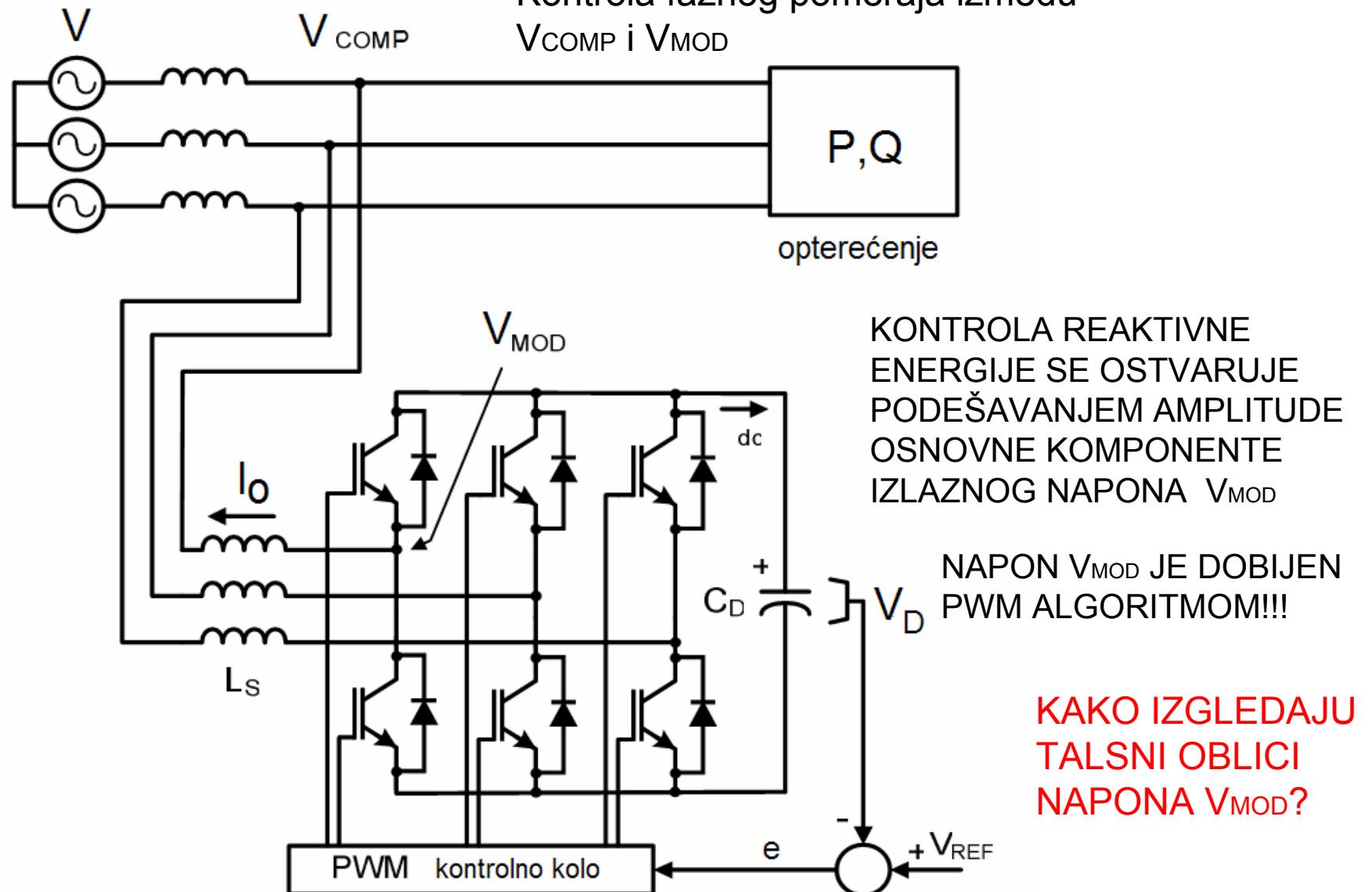VAR kompenzator sa ugrađenim naponskim pretvaračem- podizačem napona (boost)



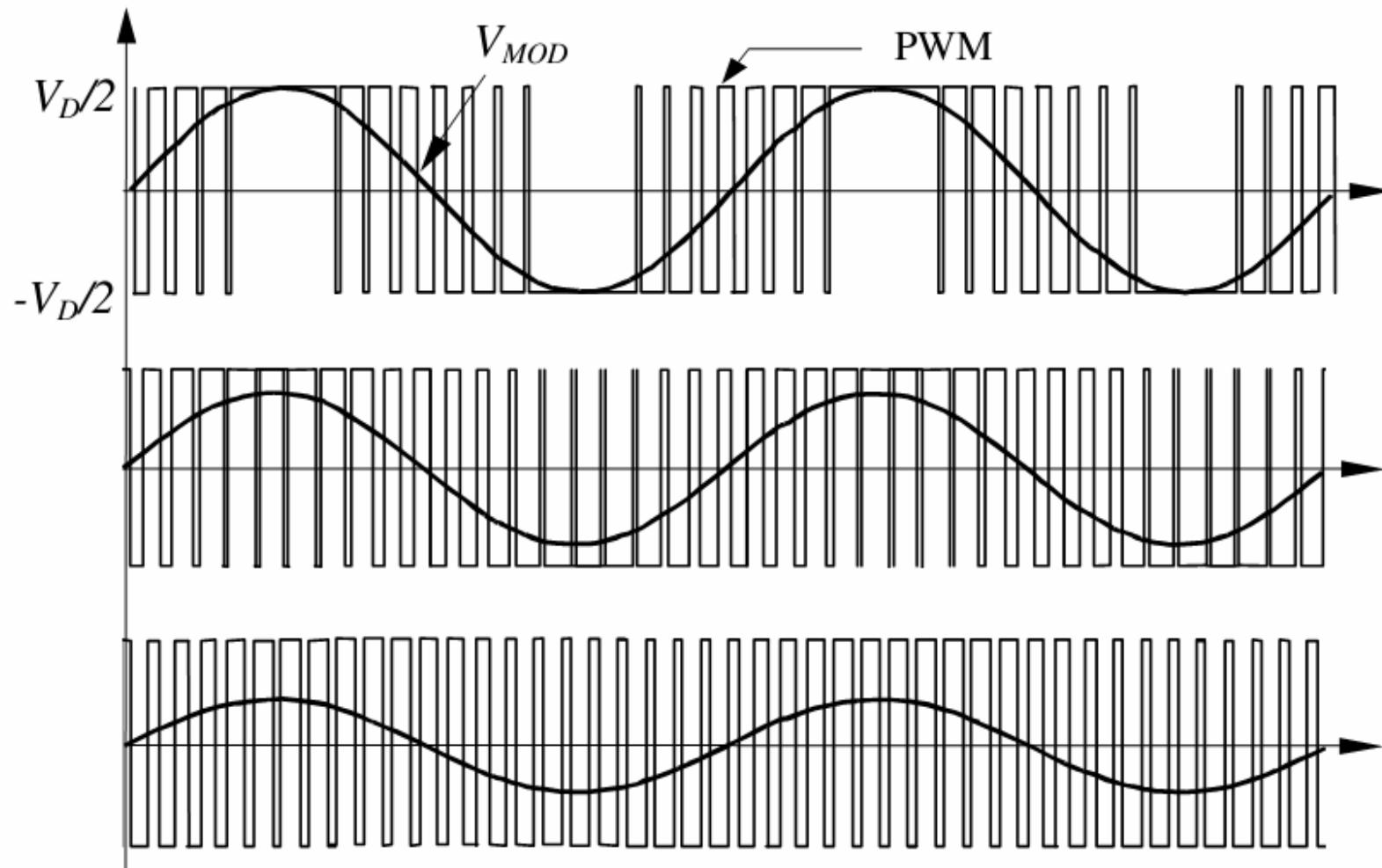

TALASNI OBLCI IZLAZNOG NAPONA KOMPENZATORA ZA RAZLIČITE
VREDNOSTI MODULACIONOG INDEKSA
(amplitude napona osnovne komponente)

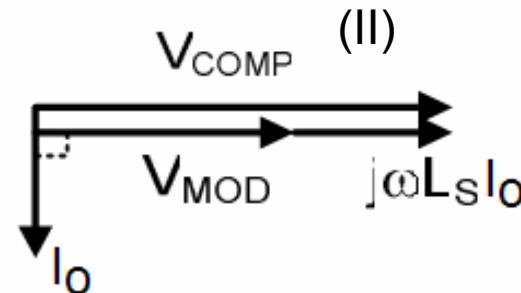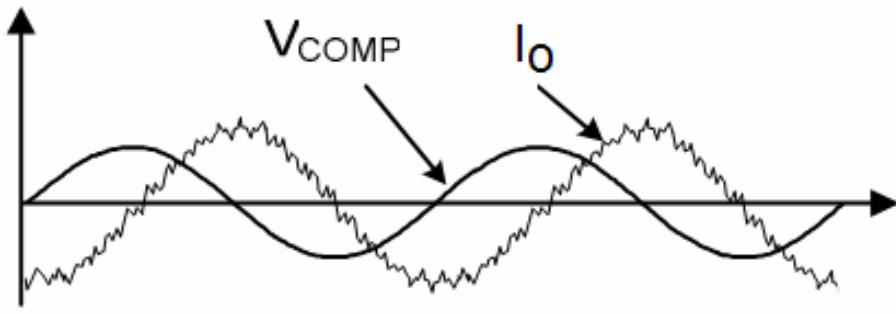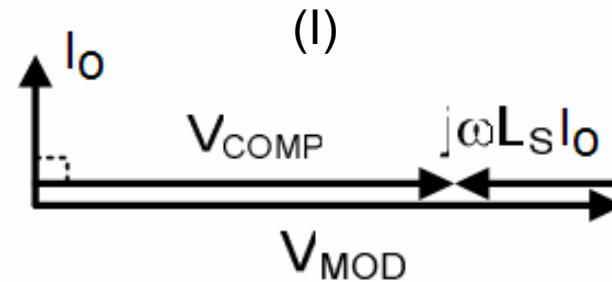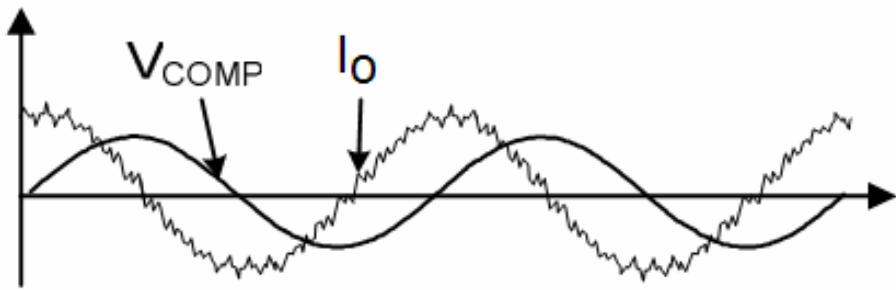

Slučaj I – Kada je $V_{MOD} > V_{COMP}$ prekidački VAR kompenzator generiše reaktivnu energiju (ekvivalentan je bateriji kondenzatora)

Slučaj II – Kada je $V_{MOD} < V_{COMP}$ prekidački VAR kompenzator absorbuje reaktivnu energiju (ekvivalentan je prigušnici)

DAKLE PRINCIP RADA JE SLIČAN SINHRONOJ MAŠINI, ODNOSNO PRETHODNO POMENUTOM SINHRONOM KOMPENZATORU
KOMPENZACIONA STRUJA ĆE PREDNJAČITI ILI KASNITI ZAVISNO OD ODNOSA V_{MOD} i V_{COMP}

Amplituda izlaznog napona kompenzatora (V_{MOD}) će biti kontrolisana promenom modulacionog indeksa ili promenom amplitude DC napona V_D .

Brz odziv je dobijen promenom modulacionog indeksa.

DC napon pretvarača se menja podešavanjem (u malim iznosima) aktivne snage apsorbovane od strane pretvarača

$$P = \frac{V_{COMP} \cdot V_{MOD}}{X_s} \sin(\delta)$$

X_s - reaktansa sprežne prigušnice L_s


δ - fazni ugao između V_{MOD} i V_D .

**JEDAN OD GLAVNIH PROBLEMA KOJI OGRANIČAVAJU
PRIMENU PRETHODNO OPISANIH PRETVARAČA U
VISOKONAPONSKIM SISTEMIMA JE OGRANIČAVAJUĆI
KAPACITET POLUPROVODNIČKIH PREKIDAČA (IGBT ili
IGCT) KOJI SU RASPOLOŽIVI NA TRŽIŠTU!!!!**

REALNI POLUPROVODNIČKI PREKIDAČI SU
DIMENZIONISANI ZA STRUJE OD NEKOLIKO HILJADA
AMPERA I ZA NAPONE 6-10kV.

**OVO NIJE DOVOLJNO ZA VISOKONAPONSKE
APLIKACIJE!!!!!!**


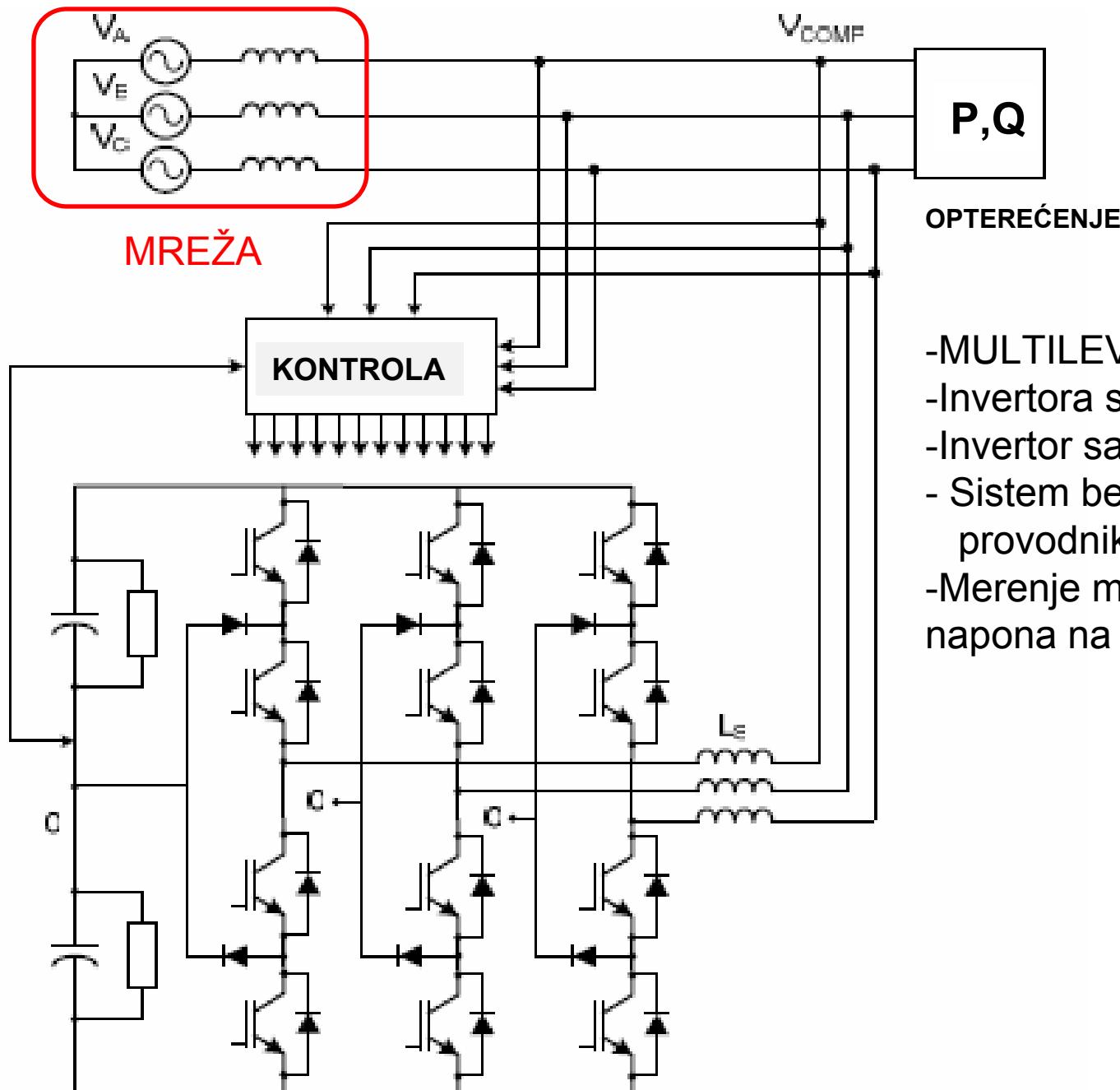
OVAJ PROBLEM MOŽE BITI REŠEN SOFISTICIRANIM
TOPOLOGIJAMA PRETVARAČA , OD KOJIH JE
NAJPOZNATIJA **VIŠENIVOISKA (MULTILEVEL) TOPOLOGIJA.**



- MULTILEVEL INVERTOR
- Invertora sa VIŠE NIVOA
- Invertor sa 3 NIVOA
- Sistem bez neutralnog provodnika
- Merenje mrežnih napona i napona na opterećenju Vcomp

U poređenju sa tiristorskim kompenzatorima, prekidački VAR kompenzatori imaju niz prednosti:

- Mogu proizvoditi aktivnu i reaktivnu snagu
- Redukovana je mogućnost da se pojavi rezonanca
- Obzirom da imaju brz odziv, reaktivna snaga će biti kontrolisana kontinualno i sa relativno velikom brzinom (**KVALITETNIJA DINAMIČKA KOMPENZACIJA!!!**)
- Visokofrekventna modulacija rezultuje niskim harmonicima napojne struje
- Ovim se redukuje veličina komponenata filtera
- Dinamičke performanse usled varijacija u mrežnom naponu, su značajno poboljšane

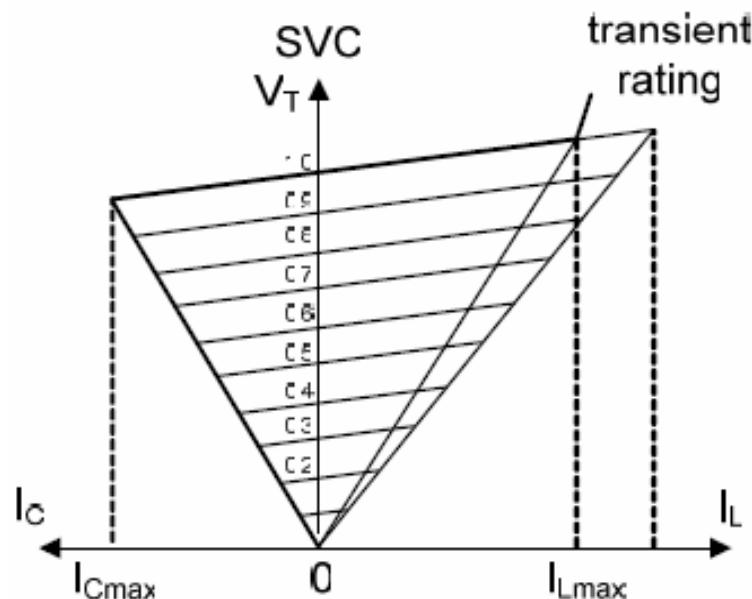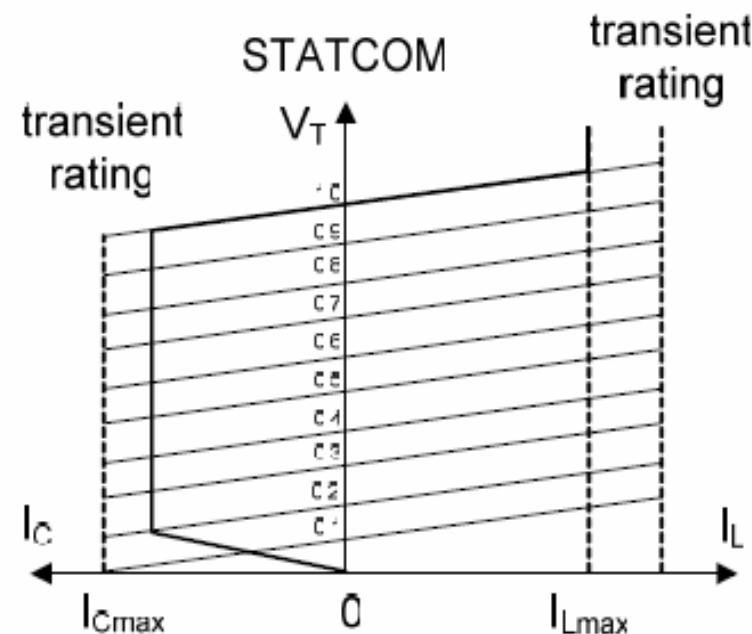

POREDJENJE V/I KARAKTERISTIKA kompenzatora:

V-I karakteristika kod prekidačkog VAR kompenzatora (prekidački izvor)

Mnogo širi opseg regulacije u odnosu na tiristorske VAR kompenzatore

V-I karakteristika kod tiristorskog VAR kompenzatora

ZAKLJUČAK

- U predavanju su dati osnovni principi **DINAMIČKE KOMPENZACIJE** reaktivne snage
- Obradjeni su stepenasti regulatori reaktivne snage i problemi u vezi sa njima
- Detaljno su predstavljeni tiristorski regulatori u kolima za kompenzaciju reaktivne snage (TSC i TCR topologije)
- Naglašene su prednosti TSC i TCR topologija u kontinualnoj kompenzaciji reaktivne snage
- Izloženi su osnovni principi prekidačkih VAR kompenzatora
- Dati osnovni pojmovi o najsavremenijim VAR kompenzatorima baziranim na MULTILEVEL invertorima

HVALA NA PAŽNJU!!!
PITANJA???

