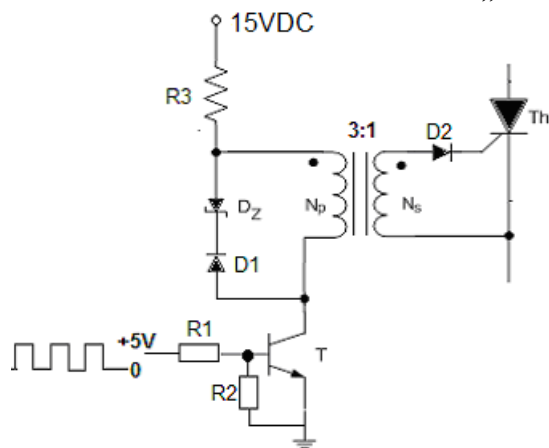


1.ZADATAK: Trofazni AC/AC pretvarač služi za regulaciju snage otpornog potrošača snage 300kW koji je spregnut u "Δ", a koji se napaja iz mreže 380V±10%, 50Hz. Na raspolaganju su: tiristorski moduli čiji su podaci dati u Tabeli 1.

(A) Odabrati tiristorske module koji zadovoljavaju date uslove,

(B) Svi moduli su montirani na istom hladnjaku i potrebno je odrediti termičku otpornost hladnjaka, ako se dozvoljava MAX temperatura silicijuma od 110°C; temperatura okoline se menja u opsegu -15°C...45°C. Za dimenzionisani sistem hlađenja pretvarača odrediti na kojoj maksimalnoj temperaturi se nalazi hladnjak a na kojoj kućišta modula.

(C) Dimenzionisati tiristorsko zaštitno kolo „di/dt“ (nacrtati električnu šemu).



(D) Dimenzionisati pobudno kolo tiristora prikazano na slici (R1, R2, R3, Vz) , uz pretpostavku da je u kolu gejta tiristora potrebno ostvariti struju od 2A pri naponu gejta-katoda od 3V. Pobudna učestanost tranzistora T je $f_{sw}=10\text{kHz}$.

NAPOMENE:

Usvojiti da je pad napona na diodama 0.7V, napon $V_{bes}=0.75\text{V}$, napon $V_{ces}=0.5\text{V}$, forsirano pojačanje tranzistora $\beta=500$. Induktivnost magnećenja impulsnog transformatora je 30mH, dok je njegova rasipna induktivnost zanemarljiva.

2. ZADATAK:

Potrebno je nacrtati električnu šemu i projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona za koji su dati ulazni podaci za projektovanje:

- Nominalni DC ulazni napon 400V±10%
- Izlazni napon 220VDC
- Izlazna snaga 1kW
- Talasnost struje prigušnice $\leq 20\%$
- Talasnost izlaznog napona $\leq 1\%$
- Radna učestanost 50kHz

- Dimenzionisati prekidačke elemente prema struji i naponu (prema MAX naponu koji moraju izdržati i prema srednjoj vrednosti struje)
- Zanemariti padove napona i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata. Smatrati da je opterećenje na izlazu približno konstantno


3. ZADATAK: Neizolovani DC/DC pretvarač (naponski podizač) snage 1000W radi na konstantnoj učestanosti 50kHz. Ulazni napon iznosi 24V. Smatrati da je kapacitivnost izlaznog kondenzatora dovoljno velika i zanemariti talasnost izlaznog napona. Pretvarač radi u kontinualnom režimu. Prekidačke elemente u pretvaraču smatrati idealnim. Vremenski interval provođenja tranzistora je 10μs. (a) Odrediti srednju vrednost struje diode, (b) Dimenzionisati prigušnicu L ako se zahteva da talasnost struje ("peak-peak") kroz nju bude manja od 10%, (c) Odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost struje prigušnice.

4.ZADATAK:

U zadatku 1 potrebno je LEM strujnim modulom meriti trenutnu vrednost struje jednog tiristora na osciloskopu. Na raspolaganju su LEM strujni senzori prenosnog odnosa 1:10000, napona napajanja ± 15V DC, strujnog opsega 0..±1000A. Nacrtati šemu merenja struje i dimenzionisati merni otpornik na izlazu LEM modula tako da se na njemu obezbedi naponski signal 0-10VDC koji se vodi na ulaz osciloskopa radi merenja.

PRILOG ZA ZADATAK 01:

Tabela 1- Tiristorski moduli na raspolaganju

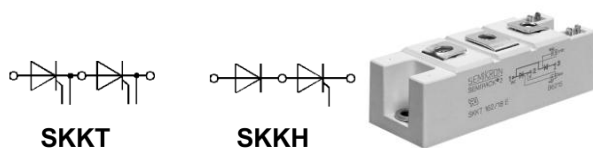

V_{RSM}	V_{RRM} V_{DRM}	$(dv/dt)_{cr}$	I_{TRMS} (maximum value for continuous operation)			
			220 A	250 A	220 A	250 A
V	V	V/ μ s	I_{TAV} (sin. 180; $T_{case} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$)			
			148 A	168 A	148 A	168 A
900	800	500	SKKT 132/08 D	SKKT 162/08 D	SKKH 132/08 D	SKKH 162/08 D
1300	1200	1000	132/12 E	162/12 E	132/12 E	162/12 E
1500	1400	1000	132/14 E	162/14 E	132/14 E	162/14 E
1700	1600	1000	132/16 E	162/16 E	132/16 E	162/16 E
1900	1800	1000	132/18 E	162/18 E	132/18 E	162/18 E


Symbol	Conditions	SKKT 132 SKKH 132	SKKT 162 SKKH 162	Units
I_{TAV}	sin. 180; ($T_{case} = . . .$)	130 (87 °C)	160 (83 °C)	A
I_D	B2/B6 $T_{amb} = 45\text{ °C}$; P 3/180 $T_{amb} = 35\text{ °C}$; P 3/180 F P 16/200 F	77 / 100	—	A
		170 / 200	190 / 230	A
		250 / 320	290 / 360	A
		240 / 3 x 163 305 / 3 x 250	265 / 3 x 185 333 / 3 x 312	A
I_{RMS}	W1/W3 P 3/180 F P 16/200 F			
I_{TSM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; 10 ms $T_{vj} = 125\text{ °C}$; 10 ms	4 700 4 000	5 400 5 000	A A
i^2t	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; 8,3 ... 10 ms $T_{vj} = 125\text{ °C}$; 8,3 ... 10 ms	110 000 80 000	145 000 125 000	A ² s A ² s
t_{gd}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; $I_G = 1\text{ A}$ $di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	1		μs
t_{gr}	$V_D = 0,67 \cdot V_{DRM}$	2		μs
$(di/dt)_{cr}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	200		A/ μs
t_q	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	typ. 50 . . . 150		μs
I_H	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; typ./max.	150 / 400		mA
I_L	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; $R_G = 33\text{ }\Omega$; typ./max.	0,3 / 1		A
V_T	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; $I_T = 500\text{ A}$	max. 1,8	max. 1,6	V
$V_{T(TO)}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1	0,85	V
r_T	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1,6	1,5	m Ω
I_{DD} ; I_{RD}	$T_{vj} = 125\text{ °C}$; V_{DRM} ; V_{RRM}	max. 40	max. 40	mA
V_{GT}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; d.c.	2		V
I_{GT}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$; d.c.	150		mA
V_{GD}	$T_{vj} = 125\text{ °C}$; d.c.	0,25		V
I_{GD}	$T_{vj} = 125\text{ °C}$; d.c.	10		mA
R_{thjc}	cont. sin. 180 rec. 120 } per thyristor / per module	0,18 / 0,09	0,17 / 0,085	°C/W
R_{thch} T_{vj} , T_{stg}		0,19 / 0,095	0,18 / 0,09	°C/W
		0,21 / 0,105	0,20 / 0,10	°C/W
		0,10 / 0,05 – 40 ... + 125		°C/W °C
V_{isol}	a. c. 50 Hz; r.m.s; 1 s/1 min	3600 / 3000		V~
M_1	to heatsink to terminals } SI (US) units	5 (44 lb. in.) $\pm 15\text{ }^{\circ}2)$		Nm
M_2		5 (44 lb. in.) $\pm 15\text{ }^{\circ}$		Nm
a		5 · 9,81		m/s ²
w	approx.	165		g

1. ZADATAK :

(1)

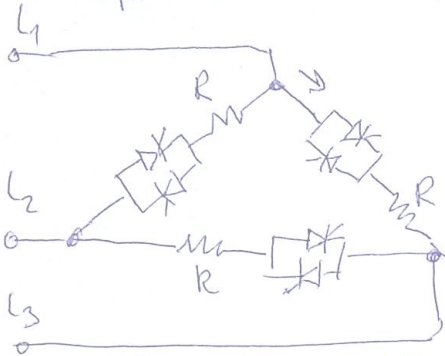a) $P_{3ph} = 300 \text{ kW}$

$$P_{1ph} = \frac{P_{3ph}}{3} = \frac{300 \text{ kW}}{3} = 100 \text{ kW}$$




napon $3 \times 380 \pm 10\%$, 50 Hz

$$I_{eff_max} = \frac{P_{1ph}}{U_{mrezen, n}} = \frac{100 \text{ kW}}{(380 - 38) \text{ V}} = 292,4 \text{ A}$$

$$I_m = \sqrt{2} I_{eff} = 292,4 \cdot \sqrt{2} = 412,84$$

Na osnov ovog srednja vrednost emise jednog diodista:
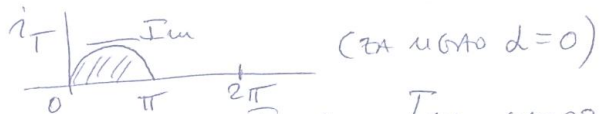
$$I_{TSR} = \frac{I_m}{\pi} = 131,3 \text{ A}$$



Efektivna vrednost druge diodista $I_{eff} = \frac{I_m}{2} = \frac{412,84}{2} = 206,42 \text{ A}$

MAX napon na diodistu je $U_m + 10\% U_m = 1,1 U_m = 1,1 \cdot 380 = 418 \text{ V}$
 V istovremi da je $U_{MAX} = 2 \cdot 418 \text{ V} = 836 \text{ V}$.

Ustajaja se modul SKKT 132/12E. Zivi su PARAMETRI:

$$I_{TAV} = I_{TSR} = 148 \text{ A} \quad (\sin 180^\circ, T_c = 80^\circ \text{C})$$

$$I_{TKM} = I_{eff} = 220 \text{ A}$$

$V_{KSM} = 1300 \text{ V}$ i $V_{DKM} = 1200 \text{ V}$ (MAX. inverzni naponi: impulzni i trajni)

b) $P_{TOT1} = V_{TO} I_{TSR} + r_d \cdot I_{eff}^2$ $V_{TO} \approx 1,1 \text{ V}$ $r_d = 1,6 \text{ m}\Omega$

DISTRIBUCIJA NA ZENONE DIODISTA

$$P_{TOT1} = 1,1 \cdot 131,3 + 1,6 \text{ m} \cdot (206,42)^2$$


$$= 144,43 + 68 = 212,4 \text{ W}$$

$$\Sigma P_{TOT} = 6 P_{TOT1} = 6 \cdot 212,4 \text{ W} = 1274,4 \text{ W} = 1,274 \text{ kW}$$

(2)

Terminale Euer, je 1

$$\downarrow \Sigma P_{TOT} = 1,274W$$

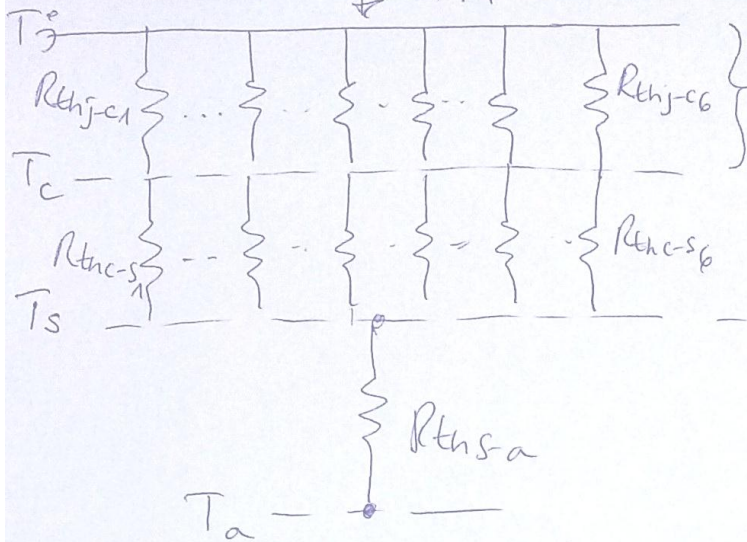

$$T_j = 110^\circ C$$

$$R_{thj-ce} = \frac{R_{thj-c1}}{6} = \frac{0,19}{6} = 0,0316 \frac{K}{W}$$

$$R_{thc-se} = \frac{R_{thc-s1}}{6} = \frac{0,1}{6} = 0,0166 \frac{K}{W}$$

$$R_{thsa}$$

$$T_a = -15^\circ C \dots +45^\circ C$$

$$T_j - T_a = (\Sigma R_{th}) \cdot \Sigma P_{TOT}$$

$$R_{thj-ce} + R_{thc-se} + R_{thsa} \leq \frac{T_j - T_a}{\Sigma P_{TOT}} = \frac{110 - 45}{1,274W} = 0,051 \frac{K}{W}$$

$$R_{thsa} \leq 0,051 \frac{K}{W} - 0,0316 \frac{K}{W} - 0,0166 \frac{K}{W}$$

$$= 0,00282 \frac{K}{W} \rightarrow R_{thsa}^* \leq 0,0028 \frac{K}{W}$$

$$* T_s - T_a = \Sigma P_{TOT} \cdot R_{thsa}^* = 1,274 \cdot 0,00282 = 3,6^\circ C$$

$$T_s = T_a + 3,6^\circ C = 45 + 3,6^\circ C = 48,6^\circ C \approx 50^\circ C \text{ (ouk)}$$


$$* T_c = T_s + (\Sigma P_{TOT}) \cdot R_{thc-se}$$

$$= 48,6^\circ C + 1,274 \cdot 0,0166 = 69,7^\circ C \approx 70^\circ C$$


$$* T_j = T_c + (\Sigma P_{TOT}) \cdot R_{thj-ce}$$

$$= 70^\circ C + \underbrace{1,274 \cdot 0,0316}_{40^\circ C} = 110^\circ C$$

(3)

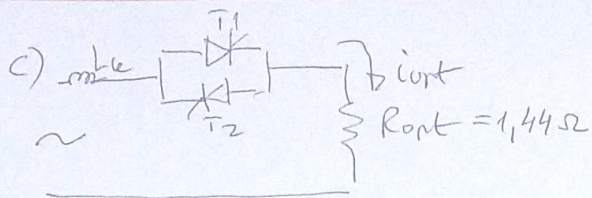

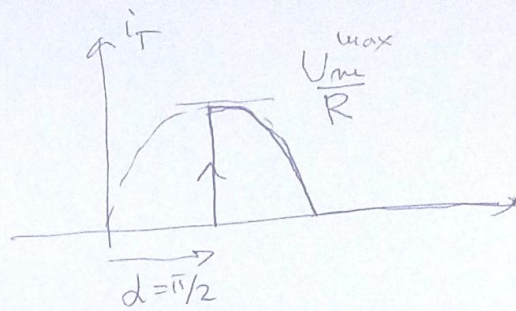
Zeit der Steigzeit $\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{\text{ke}} \leq \frac{200 \text{ A}}{\mu\text{s}}$



$$U_m^{\text{max}} = 380 \cdot 1,1 \cdot \sqrt{2} = 589,38 \text{ V} \approx 600 \text{ V}$$


$$i_{\text{opt}} = \frac{U_m^{\text{max}}}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = i_T$$

$$\tau = \frac{L_k}{R_{\text{opt}}}$$

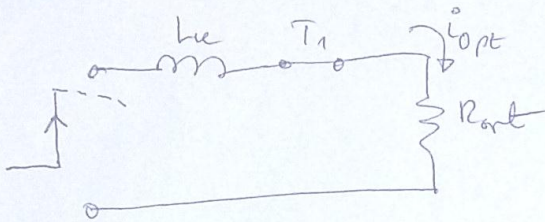

$$\frac{di_T}{dt} = -\frac{U_m^{\text{max}}}{R} \left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U_m^{\text{max}}}{R} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$
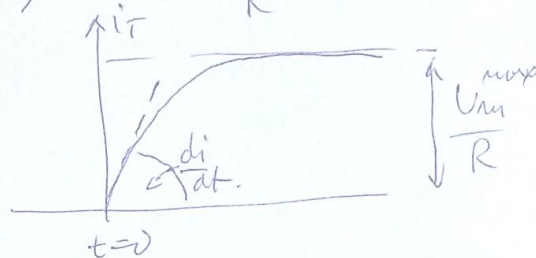
$$\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{t=0} = \frac{U_m^{\text{max}}}{R} \cdot \frac{1}{\tau}$$



$$\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{t=0} = \frac{U_m^{\text{max}}}{R} \cdot \frac{1}{\frac{L_k}{R}}$$

$$\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{t=0} = \frac{U_m^{\text{max}}}{L_k} \leq 200 \frac{\text{A}}{\mu\text{s}}$$

$$\frac{U_m^{\text{max}}}{L_k} \leq 200 \frac{\text{A}}{\mu\text{s}}$$

$$L_k \geq \frac{U_m^{\text{max}}}{200 \frac{\text{A}}{\mu\text{s}}} = \frac{600}{200} [\mu\text{H}]$$

$$L_k \geq 3 \mu\text{H} \rightarrow \text{versuchen } L_k^* = 5 \mu\text{H}$$

$$\tau^* = \frac{L_k^*}{R_{\text{opt}}} = \frac{5 \mu\text{H}}{1,44} = 3,5 \mu\text{s}$$

$$3\tau^* \approx 10,5 \mu\text{s}$$



$$R_3 = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_{CE(s)}}{I_1}$$

$$R_3 = \frac{15 - 11,1 - 0,5}{0,666} \leq 5,1 \Omega \rightarrow 5 \Omega$$

$$\frac{I}{I_{\text{eff}}} = \frac{I'}{\sqrt{2}} = \frac{0.606}{\sqrt{2}} = \boxed{0.4271}$$

$$P_{R3} = R_3 I_{R3\text{eff}}^2 = 5 \cdot 0,47^2 = 1,11 \text{ W}$$

MSA2000 :

$$R_3 = 5\Omega / 2W$$

$$V_{L_{tot}}' = L_{tot} \cdot \Delta i \Rightarrow \Delta i = \frac{V_{L_{tot}}'}{L_{tot}}$$

$$\Delta i = \frac{11,1 \cdot 50 \mu}{30 \mu} = 18,5 \mu A$$

$$L_m \cdot \Delta i = (V_z + V_D) t_{off}$$

$$V_2 = \frac{L_m \Delta i}{t_{off}} - V_D \quad t_{off} \leq 50 \mu s$$

$$V_2 = \frac{30 \mu \cdot 18,5 \mu}{45,0 \mu} - 0,7$$

$$= 12,33 - 0,7 = 11,63V$$


$$V_Z \gg 11,63V \rightarrow V_Z^* = 12V$$

$$P_{V2} = V_2 \cdot \frac{\Delta i}{2} \cdot \frac{t_{off}}{T} = V_2 \cdot \frac{\Delta i}{4} = 12 \cdot \frac{18.5 \mu}{4}$$

$$P_{V2} = 55,5 \text{ mW}$$



* Ulegnyete T:

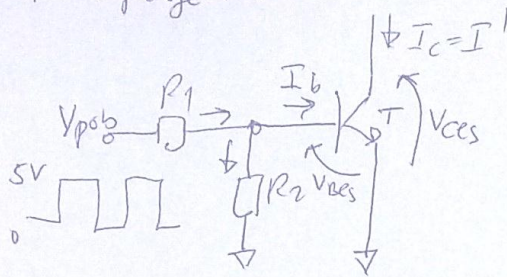

$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{0,666}{500} = 1,33 \mu A$$

$$\frac{V_{pob} - V_{BEs}}{R_1} = \frac{V_{BEs}}{R_2} + I_b$$

Usvoriceno $R_2 = 10 k$

$$I_{R_2} = \frac{V_{BEs}}{10k} = \frac{0,75}{10k} = 0,075 \mu A$$

$$\frac{5 - 0,75}{R_1} = 0,075 \mu A + 1,33 \mu A$$

$$R_1 \leq \frac{5 - 0,75}{0,075 \mu A + 1,33 \mu A} = \frac{4,25}{1,405 \mu A}$$

$$R_1 \leq \left(\frac{4,25}{1,405} \right) k\Omega$$


$$R_1 \leq 3,025 k\Omega \rightarrow R_1^* = 3 k$$

$$I_{R_1} = 1,405 \mu A$$

$$P_{R_1} = R_1^* \cdot I_{R_1}^2 = 5,88 \mu W$$

$$\text{nakon } R_1^* = 3 k / 0,25 W$$

* isugnyete T:

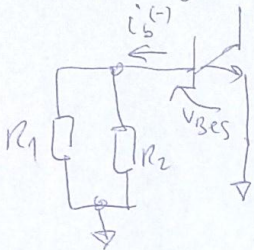

$$i_b^{(-)} = \frac{V_{BEs}}{R_1 \parallel R_2} = \frac{0,75}{3k \parallel 10k}$$

$$i_b^{(-)} = \frac{0,75V}{2,3k} = 0,32 \mu A$$

(6)

2 ZADATOK :

$$V_{inmax} = 400 \cdot 1,1 = 440VDC$$

$$V_{inmin} = 400 \cdot 0,9 = 360VDC$$

$$V_{out} = 220VDC$$

$$\delta_{max} = \frac{V_{out}}{V_{inmin}} = \frac{220}{440} = 0,5$$

$$\delta_{min} = \frac{V_{out}}{V_{inmax}} = \frac{220}{360} = 0,611$$

$$f_{sw} = 50kHz \rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \cdot 10^3} = 20\mu s.$$

$$I_{out} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{1000}{220} = 4,545A \quad \Delta I_L = 0,2 \cdot I_{out} = 0,9A$$

$$L \Delta i = \frac{V_{in} - V_{out}}{T} \cdot t_{on} \cdot T$$

$$\frac{t_{on}}{T} = \delta \quad T = \frac{1}{f}$$

$$L \Delta i = \left(\frac{V_{in} - V_{out}}{f} \right) \cdot \delta$$

$$\Delta i \leq \Delta I_L = 0,9A$$

$$\Delta i = \frac{V_{in} - V_{out}}{f \cdot L} \cdot \delta \leq \Delta I_L$$

$$L \geq \frac{V_{in} - V_{out}}{f \cdot \Delta I_L} \cdot \delta \quad \text{odnosno} \quad L \geq \frac{(V_{inmax} - V_{out}) \delta_{min}}{f \cdot \Delta I_L}$$

$$L \geq \frac{(440V - 220V) \cdot 0,611}{50 \cdot 10^3 \cdot 0,9} = 2,9871\mu H \rightarrow L^* = 3\mu H$$

pri ovih uslovih mora se LC krog nahajati v TARASTOJI stanju se:

$$\Delta I_L = \frac{(V_{inmin} - V_{out}) \delta_{max}}{f \cdot L^*} = \frac{(360 - 220) \cdot 0,5}{50 \cdot 10^3 \cdot 3\mu}$$

$$= 0,464 < 0,9A \quad \checkmark$$

Димензионный кондензатор:

(7)

$$C_{out} \geq \frac{1 - \delta_{min}}{8 \cdot L^* \cdot f_{sw}^2 \cdot \left(\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} \right)} = \frac{1 - 0.5}{8 \cdot 3m \cdot (50 \cdot 10^3)^2 \cdot \left(\frac{1}{100} \right)} \rightarrow \frac{\Delta V}{V} \% \quad (0.01 = 1\%)$$

$$C_{out} \geq \frac{0.5}{8 \cdot 3 \cdot 10^{-3} \cdot 50^2 \cdot 10^6 \cdot \frac{1}{100}} = 0.833 \mu F \rightarrow C^* = 1 \mu F$$


За $\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = 0.01 (1\%)$ $C_{out} \geq 8.33 \mu F \rightarrow C^* = 10 \mu F$

За нулевым $C^* = 10 \mu F$ транзистор не будет при
мин. н.л. отклон. т.е. δ_{max}

$$\begin{aligned} \frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} &= \frac{1 - \delta_{max}}{8 \cdot L^* \cdot f_{sw}^2 \cdot C_{out}} = \frac{1 - 0.611}{8 \cdot 3m \cdot (50 \cdot 10^3)^2 \cdot 10 \mu} \\ &= \frac{1 - 0.611}{600} = \frac{0.389}{600} \\ &= 0.0648 \% < 0.1 \% \end{aligned}$$

3 zadanie

(8)

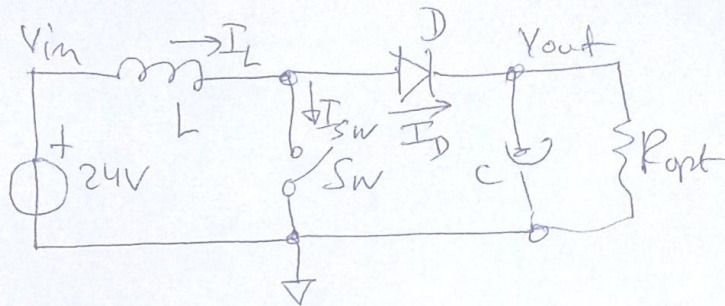

$$f_{sw} = 50 \text{ kHz}$$

$$T_{sw} = \frac{1}{50 \text{ kHz}} = 20 \mu\text{s}$$

$$t_{on} = 10 \mu\text{s}$$

$$\delta = \frac{t_{on}}{T} = \frac{10 \mu\text{s}}{20 \mu\text{s}} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$R_{opt} = \frac{48^2}{P} = \frac{48^2}{1000} = 2,3 \Omega \rightarrow I_{out} = \frac{V_{out}}{R_{opt}} = \frac{48}{2,3} = 20,87 \text{ A}$$

a) $I_{DSR} = I_{out} = 20,87 \text{ A}$

b) $L \Delta i \geq V_{in} \cdot t_{on}$

$$\Delta i = 10\% I_{in} \quad I_{in} = I_L$$

$$\Delta i = \frac{V_{in} \cdot t_{on}}{L} \leq 4,166 \text{ A}$$

$$I_{in} \approx \frac{P_{in}}{V_{in}} \approx \frac{P_{out}}{V_{in}}$$

$$I_{in} = \frac{1000}{24} = 41,66 \text{ A}$$

$$\Delta i = 0,1 \cdot 41,66 = 4,166 \text{ A}$$


$$\Delta i \leq 4,166 \text{ A}$$

$$L \geq \frac{V_{in} \cdot t_{on}}{\Delta i}$$

$$L \geq \frac{24 \cdot 10 \mu\text{s}}{4,166} = 57,6 \mu\text{H}$$

ustawiamy $L^* = 100 \mu\text{H} \rightarrow \Delta i = \frac{V_{in} t_{on}}{L^*} = \frac{24 \cdot 10 \mu\text{s}}{100 \mu\text{s}} = 2,4 \text{ A}$
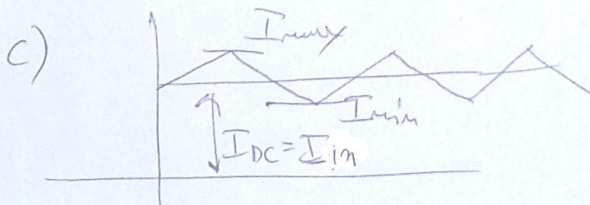
$$\Delta i = 2,4 \text{ A} < 4,166 \text{ A} \quad \text{OK}$$



$$\frac{I_{max} + I_{min}}{2} = I_{in}$$

$$I_{max} + I_{min} = 2 I_{in} = 83,32$$

$$I_{max} - I_{min} = \Delta i = 2,4 \text{ A}$$

$$2 I_{max} = 83,32 + 2,4 = 85,72 \text{ A}$$

$$I_{max} = \frac{85,72}{2} = 42,86 \text{ A} \quad I_{min} = I_{max} - \Delta i = 42,86 - 2,4 = 40,46 \text{ A}$$

$$I_{min} = 40,46 \text{ A}$$

