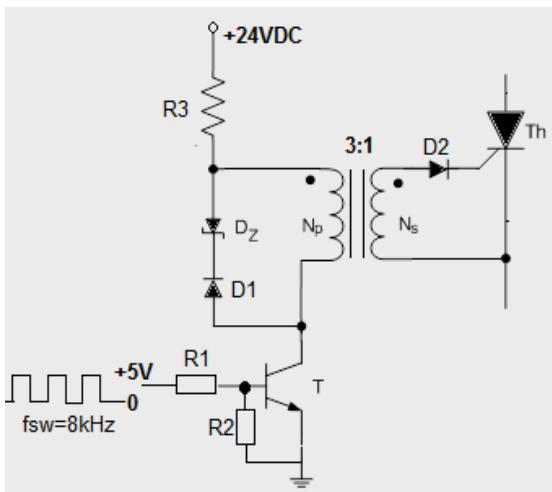


1 zadatak



Dimenzionisati pobudno kolo tiristora prikazano na slici (R_1 , R_2 , R_3 , V_z) , uz pretpostavku da je u kolu gejta tiristora potrebno ostvariti struju od 1.8A pri naponu gejt-katoda od 4V.

Usvojiti da je pad napona na diodama 0.6V, napon $V_{bes}=0.75V$, napon $V_{ces}=0.3V$, pojačanje tranzistora $h_{fe}=500$. Induktivnost magnećenja impulsnog transformatora je 40mH, dok je njegova rasipna induktivnost zanemarljiva.

2 zadatak

Potrebno je projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona koji treba da radi u kontinualnom režimu za koji su dati ulazni podaci za projektovanje: (1) nominalni DC ulazni napon $220V \pm 10\%$, (2) izlazni napon $110VDC$, (3) izlazna snaga $1kW$, (4) talasnost struje prigušnice $\leq 20\%$, (5) talasnost izlaznog napona $\leq 0.1\%$, (6) radna učestanost $100kHz$. Odrediti kritičnu induktivnost. Dimenzionisati prekidačke elemente prema MAX naponu koji moraju izdržati i prema srednjoj vrednosti struje. Zanemariti padove napona i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata. Smatrati da je opterećenje na izlazu približno konstantno

3 zadatak


Potrebno je projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona koji treba da radi u kontinualnom režimu, za koji su dati ulazni podaci za projektovanje: (1) nominalni DC ulazni napon $12V \pm 10\%$, (2) izlazni napon $24VDC$, (3) izlazna snaga $500W$, (4) talasnost struje prigušnice $\leq 5\%$, (5) talasnost izlaznog napona $\leq 0.1\%$, (6) radna učestanost $100kHz$. Odrediti kritičnu induktivnost. Dimenzionisati prekidačke elemente prema MAX naponu koji moraju izdržati i prema srednjoj vrednosti struje. Za pad napona na diodi usvojiti da je $V_f = 0.6V$. Zanemariti pad napona na prekidačkom tranzistoru i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata. Smatrati da je opterećenje na izlazu približno konstantno.

4 zadatak

U kolu u zadatku 2 potrebno je LEM strujnim modulom meriti trenutnu vrednost struje prekidačkog tranzistora na osciloskopu. Na raspolažanju su LEM strujni senzori prenosnog odnosa 1:1000, naponi napajanja $\pm 15V$ DC, ali različitih propusnih opsega 1MHz, 10MHz, 50MHz i 100MHz i opsega struja 0-10A, 25A, 50A, 100A. Povraćeno nanelektrisanje diode kod isključenja je $Q_{rr}=500nC$. Vreme oporavka diode je $t_{rr} = 25ns$. Odabratи potreban LEM senzor, nacrtati šemu merenja struje i dimenzionisati merni otpornik na izlazu LEM modula tako da se na njemu obezbedi naponski signal 0-10VDC koji se vodi na ulaz osciloskopa radi merenja.

1 ZAOSŤA:

Equiv. řešení

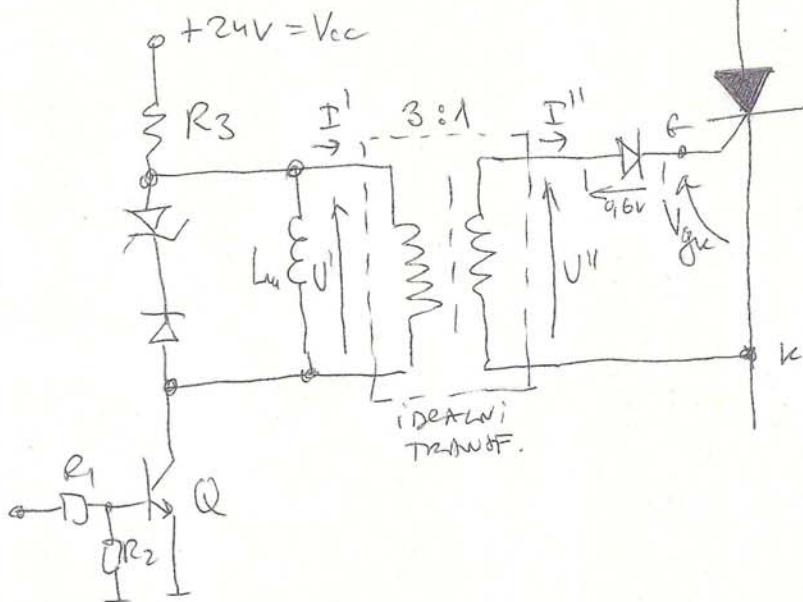

$$V_{gce} = 4V \quad I_g = 1,8A \quad (1)$$

$$I^{\text{II}} = I_g$$


$$U^{\text{II}} = V_D + V_{gce}$$

$$U^{\text{II}} = 0,6 + 4 = 4,6V$$

$$U^1 = 3 \cdot 4,6V = 13,8V$$

$$I^1 = \frac{1,8}{3} = 0,6A$$

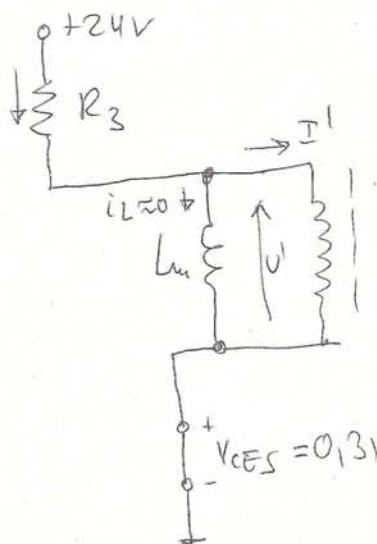$V_{\text{INTERNALE}}$ vůzce $\approx Q$ můžeme - "ON" Evniv. řešení



$$V_{cc} = R_3 I^1 + U^1 + V_{ces}$$

$$I^1 = I_g / N$$

$$V_{cc} = R_3 \frac{I_g}{N} + U^1 + V_{ces}$$

$$\frac{V_{cc} - U^1 - V_{ces}}{R_3} \geq I_g \Rightarrow I_g = 1,8A$$


$$\frac{24 - 13,8 - 0,3}{R_3} \geq \frac{I_g}{N}$$

$$\frac{24 - 13,8 - 0,3}{0,6} \geq R_3 \Rightarrow R_3 \leq \frac{9,9}{0,6} = 16,5\Omega$$

musíme je $R_3^* = 16\Omega \Rightarrow I^{1*} = \frac{V_{cc} - U^1 - V_{ces}}{R_3^*}$

$$I^{1*} = \frac{24 - 13,8 - 0,3}{16} = 0,6188A$$

$$I_{R_3} \propto I^1$$

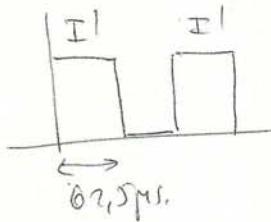

$$f_{SW} = 8 \text{ kHz}$$

(2)

$$T = \frac{1}{8000} = 125 \mu\text{s}$$

$$T/2 = 62,5 \mu\text{s}$$


$$P_{R_3} = R_3 I_{R_3 \text{eff}}^2$$

$$I_{R_3 \text{eff}} = \frac{I^1}{\sqrt{2}} = \frac{0,6188}{1,41} = 0,4388 \text{ A}$$

$$P_{R_3} = 16 \cdot 0,4388^2 = 3,08 \text{ W} \rightarrow \text{Meinung } P_{R_3} \approx 3 \text{ W}$$

$$R_3 = 16 \Omega / 3 \text{ W}$$

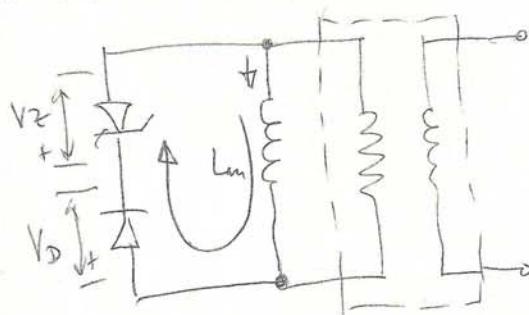$V_{INVERTER}$ muss bei $\Delta i_{(+)}$ nicht "OFF" sein, da




$$L_m \cdot \Delta i_{(+)} = V_1 \cdot t_{on}$$

$$L_m = 40 \text{ mH}$$

$$\Delta i_{(+)} = I_{Lm} = \frac{V_1 \cdot t_{on}}{L_m}$$

$$I_{Lm} = \frac{13,8 \cdot 62,5 \mu\text{s}}{40 \text{ m}}$$
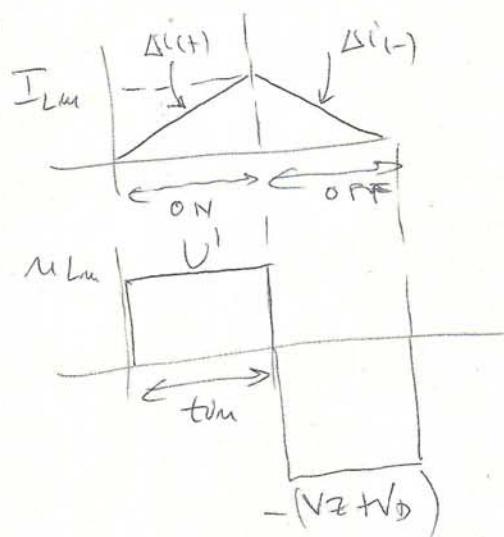
$$I_{Lm} = 0,02156 \text{ A} \\ \approx 21,56 \text{ mA}$$




$$L_m \Delta i_{(-)} = (V_2 + V_D) \cdot t_{off}$$

$$t_{off} = \frac{L_m \Delta i_{(-)}}{V_2 + V_D} \leq 62,5 \mu\text{s}$$

$$V_2 + V_D \geq \frac{L_m \Delta i_{(-)}}{62,5 \mu\text{s}}$$

$$V_2 + V_D \geq \frac{40 \text{ mH} \cdot 21,56 \text{ mA}}{62,5 \mu\text{s}} \geq 13,7984 \text{ V}$$
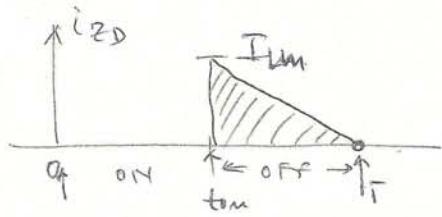
$$V_2 > 13,7984 \text{ V} \quad V_2^* = 15 \text{ V}$$



$$I_{ZDSE} = \frac{I_{cm} \cdot t_{off}}{2 \cdot T} = \frac{I_{cm}}{2} \Sigma \quad (3)$$

$$\Sigma = 0,5$$


$$I_{ZDSE} = \frac{I_{cm}}{4} = \frac{21,56}{4} \text{ mA} = 5,39 \text{ mA}$$

$$P_{ZD} = V_{ZD} \cdot I_{ZDSE} = 15,539 = 80,83 \text{ mW}$$

* Mindeste reaktant $15 \text{ V}/100 \text{ mW}$

Smallest collector current $I_c \approx I^l = 0,64 \text{ A}$ $\beta_f = h_{fe} = 500$
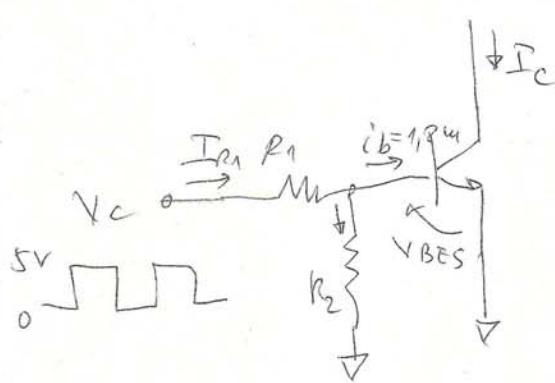
$$\text{Smallest base current } i_b \geq \frac{I_c}{\beta_f} \Rightarrow i_b \geq \frac{0,64}{500} \approx 1,2 \text{ mA}$$



$$\frac{V_c - V_{BES}}{I_{R1}} = R_1$$

Smallest current through $R_1 = R_2 = 2 \text{ k}\Omega$

$$I_{R2} = \frac{V_{BES}}{R_2}$$

$$I_{R1} = I_{R2} + i_b$$

$$\frac{V_c - V_{BES}}{R_1} = \frac{V_{BES}}{R_2} + i_b \Rightarrow i_b \geq 1,2 \text{ mA}$$

$$\frac{V_c - V_{BES}}{R_1} = \frac{V_{BES}}{R_2} \geq 1,2 \text{ mA}$$

$$\frac{V_{BES}}{R_2} = \frac{0,75 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0,075 \text{ mA}$$

$$\frac{V_c - V_{BES}}{R_1} \geq 1,2 \text{ mA} + 0,075 \text{ mA} = 1,275 \text{ mA}$$

$$R_1 \leq \frac{V_c - V_{BES}}{1,275 \text{ mA}} = \frac{5 - 0,75}{1,275 \cdot 10^{-3}} = 3,333 \text{ k}\Omega$$

$$V_{\text{spann}} \text{ zu } R_1 = 3 \text{ k}\Omega$$

(1)

$$I_{R1} = 1,225 \text{ mA} \quad I_{R1\text{eff}} = \frac{1,225 \text{ mA}}{1,41} = 0,9 \text{ mA}$$

$$P_{R1} = R_1 I_{R1\text{eff}}^2 = 3000 \cdot (0,9)^2 \cdot 10^{-6} = 0,0243 \text{ W}$$

$$= 2,43 \text{ mW}$$

Wantede voneinander:

$$\boxed{R_1 = 3 \text{ k}\Omega / 250 \text{ mW} \quad R_2 = 10 \text{ k} / 70 \text{ mW} \quad R_3 = 16 \text{ k} / 3 \text{ W}}$$

Z ZAHLTAU

$$V_{in} = 220V \pm 10\%$$


$$V_{out} = 110V$$

$$P_{out} = 1000W$$

$$\Delta i_L \% \leq 5\%$$

$$\Delta U_C \leq 0,1\%$$

$$f_{sw} = 100kHz$$

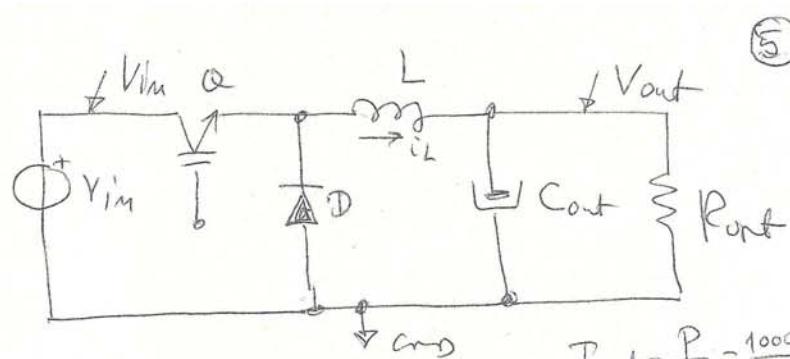

(5)

$$I_{out} = \frac{P}{V_{out}} = \frac{1000}{110}$$

$$V_{inmax} = 220 \cdot 1,1 = 242V \quad V_{out} = 110V$$

$$V_{inmin} = 220 \cdot 0,9 = 200V \quad R_{out} \approx \frac{110V}{I_{out}}$$

$$I_{out} = 9,1A$$

$$R_{out} = \frac{110}{9,1} = 12,1\Omega$$

$$200Vdc \leq V_{in} \leq 242Vdc$$

$$\delta = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$V_{in} \rightarrow \text{max}$$

$$V_{in} \rightarrow \text{min}$$

$$0,55 \leq \delta \leq 0,9545$$

$$\delta \rightarrow \delta_{\text{min}}$$

$$V_{out} \approx \text{const.}$$

$$\delta \rightarrow \delta_{\text{max}}$$

$$V_{out} \approx \text{const.}$$

$$\delta_{\text{min}} = \frac{V_{out}}{V_{inmax}} = \frac{110}{242} = 0,4545$$

$$\delta_{\text{max}} = \frac{V_{out}}{V_{inmin}} = \frac{110}{200} = 0,55$$

Wertungen produzieren:

$$L_c = \frac{(1-\delta)}{2f_{sw}} \cdot R_{out} \quad \delta \rightarrow \delta_{\text{min}}$$

$$L_c = \frac{(1-0,4545)}{2 \cdot 100 \cdot 10^3} \cdot 12,1 = 33mH$$

Dimensionierung induktivität L:

$$L \cdot \Delta i_{(+)} = (V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}$$

$$\Delta i_{(+)} = \frac{\Delta i}{I_{LSE}} \cdot 100 \leq 20\%$$

$$L \cdot \Delta i_{(-)} = -V_{out} \cdot t_{off}$$

$$\Delta i_{(-)} \leq \frac{20 \cdot I_{LSE}}{100} = 0,2 \cdot I_{LSE}$$

$$I_{LSE} = I_{out} = 9,1A$$

$$\Delta i_{(+)} \leq 0,2 \cdot 9,1$$

$$\Delta i_{(+)} \leq 1,82A$$

(6)

$$\Delta i = \frac{(V_{im} - V_{out}) \cdot t_{on}}{L} \leq 1,82A$$

$$V_{out} = \delta V_{im} \quad t_{on} = \delta T \quad T = \frac{1}{f_{sw}}$$

$$\Delta i = \frac{\left(\frac{V_{out} - V_{out}}{\delta} - V_{out}\right) \delta T}{L} = \frac{V_{out}(1-\delta)\delta T}{\delta \cdot L}$$

$$\Delta i = \frac{V_{out}(1-\delta)}{f_{sw} \cdot L} \leq 1,82A$$

$$L \geq \frac{V_{out}(1-\delta)}{f_{sw} \cdot \Delta i} = \frac{110 \cdot (1-\delta_{min})}{f_{sw} \cdot \Delta i}$$

$$L \geq \frac{110 (1 - 0,4545)}{100 \cdot 10^3 \cdot 1,82} = \frac{60}{100 \cdot 10^3 \cdot 1,82} = 320,6\mu H$$

$$L \geq 330\mu H \rightarrow \text{nearest } L^* = 350\mu H$$

$$\Delta i^* = \frac{V_{out}(1-\delta)}{f_{sw} \cdot L^*} = \frac{110(1-0,4545)}{100 \cdot 10^3 \cdot 0,35m} = 1,71A < 1,82A$$

$$I_{max,L} = I_{Lop} + \Delta i^* = 9,1 + 1,71 = 10,814A$$

$$\rightarrow V_{sw} \text{ de primănică } L^* = 350\mu H / 124$$


Dimensiunile rezistorilor sunt următoare:

$$C_{out} \geq \frac{1 - \delta_{min}}{\delta \cdot L^* \cdot f_{sw}^2 \left(\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} \right)} \quad \frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = \frac{91}{100} = 0,009$$

$$C_{out} \geq \frac{1 - 0,4545}{\delta \cdot 350 \cdot 10^{-6} \cdot 100^2 \cdot 10^6 \cdot 10^{-3}} = \frac{1 - 0,4545}{28000}$$

$$C_{out} \geq 16,232\mu F \rightarrow \text{nearest } C^* = 22\mu F$$
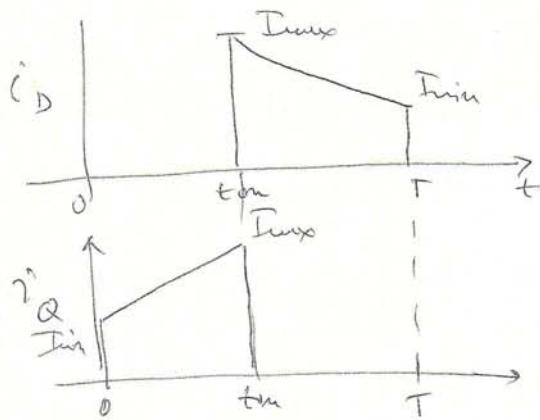
$$\text{MAX. MULN. CONDENS. } 160 \text{ i.y. } 200V \rightarrow C^* = 22\mu F / 160V_{dc}$$



$$I_{DSR} = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} \cdot t_{on} \cdot \frac{1}{T} \quad (7)$$

$$I_{DSR} = I_{LSE} \cdot (1 - \delta) \cdot \frac{1}{T}$$

$$I_{LSE} = 9,1 \text{ A}$$

$$I_{DSRmax} = I_{LSE} (1 - \delta_{min}) \cdot \frac{1}{T}$$


$$I_{DSRmax} = 9,1 (1 - 0,4545) \cdot$$

$$I_{DSRmax} = 4,96 \text{ A} \rightarrow 5 \text{ A}$$

$$I_{QSRmax} = \delta I_{LSE} = \delta_{max} \cdot I_{LSE}$$

$$I_{QSRmax} = 0,5 \cdot 9,1 = 5,05 \rightarrow 5,1 \text{ A}$$

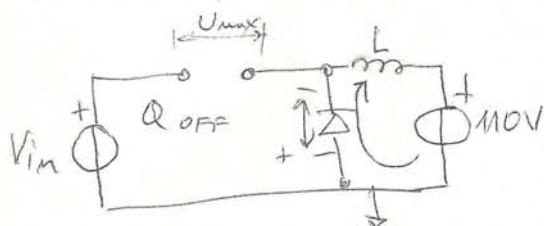MAXIMUMLA VOLTAGE IN DIODEN SIEHE DA DASS KANN SE ON IN GEGEN
DODUCHO IN REZUM "OFF")




$$U_{maxQ} = V_{in} + V_D$$

$$U_{maxQ} = 110 + 9,6 = 120,6 \text{ V}$$

Vomita de rezistor $15 \text{ A} / 300 \text{ V}$

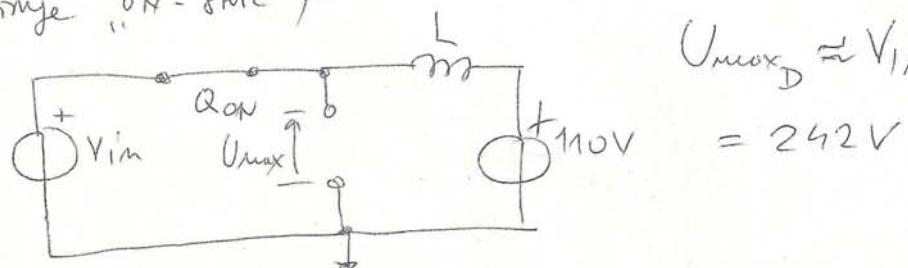MAXIMUMLA DIODA SIEHE DA DASS KANN PROVOKIERT WERDEN
(SOMME "ON - State")



$$U_{maxD} \approx V_{in} = V_{imax}$$

$$= 242 \text{ V}$$

maxima de dioda $15 \text{ A} / 300 \text{ V}$

3 zadanie:

$$V_{in} = 12V \pm 10\%$$

$$V_{out} = 24V DC$$

$$P_{out} = 500W$$

$$\Delta i_L \leq 5\%$$


$$\Delta V_{out} \leq 0,1\%$$

$$f_{sw} = 100kHz$$


$$V_{in,max} = 12 \cdot 1,1 = 13,2V$$

$$V_{in,min} = 12 \cdot 0,9 = 10,8V$$



$$10,8V \leq V_{in} \leq 13,2V$$

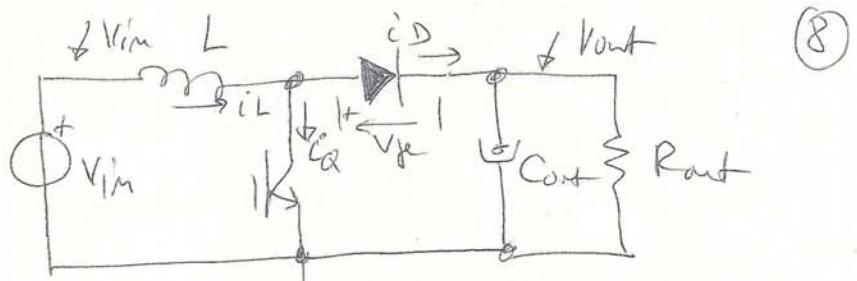

stage "inverter ton"

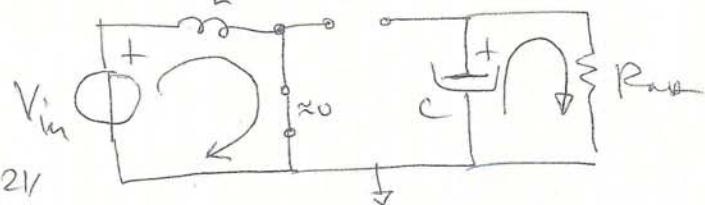

stage "inverter toff" V_{out}

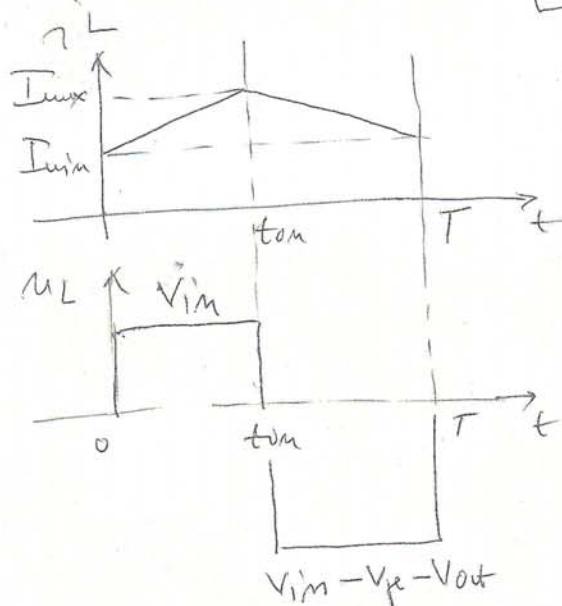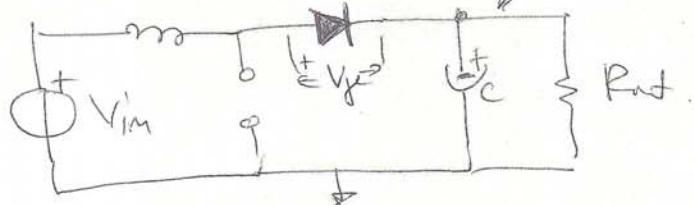

$$\Delta i_{(+)} = V_{in} \cdot tom$$

$$\Delta i_{(-)} = (V_{in} - V_{pe} - V_{out}) toff$$

$$|\Delta i_{(+)}| = |\Delta i_{(-)}| = \Delta i$$

$$V_{in} \cdot tom = (V_{out} + V_{pe} - V_{in}) toff$$

$$V_{out} + V_{pe} = V_{out}^*$$

$$V_{in} \cdot tom = (V_{out}^* - V_{in}) toff$$

$$tom + toff = T$$

$$V_{in} \cdot \delta T = (V_{out}^* - V_{in})(1 - \delta)T$$

$$V_{in} \cdot \delta = (V_{out}^* - V_{in})(1 - \delta)$$

$$V_{out}^* = \frac{V_{in}}{1 - \delta} \Rightarrow \boxed{V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - \delta} - V_{pe}}$$

$$V_{out} = 24V \quad V_{out} + V_F = 24,6V = V_{out}^*$$

(9)

$$V_{out}^* = \frac{V_{in}}{1-\delta} = \text{const} \quad V_{in} \rightarrow V_{in\min} \quad \delta \rightarrow \delta_{\max}$$

$$V_{in} \rightarrow V_{in\max} \quad \delta \rightarrow \delta_{\min}$$

$$\boxed{V_{in} = (1-\delta) \cdot \text{const.}}$$

$V_{in\uparrow}$	$1-\delta \uparrow$	$\delta \downarrow$
$V_{in\downarrow}$	$1-\delta \downarrow$	$\delta \uparrow$

z.B.:

$$V_{in\min} = 10,8V$$

$$1-\delta = \frac{V_{in\min}}{V_{out}^*} = \frac{10,8}{24,6}$$

$$\delta_{\max} = 1 - \frac{10,8}{24,6} = 0,56$$

$$\text{z.B. } V_{in\max} = 13,2V \quad 1-\delta = \frac{V_{in\max}}{V_{out}^*} = \frac{13,2}{24,6}$$

$$\delta_{\min} = 1 - \frac{13,2}{24,6} = 0,4634$$

Stromstärke mindestens wieviel darf es sein?

$$I_{DSE} = I_{out} \quad (I_{CSR} = 0)$$

$$I_{DSE} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{500W}{24V} = 20,83A$$

ausreichend Strom:

$$P_{FD} \approx V_F \cdot I_{DSE} = 0,6 \cdot 20,83A = 12,5W$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{FD} = 500 + 12,5 = 512,5W$$

$$V_{in} = \frac{P_{in}}{I_{in}} \quad \text{Tz.} \quad I_{in} = \frac{P_{in}}{V_{in}}$$

$$I_{in\max} = \frac{P_{in}}{V_{in\min}} = \frac{512,5W}{10,8V} = 47,45A$$


$$I_{in\min} = \frac{P_{in}}{V_{in\max}} = \frac{512,5W}{13,2V} = 38,825A$$

variations momentum L_c :

(10)

$$I_{\max} = I_{\min} + \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{L}$$

$$I_{\min} = 0$$

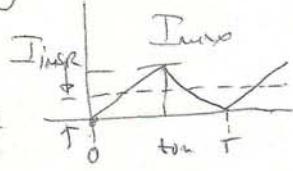

$$I_{\max} = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{L_c}$$

$$I_{\max} = 2I_{\text{max,r}}$$

$$2I_{\text{max,r}} = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{L_c} \Rightarrow L_c = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{2I_{\text{max,r}}}$$

$$L_c = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{2I_{\text{max,r}}} = \frac{V_{im} \cdot \Delta T}{2I_{\text{max,r}}} = \frac{V_{im} \cdot \Delta}{2f_{sw} \cdot I_{\text{max,r}}}$$

- 2A UL. MIRON $V_{im} = V_{imax} = 10,8 \text{ V}$ $\delta = \delta_{\max} = 0,56$

i $I_{\text{max,r}} = I_{\max}$ T_{max} da se

$$L_{c1} = \frac{10,8 \cdot 0,56}{2 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 47,45 \text{ A}} = 0,634 \text{ H}$$

- 2A UL. MIRON. $V_{im} = V_{imax} = 13,2 \text{ V}$, $\delta = \delta_{\min} = 0,4634$
 $I_{\text{im}} = I_{\text{max}}$.

$$L_{c2} = \frac{13,2 \cdot 0,4634}{2 \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 38,1825} = 0,787 \text{ H}$$

$$L_c = 0,787 \mu \rightarrow L_c^* = 1 \text{ mH}$$

$$L_c = 0,787 \mu \rightarrow L_c^* = 1 \text{ mH}$$

Diskontinuierliche Prinzipie L

$$V_{im} \cdot t_{on} = L \Delta i \Rightarrow \Delta i = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{L} = \frac{V_{im} \cdot \Delta T}{L}$$

$$\Delta i = \frac{V_{im} \cdot \Delta}{f_{sw} \cdot L} = 5,237 \text{ A}$$

$$\Delta i = \frac{5}{100} \cdot I_{\max}$$

$$L \geq \frac{V_{im} \cdot \Delta}{f_{sw} \cdot \Delta i}$$

$$\Delta i = 0,05 \cdot 47,45 \text{ A}$$

$$\Delta i = 2,37 \text{ A}$$

(11)

$$L \geq \frac{V_{\text{max}} \cdot \Delta i_{\text{max}}}{f_{\text{sw}} \cdot \Delta i_{\text{min}}} = \frac{10,8 \cdot 0,56}{100 \cdot 10^3 \cdot 2,37} = 25,5 \mu H$$

$$L^1 = \frac{V_{\text{max}} \cdot \Delta i_{\text{min}}}{f_{\text{sw}} \cdot \Delta i_{\text{min}}} \quad \Delta i_{\text{min}} = 0,05 \cdot 38,875 \\ = 1,94$$

$$L^1 = \frac{13,2 \cdot 0,4634}{100 \cdot 10^3 \cdot 1,94} = 31,5 \mu H$$

Max se primär $L^* = 35 \mu H$

$$\text{zu } L^* = 35 \mu H \quad \Delta i_{\text{min}} = \frac{V_{\text{max}} \cdot \Delta i_{\text{min}}}{f_{\text{sw}} \cdot L^*} = \frac{13,2 \cdot 0,4634}{100 \cdot 10^3 \cdot 35 \mu}$$

$$\Delta i_{\text{min}} = 1,74 A$$

$$\text{zu } L^* = 35 \mu H \quad \Delta i_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}} \cdot \Delta i_{\text{max}}}{f_{\text{sw}} \cdot L^*}$$

$$\Delta i_{\text{max}} = \frac{10,8 \cdot 0,56}{100 \cdot 10^3 \cdot 35 \mu}$$

$$\Delta i_{\text{max}} = 1,728 A$$

Max se primär


$$I_{\text{max,L}} = I_{\text{max}} + \frac{\Delta i_{\text{max}}}{2} = 47,45 A + \frac{1,728}{2} = 48,3 A$$

Max se primär $I_{\text{max,L}} = 50 A$

$$\boxed{L^* = 35 \mu H / 50 A}$$

Diskontinuitätsmod. C.

(12)

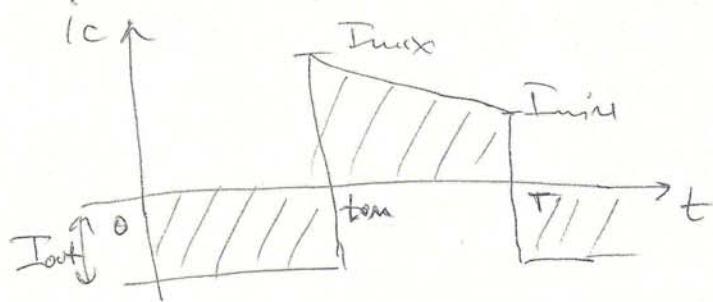

$$I_{out \cdot t_{on}} = C \Delta V(t)$$

$$\frac{\Delta V}{V_{out}} = \frac{I_{out \cdot t_{on}}}{C \cdot V_{out}}$$

$$\frac{I_{out \cdot t_{on}}}{C \cdot V_{out}} < 0,001$$

Verhindern: Kurzschluss
wenn $t_{on} \rightarrow t_{max}$

$$t_{max} = \Delta_{max} \cdot T$$


$$C \geq \frac{I_{out \cdot t_{max}}}{V_{out} \cdot 0,001} = \frac{20,83 \cdot 5,6 \mu}{24 \cdot 0,001} = 5,6 \text{ ms}$$

$$C \geq 4860 \mu\text{F} \rightarrow 5600 \mu\text{F}$$


- Maximaler $C^* = 5600 \mu\text{F} / 40\text{V} =$

$$2983 \mu\text{A}$$

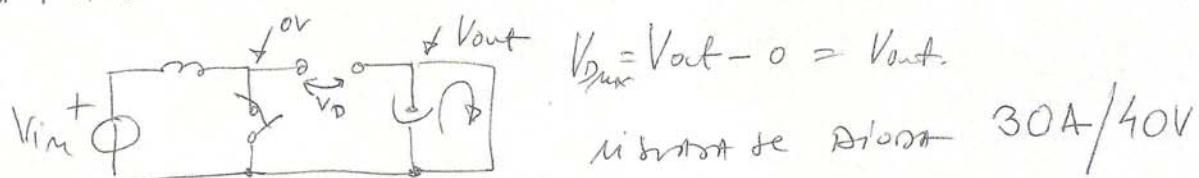* Realistische Anzahl Diode 30A, MAX NPN Transistor




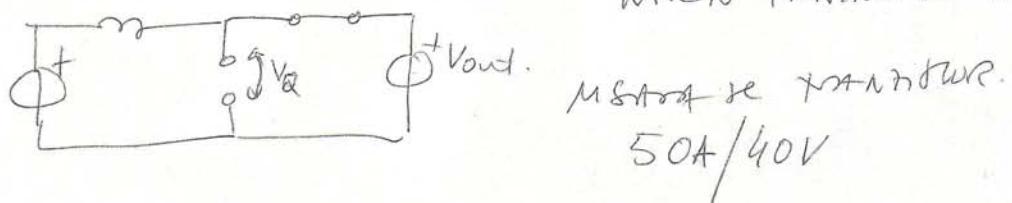* Paus. Sint. max. Durchfluss 50A, da es auf der max. Transistor Vout



(13)

4 zähne

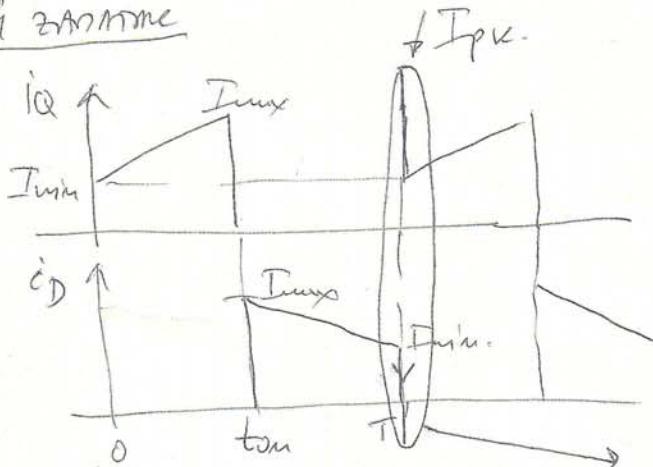

$$I_{rr} = \frac{2Q_{rr}}{t_{rr}}$$

$$I_{rr} = \frac{2 \cdot 500 \text{ mC}}{25 \text{ ms}} = 40 \text{ A}$$

$$I_{Q_{\max}} = I_{mn} + I_{rr}$$

$$I_{Q_{\max}} = 8,745 \text{ A} + 40 \text{ A} \\ = 48,745 \text{ A}$$

auswählen vom modul 50A/50MHz in

vom modul 100A/50MHz

$$V_{mes} = R_M \cdot \frac{I_p}{N_s} \Rightarrow R_M = \frac{V_{mes} \cdot N_s}{I_p} = \frac{10 \cdot 1000}{100}$$

$$R_M = 100 \Omega \quad \frac{I_p}{1000} = I_{meas} = \frac{100}{1000} = 100 \mu \text{A}$$

$$P_{R_M} = 100 \Omega \cdot (100 \mu \text{A})^2 = 1 \text{ W} \quad \text{mit der Rechnung } R_M = 100 \Omega / 1 \text{ W} \\ \text{der Wert ist } < 0,5 \text{.}$$


zu schnell od 50A Dobrinstfe M8x16

$$\text{Sicherung } V_{MEF} = 100 \cdot \frac{50}{1000} = 5 \text{ V (Sicherung 0-5V)}$$

$$Q_{rr} = 500 \text{ mC}$$

$$t_{rr} = 25 \text{ ms}$$

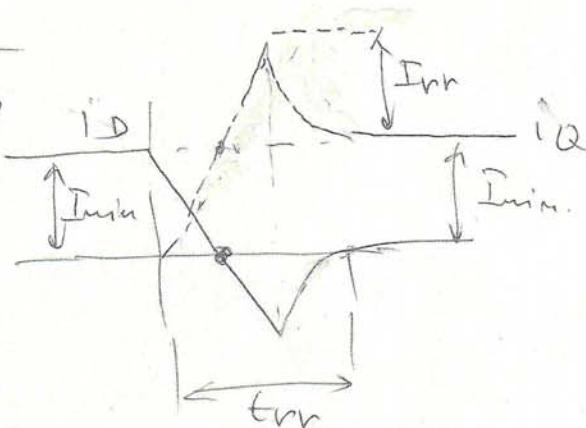
$$\frac{1}{t_{rr}} = \frac{1}{25 \text{ ms}} = 40 \text{ MHz}$$



$$I_{mn} = I_{max} - \Delta I$$

$$I_{mn} = I_{max} - \frac{\Delta I}{2} \\ = 9,1 - \frac{1,71}{2} = 8,1745$$

ELEKTRIČNA ŠEMA MERENJA

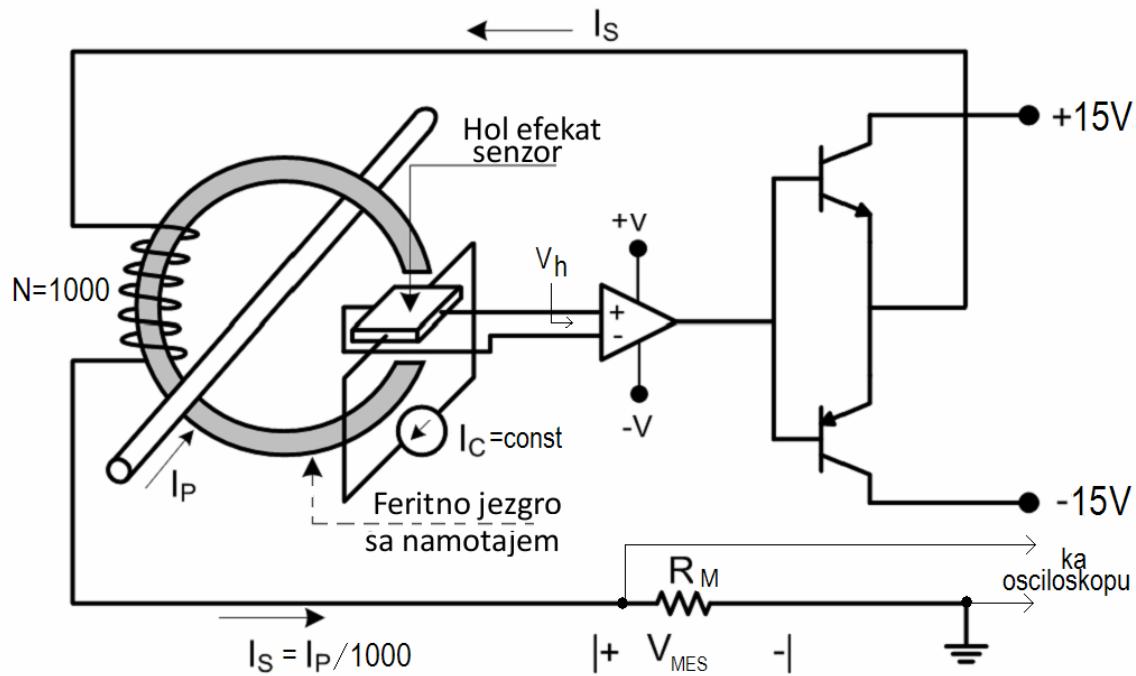

$$V_{MES} = R_M \cdot \frac{I_p}{1000} = 100\Omega \cdot \frac{50A}{1000} = 5V$$