
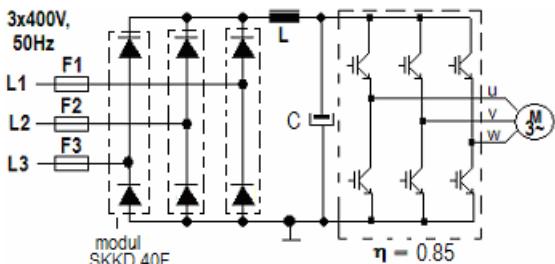


1. ZADATAK: Trofazni AC/AC pretvarač na Slici 1 se koristi za frekventnu regulaciju elektromotora čiji su podaci: 400V, 50Hz, $P=22\text{kW}$, $\eta = 90\%$, $\cos\varphi = 0.82$. Stepen iskorišćenja trofaznog tranzistorskog pretvarača je $\eta_p = 0.87$. Za ulazni ispravljač su na raspolaganju tri diodna moduli SKKD 40F čiji su tehnički podaci dati u Prilogu 1.

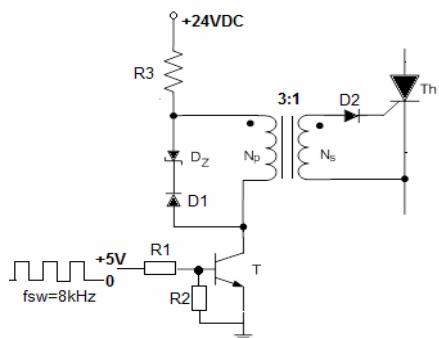

Slika 1- Trofazni AC/AC pretvarač



Slika 2-Pobudno kolo SCR

(a) Projektovati LC filter u DC međukolu ako je zahtevana talasnost DC napona $\leq 3\%$ i talasnost DC struje $\leq 10\%$.


(b) Izračunati potrebnu termičku otpornost hladnjaka diodnog ispravljača za temperaturni opseg okoline $-25^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$. Prepostaviti da su svi diodni moduli montirani na istom hladnjaku. Za izabrani sistem hlađenja odrediti temperaturu na kućištu modula i temperaturu hladnjaka.

2. ZADATAK: Dimenzionisati pobudno kolo tiristora prikazano na Slici 2 (R1, R2, R3, Vz), uz prepostavku da je u kolu gejta tiristora potrebno ostvariti struju od 1.6A pri naponu gejt-katoda od 3V. Usvojiti da je pad napona na diodama 0.7V. Podaci za tranzistor: napon $V_{bes}=0.75\text{V}$, napon $V_{ces}=0.3\text{V}$, pojačanje tranzistora $h_f=400$. Induktivnost magnećenja impulsnog transformatora je 22mH, dok je njegova rasipna induktivnost zanemarljiva.

3. ZADATAK: Potrebno je nacrtati električnu šemu i projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona koji treba da radi u kontinualnom režimu, kao punjač baterije 12V/240Ah. Ulagi podaci za projektovanje: (1) nominalni DC ulazni napon 24V $\pm 20\%$, (2) Napon baterije u ispräžnjenom stanju 11.2V, (3) talasnost struje prigušnice $\leq 5\%$, (4) radna učestanost pretvarača je 100kHz. Zanemariti padove napona i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata.

4. ZADATAK: Potrebno je projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona koji treba da radi u kontinualnom režimu, za koji su dati ulazni podaci za projektovanje: (1) nominalni DC ulazni napon 48V $\pm 10\%$, (2) izlazni napon 110VDC, (3) izlazna snaga 4kW, (4) talasnost struje prigušnice $\leq 10\%$, (5) talasnost izlaznog napona $\leq 1\%$, (6) radna učestanost 100kHz. Zanemariti pad napona na prekidačkom tranzistoru i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata.


PRILOG 1-Karakteristike dioda

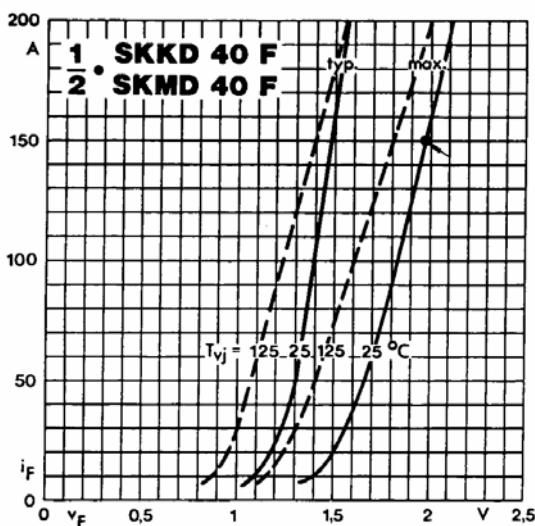

Symbol	Conditions	SKKD 40 F SKMD 40 F
I _{FAV}	sin. 180°; T _{case} = 85 °C	36 A
I _{FSM}	T _{vj} = 25 °C; 10 ms T _{vj} = 125 °C; 10 ms	1100 A 940 A
i _t ²	T _{vj} = 25 °C; 8,3 ... 10 ms T _{vj} = 125 °C; 8,3 ... 10 ms	6000 A ² s 4400 A ² s
t _{rr}	T _{vj} = 25 °C; I _f = 1 A; – di _f /dt = 15 A/μs; V _R = 30 V	200 ns
Q _{rr}	{ T _{vj} = 125 °C; I _f = 100 A; – di _f /dt = 30 A/μs; V _R = 30 V	3 μC 10 A
I _R	T _{vj} = 25 °C; V _R = V _{RRM} T _{vj} = 125 °C; V _R = V _{RRM}	0,5 mA 50 mA
V _F	T _{vj} = 25 °C; I _f = 150 A	2,0 V
V _(TO)	T _{vj} = 125 °C	1,2 V
r _T	T _{vj} = 125 °C	4 mΩ
R _{thjc}	{ per diode/per module	0,7 °C/W/0,35 °C/W
R _{thch}		0,2 °C/W/0,1 °C/W
T _{vj}		– 40 ... +125 °C
T _{stg}		– 40 ... +125 °C

1 zitotne


(1)

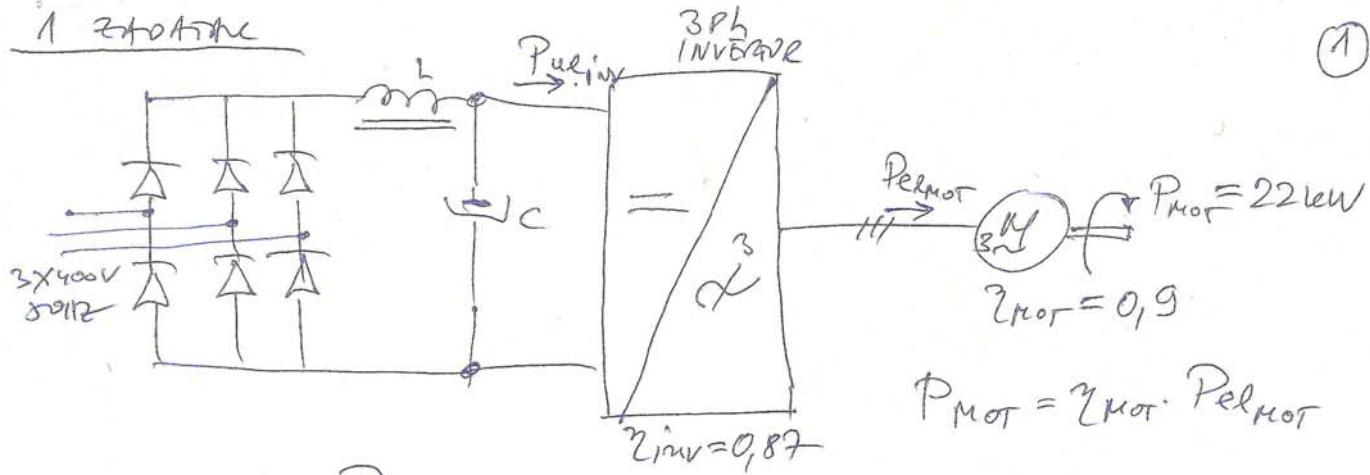

$$P_{el,MOT} = \frac{P_{MOT}}{\eta_{MOT}} = \frac{22 \text{ kW}}{0,9} = 24,44 \text{ kW}$$

$$P_{el,inv} = \frac{P_{el,MOT}}{\eta_{inv}} = \frac{24,44 \text{ kW}}{0,87} = 28,092 \text{ kW}$$

Equiv. Schalt TROFIZMOA ispravljata

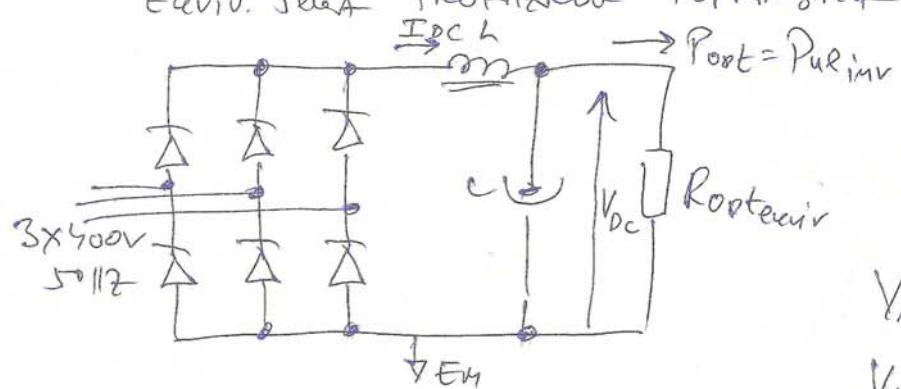

$$P_{el,MOT} = P_{el,inv} = 28,092 \text{ kW}$$

$$V_{DC} = \frac{3 \cdot V_m^*}{\pi}$$

$$V_m^* = V_m - 2V_D$$

$$V_m^* = 400\sqrt{2} - 2 \cdot 1 \text{ V} \quad (\text{1V je potrebito za seoski blok u aranžmanu})$$

$$V_m^* = 562 \text{ V}$$

$$V_{DC} = \frac{3 \cdot V_m^*}{\pi} = \frac{3 \cdot 562}{\pi} = 536,94 \text{ V}$$

$$R_{extern} = \frac{V_{DC}}{I_{DC}} = \frac{V_{DC}}{\frac{P_{el,MOT}}{V_{DC}}} = \frac{V_{DC}^2}{P_{el,MOT}} = \frac{536,94^2}{28,092 \cdot 10^3} = 10,26 \Omega$$

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_{extern}} = \frac{536,94}{10,26} = 52,33 \text{ A}$$

(2)

Kondensator u. "LC" Filter (iZBDR):

$$C \geq \frac{1}{2\omega R_{\text{effekt}}} \cdot \frac{\delta_i}{\delta_m}$$

$$C \geq \frac{1}{6 \cdot 314 \cdot 10,26 \cdot \frac{3}{10}}$$

$$C \geq 172,44 \mu F \xrightarrow{\text{neu abmessen}}$$

$$C^* = 220 \mu F / 800 V_{DC} \\ (1000 V_{DC})$$

Kritische Widerstand:

$$L_{kr} = \frac{R_{\text{optimal}}}{105 \cdot \omega} = \frac{10,26}{105 \cdot 314} = 0,311 mH$$

 $L \gg L_{kr}$.

$$\frac{\Delta I_L^{(0)}}{I_{dc}} = \frac{4R_{\text{optimal}}}{35} \cdot \frac{6\omega C^*}{(6\omega)^2 LC^* - 1} \leq 10\% (0,1)$$

$$\frac{4R_{\text{optimal}}}{35} \cdot \frac{6\omega C^*}{(6\omega)^2 LC^* - 1} \leq 0,1$$

$$(6\omega)^2 LC^* - 1 \geq \frac{4R_{\text{optimal}}}{35} \cdot \frac{6\omega C^*}{0,1}$$

$$(6\omega)^2 LC^* \geq \frac{4R_{\text{optimal}}}{35} \cdot \frac{6\omega C^*}{0,1} + 1$$

$$L \geq \frac{1}{(6\omega)^2 C^*} \cdot \frac{4R_{\text{optimal}} \cdot 6\omega C^*}{35 \cdot 0,1} + \frac{1}{(6\omega)^2 C^*}$$

(3)

$$L_7 \geq \frac{4 \cdot R_{\text{Rontenau}}}{35} \cdot \frac{1}{6\omega} \cdot \frac{1}{0,9} + \frac{1}{(6\omega)^2 C^*}$$

$$L_7 \geq \frac{4 \cdot 10,25}{35} \cdot \frac{1}{6 \cdot 314} \cdot \frac{1}{0,9} + \frac{1}{(6 \cdot 314)^2 \cdot 220 \cdot 10^{-6}}$$

$$L_7 \geq 6,22 \mu H + 1,28 \mu H = 7,5 \mu H$$

Mittelwert $L^* = 7,5 \mu H$

Mittelwert $I_{\text{max}} = I_{\text{dc}} + \frac{\Delta i}{2} = 52,33 + \frac{0,1 \cdot 52,33}{2}$

$$I_{\text{max}} = 52,33 + 2,6165 \approx 55 A$$


Konstante: Mittelwert $I_{\text{max}} = 60 A$

$$\boxed{L^* = 7,5 \mu H / 60 A}$$

Resonanzfrequenz „LC“ Filter

$$\omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{L^* \cdot C^*}} = \frac{1}{\sqrt{7,5 \mu H \cdot 220 \mu F}} = 770,5 \text{ rad/s.}$$

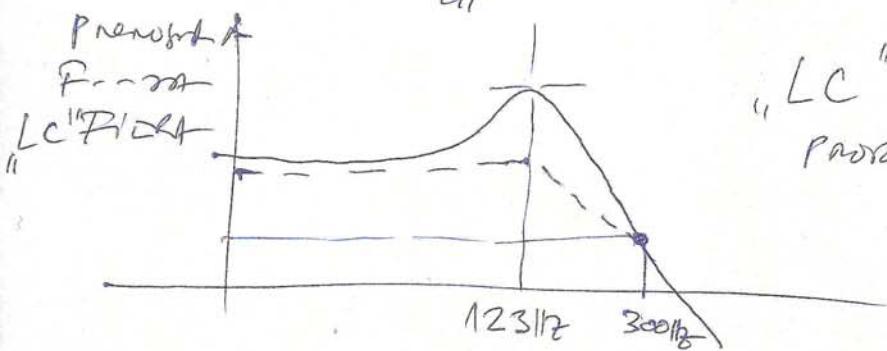
$$f_{\text{res}} = \frac{\omega_{\text{res}}}{2\pi} = 123,96 \text{ Hz} \leq 300 \text{ Hz} \text{ (6 pulsen ist legal)}$$



„LC“ Filter se
provisorisch mit messen.

(7)

b) sume zeneve diode u troškuju mreži.

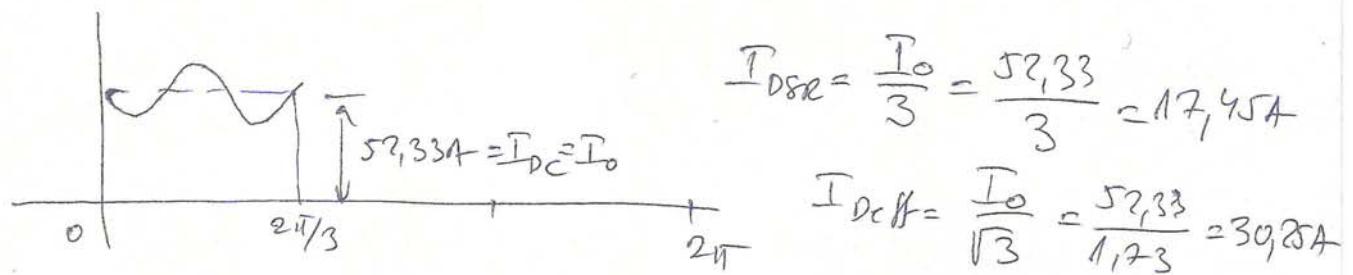

SA GEMIKT (I-V karakterist. diode) je odjek za karakteristi.
MAX i SA MAX temper. $T_0 = +125^{\circ}\text{C}$: $V_{TO} = 1,2V$

Difrakcija operativne diode pri svim uslovima je:

$$f_d = \frac{1}{\frac{200A - 0A}{2V - 1,2V}} = \frac{1}{\frac{200}{0,8}} = \frac{0,8}{200} = 4\mu\text{s}$$

Difrakcija na zelenoj diodi je

$$P_{D1} = V_{TO} I_{DSR} + f_d \cdot I_{DCeff}^2 = 1,2 \cdot 17,45 + 4 \cdot 10^{-3} \cdot 30,25^2$$

$$P_{D1} = 20,94W + 3,66W = 24,6W \rightarrow \text{nastavio } P_D = 25W$$

Ukupna difrakcija na svih test dioda u izravnjanju:

$$\sum P_D = 6 \cdot 25W = 150W$$

SVE diode su montirane na 1mm aluminijskim (4slova u 2struci)

Potrebno je maksimalni snab. temperature jedn. 0,005 sistema


$$T_{jmax} = +125^\circ C$$

$$T_{a_{max}} = +60^\circ C \text{ (temp. source)}$$

$$R_{th(j-c)_1} = 0,7 \frac{k}{W} \text{ (2x zweiseitig - Primär 1) J-C}$$

$$R_{th(c-s)_1} = 0,2 \frac{k}{W} \text{ (2x zweiseitig - Primär 1) C-S}$$

Equivalent thermal resistances:

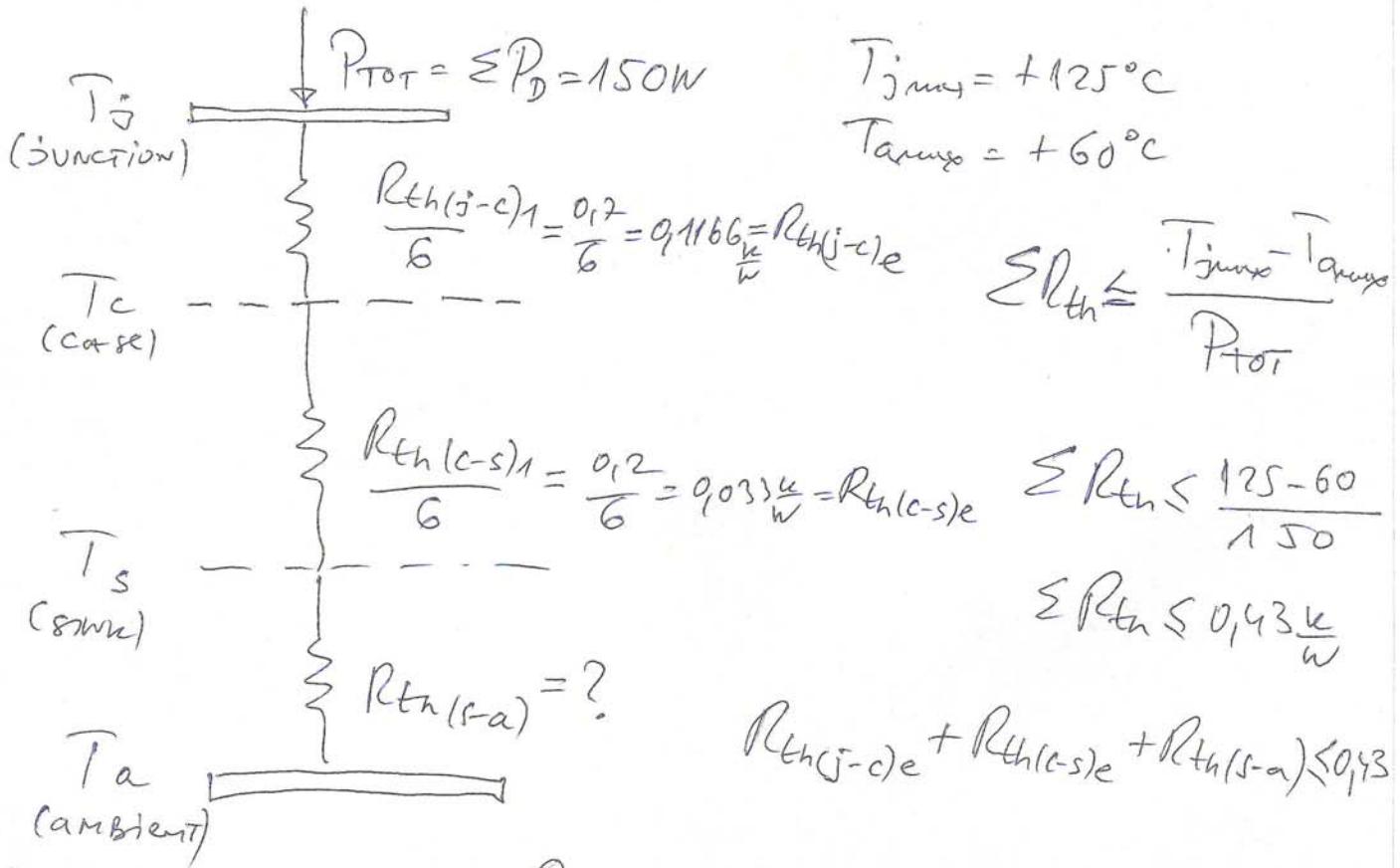

J-junction (8mos)

C-case (mucire)

S-source (heat sink)

(5)

TEMPERATURE HEAT SINK:



$$T_s = T_{a_{max}} + R_{th(s-a)} \cdot P_{tot} = 60^\circ C + 0,75 \cdot 150 = 97,5^\circ C$$

TEMPERATURE MEDIUM SLOPE:

$$T_c = T_s + R_{th(c-s)_e} \cdot P_{tot} = 97,5^\circ C + 0,033 \cdot 150 = 102,5^\circ C$$

(6)


2 ZAOTIME

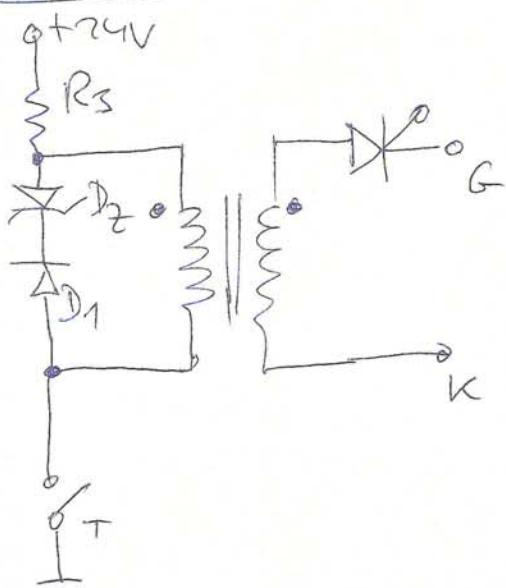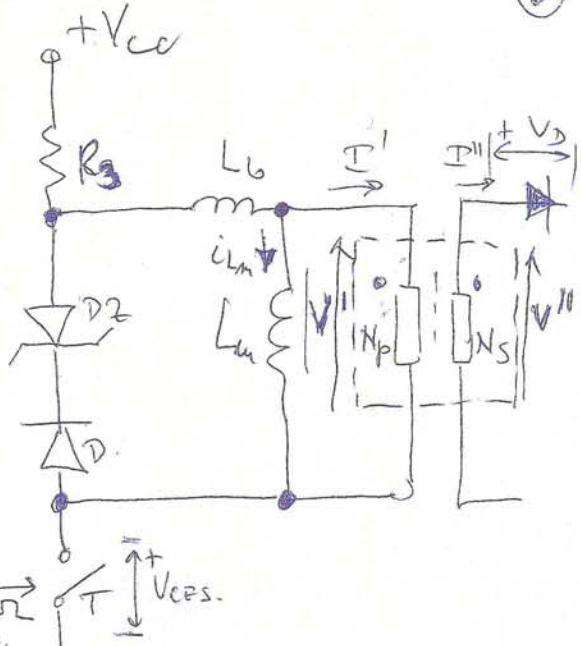 \Leftrightarrow 

$$f_{SW} = 8 \text{ kHz}$$

$$t_{ON} = \frac{125}{2} \mu\text{s} = 62,5 \mu\text{s}$$
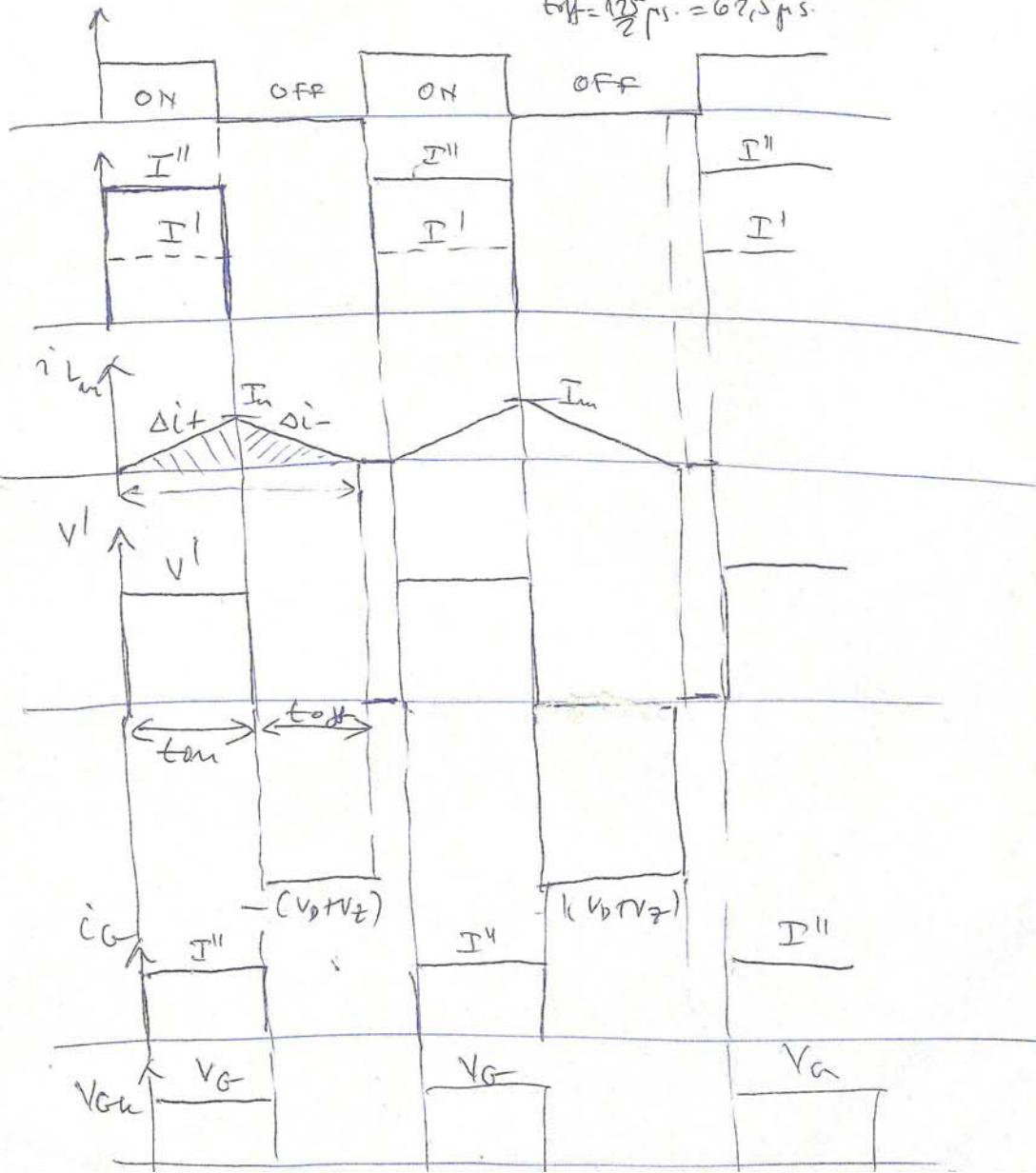
$$t_{OFF} = \frac{125}{2} \mu\text{s} = 62,5 \mu\text{s}$$



$$V'' = V_D + V_{GK} = 0,7 + 3 = 3,7 \text{ V} \quad V' = 3 \cdot 3,7 = 11,1 \text{ V} \quad (7)$$

$$i_g = I'' = 1,6 \text{ A} \quad I^1 = \frac{1,6}{3} = 0,533 \text{ A}$$

$$V_{ac} = R_3 I^1 + V' + V_{ces} \Rightarrow R_3 = \frac{V_{cc} - V' - V_{ces}}{I^1}$$


$$R_3 = \frac{29 - 11,1 - 0,3}{0,533} = 23,639 \Omega$$

Uvratje je malya vrednost $R_3^* = 22 \Omega$ (je 23 Ω)

$$I^{1*} = \frac{V_{cc} - V' - V_{ces}}{R_3^*} = \frac{29 - 11,1 - 0,3}{22} = 0,573 \text{ A}$$

$$I''^* = 3 \cdot I^{1*} = 3 \cdot 0,573 = 1,71 \text{ A} > I_g \text{ (nije moguce)}.$$

$I_{R3c8} = ?$

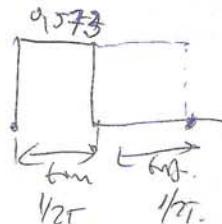

$$I_{R3eff} = \frac{0,573}{\sqrt{2}} = 0,406 \text{ A}$$

$$P_{R3} = R_3 \cdot I_{R3eff}^2$$

$$P_{R3} = 22 \cdot 0,406^2 = 3,63 \text{ W} \rightarrow 4 \text{ W}$$

$$\boxed{R_3^* = 22 \Omega / 4 \text{ W}}$$

$$V' \cdot t_{on} = L_m \Delta i \Rightarrow \Delta i = \frac{V' \cdot t_{on}}{L_m} = \frac{11,1 \cdot 62,5 \mu\text{s}}{22 \mu\text{s}}$$

$$\Delta i = \frac{11,1 \cdot 62,5}{22} \mu\text{A} = 31,53 \mu\text{A}$$

$$L_m \Delta i = (V_2 + V_D) \cdot t_{off} \quad \rightarrow t_{off} \leq 67,57 \mu\text{s}$$

$$t_{off} = 60 \mu\text{s}$$

$$V_T = \frac{L_m \cdot \Delta i}{t_{off}} - V_D = \frac{22 \mu\text{s} \cdot 31,53 \mu\text{A}}{60 \mu\text{s}} - 0,7$$

$$V_T = 11,561 - 0,7 = 10,86 \text{ V} \approx 10 \text{ V} \text{ ili } (12 \text{ V})$$

8

 $t_{off} \approx 62 \mu s$


$$\frac{\ln \Delta i}{V_2 + V_D} = 562 \mu s$$

$$V_2 > \frac{\ln \Delta i}{62,5} - V_D$$

$$V_2 > \frac{22m \cdot 31,53}{62,5 \mu s} - 0,7$$


$$V_2 > 10,4V \rightarrow V_2 = 11,8V \quad [V_2 = 12V]$$

$$V_2^* = 12V \quad t_{off}^* = \frac{22m \cdot 31,53 \mu s}{12 + 0,7} = 54,6 \mu s$$

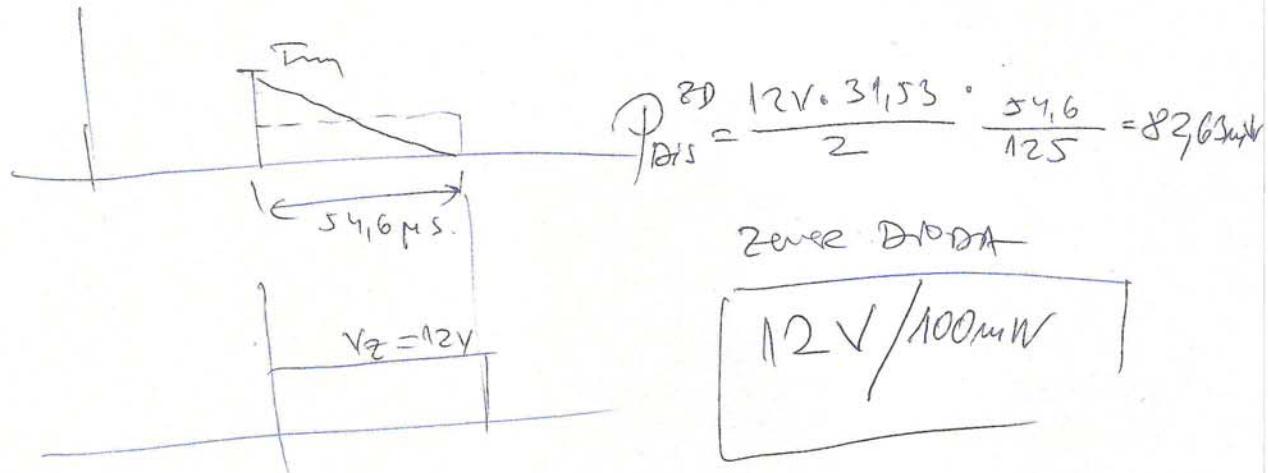Dimensionierung R_1 & R_2 :

$$I_{cr} = I' = 0,573 \text{ A} \quad (\text{stabile leere Röhre})$$
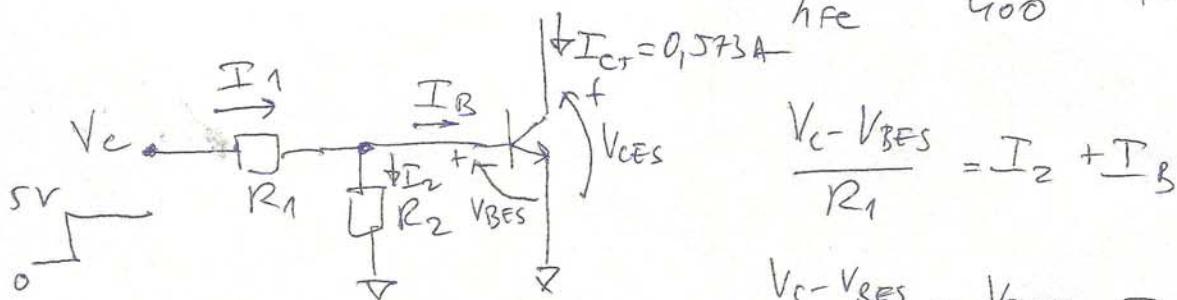
$$\text{Stabile Röhre Temperatur: } I_B \geq \frac{I_{cr}}{h_{fe}} = \frac{0,573}{400} = 1,43 \text{ mA}$$





$$\frac{V_C - V_{BES}}{R_1} - \frac{V_{BES}}{R_2} \geq 1,43 \text{ mA}$$

Mindestens: $R_2 \approx 1k/0,75 \text{ mA}$

$$\frac{V_C - V_{BES}}{R_1} \geq 1,43 \text{ mA} + 0,75 \text{ mA} = 2,18 \text{ mA} \Rightarrow R_1 \leq \frac{5 - 0,75}{2,18 \text{ mA}} \approx 1,95 \text{ k}\Omega$$

3. ZAHLART

(9)

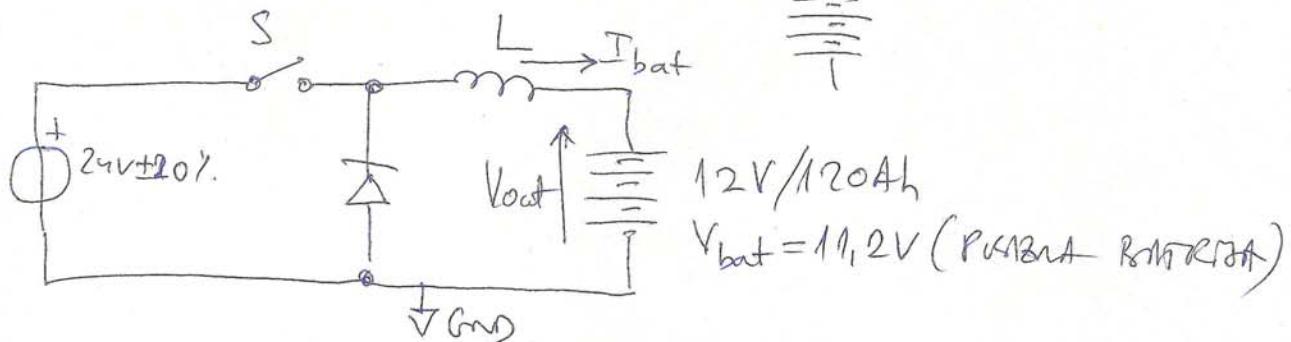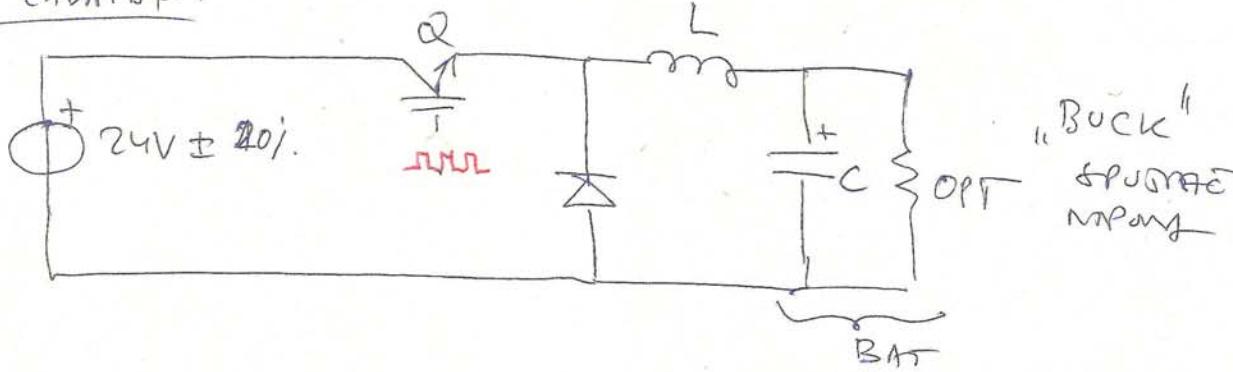

$$\text{Formel PUNGEN DREI} \quad I_{bat} = 0,1 \cdot C_{BAT} = 0,1 \cdot 120$$

$$V_{imin} = 24V - 4,8V = 19,2V$$

$$I_{bat} = 12A$$

$$\Delta i_L \leq 5 \cdot 12$$

$$V_{imax} = 24V + 4,8V = 28,8V$$

$$I_L = I_{bat} = 12A$$

$$\Delta i_L \leq \frac{5}{100} \cdot 12$$

$$19,2V \leq V_{in} \leq 28,8V$$

$$\Delta i_L \leq 0,6A$$

$$\delta = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\delta_{max} = \frac{V_{out}}{V_{imin}} = \frac{11,2}{19,2} = 0,583$$

$$\delta_{min} = \frac{V_{out}}{V_{imax}} = \frac{11,2}{28,8} = 0,388$$

Dimensionierung L: Kriterium ist es schon zu fassen in V_{imax}

$$L \geq \frac{t_{on} (V_{imax} - V_{out})}{\Delta i}$$

$$\frac{t_{on}}{T} = \delta \quad T = \frac{1}{f_{sw}}$$

$$L \geq \frac{\delta_{min} \cdot T (V_{imax} - V_{out})}{\Delta i} = \frac{\delta_{min}}{f_{sw}} \cdot \frac{V_{imax} - V_{out}}{\Delta i}$$

$$L \geq \frac{0,388}{100K} \cdot \frac{28,8 - 11,2}{0,6} = 113,81 \mu H \xrightarrow{\text{nurweise}} L^* = 120 \mu H$$

(10)

MAX Sineus Prinzipice L :

$$I_{L\max} = I_C + \frac{\Delta i_L}{2} = 12A + \frac{0,6}{2} = 12,3A$$

$L^* = 120\mu H / 15A$

Za měřenou $L^* = 120\mu H$ ještě sice ještě
minimální měřidlo je:

$$\Delta i = \frac{\delta_{\max} \cdot T (V_{\text{minimum}} - V_{\text{out}})}{L^*} = \frac{\delta_{\max}}{f_{\text{SW}} \cdot L^*} (V_{\text{minimum}} - V_{\text{out}})$$

$$\Delta i = \frac{0,583}{100K \cdot 120\mu H} (19,2 - 11,2) = 0,388A < 0,6A \quad \text{ok}$$

(11)

Übung:

$$V_{im} = 48V \pm 10\%$$

$$43,2V \leq V_{im} \leq 57,8V$$

$$V_{imax} = 1,1 \cdot 48 = 52,8V$$

$$V_{out} = 110V DC$$

$$V_{imin} = 0,9 \cdot 48 = 43,2V$$


$$P_{out} = 4kW$$

$$\Delta i_i \leq 10\%$$

$$\Delta V_{ci} \leq 1\%$$

$$f_{sw} = 100kHz$$

$$T = \frac{1}{f_{sw}} = 10\mu s$$

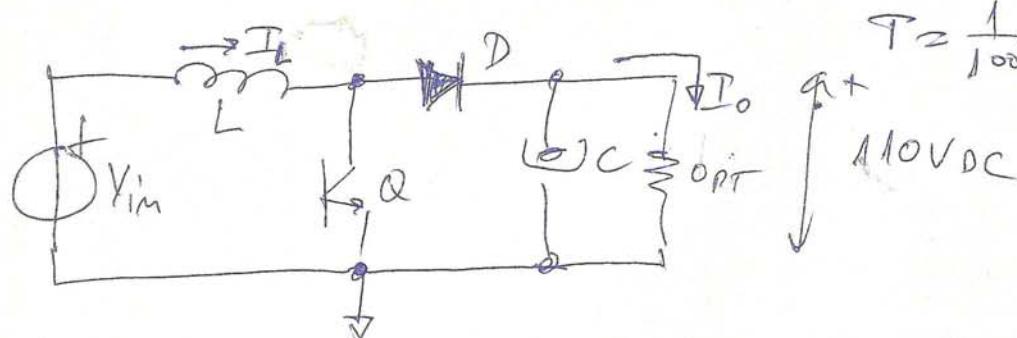

$$V_{out} = \frac{V_{im}}{1-\delta} \Rightarrow 1-\delta = \frac{V_{im}}{V_{out}} \Rightarrow \delta = 1 - \frac{V_{im}}{V_{out}}$$

$$\delta_{max} = 1 - \frac{V_{imin}}{V_{imax}}$$

$$\delta_{max} = 1 - \frac{43,2}{110} = 0,602$$

$$I_{imax} = \frac{P_{out}}{V_{imax}} = \frac{4000}{52,8} = 75,75A$$

$$I_{imin} = \frac{P_{out}}{V_{imin}} = \frac{4000}{43,2} = 92,59A$$

$$\delta_{min} = 1 - \frac{V_{imax}}{V_{out}}$$

$$\delta_{min} = 1 - \frac{52,8}{110} = 0,52$$

$$\boxed{L \geq \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{\Delta i}}$$

usw. nachrechnen

$$L \geq \frac{V_{imax} \cdot t_{on, min}}{\Delta i_{min}} = \frac{V_{imax}}{\Delta i_{min}} \quad \frac{\delta_{min}}{f_{sw}} = \frac{52,8}{7,575} \cdot \frac{0,52}{100kHz}$$

$$\Delta i_{min} = 0,1 \cdot I_{min} = 7,575A$$

$$L \geq 36,27\mu H \rightarrow \text{nachrechnen} \quad L^* = 50\mu H$$

~~at~~ $L^* = 50\mu H$ ist bei min. ul. nötig, da z.B. sonst Sprünge

$$\Delta i = \frac{V_{imin} \cdot \delta_{max}}{L^* \cdot f_{sw}} = \frac{43,2 \cdot 0,6}{50\mu H \cdot 100kHz} = 5,184A < 9,1 - 9,259A \\ < 9,259A$$

$$L^* = 50\mu H / 100kHz$$

$$\Delta V_c = \frac{I_o}{C} \cdot t_{on} \quad (\text{increase } t_{on}, \text{ leads to higher current } I_o, \text{ to prevent overvoltage } V_c)$$

I_o - smot opt.

$$I_o = \frac{P}{V_{out}} = \frac{4000 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 36,36 \text{ A}$$

$$\frac{\Delta V_c}{V_c} = \frac{I_o}{C V_c} \cdot t_{on} \quad V_c = V_{out}$$

$$\frac{\Delta V_c}{V_{out}} = \frac{I_o}{C \cdot V_{out}} \cdot t_{on} \quad C \geq \frac{I_o}{V_{out}} \cdot t_{on} \cdot \frac{1}{\frac{\Delta V_c}{V_{out}}}$$

$$t_{on} \rightarrow t_{on \ max} = \Delta t_{max} \cdot T = 0,607 \cdot 10 \mu s = 6,07 \mu s$$

$$C \geq \frac{36,36 \text{ A}}{110 \text{ V}} \cdot 6,07 \mu s \cdot \frac{1}{0,01}$$

$$\frac{\Delta V_c}{V_{out}} \leq 1; = \frac{1}{9,07}$$

$$C \geq 200,67 \mu F$$

$C^* = 220 \mu F / 150 \text{ V}$
$L^* = 50 \text{ mH} / 100 \text{ A}$

MAX. NARROW PRECISENESS
 $110 \text{ V} \xrightarrow{\text{Narrow}} \text{precise}$
 $\Rightarrow 400 \text{ V DC}$

MAX. NARROW STEP
 400 V DC