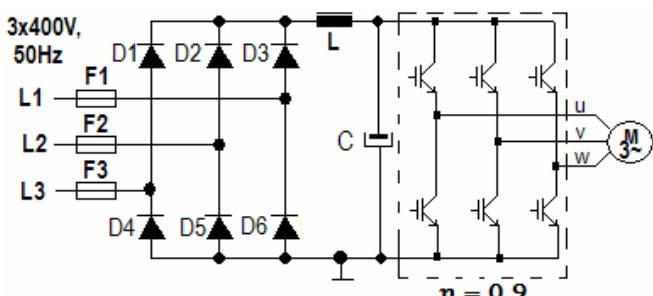


1. ZADATAK: Trofazni AC/AC pretvarač na Slici 1 se koristi za frekventnu regulaciju elektromotora čiji su podaci: 400V, 50Hz, 150A, 1485 ob/min, $\eta = 92\%$, $\cos\phi = 0.82$. Stepen iskorišćenja trofaznog tranzistorskog pretvarača je $\eta_p = 90\%$. Za ulazni ispravljač su na raspolažanju diodni moduli SKKD100 čiji su tehnički podaci dati u Prilogu 1.



Slika 1- Trofazni AC/AC pretvarač


(a) Projektovati LC filter u DC međukolu ako je zahtevana talasnost DC napona $\leq 1\%$ i talasnost DC struje $\leq 20\%$.

(b) Projektovati sistem hlađenja diodnog ispravljača za temperaturni opseg okoline $-25^{\circ}\text{C}...+40^{\circ}\text{C}$, ako se pretpostavi da su svi moduli montirani na istom hladnjaku. Na raspolažanju je hladnjak tipa P3 i ventilator SKF-3-230-1 čiji su tehnički podaci dati u Prilogu 2. Za tako izabrani sistem hlađenja odrediti temperaturu na kućištu modula i temperaturu hladnjaka.

(c) Izvršiti izbor ulaznih osigurača ako su na raspolažanju osigurači dati u Tabeli 1.

Tabela 1

| Osigurač | I^2t (A ² s) | I (A) | AC napon (V) | Vrsta prema brzini |
|----------|---------------------------|-------|--------------|--------------------|
| Tip 1 | 16000 | 150 | 690 | ultra brzi |
| Tip 2 | 15800 | 150 | 400 | standardni |
| Tip 3 | 15500 | 200 | 690 | ultrabrzi |
| Tip 4 | 10000 | 200 | 690 | standardni |
| Tip 5 | 8000 | 200 | 440 | standardni |
| Tip 6 | 30000 | 250 | 690 | ultrabrzi |
| Tip 7 | 62000 | 315 | 690 | ultrabrzi |
| Tip 8 | 2000 | 125 | 690 | ultrabrzi |

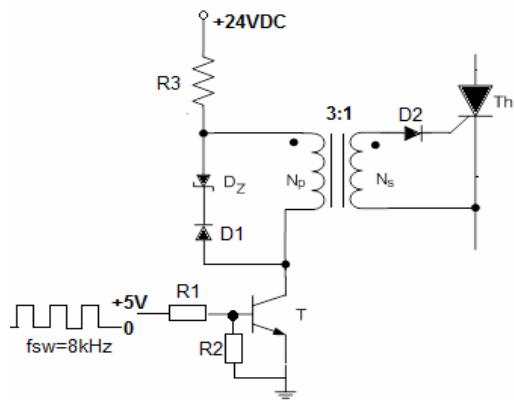

Slika 2-Pobudno kolo SCR


2. ZADATAK: Dimenzionisati pobudno kolo tiristora prikazano na Slici 2 (R1, R2, R3, Vz) , uz pretpostavku da je u kolu gejta tiristora potrebno ostvariti struju od 1.5A pri naponu gejt-katoda od 3V.

Usvojiti da je pad napon na diodama 0.7V, napon $V_{bes}=0.75\text{V}$, napon $V_{ces}=0.2\text{V}$, pojačanje tranzistora $h_{fe}=360$. Induktivnost magnećenja impulsnog transformatora je 30mH, dok je njegova rasipna induktivnost zanemarljiva.

3. ZADATAK: Potrebno je projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona koji treba da radi u kontinualnom režimu za koji su dati ulazni podaci za projektovanje: (1) nominalni DC ulazni napon 110V $\pm 10\%$, (2) izlazni napon 48VDC, (3) izlazna snaga 1kW, (4) talasnost struje prigušnice $\leq 10\%$, (5) talasnost izlaznog napona $\leq 0.1\%$, (6) radna učestanost 100kHz. (a) Odrediti kritičnu induktivnost. (b) Dimenzionisati pasivne (L i C) elemente i prekidačke elemente (prema MAX naponu koji moraju izdržati i prema srednjoj vrednosti struje). Zanemariti padove napona i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata. Smatrati da je opterećenje na izlazu približno konstantno.

4. ZADATAK: Potrebno je projektovati DC/DC električni neizolovani pretvarač napona koji treba da radi u kontinualnom režimu, za koji su dati ulazni podaci za projektovanje: (1) nominalni DC ulazni napon 220V $\pm 10\%$, (2) izlazni napon 600VDC, (3) izlazna snaga 4kW, (4) talasnost struje prigušnice $\leq 10\%$, (5) talasnost izlaznog napona $\leq 0.1\%$, (6) radna učestanost 100kHz. (a) Odrediti kritičnu induktivnost. (b) Dimenzionisati prekidačke elemente prema MAX naponu koji moraju izdržati i prema srednjoj vrednosti struje. Zanemariti pad napona na prekidačkom tranzistoru i komutacione gubitke na prekidačkim elementima, kao i unutrašnje otpornosti pasivnih elemenata. Smatrati da je opterećenje na izlazu približno konstantno.

PRILOG 1-Karakteristike dioda






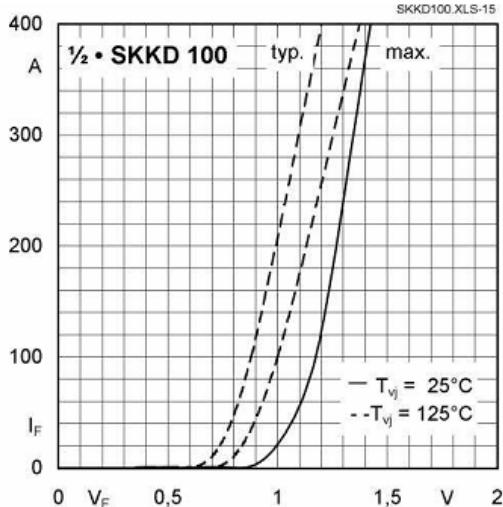



| | | |
|-----------|-----------|---|
| V_{RSM} | V_{RRM} | $I_{FRMS} = 175 \text{ A}$ (maximum value for continuous operation) |
| V | V | $I_{FAV} = 100 \text{ A}$ (sin. 180; $T_c = 85^\circ\text{C}$) |
| 500 | 400 | SKKD 100/04 |
| 900 | 800 | SKKD 100/08 |
| 1300 | 1200 | SKKD 100/12 |
| 1500 | 1400 | SKKD 100/14 |
| 1700 | 1600 | SKKD 100/16 |
| 1900 | 1800 | SKKD 100/18 |

| Symbol | Conditions | Values | Units |
|---------------|---|------------------|------------------|
| I_{FAV} | sin. 180; $T_c = 85$ (100) $^\circ\text{C}$ | 100 (67) | A |
| I_D | P3/180; $T_a = 45^\circ\text{C}$; B2 / B6 | 73 / 91 | A |
| | P3/180F; $T_a = 35^\circ\text{C}$; B2 / B6 | 150 / 190 | A |
| I_{FSM} | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}; 10 \text{ ms}$ | 2500 | A |
| | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}; 10 \text{ ms}$ | 2000 | A |
| i^2t | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}; 8,3 \dots 10 \text{ ms}$ | 31250 | A ² s |
| | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}; 8,3 \dots 10 \text{ ms}$ | 20000 | A ² s |
| $R_{th(j-c)}$ | per diode / per module | 0,35 / 0,175 | K/W |
| $R_{th(c-s)}$ | per diode / per module | 0,2 / 0,1 | K/W |
| T_{vj} | -40 ... + 125 | $^\circ\text{C}$ | $^\circ\text{C}$ |
| T_{stg} | -40 ... + 125 | $^\circ\text{C}$ | $^\circ\text{C}$ |

PRILOG 2- Karakteristike hladnjaka i ventilatora

| Standard lengths | n | b / d Ø | R_{thha} natural cooling K/W | R_{thha} with Fan SKF 3-230-01 K/W | w |
|------------------|---|---------|--------------------------------------|--|-----|
| P 3/120 | 1 | 20 | 0,55 (100W) | 0,167 | 2,1 |
| | 3 | | 0,43 (150W) | 0,147 | |
| P 3/180 | 2 | 20 | 0,39 (150W) | 0,132 | |
| | 3 | | 0,36 (180W) | 0,12 | |
| | 6 | | 0,33 (200W) | 0,108 | |
| | 1 | 34 | | 0,144 | |
| | 3 | | | 0,118 | |
| P 3/300 | 3 | 34 | | 0,0847 | 5,3 |

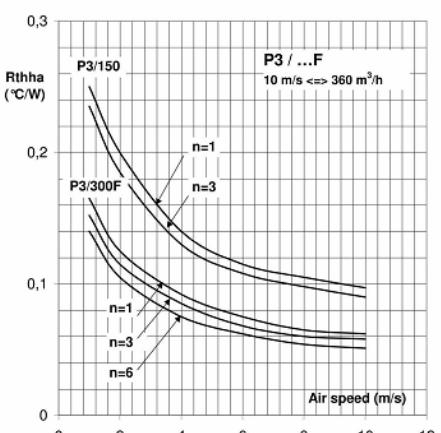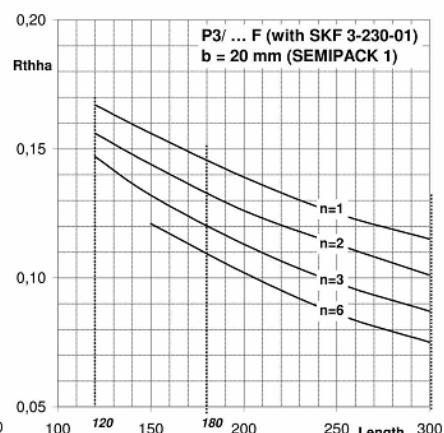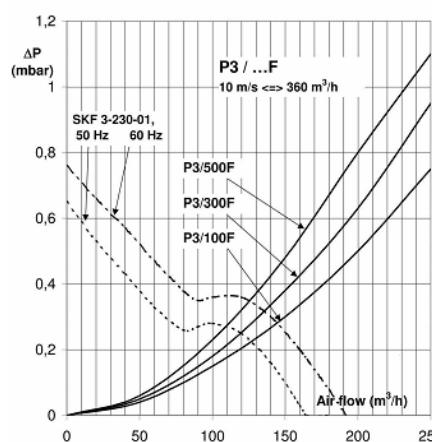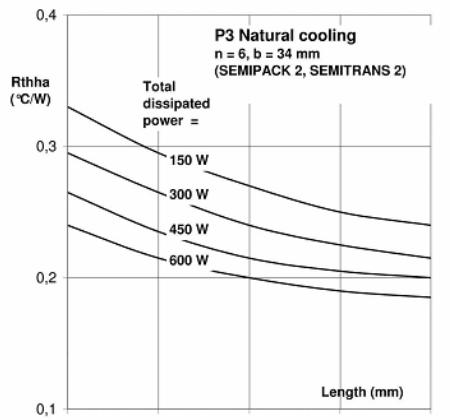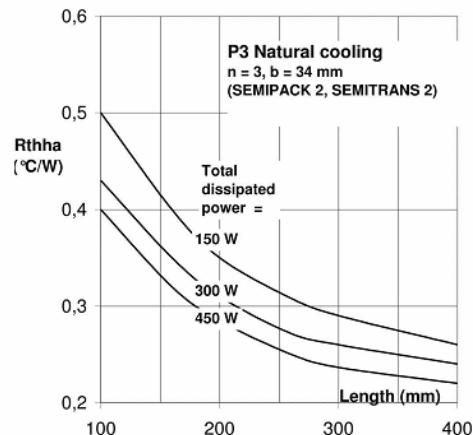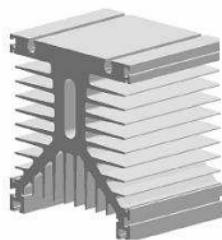

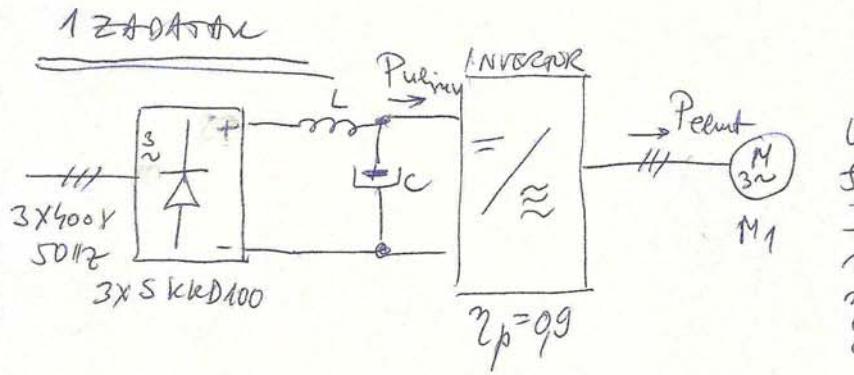

(1)

$$M_1:$$

$$U_n = 400V$$

$$f_n = 50Hz$$

$$I_n = 150A$$

$$n_n = 1485 \text{ min}^{-1}$$



$$\eta_n = 92\%$$

$$\cos\varphi_n = 0.92$$

$$P_{\text{elmt}} = \sqrt{3} U_n I_n \cos\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 150 \cdot 0.92 = 85,1 \text{ kW}$$

$$P_{\text{MOT}} = \eta_n \cdot P_{\text{elmt}} = 78 \text{ kW}$$
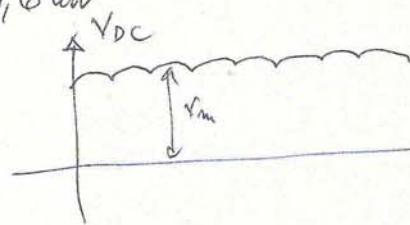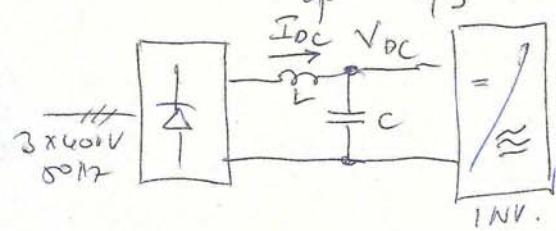
$$P_{\text{elinv}} = \frac{P_{\text{elmt}}}{\eta_p} = \frac{85,1}{0.9} = 94,6 \text{ kW}$$



$$V_{DC} = \frac{3V_m}{\pi}$$


$$V_{DC} = \frac{3 \cdot \sqrt{2} \cdot 400V}{\pi}$$

$$V_{DC} = 538,85V$$

Ano se němu u obecného zákonu na druhém místě je systém $V_D = 2 \times V_{DC} =$

$$V_D = 2 \times 1,12V \approx 2,4V \Rightarrow V_{DC}^* = \frac{3(V_2 \cdot 400 - 2 \cdot 1,12)}{\pi} = \frac{3 \cdot 561,6}{\pi} = 536,56V$$
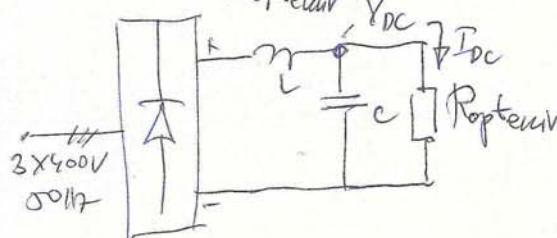
$$I_{DC} = \frac{V_{DC}^*}{R_{\text{optimal}}} \Rightarrow \frac{536,56V}{176,3A} = R_{\text{optimal}}$$



$$P_{DC} = P_{\text{elinv}} = 94,6 \text{ kW}$$

$$P_{DC} = (V_{DC}^*) \cdot I_{DC} \Rightarrow I_{DC} = \frac{P_{DC}}{V_{DC}^*} = \frac{94,6 \text{ kW}}{536,56V}$$

$$I_{DC} = 176,34$$

$$R_{\text{optimal}} = \frac{536,56}{176,3} = 3,043 \Omega$$

$$U_{\text{ispr.}} = V_{DC}^* + \frac{6V_m}{35} \cos 6\omega t - \frac{6V_m}{143\pi} \cos 12\omega t - \dots$$

$$U_{\text{ispr.}} \approx V_{DC}^* + \underbrace{\frac{6V_m}{35\pi} \cos 6\omega t}_{U_m^{(6)}}$$

$$V_{DC}^* = 536,56V$$

$$U_m^{(6)} = \frac{6V_m}{35\pi} = \frac{6 \cdot (V_2 \cdot 400V - 3,4V)}{35\pi}$$

$$U_m^{(6)} = 39,66V$$

(2)

a) * izbor kondenzatora C u "LC" filtru

$$C \geq \frac{1}{\eta \cdot \omega \cdot R_{\text{potens}}} \cdot \frac{\Delta i}{\Delta u}$$

$$\eta = 6 \text{ (sestopunski mreža)}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50/2 = 314 \text{ rad/s}$$

$$C \geq \frac{1}{6 \cdot 314 \cdot 3,043} \cdot \frac{20}{1}$$

$$R_{\text{potens}} = 3,043 \Omega$$

$$\Delta i_1 = 20 \text{ A} \Rightarrow \delta_i = 0,2$$

$$\Delta u_1 = 1 \text{ V} \Rightarrow \Delta u = 901$$

$$C \geq 3488,56 \mu F$$

Mjerenje $\boxed{C^* = 3600 \mu F / 800 V_{DC}}$

Izračunavanje: $L_{\text{ure}} = \frac{R_{\text{potens}}}{105 \omega} = \frac{3,043}{105 \cdot 314} = 9,3 \text{ mH}$

* izbor induktivnosti filtra

$$L \gg L_{\text{ure}}$$

$$\frac{\Delta I_L^{(6)}}{I_{DC}} = \frac{4R_{\text{potens}}}{35} \cdot \frac{6\omega C^*}{(6\omega)^2 C^* - 1} < 0,2 \quad \text{odnosno}$$

$$L \geq \frac{1}{(6\omega)^2 C^*} \cdot \frac{4R_{\text{potens}} \cdot 6\omega C^*}{35 \cdot 0,2} + \frac{1}{(6\omega)^2 C^*}$$

$$L \geq \frac{4R_{\text{potens}}}{35} \cdot \frac{1}{6\omega} \cdot \frac{1}{0,2} + \frac{1}{(6\omega)^2 C^*}$$

$$L \geq \frac{4 \cdot 3,043}{35} \cdot \frac{1}{6 \cdot 314} \cdot \frac{1}{0,2} + \frac{1}{(6 \cdot 314)^2 \cdot 3,6 \cdot 10^{-3}}$$

$$L \geq 0,000922 \text{ H} + 0,00007825 \text{ H}$$

$$L \geq 0,922 \text{ mH} + 0,078 \text{ mH} \approx 1 \text{ mH} \rightarrow \text{mjerite se } L^* = 1 \text{ mH}$$

$$I_{DC} = 176,3 \text{ A} \quad \Delta I_{DC} = 0,2 \cdot 176,3 = 35,26 \text{ A}$$

$$I_{L_{\text{max}}} = I_{DC} + \frac{\Delta I_{DC}}{2} = 176,3 + 17,63 = 194 \text{ A} \rightarrow 200 \text{ A}$$


$\boxed{L^* = 1 \text{ mH} / 200 \text{ A}}$

Rezonančna frekv. „LC“ filter

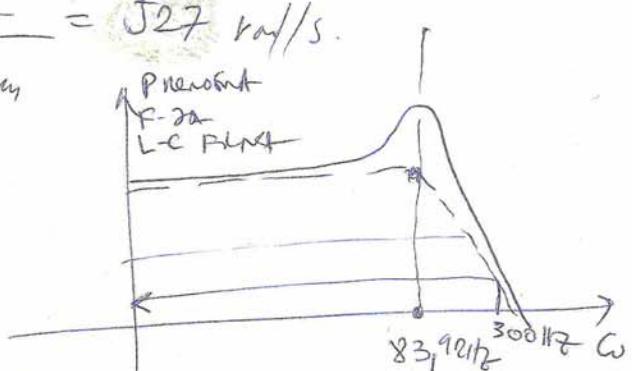(3)


$$\omega_{\text{rez}} = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} = \frac{1}{\sqrt{1 \mu \text{H} \cdot 36 \text{nF}}} = 527 \text{ rad/s.}$$

$$f_{\text{rez}} = \frac{\omega_{\text{rez}}}{2\pi} = \frac{527}{6,28} = 83,92 \text{ Hz}$$



Filtrirajuća frekv. nizak
nastanak

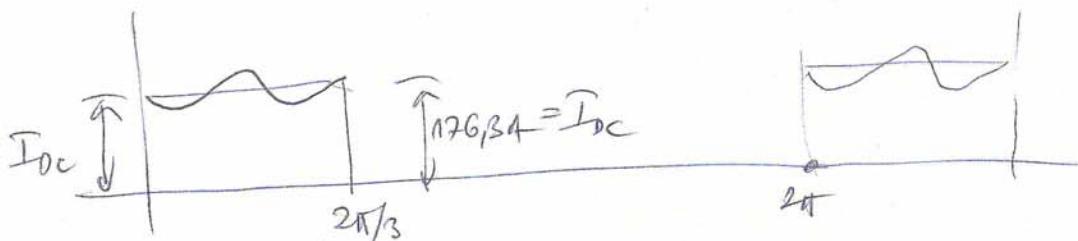b) transformacione struje diode
u izmjeni



Srednja mjerljiva struja diode:

$$I_{D\text{sr}} = \frac{I_{Dc}}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{I_{Dc}}{3} = \frac{176,3}{3} = 58,76 \text{ A}$$

Efektivna mjerljiva struja diode:

$$I_{D\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \frac{T^2}{T_{Dc}} \cdot \frac{2\pi}{3}} = \frac{T_{Dc}}{\sqrt{3}} = \frac{176,3}{\sqrt{3}} = 102 \text{ A}$$

Distribucija na srednjim strujama:

$$P_{D_1} = V_{TO} \cdot I_{D\text{sr}} + r_d \cdot I_{D\text{eff}}^2$$

r_d - otpornost operacione
diode

SA GRADJENOM I-V karakteristikom (punktom 1) za ustanoviti da je MAX i prvi MAX temp. $T_J = +125^\circ\text{C}$ te očinit da je

$$V_{TO} = 1 \text{ V} \quad r_d = \frac{1,4 - 1}{400 - 0} = 1 \text{ m}\Omega$$

$$P_{D_1} = 1 \cdot 58,76 + 1 \text{ m} \cdot 102^2 = 58,76 \text{ W} + 10,4 \text{ W} = 69,164 \approx 70 \text{ W}$$

Uzorka distribucija s 6 dioda

$$\sum P_D = 6 \cdot 70 \text{ W} \times 42 \text{ W}$$

$$T_{j\max} = +125^\circ\text{C}$$

$$T_{a\max} = +40^\circ\text{C} \text{ (MAX temp. outside)}$$

je perlost \Rightarrow zt. verluste durch konvektion und strahlung

J-junction (frz)

(3)


C-case (unelast.)

S-silic (Havarie)

$$R_{th(j-c)} = 0,35 \frac{\text{K}}{\text{W}} \text{ (zt. zerm. Siem.) - term. opp. J-C}$$

$$R_{th(c-s)} = 0,2 \frac{\text{K}}{\text{W}} \text{ (zt. zerm. Siem.) - term. opp. C-S}$$

Extriv. verlust Jcut:

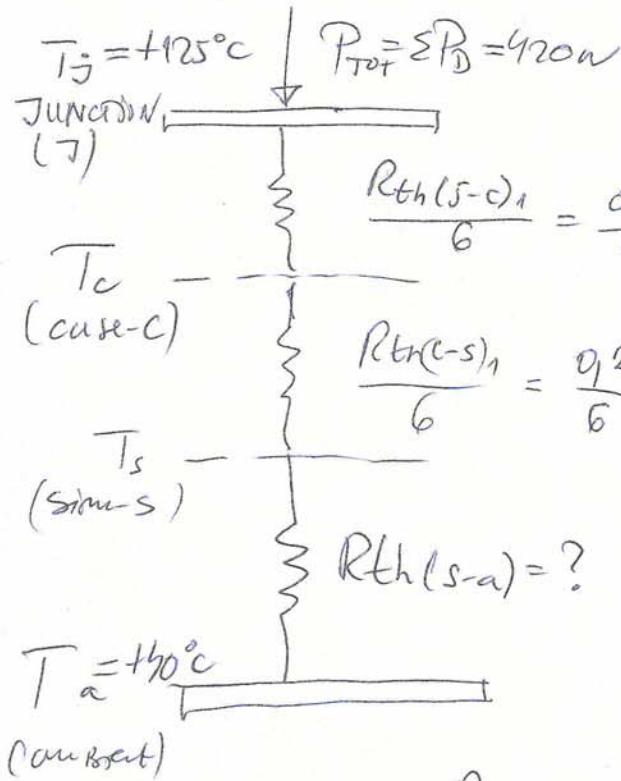

$$\sum R_{th} \leq \frac{T_{j\max} - T_{a\max}}{P_{tot}}$$

$$\sum R_{th} \leq \frac{125 - 40}{420} = 0,2 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_{th(j-c)e} + R_{th(c-s)e} + R_{th(s-a)} \leq 0,2 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_{th(s-a)} \leq 0,2 - 0,0583 - 0,0333 = 0,1084 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_{th(s-a)}^* \leq 0,1 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

Praktische je Funktionstragzeit insgesamt 4 Stunden

P3/300F ist max. vertragliche SUF 3-230-01/5012

je Dauerstr. Raumprodukt Volumen von $120 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \rightarrow 3,3 \text{ m/s}$

za n=3 (3 m/s) ist $3,3 \text{ m/s} \approx \text{P3/300F}$ je Dauerstr.

$$R_{th(s-a)} = 0,09 \frac{\text{K}}{\text{W}} \leq 0,1 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

(5)


Temperatur Heißdampfseite

$$T_s = T_{\max} + R_{th(s-a)} \cdot P_{tot} = 40^\circ C + 9,09 \frac{W}{W} \cdot 420W = 77,8^\circ C$$

Temperatur Kühlung

$$T_c = T_s + R_{th(c-s)} \cdot P_{tot} = 77,8^\circ C + 9,033 \cdot 420 = 91,8^\circ C$$

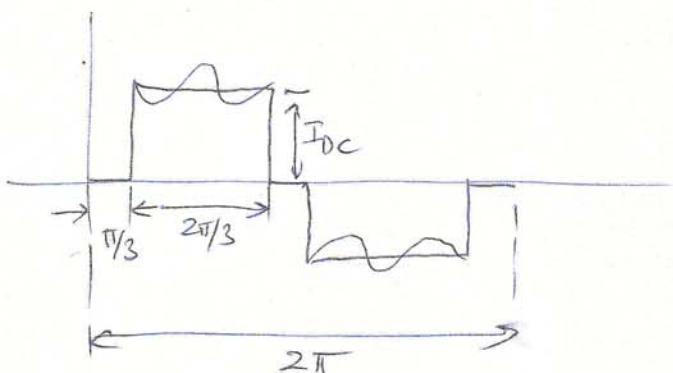c) Effektiv Wirkungsleistung Linienweise.



$$I_{eff} = \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DC}^2 \cdot \frac{2\pi}{3}}{2\pi}}$$

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_{DC}$$

$$I_{eff} = 0,8164 \cdot 176,34 = 144A$$

Mittelwerte oszillieren bei 150A (UMLAUF-BR25°)

UBO - UMLAUF-BR25° oszilliert

$$I^2 \cdot t_{(Diode)} > I^2 \cdot t_{(UBO)}$$

Präzision

$$I^2 \cdot t_{(Diode)} \approx 2 I^2 \cdot t_{(UBO)} \Rightarrow I^2 \cdot t_{(UBO)} = \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot t_{(Diode)}$$


$$I^2 \cdot t_{(UBO)} = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{20000 A^2 \cdot s}_{\text{PODATEN}} \approx 10000 A^2 \cdot s < 16000 A^2 \cdot s?$$

12 TABELLE 9A

Bspm (PR1106-1)

i_Pri + 125°C

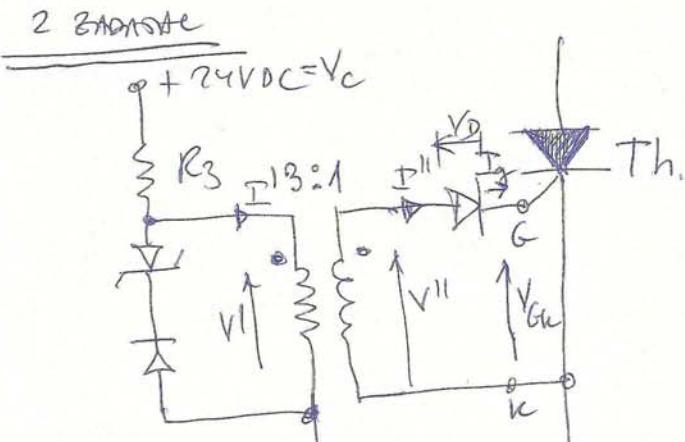Mittelwerte müssen Brüche oscillieren TIP 1: $150A / 16000 A^2 \cdot s / 690k$



$$\frac{I}{A} = 1,5A$$

$$V_D = 0,7V$$

(6)

$$V_{GK} = 3V$$

$$V_{BEJ} = 0,75V$$

$$V_{CES} = 0,2V$$


$$L_m = 30 \mu H$$

$$V'' = V_D + V_{GK} = 0,7 + 3 = 3,7V$$

$$I'' = \frac{I}{A} = 1,5A$$

$$V^I = 3V'' = 11,1V$$
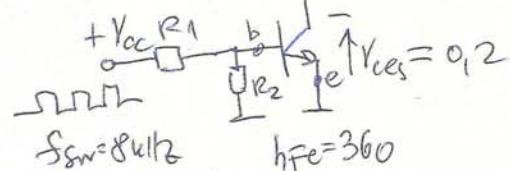
$$I^I = \frac{I''}{3} = \frac{1,5}{3} = 0,5A$$



$$f_{SW} = 8kHz$$

$$h_{FE} = 360$$

$$T = \frac{1}{f_{SW}} = \frac{1}{8kHz} = 125\mu s$$

$$t_{on} = t_{off} = \frac{1}{2}T = 62,5\mu s$$

$$V_c = R_3 I + V^I + V_{CES} \Rightarrow R_3 = \frac{V_c - V^I - V_{CES}}{I^I} = \frac{24 - 11,1 - 0,2}{0,5} = 25\Omega$$

$$R_3 = 25,4\Omega \rightarrow \text{maximal } R_3^* = 25\Omega$$

$$\text{Effektiv morgt sonst } I_{R3\text{eff}} = \frac{I''}{R_2} = \frac{0,5}{12} = 0,35A$$

$$P_{R3} = R_3 I_{R3\text{eff}}^2 = 25 \cdot 0,35^2 = 3,06W \rightarrow \text{maximal } R_3^* = 25\Omega / 3W$$



$$L_m \cdot \Delta i^I = V^I \cdot t_{on} \Rightarrow \Delta i_{(-)}^I = \frac{V^I \cdot t_{on}}{L_m} \quad (\text{polarerweise } P_{R3} \text{ maximal})$$

$$\text{pri. sek. Ankerspannung } \Delta i_{(-)}^I \approx \Delta i_{(+)}^I = \frac{11,1V \cdot 62,5\mu s}{30\mu H} = 23,1mA$$

$$L_m \Delta i_{(-)}^I = (V_Z + V_D) \cdot t_{off}$$

$$\frac{L_m \Delta i_{(-)}^I}{V_Z + V_D} \leq t_{off}$$
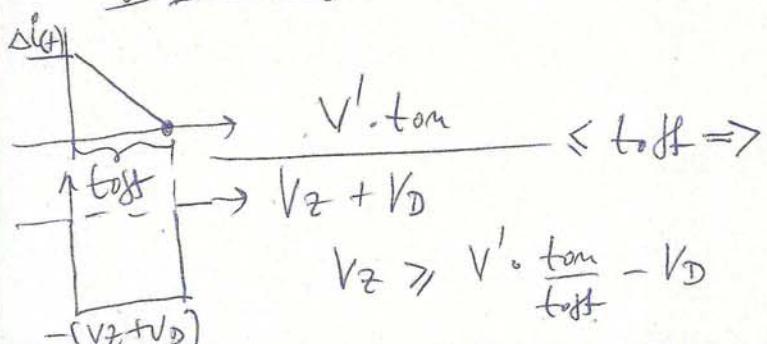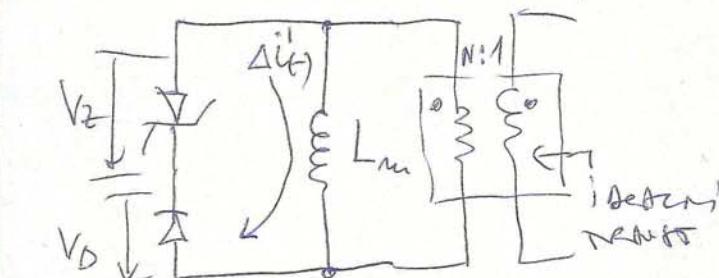
$$\Delta i_{(-)}^I = \frac{V^I \cdot t_{on}}{L_m}$$



$$t_{on} \approx t_{off} = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f_{SW}} = \frac{1}{2 \cdot 8kHz} = 62,5\mu s$$

$$V_Z \geq 11,1 - 0,7 = 10,4V$$

$$U \text{ svitka je } V_2^* = 11V$$

(7)


$$t_{off}^* = \frac{L_m \cdot \Delta i'}{V_2^* + V_D} = \frac{30 \mu H \cdot 23,1 \mu A}{11 + 0,7} = 59,2 \mu s < 62,5 \mu s \quad \text{V}$$

Difuzace a Zener dioda:

$$P_D = V_2 \cdot \Delta i' \cdot \frac{t_{off}}{T} = 11 \cdot 23,1 \mu A \cdot \frac{59,2 \mu s}{125 \mu s} = 0,12W$$

$$\boxed{V_2^* = 11V / 0,12W}$$

Počítat výkon:

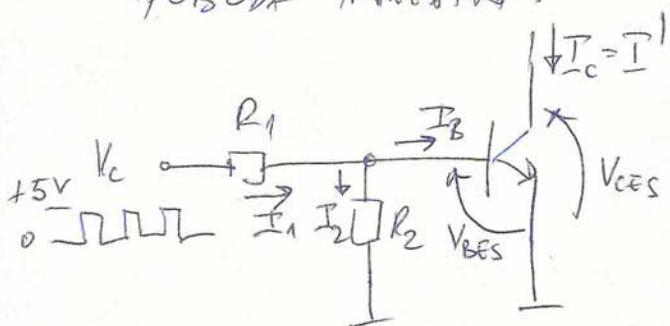

$$I_1 = I_2 + I_B$$

$$I_1 = \frac{V_C - V_{BES}}{R_1} \quad I_B \geq \frac{I_c}{h_{FE}} = \frac{I'}{h_{FE}}$$

$$I_2 = \frac{V_{BES}}{R_2}$$

$$I_B \geq \frac{0,5}{360}$$

$$R_2 \gg R_1 \text{ i můžeme } R_2 = 10k.$$

$$I_B \geq 1,388 \mu A$$

$$I_2 = \frac{V_{BES}}{R_2} = \frac{0,75}{10k} = 0,075 \mu A$$

$$I_B^* = 2 \mu A$$

$$I_1 = I_2 + I_B$$

$$I_B^* = I_1 - I_2 = 2 \mu A$$

$$I_1 = 2 \mu A + 0,075 \mu A = 2,075 \mu A$$


$$R_1 = \frac{V_C - V_{BES}}{I_1} = \frac{5 - 0,75}{2,075} \cdot 10^3 = 2k\Omega$$

$$P_{R1} = R_1 \cdot I_{c,off}^2 = 2k \cdot 2,075^2 = 8,6mW$$

$$\boxed{\begin{aligned} R_1^* &= 2k; 1/4W \\ R_2 &= 10k 1/4W \end{aligned}}$$

3 zählpunkte

(8)

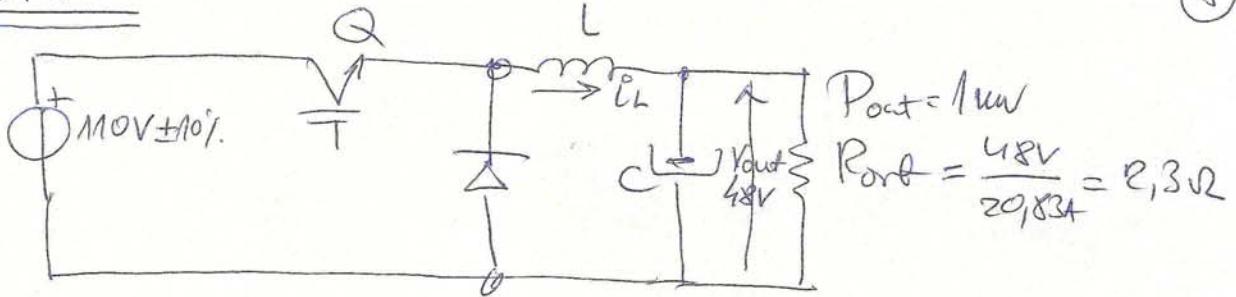

$$\Delta i_L \leq 10\%$$

$$f_{SW} = 100\text{ kHz}$$

$$I_{out} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{1000\text{ W}}{48\text{ V}}$$

$$\Delta V_{out} \leq 9\%$$

$$T = \frac{1}{f_{SW}} = \frac{1}{100\text{ kHz}} = 10\mu\text{s}$$

$$I_{out} = 20,83A$$

$$\delta_{max} = \frac{V_{out}}{V_{inmax}} = \frac{48}{110} = 0,436 \Rightarrow 43,6\% \quad I_{SR} = I_{out} = 20,83A$$

$$\Delta i_L = 0,1 \cdot 20,83A = 2,083A$$

$$\delta_{min} = \frac{V_{out}}{V_{inmin}} = \frac{48}{110 - 0,1 \cdot 110} = \frac{48}{100} = 0,4848 \Rightarrow 48,48\%$$

$$\delta_{min} = \frac{V_{out}}{V_{inmax}} = \frac{48}{110 + 0,1 \cdot 110} = \frac{48}{121} = 0,396 \Rightarrow 39,6\%$$

a) L_c - Wirkzeit inms.


$$(V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on} = L \cdot \Delta i$$

$$L_c \cdot 2I_{out} = (V_{inmin} - V_{out}) \cdot \delta_{max} \cdot T$$

$$L_c = \frac{(V_{inmin} - V_{out}) \cdot \delta_{max} \cdot T}{2I_{out}}$$

$$L_c = \frac{99 - 48}{2 \cdot 20,83} \cdot 0,4848 \cdot 10\mu\text{s}$$
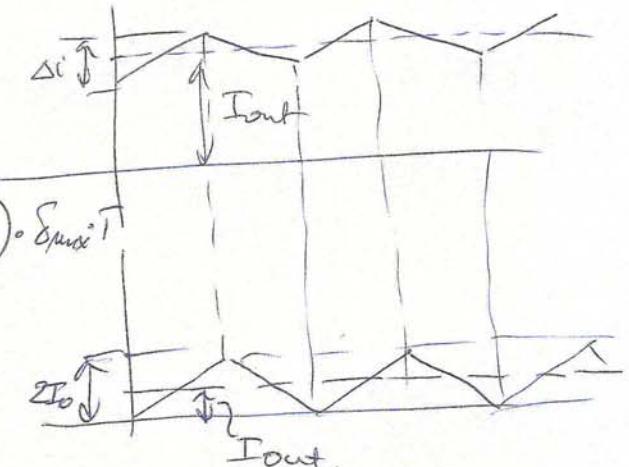
$$L_c = 5,93 \mu\text{H} \quad L \gg L_c$$



* Dimensionlosigkeit L

(9)

$$L \geq \frac{\delta_{\min} (V_{\max} - V_{\text{out}})}{\Delta i} = \frac{\delta_{\min}}{f_{\text{SW}}} \cdot \frac{V_{\max} - V_{\text{out}}}{\Delta i}$$

$$L \geq \frac{0,396}{100k} \cdot \frac{121 - 48}{2,083} = 138,78 \mu H \rightarrow \text{nicht} \\ \text{je } L^* = 140 \mu H$$

$$I_{\max} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = I_{\text{out}} + \frac{\Delta i_L}{2} = 20,83 + \frac{2,083}{2} = 21,874$$

$$\boxed{L^* = 140 \mu H / 254}$$

zausammen $L^* = 140 \mu H$ TAKAFNRT ERWE PR1
HINH. ML. NAROM ZE:

$$\Delta i = \frac{\delta_{\max} f (V_{\max} - V_{\text{out}})}{L^*} = \frac{0,4848 \cdot 10^4}{140} (99 - 48)$$

$$\Delta i = 1,766 A < 2,083 A \quad \text{K}$$

* Dimensionlosigkeit C

$$C \geq \frac{1 - \delta_{\min}}{8 L^* f^2 \left(\frac{\Delta V_0}{V_0} \right)}$$

$$C \geq \frac{1 - 0,396}{8 \cdot 140 \mu H \cdot (100 \cdot 10^3)^2 \cdot 0,001}$$

$$\delta_{\min} = 0,396$$

$$\frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{0,1}{100} = 0,001$$

$$L^* = 140 \mu H$$

$$f = 100 \text{ kHz}$$

$$\frac{\Delta V_0}{V_0} = 1 \mu$$

$$C \geq 89 \cdot 10^{-6} \cdot 0,604 = 53,756 \mu F \rightarrow \text{nicht} \quad \boxed{C^* = 100 \mu F / 100V =}$$


TAKAFNRT NAROM NT zblatt za $C^* = 100 \mu F$

$$\frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{1 - \delta_{\min}}{8 \cdot L^* C^* f^2} = \frac{1 - \delta_{\min}}{8 \cdot 140 \mu H \cdot 100 \mu F \cdot (100 \cdot 10^3)^2} = \frac{1 - 0,396}{8 \cdot 140 \cdot 100 \mu F \cdot 10^4}$$

$$\frac{\Delta V_0}{V_0} = 0,00054 = 0,054\% < 0,1 \quad \text{K}$$

4 ZAHLTAC

(10)

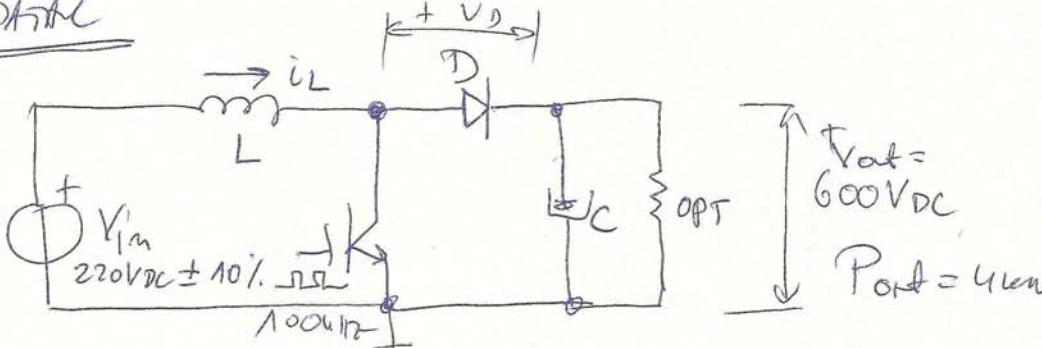

$$\frac{\Delta V}{V} \leq 10\%$$

$$\Delta V_C / V_{DC} \leq 0,1\%$$

$$P_{out} = 4kW$$

$$V_{im\max} = 220 + 0,1 \cdot 220 = 220 + 22 = 242V_{DC} \quad \left\{ \begin{array}{l} 198V_{DC} \leq V_{im} \leq 242V_{DC} \end{array} \right.$$

$$V_{im\min} = 220 - 0,1 \cdot 220 = 220 - 22 = 198V_{DC}$$

$$f = 100\text{kHz} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100\mu\text{s}} = 10\mu\text{s}$$

$$I_{out} = \frac{4000W}{600V} = 6,66A \quad R_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{600}{6,66} = 90\Omega$$

$$P_{im} \approx P_{out} = V_{im} \cdot I_{im} = V_{im} \cdot I_{LSE} = 4000W$$

$$I_{LSE} = \frac{4000}{V_{im}} \quad I_{LSE\max} = \frac{4000}{V_{im\min}} = 20,20A$$

$$I_{LSE\min} = \frac{4000}{V_{im\max}} = 16,52A$$

$$16,52A \leq I_{LSE} \leq 20,20A$$

$$V_{im} \cdot t_{on} = L \Delta i_L \quad L_c = \frac{V_{im\min} \cdot t_{on\max}}{2 I_o}$$

$$t_{on\max} = ?$$

$$V_{out} = \frac{V_{im}}{1 - \delta} \Rightarrow 1 - \delta = \frac{V_{im}}{V_{out}}$$

$$\delta = 1 - \frac{V_{im}}{V_{out}}$$

$$\delta_{max} = 1 - \frac{V_{im\min}}{V_{out}} = 1 - \frac{192}{600}$$

$$\delta_{max} = 0,68$$

$$t_{on\max} = \delta_{max} \cdot T$$

$$t_{on\max} = 0,68 \cdot 10\mu\text{s}$$

$$t_{on\max} = 6,8\mu\text{s}$$

$$\delta_{min} = 1 - \frac{V_{im\max}}{V_{out}} = 1 - \frac{242}{600}$$

$$\delta_{min} = 0,5966$$

$$L_c = \frac{198 \cdot 6,8\mu\text{s}}{2 \cdot 20,20} = 33,33\mu\text{H}$$

$$\boxed{L_c = 33,33\mu\text{H}}$$

b) * 12B02C L

$$L \geq \frac{V_{in\ max} \cdot t_{on\ min}}{\Delta i_{min}} = \frac{292V \cdot 5,966\mu s}{1,652A} = 880\text{mH}$$

$$t_{on\ min} = \Delta_{min} \cdot T = 0,5966 \cdot 10\mu s$$

$$t_{on\ min} = 5,966\mu s$$

$$\Delta i_{L\ min} = 0,1 \cdot I_{L\ min} = 0,1 \cdot 16,52 = 1,652A$$

$$T_{L\ max} = 20,70A + \frac{\Delta i_L}{2}$$

$$= 20,70A + \frac{0,1 \cdot 2920}{2}$$

$$= 20,70A + 1,020$$

$$= 20,70 + 1,010$$

$$I_{L\ max} = 21,21A$$

measured $L^* = 900\text{mH}/25A$

* 12B02C

$$C \geq \frac{I_{out}}{V_{out}} \cdot t_{on} \cdot \frac{1}{\frac{\Delta V_{at}}{V_{at}}} \quad t_{on} \rightarrow t_{on\ max} = 6,8\mu s$$

$$\frac{\Delta V_{at}}{V_{at}} = \frac{0,1}{100} = 0,001$$

$$C \geq \frac{6,66A}{600} \cdot \frac{6,8\mu s}{0,001}$$

$$C \geq 75,48\mu F \rightarrow \text{measured } C^* = 100\mu F / 1000V DC$$

MAX NPN presented Q $\geq 600V DC \rightarrow$ max voltage present
 $\geq 1000V DC$.

MAX PNP presented Q $\geq 22A \rightarrow$ max current present
 $\geq 25A$ (50A)

MAX NPN storage D $\geq 600V DC \rightarrow$ max voltage stored in storage

MAX PNP storage D $\geq 22A \rightarrow$ max current stored in storage (25A) (50A)