



# Telekomunikaciona merenja TM P08 2018

**Profesor dr Miroslav Lutovac**

*"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"*

# Analizator parametara električne mreže




# Analizator mreže

- Analizator mreže je instrument koji meri parametre električne mreže (električnog kola)
  - s-parametri (emitovanje i refleksija električne mreže)
  - y-parametri
  - z-parametri
  - h-parametri
  - Karakteristike dvo–porne mreže (električnog kola)
    - ✓ Pojačavački stepeni, filtri, prenosni mediji
  - Karakteristike mreže sa više portova (el. kola)

# Princip rada

snaga generatora  $30\mu\text{W}$

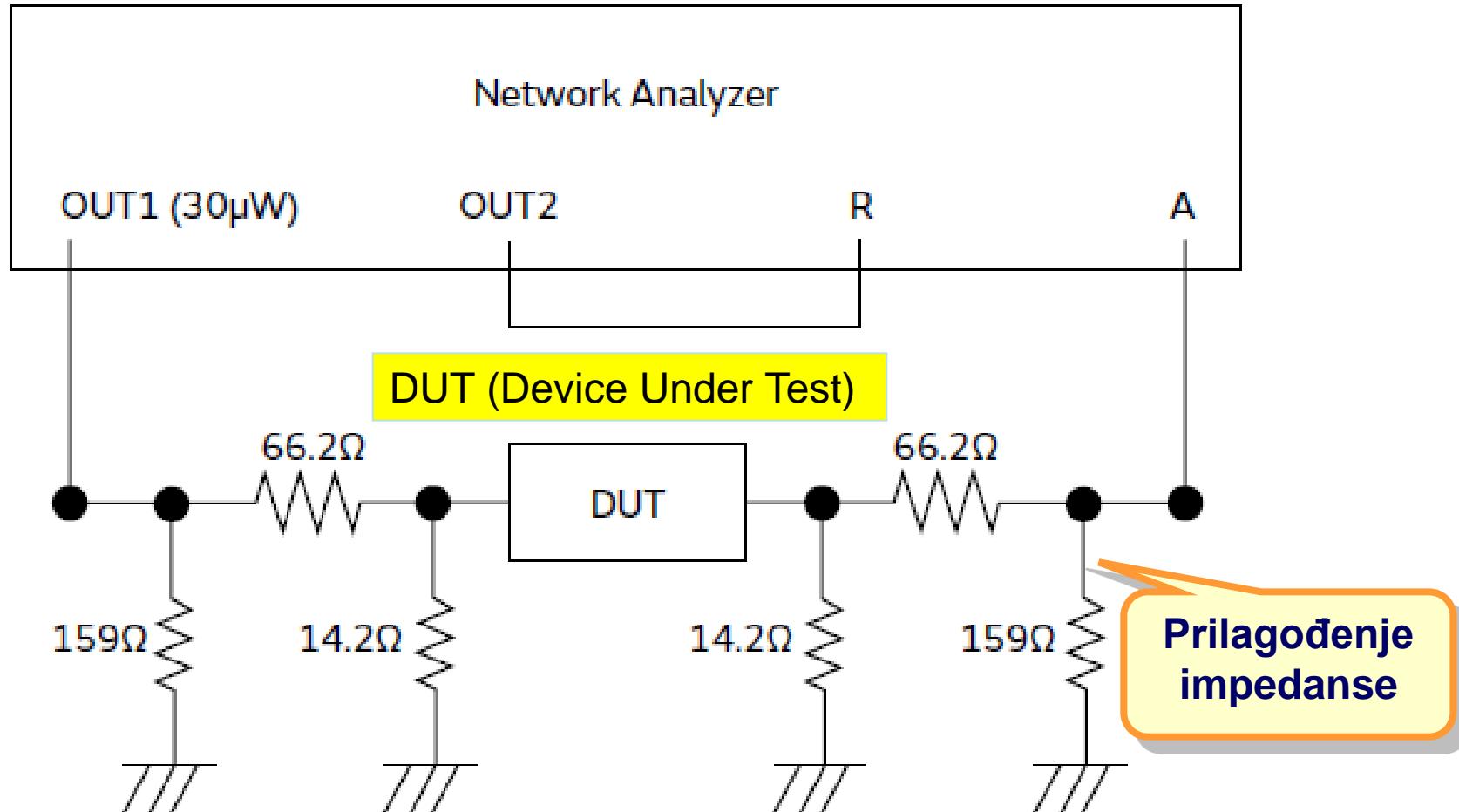

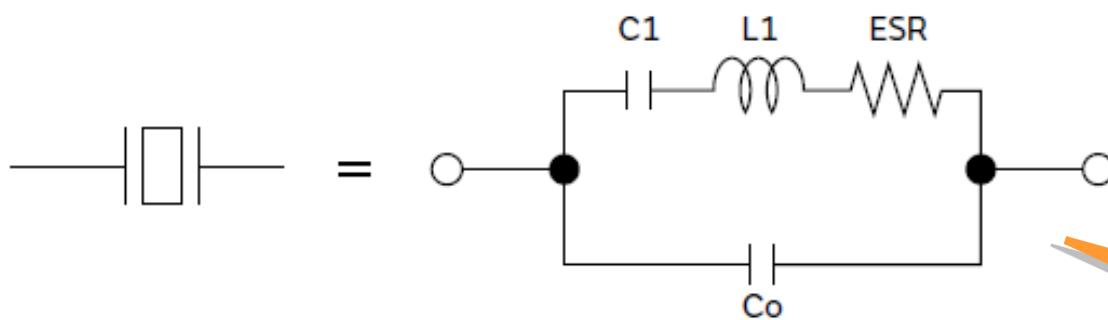
# Princip rada



DUT (Device Under Test)

Uslovi rada za merenje  
temperatura  $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$   
vlažnost 45 to 85%R.H.



Ekvivalentno kolo

# Signal generator

- Analizator ima Signal generator za generisanje test signala (ili kao poseban uređaj)
- Za kontrolu i programiranje se koristi GPIB konektor
- Savremeni uređaji imaju i dva signal generatora:
  - Za mešače gde se jedan koristi kao signal noseće (RF) učestanosti, a drugi kao LO, pojačavač, za intermodulaciono testiranje

# Radna učestanost

- Od 5 Hz do 1.05 THz
- Neki mogu da rade od 1 Hz
- Za testiranje stabilnosti otvorenih petlji u merenjima audio i ultrasoničnim primenama


# Tipovi SNA i VNA

- Skalarni (scalar network analyzer - SNA), za merenje amplitude
- Vektorski (vector network analyzer - VNA) za merenje amplitude i faze
- VNA se često nazivaju za merenje gain-phase meter ili automatic network analyzer
- SNA je po funkciji sličan analizatoru spektra u kombinaciji sa tracking generatorom
- Od 2007, VNA su podrazumevani tip za analizator mreže; proizvođači: Anritsu, Rohde & Schwarz
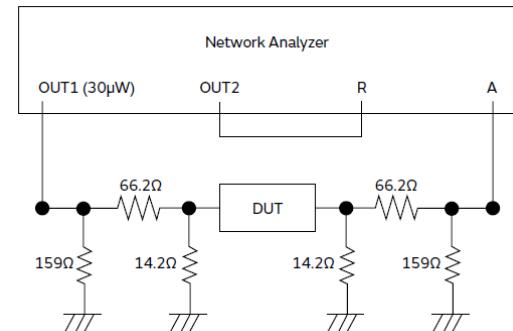
# Test set



- The test set koristi izlaz signal generatora i prosleđuje ga na uređaj koji se testira, kao i na prijemnik
- Spliter se koristi kao referentni kanal za pobudni signal
- Kod SNA, referentni kanal može da bude diodni detektor (prijemnik) čiji izlaz se šalje generatoru signal aza automatsko podešavanje nivoa
- Kod VNA, referentni kanal ide na prijemnik; koristi se kao fazna referenca
- Koristi se i otporni delitelj napona za razdvajanje signala




# Tipovi MTA i LSNA

- Microwave Transition Analyzer - MTA
- Large Signal Network Analyzer - LSNA
- Mere amplitudu i fazu signala na osnovnoj učestanosti i harmonike
- Imaju user-friendly kalibraciju
- Mogu da mere sva 4 s-parametra
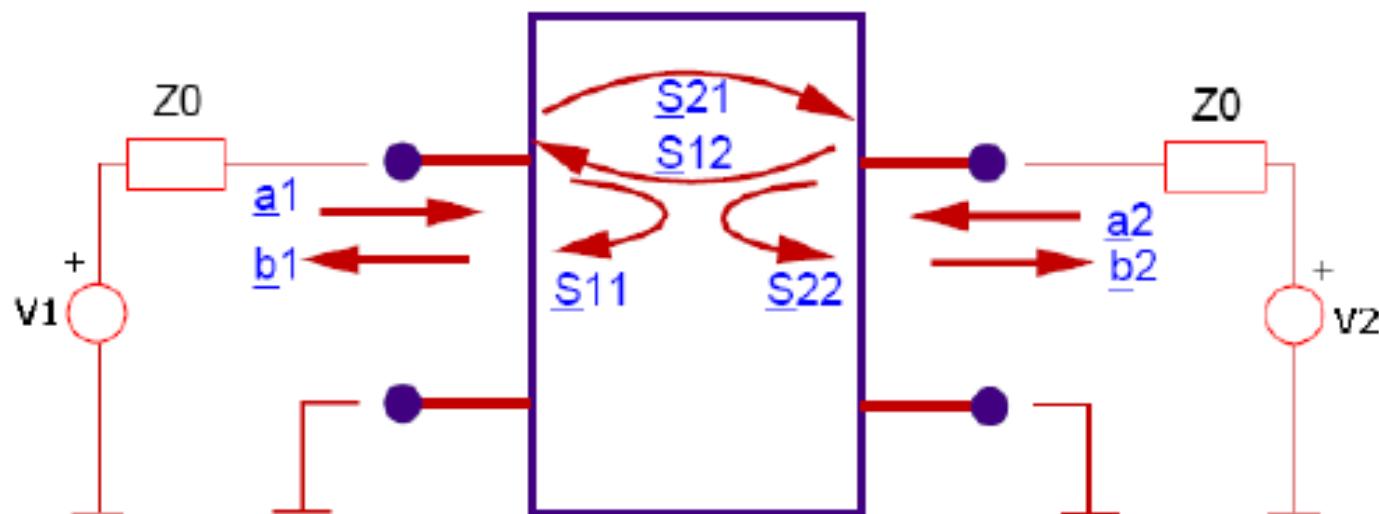
# S-parametari

- parametri rasejanja, poznatiji pod nazivom S-parametari i to ulazni i izlazni koeficijent refleksije, izolacija ulaza od izlaza kola i pojačanje.



# Mreža sa dva pristupa

- Parametri  $a$  i  $b$  predstavljaju normalizovane vrednosti ulaznih i reflektovanih napona na krajevima mreže
- $V$  i  $I$  su vrednosti napona i struja na ulaznim i izlaznim priključcima, a  $Z_0$  je impedansa transmisionih linija

$$a_{1,2} = \frac{V_{1,2} + I_{1,2}Z_0}{2\sqrt{Z_0}},$$

$$b_{1,2} = \frac{V_{1,2} - I_{1,2}Z_0}{2\sqrt{Z_0}},$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

# Mreža sa dva pristupa

$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \quad \left| \begin{array}{l} \\ a_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$S_{22} = \frac{b_2}{a_2} \quad \left| \begin{array}{l} \\ a_1 = 0 \end{array} \right.$$

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \quad \left| \begin{array}{l} \\ a_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$S_{12} = \frac{b_1}{a_2} \quad \left| \begin{array}{l} \\ a_1 = 0 \end{array} \right.$$





Parametri  $S_{11}$  i  $S_{22}$  opisuju refleksiju signala na njegovim ulaznim, odnosnim izlaznim pristupima.

Njihova amplituda je uvek manja od 1, a u idealnom slučaju njenih vrednosti je 0.

Preko parametara  $S_{12}$  i  $S_{21}$  opisuje se prostiranje signala od ulaznog do izlaznog pristupa i obratno.

Njihova vrednost može da bude i veća od 1, a ukoliko je negativna dolazi do promene faze signala.

# Примери меренja

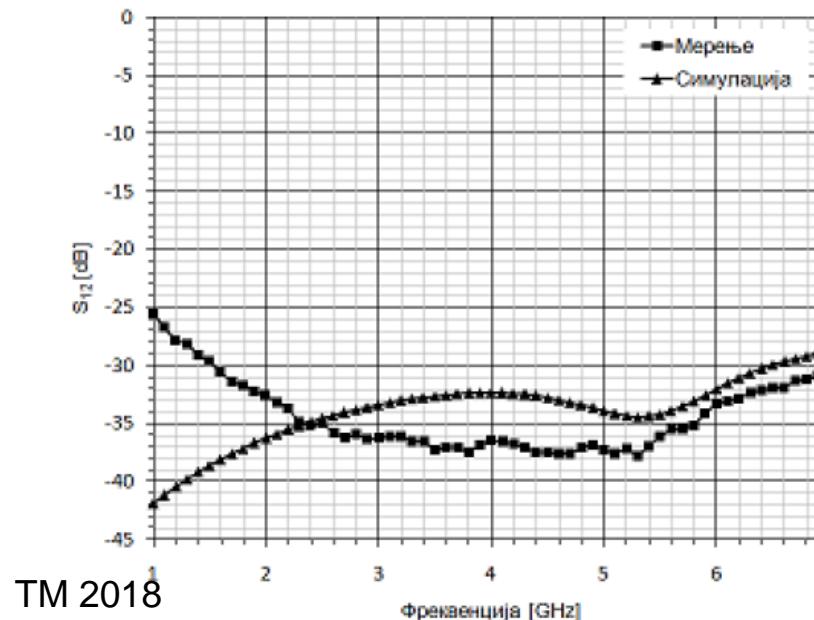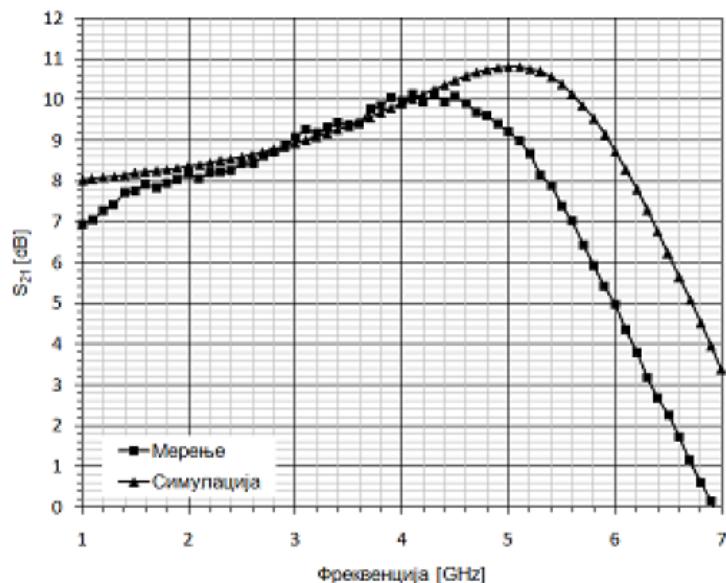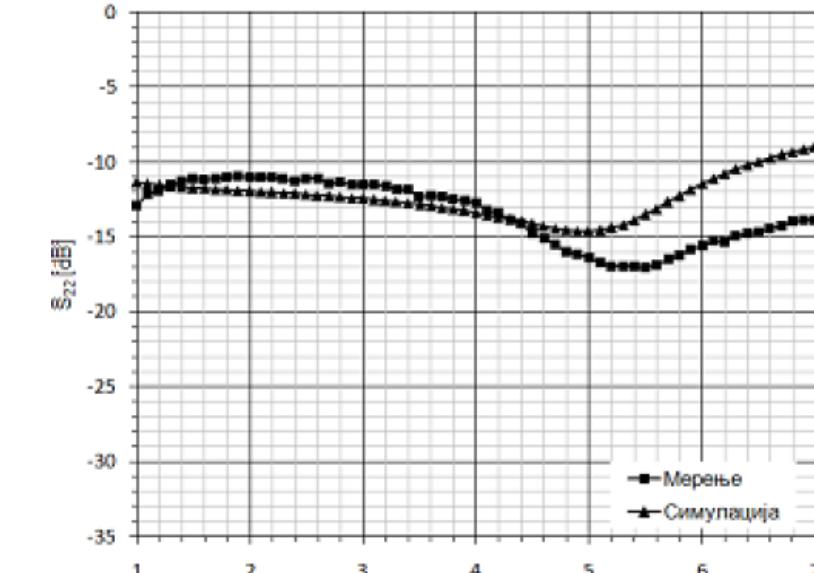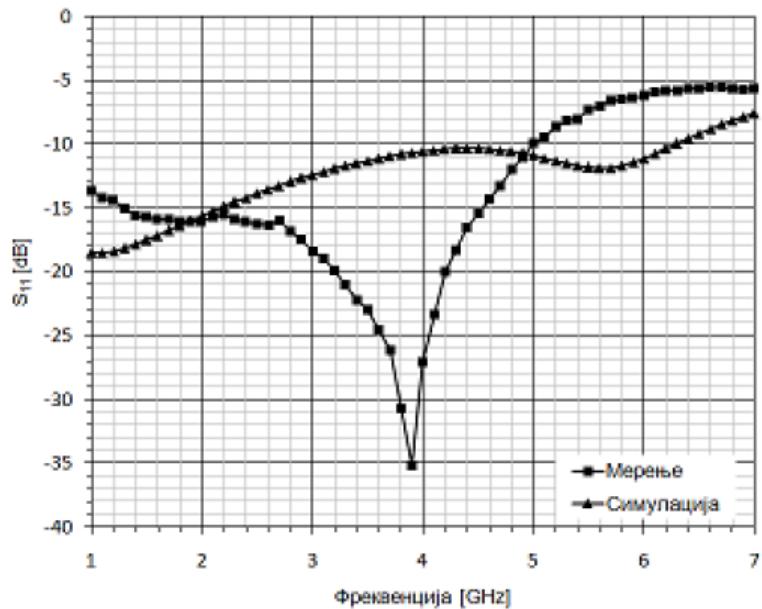

# Prijemnik

- Uloga prijemnika je da izvrši merenje
- Analizator mreže ima jedan ili više prijemnika koji su povezani na uređaj koji se testira
- Referencni test port se uobičajeno obeležava R
- Primarni test portovi se obeležavaju A, B, C,....
- Neki analizatori imaju posebne prijemnike za svaki port
- Neki analizatori dele (koriste) jedan ili više prijemnika između portova

# Prijemnik

- Kod SNA, prijemnik meri moduo-amplitudu signala; prijemnik može da bude samo diodni detektor koji radi na test učestanosti
- Najjednostavnij SNA ima samo jedan test port, oni koji su precizniji imaju i referencni port
- Referencni port treba da kompenzuje promenu amplitude test signala
- Može se koristiti jedan detektor i za referentni i merni test port, u dve faze

SNA - scalar network analyzer


# Prijemnik

- Kod VNA, prijemnik meri i amplitudu i fazu signala
- Potreban je referencni kanal (**R**) da bi se odredila faza, zato je potrebno da ima dva prijemnika
- Obično se koriste metoda sa down convertorima kao referencnim i test kanalima, kako bi se merenje obavilo na nižim učestanostima
- Faza može da se meri kvadraturnim detektorom
- VNA zahteva najmanje 2 prijemnika, ali može se koristiti i 3 i 4 prijemnika da bi se istovremeno merilo više različitih parametara

# Procesor i displej

- Za potrebu obrade i prikaz rezultata
- Koriste veoma sofisticirane metode
- Reflektovani i predajni podaci se formatiraju da bi prikaz bio moguć i jednostavniji:
  - Linearni i logaritamski sweep
  - linearni i logaritamski format
  - Polarni dijagram
  - Smitov dijagram
  - Trace markeri
  - Linije za limit
  - Prolazi ili ne kriterijum

# Vector network analyzer

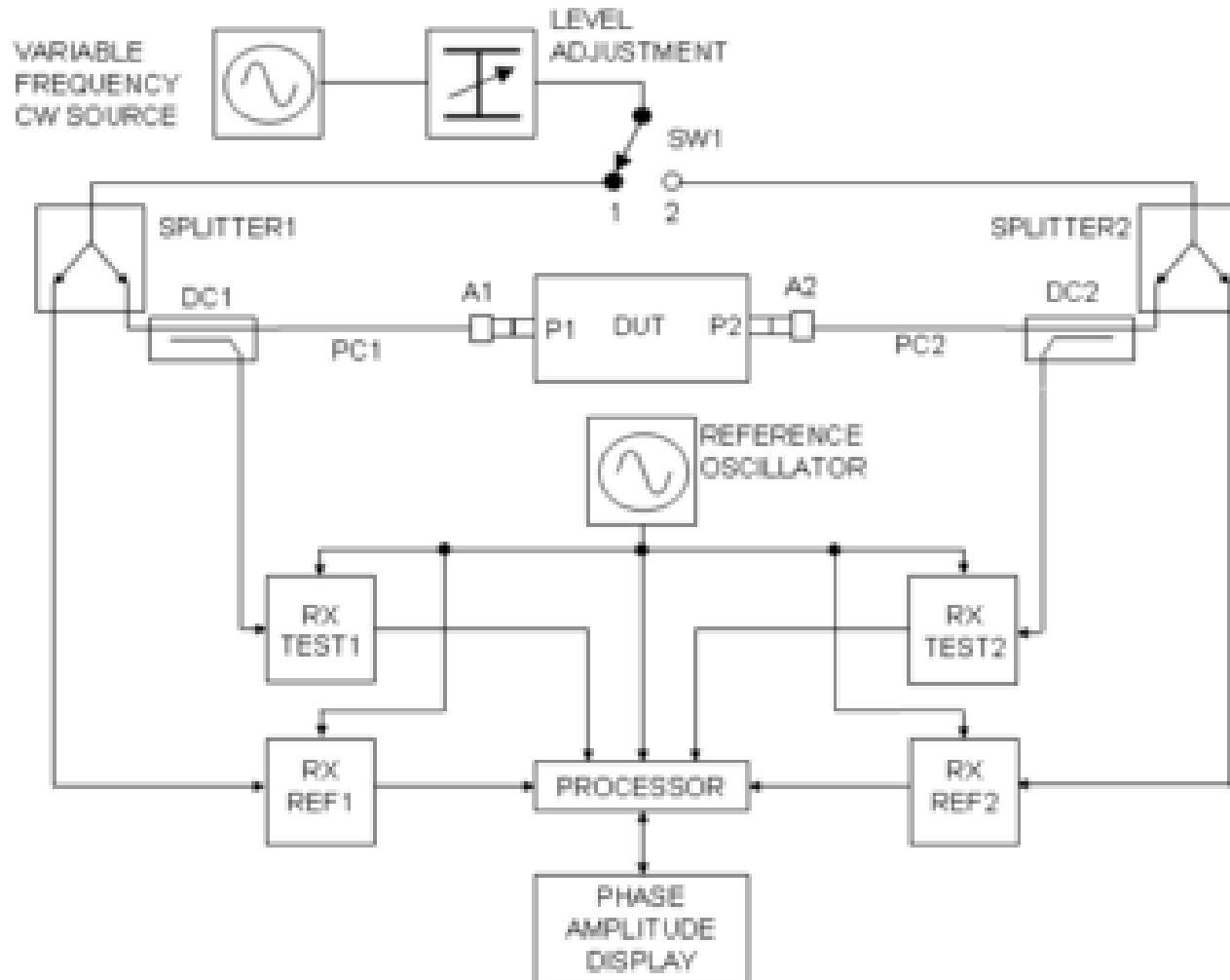

# Kalibracija i korekcija greške

- Kalibracija jednom godišnje u ovlašćenoj laboratoriji
- Ima stiker kada je urađena kalibracija i kada treba da bude sledeća, sertifikat za kalibraciju
- Korekcija sistemske greške – karakteristike kabla, adaptera, i pribor
- Proces korekcije greške može biti potreban i nekoliko puta u toku jednog sata merenja; nekada se naziva i korisnička kalibracija za razliku od godišnje kalibracije

# Kalibracija i korekcija greške

- Uticaj promene temperature
- Kalibracija koristi standardne etalon uređaje za kompenzaciju sistemske greške
- Samo sistemske greške mogu da se koriguju
- Slučajne greške ne mogu da se koriguju kalibracijom
- Neki analizatori imaju interne temperature

M. Bjelica,

Telekomunikaciona merenja 1 -  
zbirka rešenih zadataka,  
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u  
Beogradu, 2013.



Uvod

Pasivne komponente

Izvori signala

Merenje nivoa signala

Merenje frekvencije i vremena

Osciloskopi

Analizatori spektra

Obrada rezultata merenja



# Uvod



Zadatak 1.1 Preračunati nivo od 1 dBm u dBmV, na impedansi od  $50\Omega$

- Nivou signala  $I_1$  u jedinicama dBm, na impedansi  $Z$ , odgovara efektivna vrednost napona  $U$

$$l_1 = 10 \log \frac{U^2}{Z \cdot 1 \text{ mW}}.$$

$$l_2 = 20 \log \frac{U}{1 \mu\text{V}}$$

$$l_2 \approx 108 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$I_2 \approx 108 \text{ dB}\mu\text{V}$$

# Uvod



Zadatak 1.2 Preračunati nivo od 1 dBmV u dBm, na impedansi od  $75\Omega$

- Nivou signala  $I_1$  u jedinicama dBm, na impedansi  $Z$ , odgovara efektivna vrednost napona  $U$

$$I_2 \approx -107.8 \text{ dBm}$$

# Uvod



Zadatak 1.3 Snaga signala na ulazu oslabljivača je 10 W, a na izlazu 0.1 W. Koliko je slabljenje ovoga oslabljivača u dB?

- snage signala na njegovom ulazu i na izlazu

$$a = 10 \log \frac{P_{in}}{P_{out}},$$

$$a = 20 \text{ dB}$$

# Uvod



Zadatak 1.4 Dobitak uređāja je 66 dB. Koliko je njegovo linearno naponsko pojačanje?

- Decibelski dobitak uređāja  $g$  i njegovo linearno naponsko pojačanje,  $G$

$$g = 20 \log G_u$$

2000

# Uvod



Zadatak 1.5 Snaga signala na ulazu pojačavača je 1 W, a na izlazu 20 W. Koliki je dobitak ovoga pojačavača u dB?

- snage signala na njegovom izlazu i na ulazu

$$g = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$g = 13 \text{ dB}$$

# Uvod



Zadatak 1.6 Na ulaz pojačavača dobitka  $g = 30 \text{ dB}$  dolazi signal snage 1 W. Kolika je snaga signala na izlazu?

$$P_{out} = P_{in} \cdot 10^{g/10}$$

1000 W

# Uvod



Zadatak 1.7 Efektivna vrednost napona na ulazu pojačavača je 1 V, a na izlazu 20 V. Koliki je dobitak ovoga pojačavača?

- kada su karakteristične impedanse na ulazu i na izlazu međusobno jednake

$$g = 20 \log \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

26 dB

# Uvod



Zadatak 1.8 Efektivna vrednost napona na ulazu oslabljivača slabljenja 50 dB je 1 V. Kolika je efektivna vrednost napona na njegovom izlazu?

$$U_{out} = U_{in} \cdot 10^{-a/20}$$

3.2 mV

# Uvod



Zadatak 1.9 Na ulaz sabirača dolaze nekorelisani signali čiji su nivoi redom 0 dBm, 3 dBm i -6 dBm. Koliki je nivo signala na izlazu?

- Nekorelisani signali se sabiraju po snazi

$$P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3,$$

$$p_{tot} = 10 \log \frac{P_{tot}}{1 \text{ mW}}$$

3.25 mW, 5.12 dBm

# Uvod



Zadatak 1.10 Na ulaz sabirača dolaze nekorelisani signali, čiji nivoi redom iznose -6 dBV, 0 dBV i 3 dBV. Koliki je nivo signala na izlazu, u dBV?

- karakteristične impedanse na svim pristupima su uzajamno jednake

$$U_{tot} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = 1,8 \text{ V}$$

$$n_{tot} = 20 \log \frac{U_{tot}}{1 \text{ V}}$$

5.12 dBV

# Uvod



Zadatak 1.11 Na ulaz sabirača dolaze tri korelisana prostoperiodična signala, čiji su nivoi redom 0 dBV, 2 dBV i 3 dBV. Koliki je vršni nivo signala na izlazu?

- Korelisani signali se sabiraju po trenutnim vrednostima

$$U_{tot, max} = \sqrt{2} (U_1 + U_2 + U_3) = 5,19 \text{ V}$$

$$n_{tot, max} = 20 \log \frac{U_{tot, max}}{1 \text{ V}}$$

14.3 dBV

# Pasivne komponente



Zadatak 2.1 Odrediti karakterističnu impedansu koaksijalnog kabla RG-58 C/U, čiji su parametri: prečnik unutrašnjeg provodnika  $2a = 0.9$  mm, prečnik spoljašnjeg provodnika  $2b = 2.95$  mm, relativna permitivnost izolatora  $\epsilon_r = 2.1$ ?

- $c$  je brzina prostiranja transverzalnog elektromagnetskog (TEM) talasa u kablu,  $C'$  je podužna kapacitivnost kabla,  $\mu = \mu_0$

$$Z_c = \frac{1}{c C'} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \quad C' = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$Z_c \approx \frac{60 \Omega}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a}.$$

49.15  $\Omega$ ,  $\approx 50 \Omega$

# Pasivne komponente



Zadatak 2.2 Video signal čiji spektar zauzima opseg frekvencija [556 kHz, 6.056 MHz] prenosi se koaksijalnim kablom čiji su parametri:  $a = 1.3 \text{ mm}$ ,  $b = 4.7 \text{ mm}$ ,  $\epsilon_r = 1.05$  (styroflex),  $\rho_p = 0.01785 \text{ mm}^2/\text{m}$  ( $\sigma_{\text{Cu}} = 56 \text{ MS/m}$ ),  $L = 1200 \text{ m}$ . Ako je nivo signala na ulazu kabla  $p_{\text{in}} = -3 \text{ dB}$ , koliki je nivo signala na njegovom izlazu?

- Karakteristična impedansa kabla, poduzno slabljenje skin efekta

$$Z_c \approx \frac{60 \Omega}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a} \approx 75 \Omega,$$

$$a = \alpha L$$

$$p_{\text{out}} = p_{\text{in}} - a = -10,12 \text{ dB}.$$

$$\alpha = \sqrt{\mu_0 \pi f \rho_p} \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{4\pi Z_c}.$$

$$a = \alpha L \approx 0.82 \text{ Np}$$
$$-10.12 \text{ dB}$$

# Pasivne komponente



Zadatak 2.3 Za zadati gabarit (poluprečnik spoljašnjeg provodnika) koaksijalnog kabla, odrediti poluprečnik njegovog unutrašnjeg provodnika tako da podužno slabljenje kabla bude minimalno.

- podužno slabljenje koaksijalnog kabla

$$\alpha = \kappa \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \left( \ln \frac{b}{a} \right)^{-1} \quad 1 + \frac{a}{b} = -\ln \frac{a}{b}$$



$$\kappa = \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_r f \rho_p}{\pi}} \frac{1}{240 \Omega}$$

$$a \approx 0.278 b$$

# Pasivne komponente



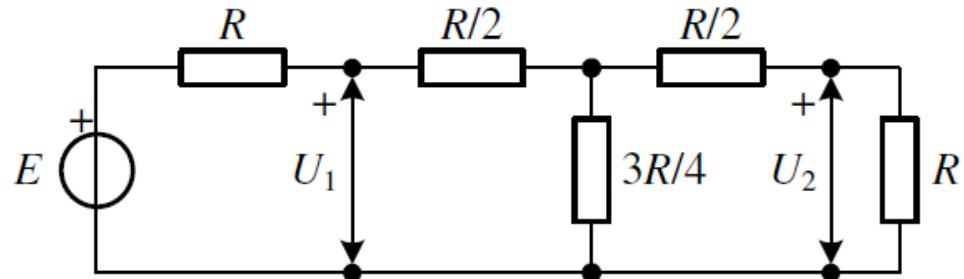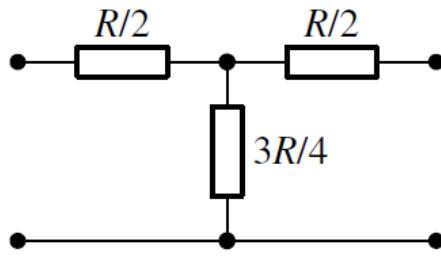Zadatak 2.4 Odrediti slabljenje oslabljivača. Karakteristične impedanse na oba pristupa su jednake i iznose  $R$



$$A = \left( \frac{U_1}{U_2} \right)^2$$


$$U_2 = \frac{U_1}{2} \frac{R}{R + \frac{R}{2}} = \frac{U_1}{3}$$

$$A = 9, a = 10 \log A = 9.5 \text{ dB}$$

# Pasivne komponente



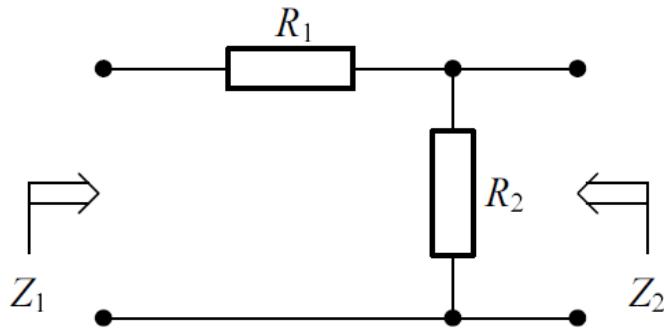Zadatak 2.5 Odrediti vrednosti otpornosti  $R_1$  i  $R_2$ , tako da se L-polućelijom ostvari prilagođenje impedansi između sistema čije impedanse iznose  $75 \Omega$  i  $50 \Omega$ .



$$Z_1 = R_1 + \frac{R_2 Z_2}{R_2 + Z_2}$$

$$Z_2 = \frac{(R_1 + Z_1) R_2}{R_1 + Z_1 + R_2}$$

$$R_1 = \sqrt{Z_1 (Z_1 - Z_2)}$$


$$a = 10 \log \frac{u_1^2/Z_1}{u_2^2/Z_2}$$

$$R_1 = 43.3 \Omega$$
$$R_2 = 86.6 \Omega$$
$$a = 5.7 \text{ dB}$$

# Pasivne komponente



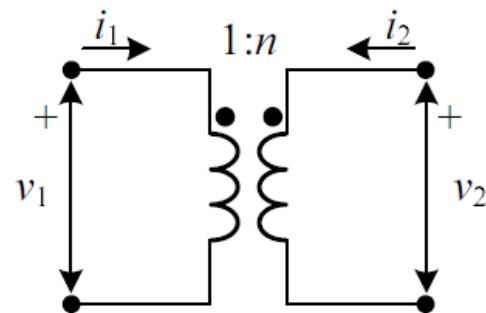Zadatak 2.6 Projektovati transformatorski konvertor  
impedanse  $150 \Omega$  na  $600 \Omega$



$$v_2 = n v_1 \quad i_2 = -\frac{1}{n} i_1$$


$$Z_2 = -\frac{v_2}{i_2} = n^2 \frac{v_1}{i_1} = n^2 Z_1$$

$$n = 2$$

# Pasivne komponente



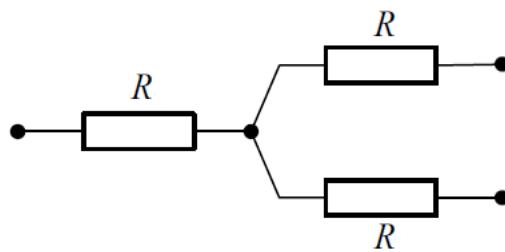Zadatak 2.7 Odrediti vrednost otpornosti  $R$ , tako da se sklop ponaša kao sabirač/razdelnik snage, karakteristične impedanse  $50 \Omega$



$$R = 16.7 \Omega$$


# Pasivne komponente



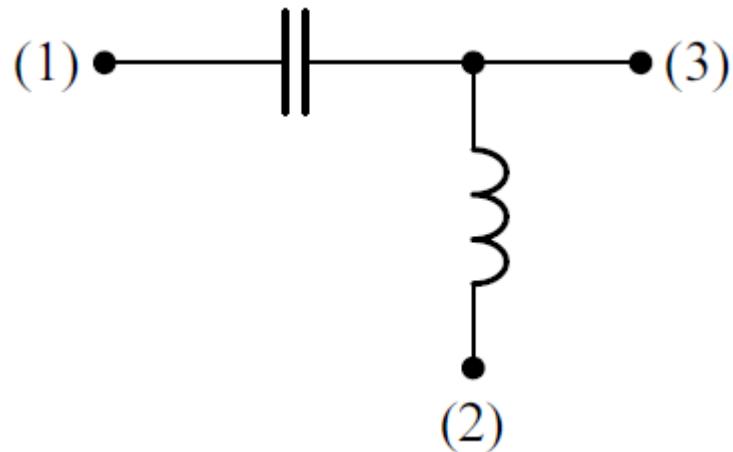Zadatak 2.8 Predložiti električnu šemu sklopa koji omogućava istovremeni prenos VF signala i DC napajanja jednim kablom.

Šema traženog sklopa, koji se naziva bias T.

VF signal se priključuje na pristup (1),  
dok se DC napajanje priključuje na pristup (2)




# Pasivne komponente




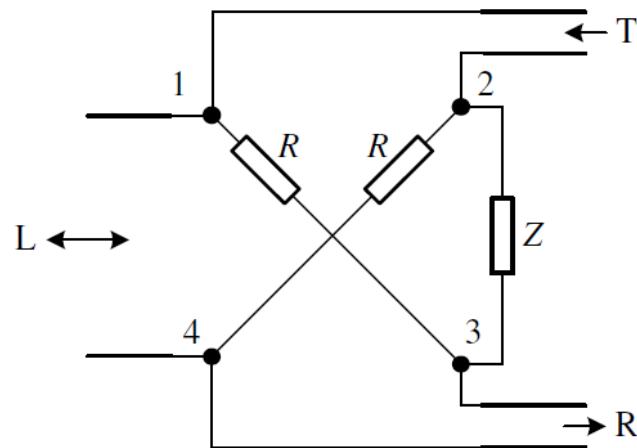Zadatak 2.9 Prikazana je električna šema diferencijalnog sistema za prelazak sa dvožičnog prenosa na četvorožični. Karakteristične impedanse predajne (T) i prijemne linije (R) su  $R$ , a dvosmerne linije (L)  $Z$ .


- Odrediti vrednost impedanse  $Z$ , tako da se poništi echo.
- Odrediti slabljenja pri prenosu signala.



Poništavanje eha

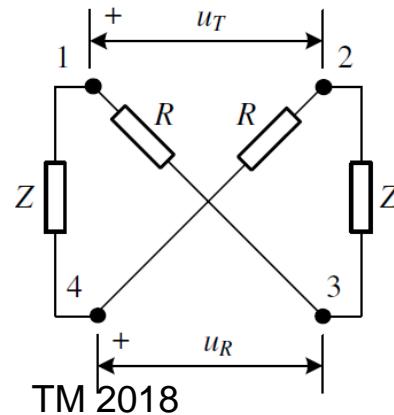


Prenos signala

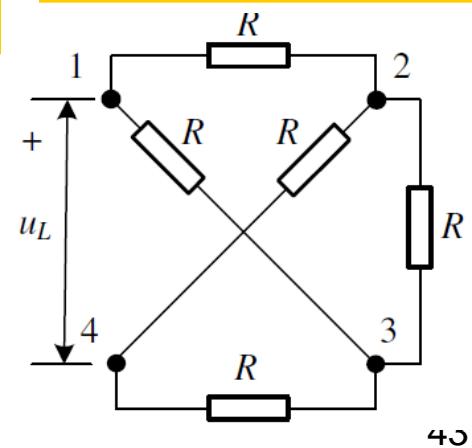


# Pasivne komponente



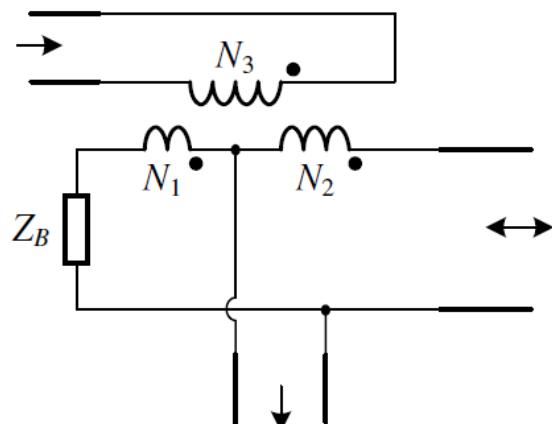
Zadatak 2.10 Prikazan je asimetrični diferencijalni sistem. Karakteristične impedanse linija su  $Z_C$ . Transformator je idealan. Odrediti vrednost balansne impedanse,  $Z_B$ , tako da se poništi echo.



Poništavanje eha

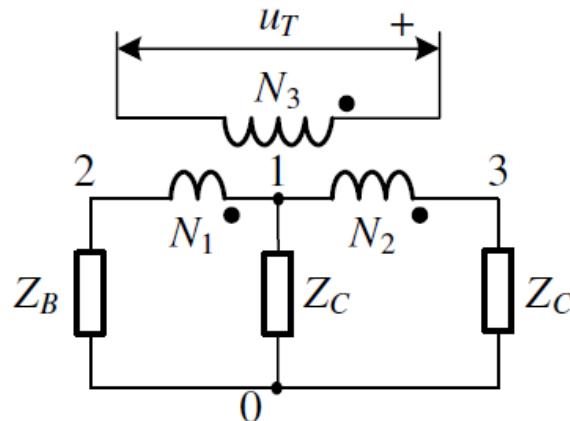

Ekvivalentno kolo

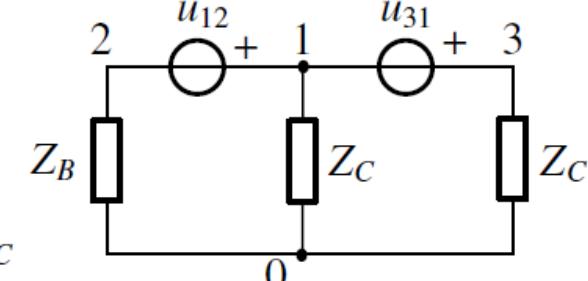

**Profesor dr Miroslav Lutovac**  
**mlutovac@viser.edu.rs**

**Ova prezentacija je nekomercijalna.**

Slajdovi mogu da sadrže materijale preuzete sa Interneta, stručne i naučne građe, koji su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Ova prezentacija se može koristiti samo privremeno tokom usmenog izlaganja nastavnika u cilju informisanja i upućivanja studenata na dalji stručni, istraživački i naučni rad i u druge svrhe se ne sme koristiti –

Član 44 - Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade za nekomercijalne svrhe nastave:

- (1) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi;
- ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011)